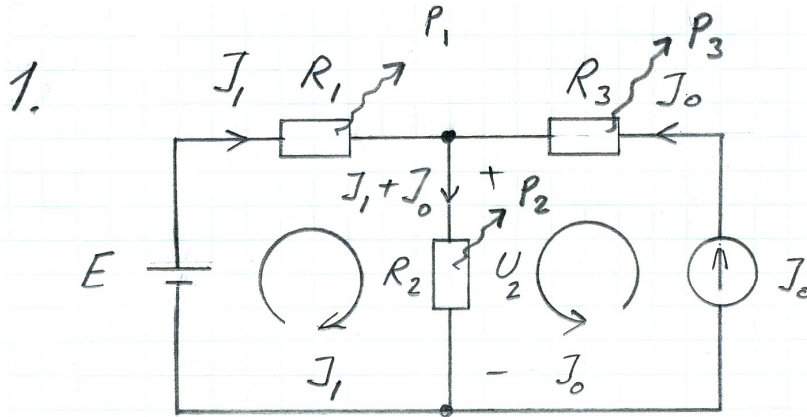


Lösning med slinganalys



$$a) \quad +E - R_1 J_1 - R_2 (J_1 + J_0) = 0 \Rightarrow$$

$$+15 - 3,0 J_1 - 3,0 (J_1 + 1,0) = 0 \Rightarrow J_1 = 2,0 A$$


$$U_2 = R_2 (J_1 + J_0) \Rightarrow \underline{\underline{U_2 = 9,0 V}}$$

$$b) \quad P_1 = R_1 \cdot J_1^2 \Rightarrow \underline{\underline{P_1 = 12 W}}$$

$$P_2 = R_2 \cdot (J_1 + J_0)^2 \Rightarrow \underline{\underline{P_2 = 27 W}}$$

$$P_3 = R_3 J_0^2 \Rightarrow \underline{\underline{P_3 = 3,0 W}}$$

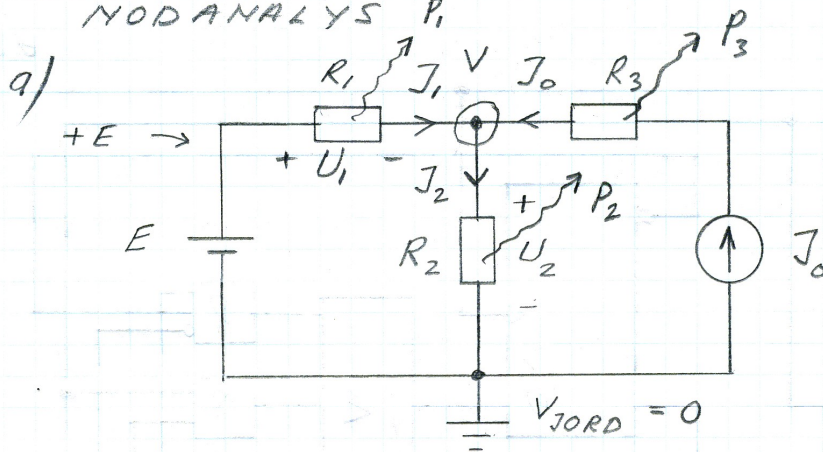ALTERNATIV LÖSNING MED  
NODANALYS  $P_1$



$$J_1 + J_0 = J_2 \Rightarrow J_1 + J_0 - J_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{E - V}{R_1} + J_0 - \frac{V - 0}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1,5 - V}{3,0} + 1,0 - \frac{V - 0}{3,0} = 0$$

$$\Rightarrow V = +9,0 \text{ V}$$

$$U_2 = V - V_{\text{JORD}} \Rightarrow \underline{\underline{U_2 = 9,0 \text{ V}}}$$


b)

$$P_1 = \frac{U_1^2}{R_1} = \frac{(E - V)^2}{R_1} \Rightarrow \underline{\underline{P_1 = 12 \text{ W}}}$$

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R_2} \Rightarrow \underline{\underline{P_2 = 27 \text{ W}}}$$

$$P_3 = R_3 J_0^2 \Rightarrow \underline{\underline{P_3 = 3,0 \text{ W}}}$$

2a)

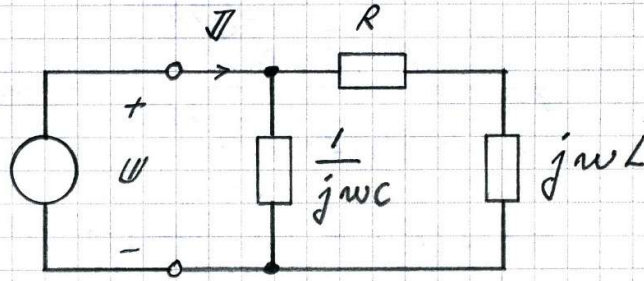

$$I = \frac{U}{Z} \dots (1)$$

$$u(t) = 10\sqrt{2} \cdot \sin(1000t + 90^\circ) \text{ V}$$

$$\rightarrow U = 10\sqrt{2} e^{+j90^\circ} \text{ V}$$

$$Z = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + j\omega L)}{\frac{1}{j\omega C} + (R + j\omega L)} =$$

$$= \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega CR - \omega^2 CL} \rightarrow$$

$$Z = \frac{1000 + j1000}{1 + j - 1} =$$

$$= 1000 - j1000 = 1000\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} \Omega$$

INSÄTTNING (1)  $\Rightarrow$

$$\underline{I} = \frac{10\sqrt{2} \cdot e^{+j90^\circ}}{1000\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ}} = 0,010 e^{+j135^\circ} \text{ A}$$

$$\rightarrow \underline{i(t)} = \underline{10 \sin(1000t + 135^\circ) \text{ mA}}$$

b/  $S = U \cdot I \dots (2)$

$$P = S \cdot \cos \varphi \dots (3)$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi \dots (4)$$

$$\hat{U} = 10\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow U = 10 \text{ V}$$

$$\hat{I} = 10 \text{ mA} \Rightarrow I = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ mA}$$

$$\varphi = \arg U - \arg I \rightarrow$$

$$\varphi = 90^\circ - 135^\circ = -45^\circ$$

#### EFFEKTFAKTOR

$$\cos \varphi = \cos(-45^\circ) \approx \underline{\underline{0,71}}$$

$$(2) \rightarrow S = 10 \cdot \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ mVA} \approx \underline{\underline{71 \text{ mVA}}}$$

$$(3) \rightarrow P = 71 \cdot 0,71 \text{ mW} = \underline{\underline{50 \text{ mW}}}$$

$$(4) \rightarrow Q = 71 \cdot (-0,71) \text{ mVAR} = \underline{\underline{-50 \text{ mVAR}}}$$

$$3a) \quad \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} = \frac{N_1}{N_2}$$


$$\frac{230\sqrt{2}}{\hat{U}_2} = 32,5 \rightarrow \hat{U}_2 \approx 10,0 \text{ V}$$

TVÅ DIODER LEDER

$$\hat{U}_{\text{ut}} = \hat{U}_2 - 2 \cdot 0,70 = 8,6 \text{ V}$$


$$\omega = 100\pi \frac{\text{RAD}}{\text{S}}$$
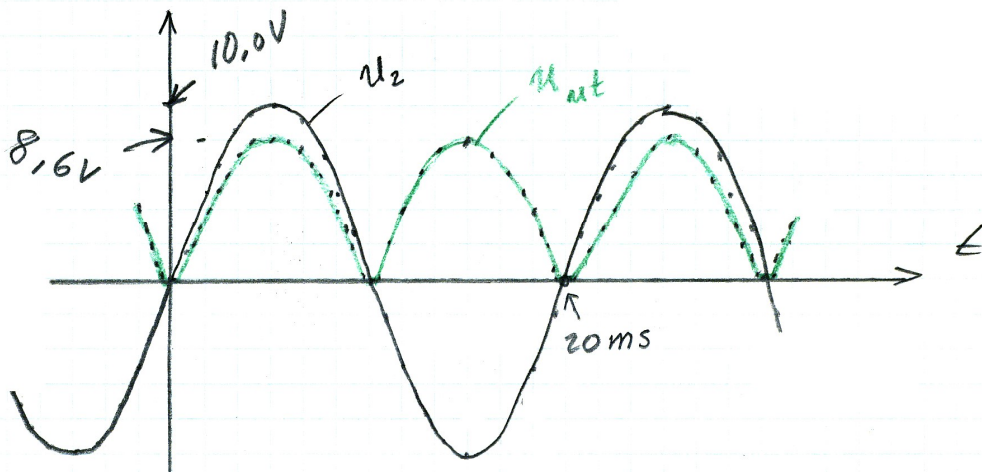
$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 20 \text{ ms}$$




3b) När  $D_2$  byts ut mot en resistor  $R = 1,0 \text{ k}\Omega$  leder endast en diod ( $D_3$ ) då  $u_2(t)$  är positiv.  $0,70 \text{ V}$  försvinner från  $\hat{u}_2$ . Återstoden  $9,3 \text{ V}$  fördelar sig jämt över  $R_L$  och  $R$  eftersom de är lika stora.

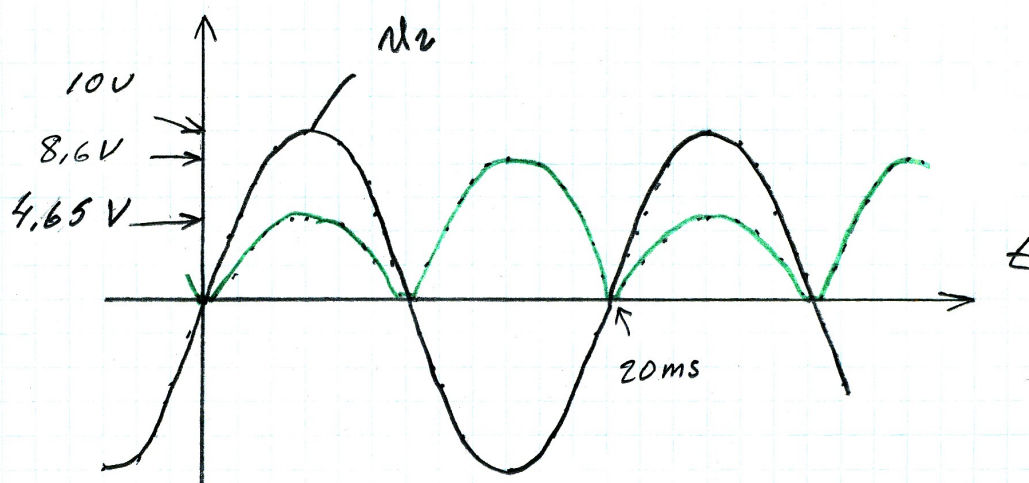Då  $u_2(t)$  är negativ leder  $D_4$  och  $D_1$ .  $1,4 \text{ V}$  försvinner från  $\hat{u}_2$  och likriktaren fungerar som vanligt.



3c) Om  $D_2$  ersätts med en kortslutning blir  $D_1$  direktansluten till  $u_2$  på transformatorns sekundärsida. Dioden  $D_1$  går alltså sönder eftersom den bara tål  $0,70 \text{ V}$  i framriktningen.

4a) LKSTROMSSCHEMA

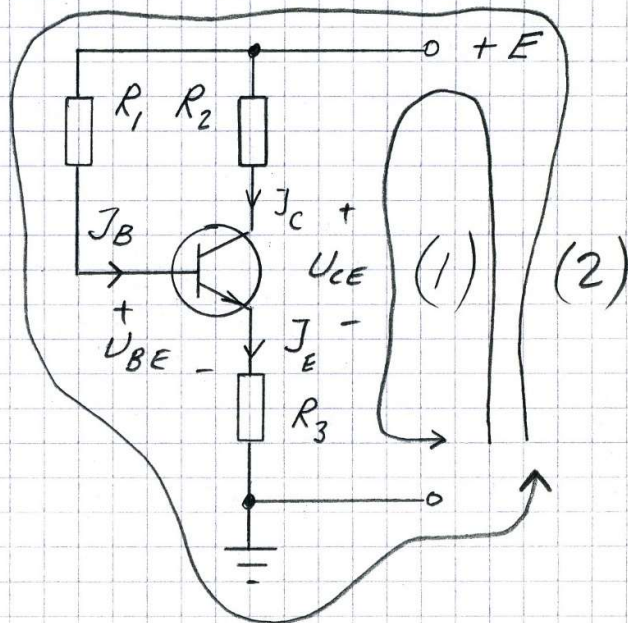

$$h_{FE} = \frac{J_c}{J_B} \Rightarrow J_B = \frac{0,0040}{200} = 20 \mu A$$

$$J_E = J_B + J_c \Rightarrow J_E = 4,020 \text{ mA}$$

$$+E - R_2 J_c - U_{CE} - R_3 J_E = 0 \dots (1)$$

$$\Rightarrow 12 - 1000 \cdot 0,0040 - 4,0 - R_3 \cdot 0,004020 = 0$$


$$\Rightarrow \underline{R_3 \approx 1,0 \text{ k}\Omega}$$

$$+E - R_1 J_B - U_{BE} - R_3 J_E = 0 \dots (2)$$

$$\Rightarrow 12 - R_1 \cdot 0,000020 - 0,70 - 4,0 = 0$$

$$\Rightarrow \underline{R_1 \approx 0,36 \text{ M}\Omega}$$

4b)

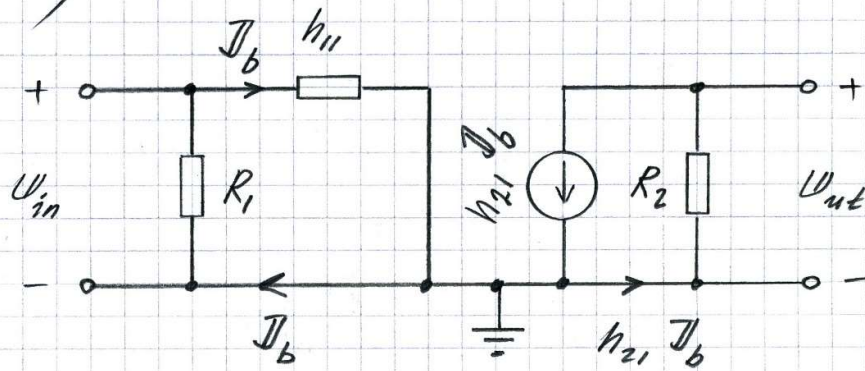

$$U_{out} = -h_{21} I_b R_2$$

$$U_{in} = h_{11} I_b$$

$$\rightarrow \frac{U_{out}}{U_{in}} = - \frac{h_{21} R_2}{h_{11}} \Rightarrow$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = -100$$

$$Z_{out} = R_2 \rightarrow \underline{Z_{out} = 1,0 \text{ k}\Omega}$$



$$5. u_c(t) = - \frac{R_A}{R_{F1}} (-E) - \frac{R_A}{R_{F2}} \cdot u_F(t)$$

$$4,0 + 4,0 \sin(1000t) = 2E - 5u_F(t)$$

$$\text{ALLTSÄ: } 4,0 = 2E \Rightarrow \underline{E = 2,0V}$$

$$4,0 \sin(1000t) = -5u_F(t)$$

$$\Rightarrow \underline{u_F(t) = -0,80 \sin(1000t) V}$$

$$(\text{ELLER } u_F(t) = 0,80 \sin(1000t - 180^\circ) V)$$


6a)  $Y = \overline{AB}(A+B)$

6b)  $Y = (\overline{A} + \overline{B})(A+B) = \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{B}A + \overline{B}B = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$




6c)


$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$Q_1^+$	$Q_2^+$	$Q_3^+$
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0

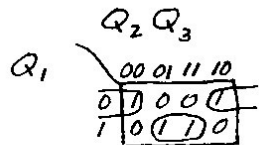

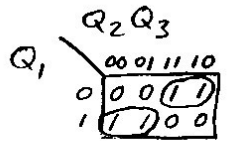$D_1 = \overline{Q_1}\overline{Q_3} + Q_1Q_3 = \overline{Q_1 \oplus Q_3}$



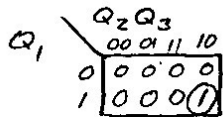$D_2 = \overline{Q_1}Q_2 + Q_1\overline{Q_2} = Q_1 \oplus Q_2$



$D_3 = Q_1Q_2\overline{Q_3}$

