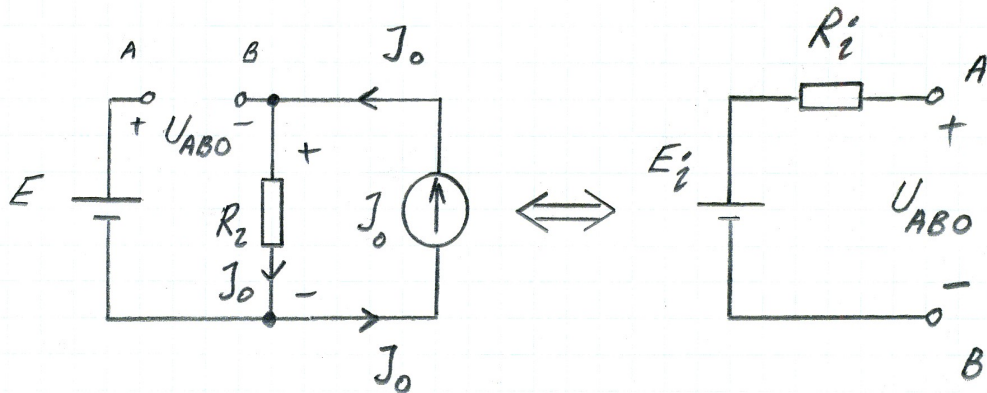


1a) **TVÄRPOLSSATSEN**

TAG BORT R_1 , OCH ERSÄTT RESTEN AV KRETSEN MED EN EKVIVALENT TVÄRPOL




$$E_i = U_{ABO} = E - R_2 J_0 \Rightarrow E_i = 6,0 \text{ V}$$


"
HOLLSTÄLL E OCH J_0 . BERÄKNA R_i MELLAN A OCH B.

$$R_i = R_2$$

$$\Rightarrow R_i = 3,0 \Omega$$

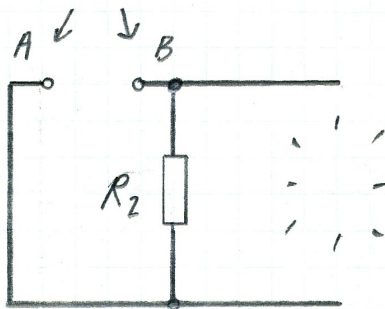

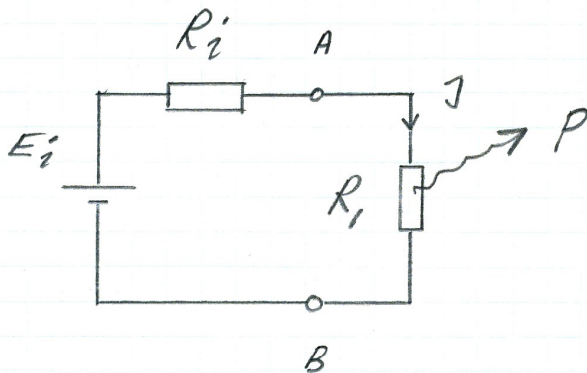SÄTT TILLBAKA R_1 PÅ DEN
EKVIVALENTA TVÅPOLEN



$$J = \frac{E_i}{R_i + R_1} \Rightarrow J = 1,0 \text{ A}$$

$$P = R_1 \cdot J^2 \Rightarrow \underline{\underline{P = 3,0 \text{ W}}}$$


1b)

$$P = P_{\text{MAX}} \text{ OM } R_1 = R_i$$

I VÅRT FALL ÄR $R_1 = R_i = 3,0 \Omega$

ANDRA INTE R_1

2a)

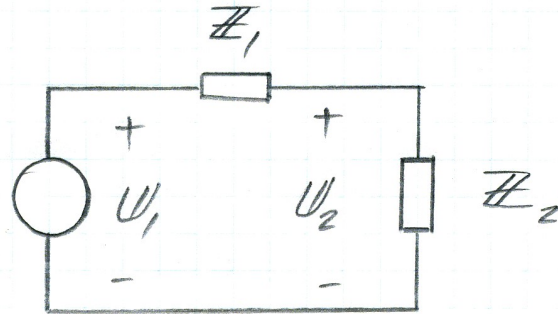

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dots (1)$$

$$U_1 = 115\sqrt{2} \cdot e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\omega = 120\pi \frac{\text{RAD}}{\text{S}} ; C = 84.5 \mu\text{F}$$

$$\Rightarrow Z_1 = -j31.4 \Omega$$

$$Z_2 = R + j\omega L$$

$$R = 20.0 \Omega ; L = 127 \text{ mH}$$

$$\Rightarrow Z_2 = 20.0 + j47.1 \Omega$$

$$\text{INS } (1) \rightarrow$$

$$U_2 = 115\sqrt{2} \cdot e^{j0^\circ} \cdot \frac{20,0 + j47,1}{-j31,4 + 20,0 + j47,1} \approx$$

$$\approx 115\sqrt{2} \cdot e^{j0^\circ} \cdot \frac{51,2 \cdot e^{j67^\circ}}{25,4 \cdot e^{j38^\circ}} \approx$$

$$\approx 232\sqrt{2} e^{j29^\circ} \text{ V} \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{u_2(t) = 232\sqrt{2} \sin(120\pi t + 29^\circ) \text{ V}}}$$

2b) NYTT ω !

$$\omega = 2\pi f \quad f = 50 \text{ Hz} \rightarrow \omega = 100\pi \frac{\text{RAD}}{\text{S}}$$

$$\Rightarrow Z_1 = -j37,7 \Omega$$

$$Z_2 = 20,0 + j39,9 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} \quad \text{DÄR} \quad Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$U = 230 \text{ V} \rightarrow \hat{U} = 230\sqrt{2} \text{ V} \rightarrow$$

$$U = 230\sqrt{2} e^{j \arg U} \text{ V}$$

$$\begin{aligned} Z &= \frac{-j37,7(20,0 + j39,9)}{-j37,7 + 20,0 + j39,9} = \\ &= \frac{37,7 \cdot e^{-j90^\circ} \cdot 44,6 \cdot e^{j63^\circ}}{20,1 \cdot e^{j6^\circ}} \approx \\ &\approx 83,7 e^{-j33^\circ} \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{230\sqrt{2} \cdot e^{j \arg U}}{83,7 e^{-j33^\circ}} \approx \\ &\approx 2,75\sqrt{2} \cdot e^{j(\arg U + 33^\circ)} \text{ A} \end{aligned}$$

$$\hat{I} = 2,75\sqrt{2} \text{ A} \rightarrow \underline{\underline{I = 2,75 \text{ A}}}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$


$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$\text{DÄR } \varphi = \arg U - \arg I = -33^\circ$$

$$\Rightarrow P = 230 \cdot 2,75 \cdot \cos(-33^\circ) = \underline{\underline{530 \text{ W}}}$$

$$Q = 230 \cdot 2,75 \cdot \sin(-33^\circ) = \underline{\underline{-344 \text{ VAR}}}$$

Alternativ lösning till uppgift 2b)

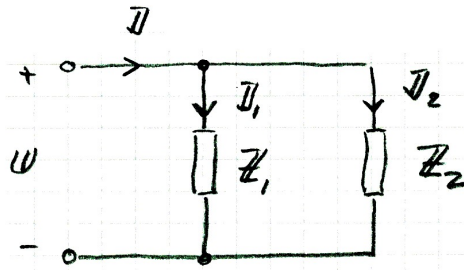

Vid $f = 50 \text{ Hz}$ FÄR Z_1 , OCH Z_2
ANDRA VÄRDEN

$$Z_1 = -j \frac{1}{100\pi \cdot 84,5 \cdot 10^{-6}} = -j37,7 \Omega$$

$$Z_2 = 20,0 + j100\pi \cdot 0,127 = (20,0 + j39,9) \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{|Z_1|} \Rightarrow I_1 = \frac{230}{37,7} \approx 6,10 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{|Z_2|} \Rightarrow I_2 = \frac{230}{\sqrt{20,0^2 + 39,9^2}} \approx 5,15 \text{ A}$$

$$P = R \cdot I_2^2 \Rightarrow P = 20,0 \cdot 5,15^2 = \underline{\underline{530 \text{ W}}}$$

$$Q_L = \omega L \cdot I_2^2 \Rightarrow Q_L = 39,9 \cdot 5,15^2 = 1058 \text{ VAR}$$

$$Q_C = \frac{1}{\omega C} \cdot I_1^2 \Rightarrow Q_C = 37,7 \cdot 6,10^2 = 1403 \text{ VAR}$$

$$Q = Q_L - Q_C \Rightarrow \underline{\underline{Q = -345 \text{ VAR}}}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow S = 632 \text{ VA}$$

$$S = U \cdot I \Rightarrow 632 = 230 \cdot I \Rightarrow \underline{\underline{I = 2,75 \text{ A}}}$$

$$3a) \quad \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow N_2 = N_1 \cdot \frac{u_2}{u_1}$$




$$\Rightarrow \underline{N_2 \approx 92 \text{ VARV}}$$

$$3b) \quad u_{ut} = E + 0,70 = 7,5 \text{ V}$$


\uparrow
 $6,8 \text{ V}$ $\text{DÄ } u_2 \geq 7,5 \text{ V}$ (Dioden leder)

$$u_{ut} = u_2 \quad \text{DÄ } u_2 < 7,5 \text{ V} \text{ (Dioden spärrar)}$$

$$u_R = u_2 - u_{ut}$$

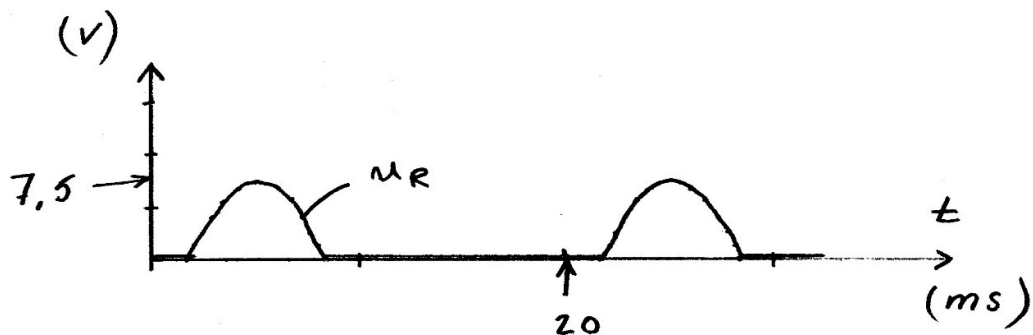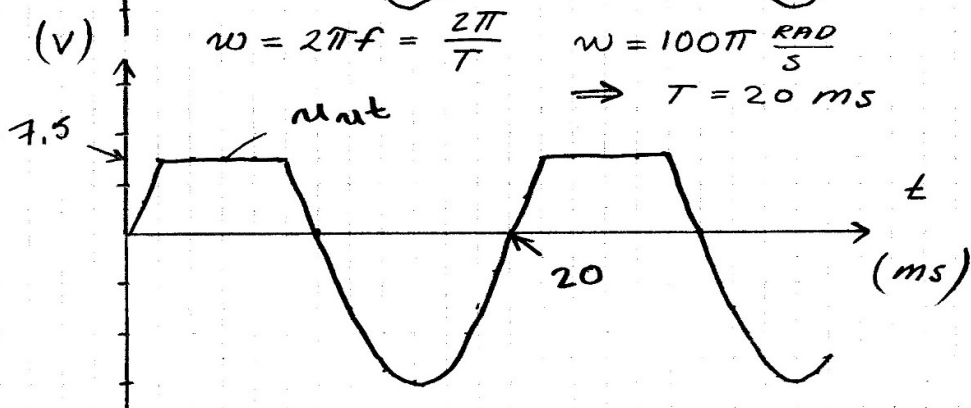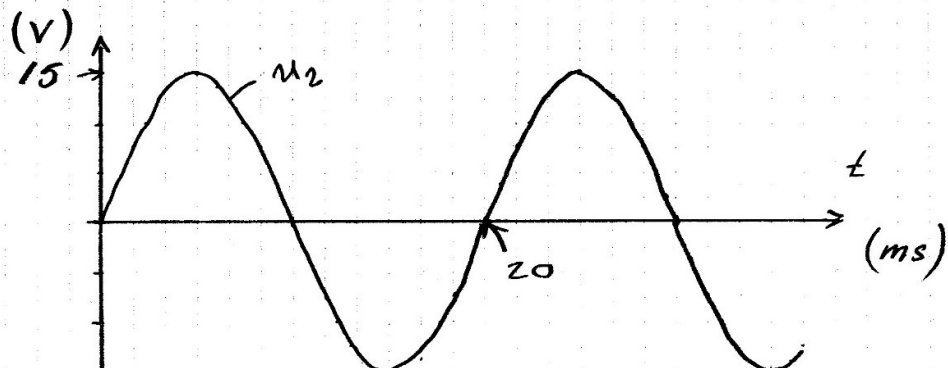

4. ARBETSPUNKTEN FÖR T2 :

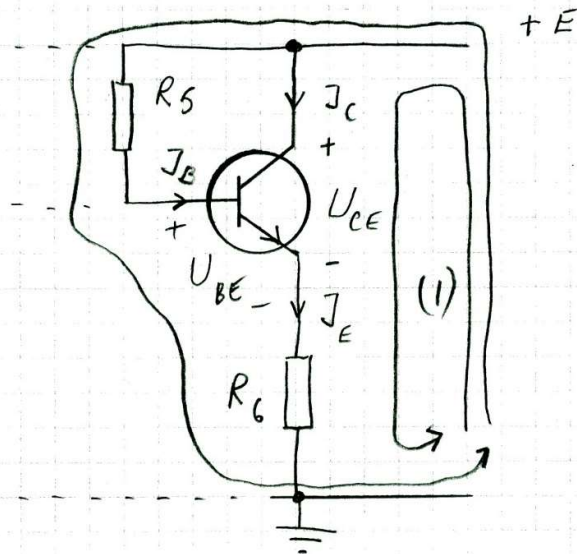

$$+E - U_{CE} - R_6 J_E = 0 \dots (1)$$

$$+E - R_5 J_B - U_{BE} - R_6 J_E = 0 \dots (2)$$

$$J_E = J_B + J_C = J_B + h_{FE} J_B = (1 + h_{FE}) J_B$$

INS i (2) \rightarrow


$$+10 - 270000 J_B - 0,70 - 1000(1 + 400) J_B = 0$$

$$\rightarrow J_B = 13,86 \mu A$$

$$J_C = h_{FE} \cdot J_B \Rightarrow \underline{J_C = 5,5 \text{ mA}}$$

$$(1) \rightarrow +10 - U_{CE} - 1000(1 + 400) \cdot 13,86 \cdot 10^{-6} = 0$$
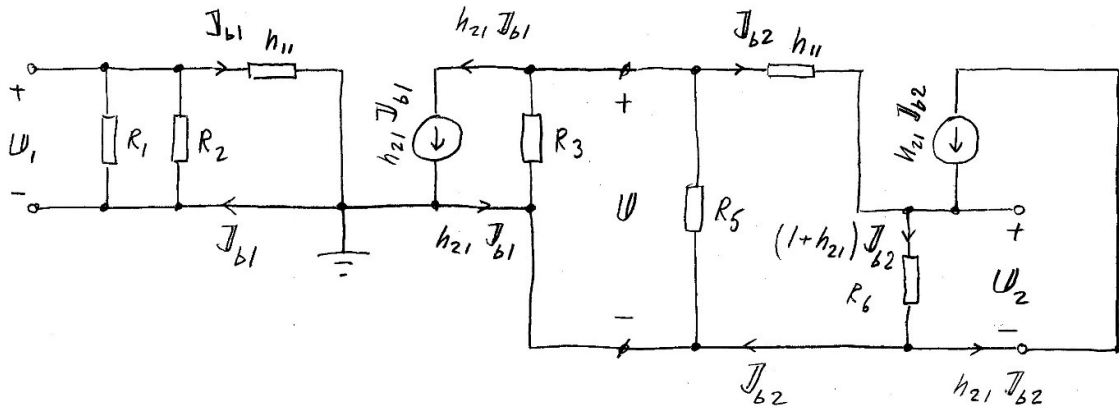
$$\Rightarrow \underline{U_{CE} = 4,4 \text{ V}}$$



$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U} \cdot \frac{U}{U_1} \dots (3)$$

$$U_2 = R_6 (1 + h_{21}) I_{b2} = 401000 I_{b2} \dots (4)$$

$$U = h_{11} I_{b2} + R_6 (1 + h_{21}) I_{b2} = 402100 I_{b2} \dots (5)$$

$$U = -h_{21} I_{b1} \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel (h_{11} + R_6 (1 + h_{21}))) =$$

$$= -187455 I_{b1} \dots (6)$$

$$U_1 = h_{11} I_{b1} = 1100 I_{b1} \dots (7)$$

(4), (5), (6) & (7) into (3) →

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{401000 I_{b2}}{402100 I_{b2}} \cdot \frac{-187455 I_{b1}}{1100 I_{b1}} \approx -170$$

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \underline{\underline{170 \text{ GÄNGER}}}$$

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{11} \rightarrow \underline{\underline{Z_{in} \approx 0,95 \text{ k}\Omega}}$$

$$Z_{ut} = R_6 \parallel \left(\frac{h_{11} + (R_5 \parallel R_3)}{1 + h_{21}} \right) \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{Z_{ut} \approx 3,9 \Omega}}$$

5.


$$u_2 = u_1 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \Rightarrow \underline{u_2(t) = 3,0 \sin(1000t) \text{ V}}$$

$$u_3 = -\frac{1}{R_3 C} \int u_2 dt \Rightarrow \underline{u_3 = 3,0 \cos(1000t) \text{ V}}$$


$$u_4 = -\frac{R_5}{R_4} \cdot u_3 \Rightarrow \underline{u_4 = -1,0 \cos(1000t) \text{ V}}$$

6.

Q_A	Q_B	Q_C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	Q_A^+	Q_B^+	Q_C^+
0	0	0	0	-	0	-	1	-	0	0	1
0	0	1	0	-	1	-	-	1	0	1	0
0	1	0	0	-	-	0	1	-	0	1	1
0	1	1	1	-	-	1	-	1	1	0	0
1	0	0	-	0	0	-	1	-	1	0	1
1	0	1	-	0	1	-	-	1	1	1	0
1	1	0	-	1	-	1	1	-	0	0	1
1	1	1	-	0	-	0	-	1	1	1	0

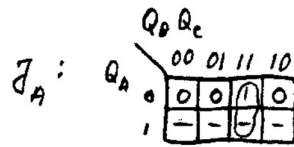


$$J_A = Q_B Q_C$$

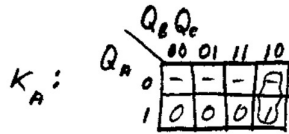

$$K_A = Q_B \bar{Q}_C$$

J_B :

$$J_B = Q_C$$

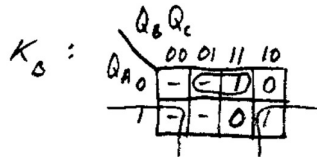

$$K_B = \bar{Q}_A Q_C + Q_A \bar{Q}_C (= Q_A \oplus Q_C)$$

J_C :

$$J_C = 1$$

K_C :

$$K_C = 1$$

