

# Programmerbara kretsar och VHDL

Föreläsning 10

Digitalteknik, TSEA22

Mattias Krysander

Institutionen för systemteknik

# Dagens föreläsning


- Programmerbara kretsar
- Kombinationskretsar i VHDL
  - **with-select-when, when-else**
- Sekvenskretsar i VHDL
  - **process, case-when, if-then-else**
- In-/ut-signaler, datatyper, mm
- Räknare i VHDL
- Exempel
  - Blockschema -> VHDL, kodstandard, simulering, programmering, verifiering
- Lab 4

# Programmerbara kretsar


- PLD = programmable logic device
- CPLD = complex PLD,  
i princip flera PLD-er på ett chip  
ex: 108 vippor + 540 produkttermer
- FPGA = field programmable gate array
  - 5 000 000 vippor
  - 2 000 000 Look-up-tables (LUT)
  - 500 Mb RAM
  - Digital Signal Processing (DSP)
  - Processor
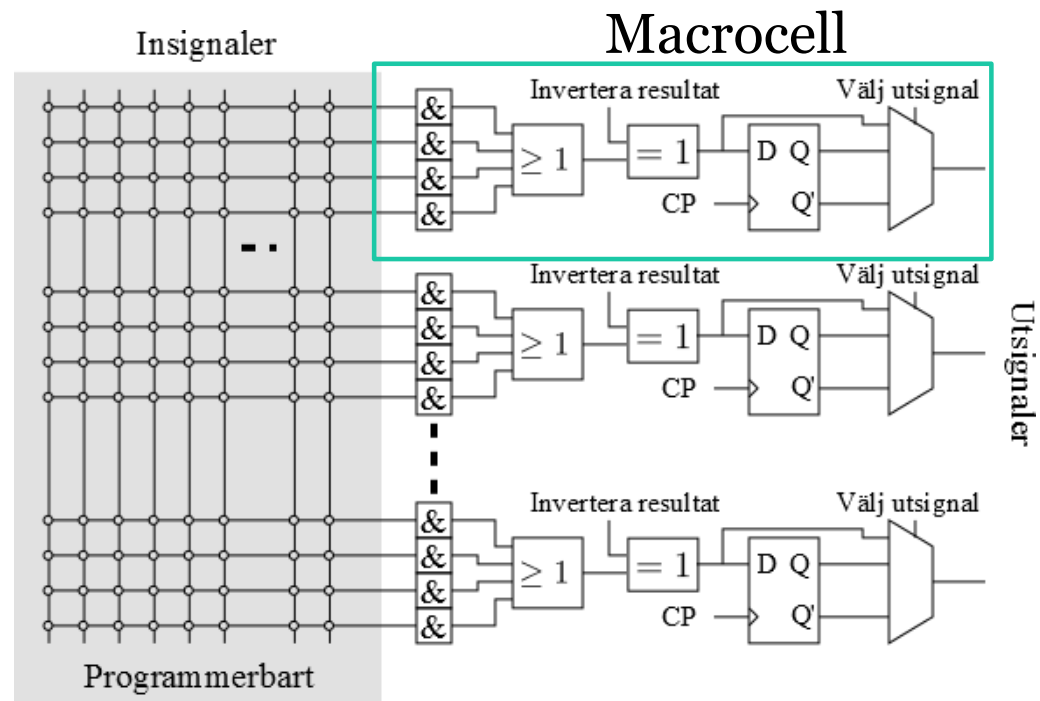
# CPLD - konstruktion

- Grundblocket i en CPLD består oftast av ett AND-OR-nät
- AND-grindarnas ingångar är programmerbara
- Kallas Programmable Logic Array (PLA)



# CPLD Xilinx 9572 - blockschema

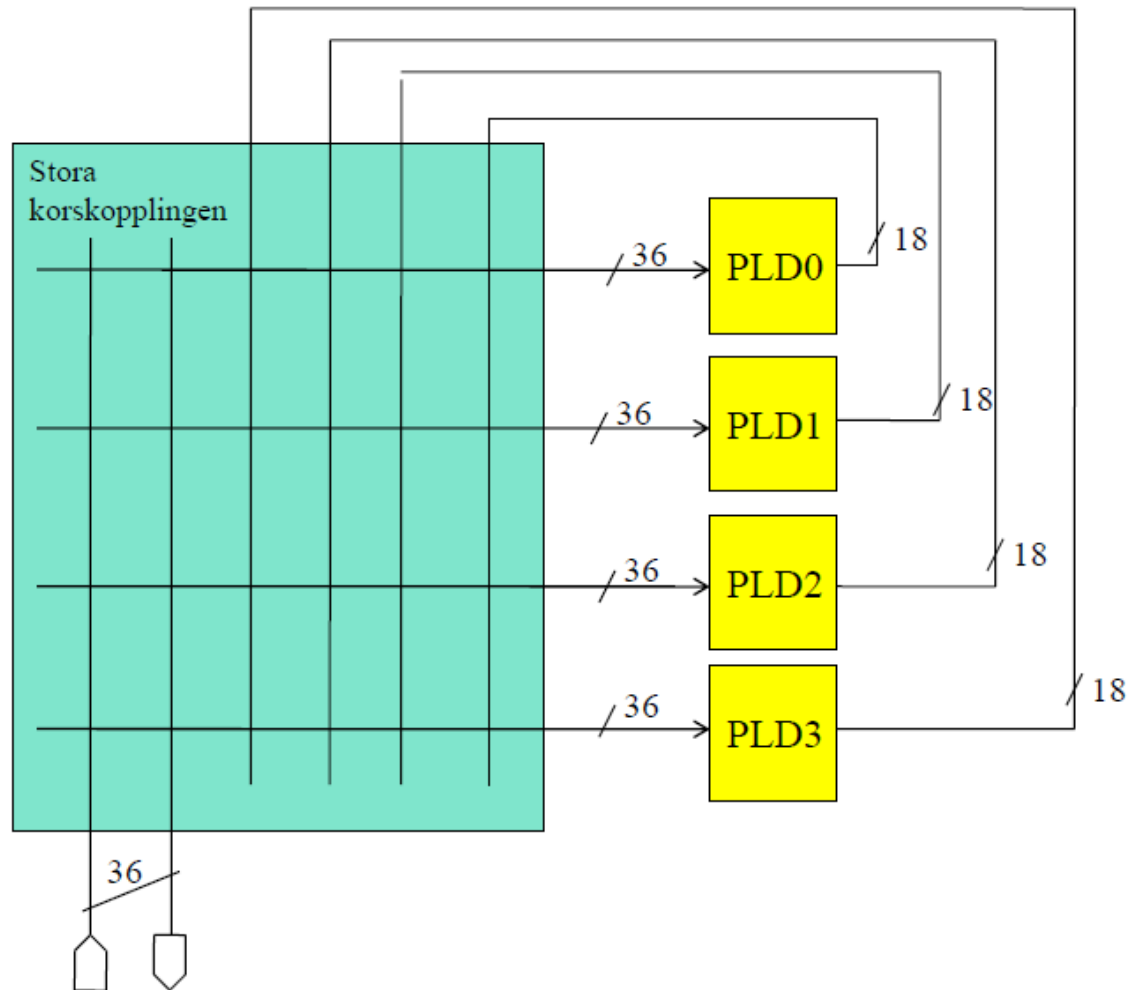


# VHDL

Ett programspråk för att:


Syntetisera  
(Xilinx)

Simulera  
(ModelSim)

Hårdvara

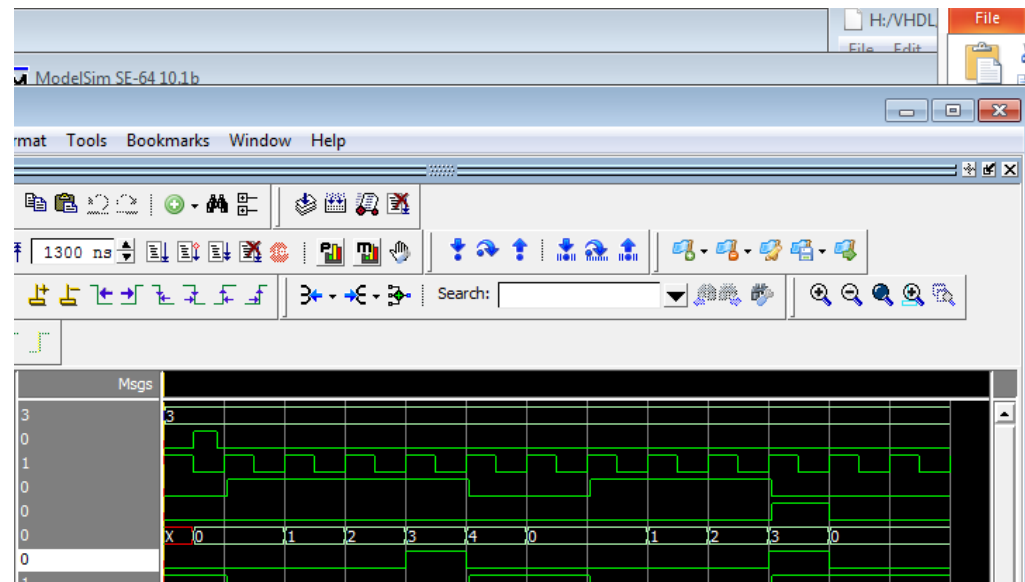


# Varför VHDL?

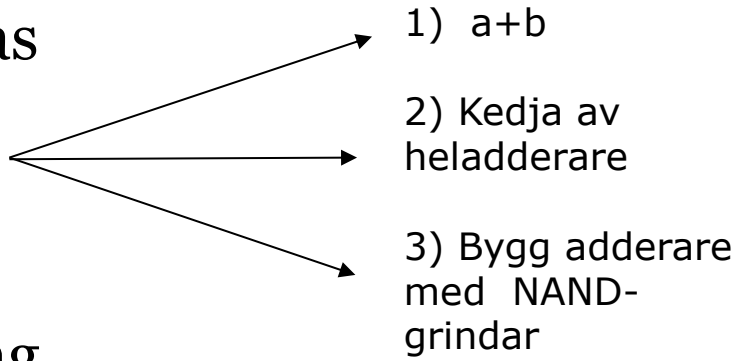- Hantera komplexitet
    - VHDL-koden kan simuleras
    - Beskrivning på flera olika abstraktionsnivåer
  - Ökad produktivitet
    - Snabbare än schemaritning
    - Återanvändbar kod
  - Modernt programmeringsspråk
    - Rikt, kraftfullt
    - Parallellt, starkt typat, overloading
    - Ej objektorienterat
- 
- 1)  $a+b$
  - 2) Kedja av heladderare
  - 3) Bygg adderare med NAND-grindar

# VHDL nackdelar?

- Svårt att lära sig?
  - Delmängd för syntes 1-2 dagar!
  - Avancerade simuleringar 1-2 månader
- Nytt sätt att tänka
  - Lätt att hamna i mjukvarutänkande!
  - FPGA-n, CPLD-n är inte en processor för VHDL
  - VHDL är inte sekvensiellt utan parallellt
  - Tilldelning, variabler betyder inte samma sak som i andra prog.språk
  - Gör så här:

Tänk hårdvara och  
gör ett blockschema

 

Översätt till VHDL



# Hur ser ett VHDL-program ut?

```
entity namn1 is
```

```
-- beskrivning av in- och utgångar
```

```
end entity namn1;
```

Gränssnitt mot omvärlden

```
architecture namn2 of namn1 is
```

```
-- beskrivning av interna signaler
```

```
begin
```


```
-- beskrivning av funktion
```

```
end architecture namn2;
```

Innehåll

VHDL är inte case sensitive, små eller stora bokstäver spelar ingen roll, ej heller mellanslag.

# VHDL för kombinatoriska kretsar

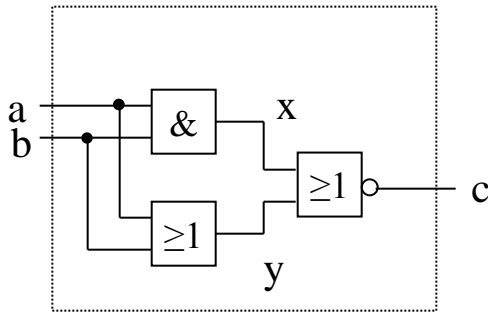

```
entity knet is
    port (a,b: in std_logic;
          c:  out std_logic);
end entity knet;
```

```
architecture firsttry of knet is
    signal x,y : std_logic;
begin
    c <= not (x or y);
    x <= a and b;
    y <= a or b;
end architecture firsttry;
```

Parallellt exekverande satser.

Om a ändras så körs  $x \leq a \text{ and } b$  och  $y \leq a \text{ or } b$ , vilket gör att  $c \leq x \text{ nor } y$  körs.

Ordningen spelar ingen roll.

# Vad betyder ett VHDL-program?

## Syntetisering (Xilinx)

- `x <= a and b;`  
betyder att en OCH-grind **kopplas in** mellan trådarna a, b och x

Endast en tilldelning på x tillåten.

## Simulering (ModelSim)

- `x <= a and b;`  
är en parallellt exekverande sats körs om a eller b ändras

Än så länge är ordningen mellan satserna oviktig  
”Programmera” aldrig i VHDL!  
Tänk hårdvara => översätt till VHDL


# VHDL för kombinatoriska kretsar

Kombinationskretsar implementeras med

- ”vanlig” signaltilldelning `c <= a and b;`
- `with-select-when` är en mux (använt för minne i lab 2).
- `when-else` är en generaliserad mux.
 
# En multiplexer


```
entity mux is
  port( d: in std_logic_vector (0 to 3);
        s: in std_logic_vector (1 downto 0);
        y: out std_logic);
end entity mux;
```


 
# Multiplexern, forts

VHDL har en sats som precis motsvarar en mux:

```
architecture behavior1 of mux is
begin
  with s select
    y <= d(0) when "00",
         d(1) when "01",
         d(2) when "10",
         d(3) when others;
end architecture behavior1;
```



Lägg märke till:

- det finns enn <= i satsen.
- enn rad är sann

# with-select-when

- Är en parallell sats, concurrent statement
- Endast utanför **process**

```
with (styrsignal) select
```

```
    (utsignal) <= (uttryck 1)   when (signalvärde 1),
```

```
        (uttryck 2)   when (signalvärde 2),
```

```
    ...
```

```
        (uttryck n-1) when (signalvärde n-1),
```


```
        (uttryck n)   when others;
```

**OBS: samtliga värden på styrsignal måste täckas!**

---
 
# Multiplexern, forts

```
architecture behavior2 of mux is  
begin  
    y <= d(0) when s = "00" else  
        d(1) when s = "01" else  
        d(2) when s = "10" else  
        d(3);  
end architecture behavior2;
```





# when-else

- Är en parallell sats, concurrent statement
- Endast utanför **process**

```

signal <= uttryck 1 when villkor 1 else
    uttryck 2 when villkor 2 else
    ...
    uttryck n-1 when villkor n-1 else
    uttryck n;
  
```


- Lagg märke till:
  - Det finns enn <= i satsen.
  - Noll eller flera villkor är sanna
$$s = u_1 v_1 + u_2 v_1' v_2 + \dots + u_{n-1} v_1' v_2' \dots v_{n-2}' v_{n-1} + u_n v_1' v_2' \dots v_{n-2}' v_{n-1}'$$
- Både **with-select-when** och **when-else** kan uttrycka vilken Boolesk funktion som helst!

# Exempel

$u = 1$  om  $x = (x(2), x(1), x(0))$  innehåller 2 eller 3 ettor.

```
signal x: std_logic_vector (2 downto 0);  
signal u: std_logic;
```

```
-- tavla
```

 

# Vad har vi så långt?

- **entity** beskriver gränssnittet
- **architecture** beskriver innehållet
- Mellan **begin** och **end** har vi parallella satser.
  - ”vanlig” signaltilldelning **c <= a and b;**
  - **with-select-when** är en mux.
  - **when-else** är en generaliserad mux.
  - Ovanstående används för kombinatorik utanför **process**-satsen

# VHDL för sekvenskretsar

- process-satsen
    - case-when
    - if-then-else
- } Endast inuti process-sats!

# process

**Process**-satsen exekveras sekventiellt. Här exempel på D-vippa:

```
entity de is
  port (d, clk: in STD_LOGIC;
        q: out STD_LOGIC);
end de;

architecture d_vippa of de is
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end d_vippa;
```

Processen exekveras  
när `clk` ändras i  
känslighetslistan

`q` uppdateras på  
positiv `clk`-flank

Det gamla värdet på `q` ligger kvar om ett nytt ej specas.

# Överraskande konsekvenser av processer

```
process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    y <= x;
    z <= y;
  end if;
end process;
```

- Låt  $z = y = 0$
- Sätt  $x = 1$  och klocka en gång.
- Då blir väl  $z = y = 1$ ?

# case-when

- Endast inuti **process**
- Måste beskriva vad som händer för alla värden på styrsignal
- Motsvarar **with-select-when**

```
case (styrsignal) is
  when (värde 1)    => (sats 1);
  when (värde 2)    => (sats 2);
  ...
  when (värde n-1) => (sats n-1);
  when others      => (sats n);
end case;
```

# if-then-else


```
if (uttryck 1) then
  (sats 1)
elsif (uttryck 2) then
  (sats 2)
elsif (uttryck n-1) then
  (sats n-1)
else
  (sats n)
end if;
```

- Endast inuti **process**
- Motsvarar **when-else**
- Observera stavning på **elsif**


 
# Exempel

Bygg en sekvenskrets som ger utsignalen 1 i samma klockintervall som var tredje 1:a.




VHDL-beskrivning som liknar grafen.

# Sekvenskretsar


## Utsignal

Gör kombinatorik av detta

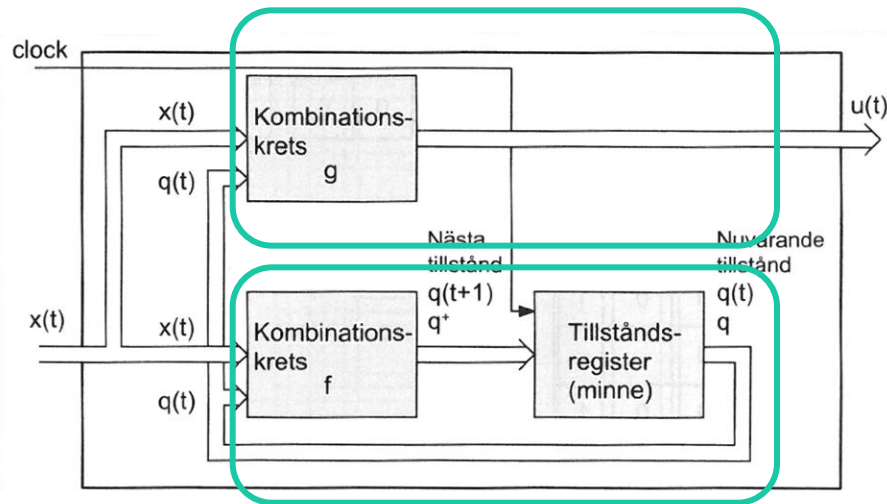

## Tillståndsuppdatering


Gör en process (clk) av detta.

 
 
# Sekvenskrets

```
entity skrets is
  port(x, clk: in std_logic;
        u: out std_logic);
end skrets;
```

```
architecture graf of skrets is
  signal q: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- q+ = f(q,x): tillståndsuppdatering
  -- u = g(q,x) : utsignal
end graf;
```




# Tillståndsuppdatering

```

-- q+ = f(q,x): tillståndsuppdatering
process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    case q is
      when "00" => if x='1' then q <= "01";
                    else q <= "00";
                    end if;
      when "01" => if x='1' then q <= "11";
                    else q <= "01";
                    end if;
      when "11" => if x='1' then q <= "00";
                    else q <= "11";
                    end if;
      when others => q <= "00";
    end case;
  end if;
end process;

```

 


# Utsignal

- K-krets utanför processen

```
u <= '1' when q="11" and x='1' else
      '0';
```

```
-- alternativt
```

```
u <= x and q(1) and q(0);
```

 


# Komplett kod

```
entity skrets is
  port(x, clk: in std_logic;
        u: out std_logic);
end skrets;

architecture graf of skrets is
  signal q: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- q+ = f(q,x): tillståndsuppdatering
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      case q is
        when "00" => if x='1' then q <= "01";
                     else q <= "00";
                     end if;
        when "01" => if x='1' then q <= "11";
                     else q <= "01";
                     end if;
        when "11" => if x='1' then q <= "00";
                     else q <= "00";
                     end if;
        when others => q <= "00";
      end case;
    end if;
  end process;
  -- u = g(q,x) : utsignal
  u <= x and q(1) and q(0);
end graf;
```

# VHDL beskriver hårdvara!

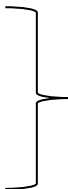
1. En VHDL-modul består av två delar
  - a) **entity**, som beskriver gränssnittet
  - b) **architecture**, som beskriver innehållet
  
2. För att göra kombinatorik används
  - a) Booleska satser:  **$z \leq x \text{ and } y;$**
  - b) **with-select-when**-satser
  - c) **when-else**-satser



Samtidiga  
satser
  
3. För att göra sekvensnät används (en eller flera)
 

**process (clk)** -satser

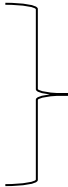
  - a) enn **if rising\_edge (clk) ... end if;**
  - b) Booleska satser:  **$z \leq x \text{ and } y;$**
  - c) **case-when**-satser
  - d) **if-then-else**-satser



VL får vippa på sig  
Alla klockas samtidigt
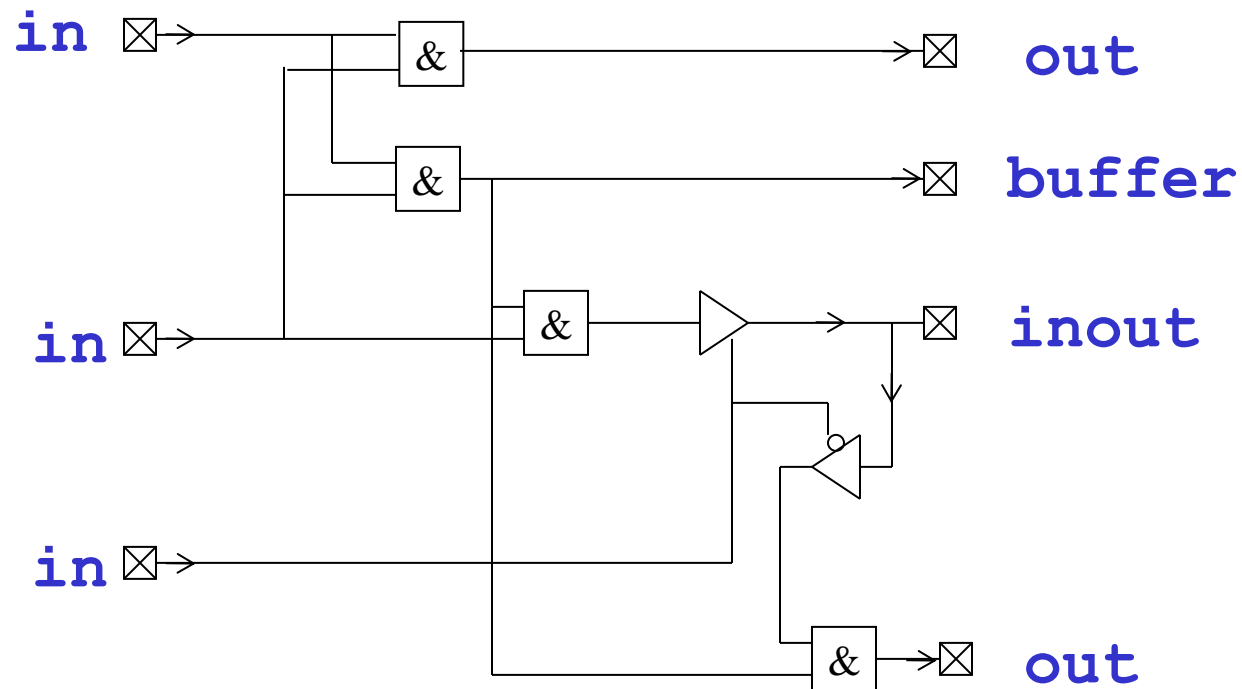
# In/utsignaler

OBS, om en utsignal också används inuti nätet, så ska den deklarerats som **buffer**.





std\_logic

```
signal reset: std_logic;
```

Reset kan nu anta följande värden:

simulering	{	'U': Uninitialized	
		'X': Forcing Unknown	
		'0': Forcing 0	
		'1': Forcing 1	
		'Z': High impedance	← tristate
ej i denna kurs	{	'W': Weak Unknown	
		'L': Weak 0	
		'H': Weak 1	t ex för att spec
		'-': Don't care	← sanningstabell

# Numeric\_std

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL -- lägger till paket
```

```
signal q: unsigned(3 downto 0); -- 4 bit ctr
```

```
...
```

```
q <= q + 1;
```

```
if q = 10 ...
```

```
    q <= "0011";
```

```
    q(0) <= '1';
```

Notera hur värdet av  
heltal, bitvektor samt  
bit anges

Dvs vi kan hantera q både som en boolesk vektor och som ett tal på intervallet [0,15];

# Vi rekommenderar

- Använd endast `std_logic` och `std_logic_vector`
- Vill ni räkna inkludera `NUMERIC_STD` -biblioteket
- Skippa `integer`. Går ej att indexera på bit-nivå.
- Skippa `bit`. Tristate och don't care saknas.


# 4-bits dekadräknare med synkron clear

43

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter is
port (clk, clear: in std_logic;
      q: out std_logic_vector (3 downto 0));
end counter;

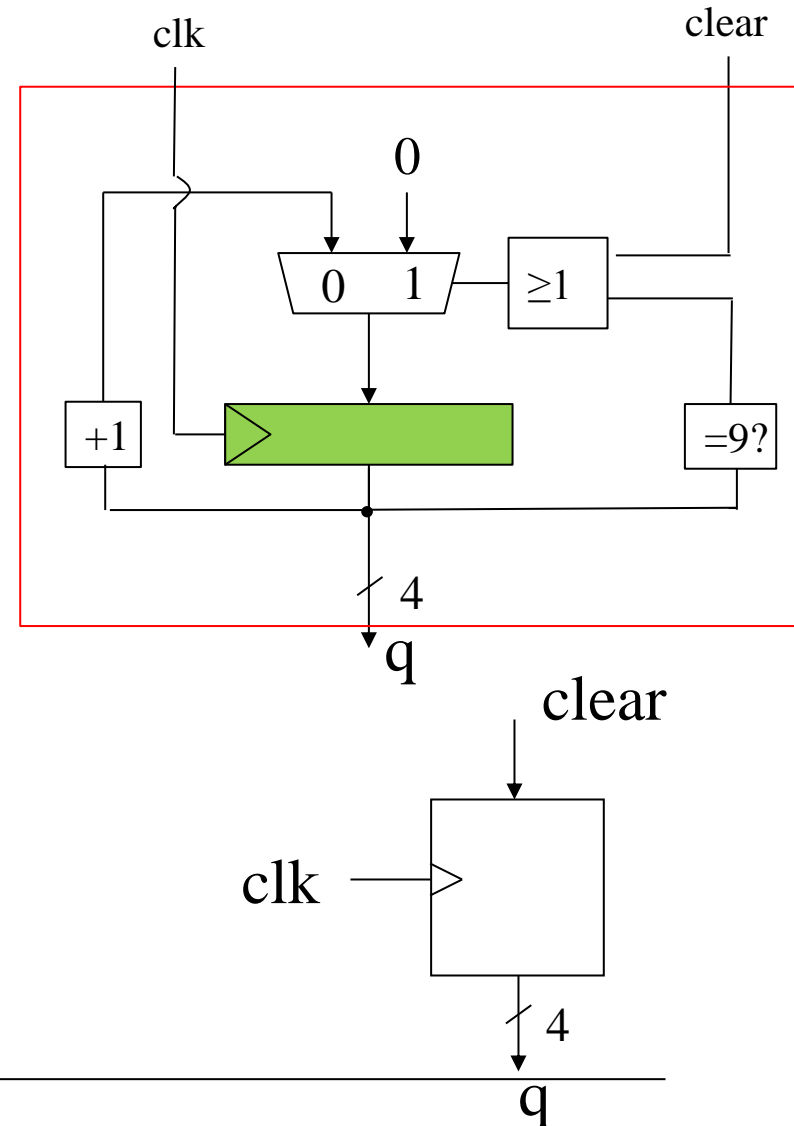architecture simple of counter is
  signal q_int: unsigned (3 downto 0);
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      if clear = '1' then
        q_int <= "0000";
      elsif q_int = 9 then
        q_int <= to_unsigned (0, 4);
      else
        q_int <= q_int + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= std_logic_vector (q_int);
end simple;
```



# Typkonvertering

Bitvektorer med ett specificerat antal bitar

V: `std_logic_vector(3 downto 0)`

`unsigned(V)`



`std_logic_vector(U)`

U : `unsigned(3 downto 0)`

`to_integer(U)`



`to_unsigned(I,4)`

Heltal

I : integer

# Konkatenering

```
signal bus: std_logic_vector (1 downto 0);  
signal a,b: std_logic;  
bus <= a & b;
```

# 4-bits adderare

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use NUMERIC_STD.ALL;

entity adder is
port (a,b: in UNSIGNED(3 downto 0);
       s: out UNSIGNED(4 downto 0));
end adder;

architecture simple of adder is
begin

-- zero extension
  s <= ('0' & a) + ('0' & b);
end simple;

```

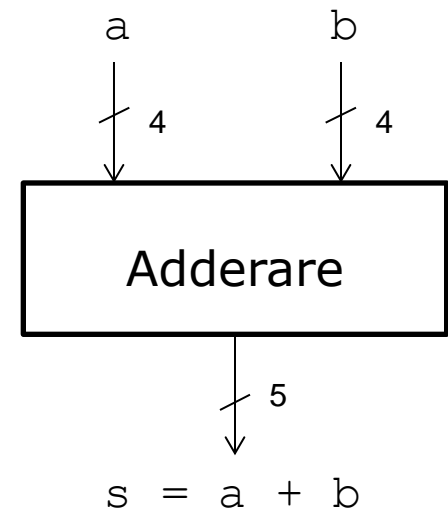

## Asynkron reset

```

process (clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= q and x;
  end if;
end process;

```

## Synkron reset

```

process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if reset='1' then
      q <= '0';
    else
      q <= q and x;
    end if;
  end if;
end process;

```

### Känslighetslistan:

- `clk` ska alltid vara med
- Ev. asynkrona insignaler till vippra/räknare/register
- Andra signaler ska ej vara med.



# Logiskt blockschema => VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity pulsdetektor is
  port( clk, x : in  std_logic;
        reset : in  std_logic;
        L : in  unsigned(3 downto 0);
        u : out std_logic);
end pulsdetektor;

```

```

architecture Behavioral of
pulsdetektor is

```

```


  signal q : unsigned(3 downto 0);
  signal CLR, CE, k: std_logic;
begin
  -- hela vår konstruktion

```

```

end Behavioral;

```

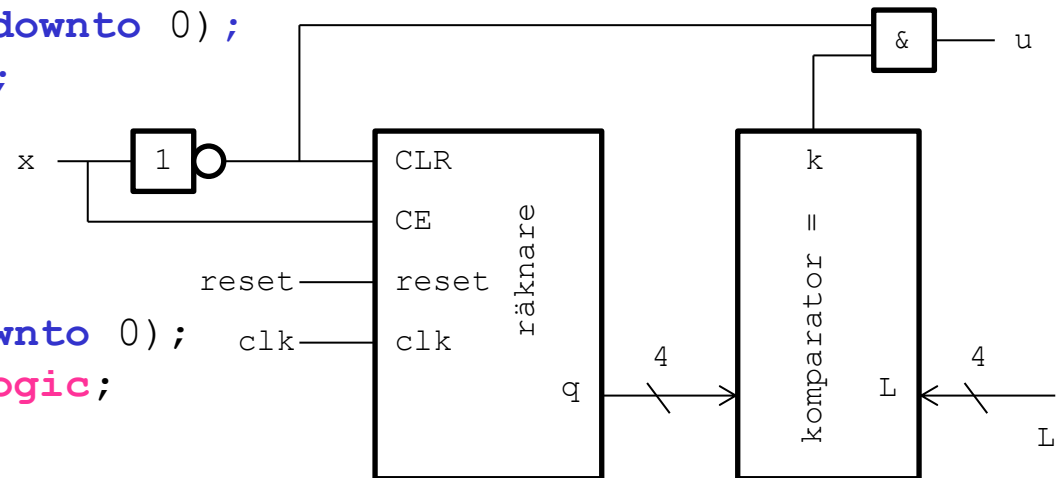

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity pulsdetektor is
    ...
end pulsdetektor;
```

```
architecture Behavioral of
pulsdetektor is
```

```
    ...
begin
    -- insignaler till räknare
```

```
    CE <= x;
    CLR <= not x;
```

```
    -- räknare
    ctr16: process (clk, reset)
```

```
        ...
    end process ctr16;
```


```
    -- komparator
    k <= '1' when L = q else '0';
```

```
    -- utsignal
    u <= CLR and k;
```

```
end Behavioral;
```
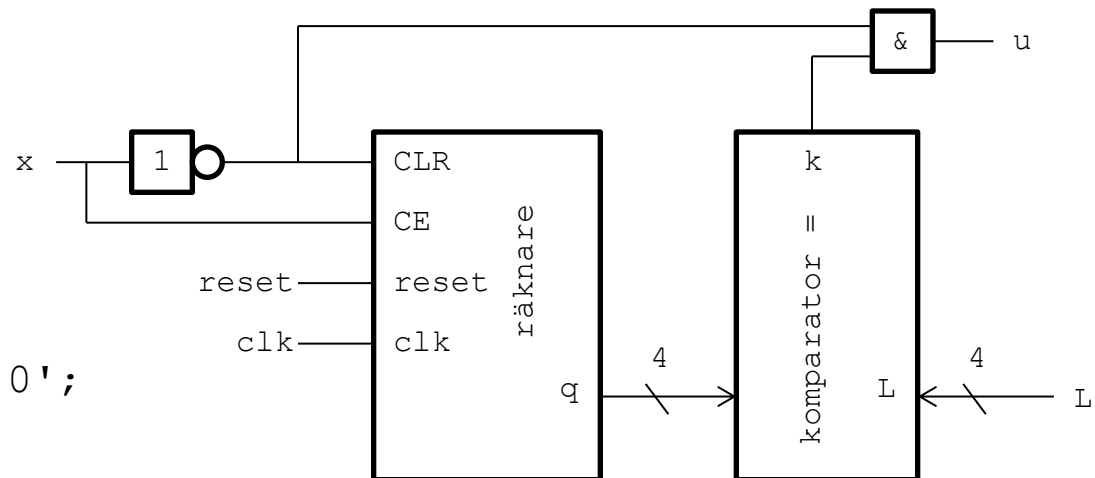
# Blockschema ->VHDL

- Varje block har motsvarande kod.
- Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.




# Simulering i ModelSim

Utdrag ur fil för att definiera insignaler och köra en simulering.

```
# sim.do
...
# clk Periodtid 100 ns
force -freeze sim:/pulsdetektor/clk 1 0, 0 50 -r 100
# reset
force -freeze sim:/pulsdetektor/reset 0 0, 1 50, 0 90
# x
force -freeze sim:/pulsdetektor/x 0 0, 1 105, 0 505, 1 705, 0 1005
# L
force -freeze sim:/pulsdetektor/L 0011 0
run 1300
```

Starta simulering i transcriptfönstret

```
VSIM > do sim.do
```

 



# Slutsatser

- Vi ritar logiska blockscheman först!
- Vi har samma struktur på koden som på blockschemat!
  - Alltså: små process-satser som precis motsvarar ett block.
  - Vi har bra koll på mängden hårdvara

Macrocells Used	Pterms Used	Registers Used	Pins Used	Function Block Inputs Used
5/36 (14%)	16/180 (9%)	4/36 (12%)	8/34 (24%)	9/72 (13%)

Använda produkttermer


L3-Lo, x, u, clk, reset

Beräkning av 4 tillstånd + 1 utsignal

4 D-vippor i 4-bitsräknaren


L3-Lo, q3-q0, x

# Får det plats?

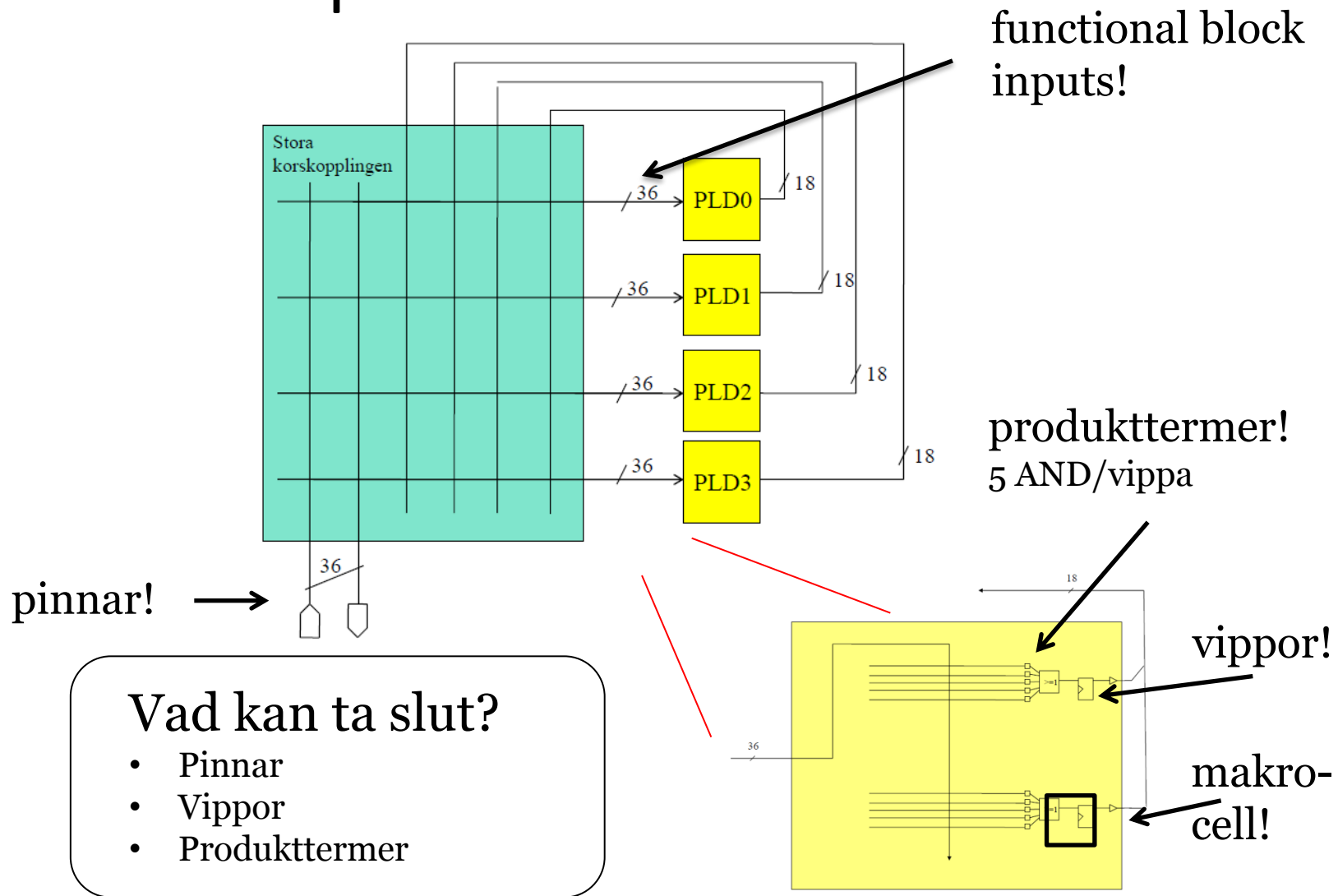
 
# Lab 4

- Bland annat konstruera ett digitalt tidtagarur.
- Olika klockor
  - Systemklocka 8 MHz
  - Klocka som styr uppdateringsfrekvens på display (variabel frekvens)
  - Klocka som styr tidräkning 100 Hz
- Synkronisera klockpulser till systemklockan:
  - synkronisering + enpulsning



# Inför Lab 4

- Obligatorisk lektion i ModelSim.
- Det finns ett antal valfria uppgifter.
  - Om ni vill göra VGA-uppgift (mer omfattande) så kontakta: [olov.andersson@liu.se](mailto:olov.andersson@liu.se)
- Förberedelseuppgifter:
  - Logiska blockscheman till uppgifterna
  - ModelSim-simulering av två kaskadkopplade BCD-räknare för sekundvisning. Ska redovisas vid laborationens start.
- ModelSim finns installerat på datorerna i Freja (och i Grinden).



# Examination

- Vid examination ska logiskt blockschema, VHDL-kod samt korrekt fungerande krets uppvisas.
- Logiskt blockschema
  - Block ska bestå av väldefinierad hårdvara:
    - räknare, register, enpulsare, synkroniseringsvippor, sekvenskretsar (med tillståndsdigram)
    - MUX, DMUX, adderare, komparatorer, kombinatoriska kretsar (minne, Booleska funktioner)
- VHDL-kod
  - Varje block ska motsvara ett kodavsnitt, t ex en process-sats/sekvenskrets
  - Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.

# Digitalteknik

## Mattias Krylander

[www.liu.se](http://www.liu.se)