

Programmerbara kretsar och VHDL

Föreläsning 9


Digitalteknik

Mattias Krysander

Institutionen för systemteknik

Programmerbara kretsar och VHDL


1. Rita blockdiagram

 


2. Skriv VHDL-kod

```
process(clk) begin
  if rising_edge(clk) then
    x_sync1 <= x;
    x_sync2 <= x_sync1;
  end if;
end process;
x_EP <= x_sync1 and (not x_sync2) and enable;
```


3. Simulera koden

 

4. Syntetisera koden

 

5. Bränna CPLDn

 

6. Koppla upp kretsen



Kursinformation VHDL-delen

- Lektion 7 : [Datorlektion](#) visar arbetsgången och verktygskedjan för att skapa programmerbara kretsar.
 - Obligatoriskt att genomfört före lab 3.
- Lab 3 : Programmerbara kretsar VHDL+Modelsim+ Xilinx, [Material](#):
 - [Labkompendium](#) (speciellt för lab3)
 - [Kod](#), innehåller för varje uppgift:
 - Kodskelett `uppgift.vhd` där ni ska fylla i er kod.
 - Testbänkar `uppgift_tb.vhd` definierar simulering och tester av kretsens funktion.
 - Do-filer `first_time.do`/`rerun.do` använder ovanstående filer för att kompilera, simulera och testa er kod. Använd för att felsöka och verifiera er kod som ni skrivit i `uppgift.vhd`. Mer info på datorlektionen.
 - [Video](#) (konfigurera/bränna chip och uppkoppling)
 - Digitaltekniska byggblock [\[pdf\]](#)
- Program: finns på datorer i Grinden, Muxen3, Muxen4
 - Modelsim SE-64 10.1b -> Modelsim (simulering)
 - ISE Design Suite 14.7 -> 64-bit Project Navigator (syntetisering)

Fjärrinloggning (alternativ till öppet lab)

- RDP-instruktioner: <https://rdpklienter.edu.liu.se>
- Din dator behöver ha en RDP-klient
 - Windows: förinstallerat
 - Mac: Installera t ex [Microsoft remote desktop](#)
 - Linux: Installera t ex [Remmina](#)
- Viktigt: När man RDP:ar in till en dator låser man datorn för alla andra användare.
 - Ingen annan kan använda datorn varken i salen eller logga in remote
 - **Datorerna i GRIN, MUX3 och MUX4 får bara användas på icke-schemalagd tid.**
 - Kontrollera att ni loggar ut korrekt innan ni bryter RDP-uppkopplingen.


Dagens föreläsning

- Programmerbara kretsar och VHDL
- Introducerande VHDL-exempel
- Datatyper
- VHDL för Kombinationskretsar
Grindar, Multiplexer, Komparator
- VHDL för sekvenskretsar
D-vippor, Enpulsare, Räknare
- Exemplifierad arbetsgång
Ett labliknande exempel

Programmerbara kretsar och VHDL

Programmerbara kretsar

 - Istället för att koppla ihop grindar eller konstruera egna integrerade kretsar så finns det kretsar vars funktion kan programmeras
- Programmable logic device (PLD)
- Olika tekniker har använts
 - PROM kan användas för godtycklig funktion
 - Idag används primärt CPLD eller FPGA




Programmerbara kretsar

- PLD = Programmable Logic Device
- CPLD = Complex PLD,
i princip flera PLD-er på ett chip
ex: 108 vippor + 540 produkttermer
- FPGA = Field Programmable Gate Array
 - 5 000 000 vippor
 - 2 000 000 Look-up-tables (LUT)
 - 500 Mb RAM
 - Digital Signal Processing (DSP)
 - Processor

CPLD - konstruktion

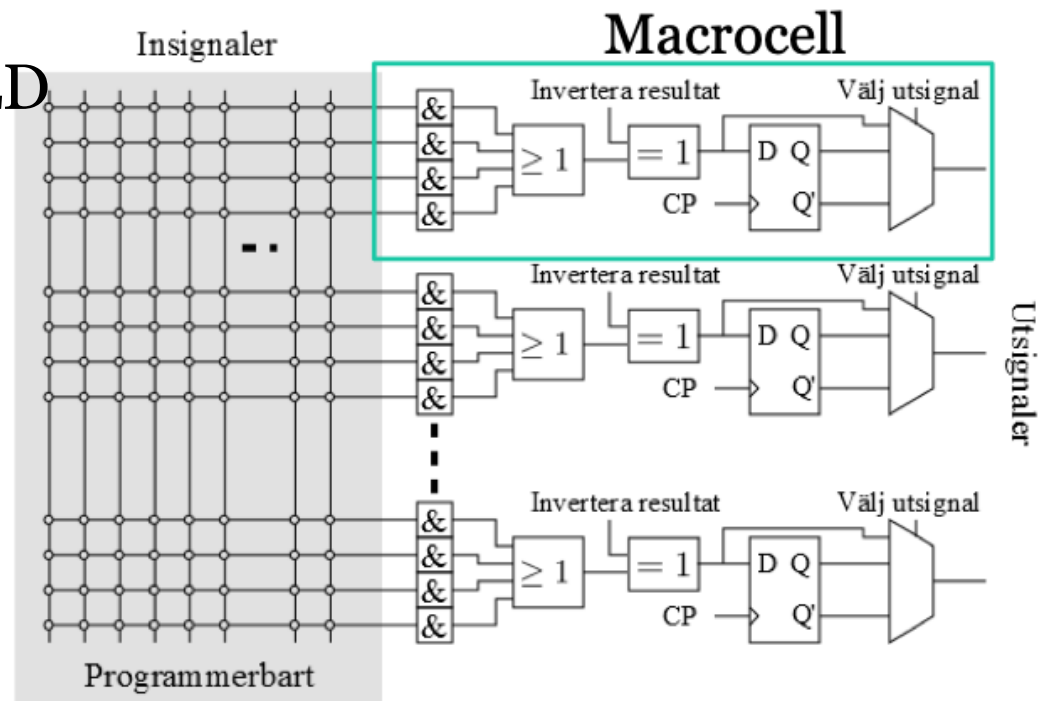
- Grundblocket i en CPLD består oftast av ett AND-OR-nät
- AND-grindarnas ingångar är programmerbara



CPLDn på labben (Xilinx XC9572)

Fyra 36V18-block

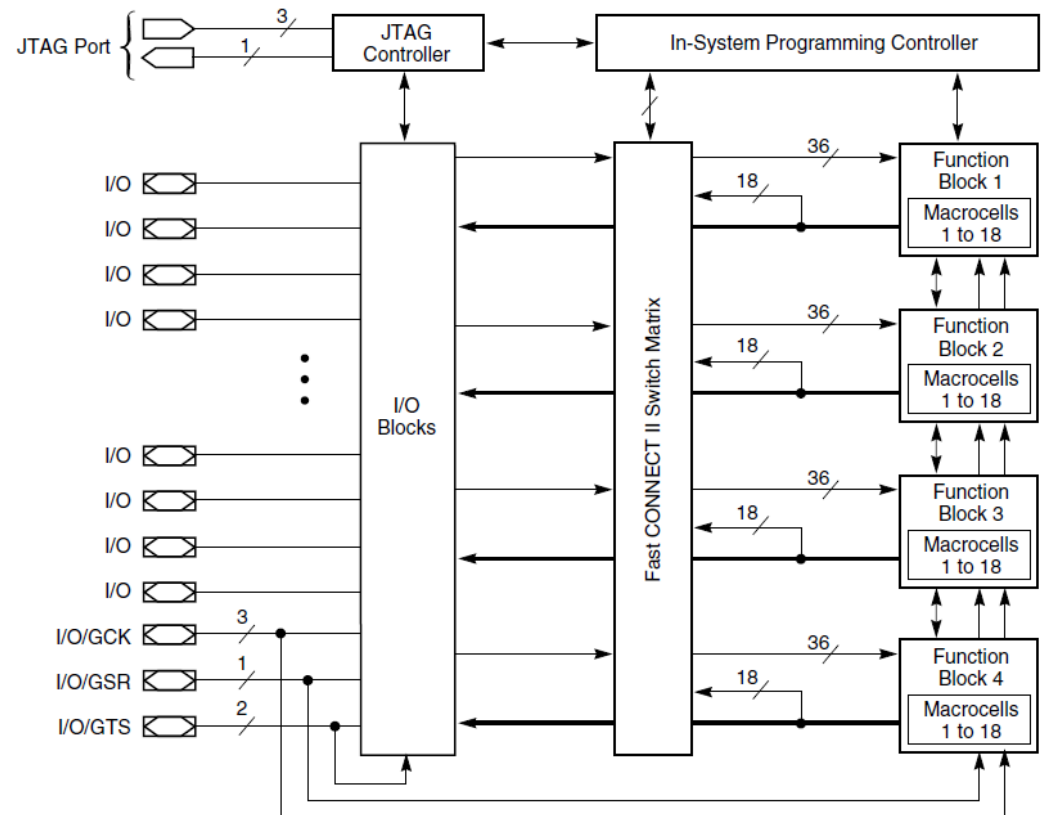- 18 utsignaler från 36 insignaler
- Switchmatris för att koppla ihop in- och utgångar samt in- och utsignaler till/från blocken
- Bild från datablad



VHDL (very high speed integrated circuit Hardware Description Language)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;      -- paket för att räkna

entity counter is
  port(clk, clk, ce, reset: in std_logic;
        q: out std_logic_vector(3 downto 0);
        rco: out std_logic);
end entity;

architecture rtl of counter is
  signal q_int : unsigned(3 downto 0); -- typ för att räkna

begin
  -- tillståndsuppdatering
  process(clk,reset) begin
    if (reset = '1') then
      q_int <= to_unsigned(0,4);      -- asynkron reset
    elsif rising_edge(clk) then
      if (clr = '1') then
        q_int <= to_unsigned(0,4);  -- synkron clear
      elsif (ce = '1') then
        if q_int = 0 then
          q_int <= "0000";
        else
          q_int <= q_int + 1;      -- aritmetisk operation
        end if;
      end if;
    end process;
end process;


```

VHDL beskriver hårdvara!

Simulera
(ModelSim)

Syntetisera
(Xilinx)

Hårdvara

 


VHDL beskriver hårdvara

Nytt sätt att tänka

- Lätt att hamna i mjukvarutänkande!
- FPGA-n, CPLD-n är inte en processor för VHDL
- Tilldelning, variabler betyder inte samma sak som i andra prog.språk
- Gör så här:


Tänk hårdvara och
gör ett blockschema

 

Översätt till VHDL

Konstruktion med CPLD

 - Rita kretsschema
- Översätt till VHDL (vhd-fil)
- Simulera kretsen i Modelsim
- Syntetisera i Xilinx (skapa en jed-fil)
 - passar in (optimerar) kretsen på den aktuella CPLD:n
 - bestämmer vilka in och utgångar som kommer att användas
- Programmering (använd jed-filen)
 - speciell mjuk- och hård-vara används för att programmera CPLD:n



Introducerande VHDL-exempel

VHDL-exempel - enpulsaren


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enpulsare is
  port(clk, x : in std_logic;
        u : out std_logic);
end enpulsare;

architecture ekvationer of enpulsare is
  signal q, q_plus : std_logic;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;
  q_plus <= x;           -- q+ = f(q,x)
  u <= (not q) and x;   -- u = g(q,x)
end ekvationer;

```

 

VHDL-exempel - enpulsaren



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enpulsare is
  port(clk, x : in std_logic;
        u : out std_logic);
end enpulsare;

architecture ekvationer of enpulsare is
  signal q, q_plus : std_logic;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;
  q_plus <= x;           -- q+ = f(q,x)
  u <= (not q) and x;   -- u = g(q,x)
end ekvationer;

```

  

VHDL-exempel - enpulsaren



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enpulsare is
  port(clk, x : in std_logic;
        u : out std_logic);
end enpulsare;

architecture ekvationer of enpulsare is
  signal q, q_plus : std_logic;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;
  q_plus <= x;           -- q+ = f(q,x)
  u <= (not q) and x;   -- u = g(q,x)
end ekvationer;

```

  

VHDL-exempel - enpulsaren

```



library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enpulsare is
  port(clk, x : in std_logic;
        u : out std_logic);
end enpulsare;

architecture ekvationer of enpulsare is
  signal q, q_plus : std_logic;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;

  q_plus <= x;           -- q+ = f(q,x)
  u <= (not q) and x;   -- u = g(q,x)
end ekvationer;

```

  

VHDL-exempel - enpulsaren



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enpulsare is
  port(clk, x : in std_logic;
        u : out std_logic);
end enpulsare;

architecture ekvationer of enpulsare is
  signal q, q_plus : std_logic;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;
  q_plus <= x;           -- q+ = f(q,x)
  u <= (not q) and x;   -- u = g(q,x)
end ekvationer;

```

  

Hur ser ett VHDL-program ut?

```
entity namn1 is
```

```
-- beskrivning av in- och utgångar
```

```
end entity namn1;
```

Gränssnitt mot omvärlden

```
architecture namn2 of namn1 is
```

```
-- beskrivning av interna signaler
```

```
begin
```

```
-- beskrivning av funktion
```

```
end architecture namn2;
```

Innehåll

VHDL är inte case sensitive, små eller stora bokstäver spelar ingen roll, ej heller mellanslag (förutom i namn och nyckelord då ..).

Datatyper

Datatyper

- `std_logic` är datatypen som används för att representera bitar
- Kan anta följande värden: `01uxz-wlh`
 - 0 : Forcing 0
 - 1 : Forcing 1
 - U : Uninitialized, i simulering innan annat värde antagits
 - X : Forcing Unknown, i simulering när flera utgångar försöker driva signalen.
 - Z : High impedance, tri-state
 - - : Don't care, precis lika smidigt som när ni gör Karnaughdiagram

`std_logic_vector` repr. bitvektorer

- $d = (d(0), d(1), d(2), d(3))$
 - `d: in std_logic_vector (0 to 3);`
- $s = (s(1), s(0))$
 - `s: in std_logic_vector (1 downto 0);`
- Indexering
 - `d(0)`

Vi rekommenderar

- Använd endast
 - `IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL`
 - `std_logic` och `std_logic_vector`
- Vill ni räkna inkludera
 - `IEEE.NUMERIC_STD.ALL` och använd
 - `unsigned`

Numeric_std

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL -- lägger till paket
```

```
signal q: unsigned(3 downto 0); -- 4 bit ctr
```

```
...
```

```
q <= q + 1;
```

```
if q = 10 ...
```

```
    q <= "0011";
```

```
    q(0) <= '1';
```

Notera hur värdet av
heltal, bitvektor samt
bit anges

Dvs vi kan hantera q både som en boolesk vektor och som ett tal på intervallet [0,15];

Typkonvertering

Bitvektorer med ett specificerat antal bitar

V: `std_logic_vector(3 downto 0)`

`unsigned(V)`



`std_logic_vector(U)`



U: `unsigned(3 downto 0)`

`to_integer(U)`



`to_unsigned(I,4)`




Heltal

I: `integer`

VHDL för kombinationskretsar

VHDL för kombinatoriska kretsar

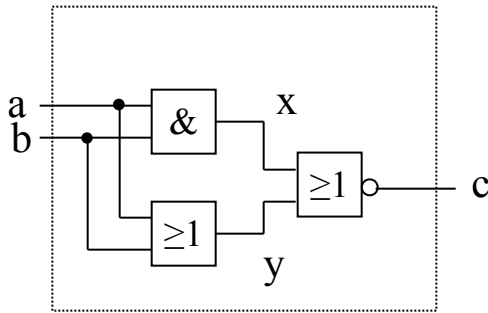

```
entity knet is
    port (a,b: in std_logic;
          c: out std_logic);
end entity knet;
```

```
architecture firsttry of knet is
    signal x,y : std_logic;
begin
    c <= not (x or y);
    x <= a and b;
    y <= a or b;
end architecture firsttry;
```

Parallellt exekverande satser.

Om a ändras så körs $x \leq a \text{ and } b$ och $y \leq a \text{ or } b$, vilket gör att $c \leq \text{not } (x \text{ or } y)$ körs.

Ordningen spelar ingen roll.

Vad betyder ett VHDL-program?

Syntetisering (Xilinx)

- `x <= a and b;`
betyder att en AND-grind **kopplas in** mellan trådarna a, b och x

Endast en tilldelning på x tillåten.

Simulering (ModelSim)

- `x <= a and b;`
är en parallellt exekverande sats som körs om a eller b ändras

Än så länge är ordningen mellan satserna oviktig
”Programmera” aldrig i VHDL!
Tänk hårdvara => översätt till VHDL

VHDL för kombinatoriska kretsar

Kombinationskretsar implementeras med

- ”vanlig” signaltilldelning `c <= a and b;`
- `when-else` är en generaliserad mux.

when-else

- Är en parallell sats, concurrent statement
- Endast utanför **process**


```

utsignal <= uttryck 1 when villkor 1 else
           uttryck 2 when villkor 2 else
           ...
           uttryck n-1 when villkor n-1 else
           uttryck n;

```

- Lägg märke till:
 - Det finns bara en <= i satsen.
 - Noll, ett eller flera villkor är sanna
$$s = u_1 v_1 + u_2 v_1' v_2 + \dots + u_{n-1} v_1' v_2' \dots v_{n-2}' v_{n-1} + u_n v_1' v_2' \dots v_{n-2}' v_{n-1}'$$
- **when-else** kan uttrycka vilken Boolesk funktion som helst!

En multiplexer

 


$d = (d(0), d(1), d(2), d(3))$

$s = (s(1), s(0))$


```
entity mux is
  port ( d: in std_logic_vector (0 to 3);
         s: in std_logic_vector (1 downto 0);
         y: out std_logic );
end entity mux;
```


Multiplexern, forts
 
```
architecture behavior2 of mux is  
begin  
    y <= d(0) when s = "00" else  
        d(1) when s = "01" else  
        d(2) when s = "10" else  
        d(3);  
end architecture behavior2;
```



Komparator

 

```
architecture beh of sys is
```

```
signal x0: std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
signal x1: std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
signal is_equal: std_logic;
```

```
begin
```

```
    is_equal <= '1' when (x1 = x0)
                else '0';
```

```
end architecture beh;
```

Vad har vi så långt?

- **entity** beskriver gränssnittet
- **architecture** beskriver innehållet
- Mellan **begin** och **end** har vi parallella satser.
 - ”vanlig” signaltilldelning **$c \leq a \text{ and } b$** ;
 - **when-else** är en generaliserad mux.
 - Ovanstående används för kombinatorik utanför **process**-satsen

VHDL för sekvenskretsar

VHDL för sekvenskretsar

- process-satsen
 - if-then-else


Endast inuti process-sats!

process

Process-satsen exemplifierad på en D-vippa:

```
entity de is
  port(q_plus, clk: in STD_LOGIC;
        q: out STD_LOGIC);
end de;

 architecture d_vippa of de is
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      q <= q_plus;
    end if;
  end process;
end d_vippa;
```



Processen exekveras
när `clk` ändras i
känslighetslistan

`q` uppdateras på
positiv `clk`-flank

Det gamla värdet på `q` ligger kvar om ett nytt ej specas.

Asynkron reset

```

process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge (clk) then
    q <= x;
  end if;
end process;

```

Synkron reset

```

process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    if reset='1' then
      q <= '0';
    else
      q <= x;
    end if;
  end if;
end process;

```

Känslighetslistan:

- clk ska alltid vara med
- Ev. asynkrona insignaler till vippra/räknare/register
- Andra signaler ska ej vara med.


Överraskande konsekvenser av processer

```
process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    y <= x;
    z <= y;
  end if;
end process;
```

- Låt $z = y = 0$
- Sätt $x = 1$ och klocka en gång.
- Då blir väl $z = y = 1$?


Så här blir det!

Inuti klockad process

 

synt

Alla VL får
en vippa på sig

 

sim

Alla VL får
ett + på sig

$$y^+ = x;$$

$$z^+ = y;$$

$$y = y^+;$$

$$z = z^+;$$

if-then-else


```
if (uttryck 1) then
  (sats 1)
elsif (uttryck 2) then
  (sats 2)
elsif (uttryck n-1) then
  (sats n-1)
else
  (sats n)
end if;
```

- Endast inuti **process**
- Motsvarar **when-else**
- Observera stavning på **elsif**

Exempel: D-vippa med asynkron clear

Lägg till asynkron insignal i känslighetslistan
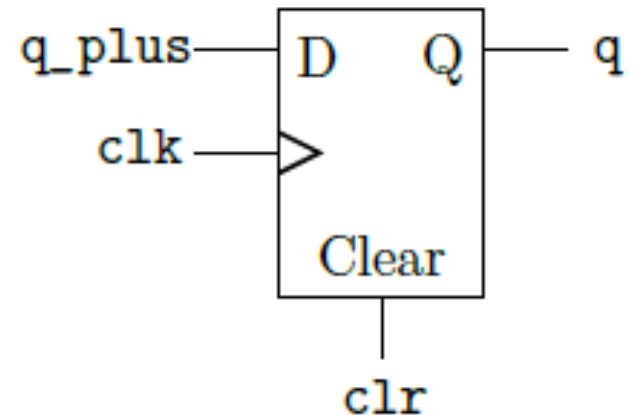
```
process (clk, clr) begin
  if clr = '1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge (clk) then
    q <= q_plus;
  end if;
end process;
```




Asynkron funktion

Synkron funktion


VHDL beskriver hårdvara!

1. En VHDL-modul består av två delar
 - a) **entity**, som beskriver gränssnittet
 - b) **architecture**, som beskriver innehållet

2. För att göra kombinatorik används
 - a) Booleska satser: **z <= x and y;**
 - b) **when-else**-satser

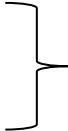
Samtidiga
satser

3. För att göra sekvensnät används (en eller flera) **process (clk)**-satser
 - a) enn **if rising_edge (clk) ... end if;**
 - b) Booleska satser: **z <= x and y;**
 - c) **if-then-else**-satser

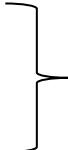
VL får vippa på sig
Alla klockas samtidigt


4-bitsräknare med asynkron clear

45

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity 4bitcounter is
port(clk, ce, clr : in std_logic;
      rco : out std_logic;
      counter: out std_logic_vector(3 downto 0));
end 4bitcounter;

architecture beh of 4bitcounter is
  signal q: unsigned(3 downto 0);
begin
  process(clk,clr) begin
    if clr = '1' then
      q <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
      if ce = '1' then
        q <= q + 1; -- övergång 15->0 automatiskt
      end if;
    end if;
  end process;
  rco <= '1' when ((ce = '1') and (q = 15))
    else '0';
  counter <= std_logic_vector(q); -- hårt typat
end beh;
```

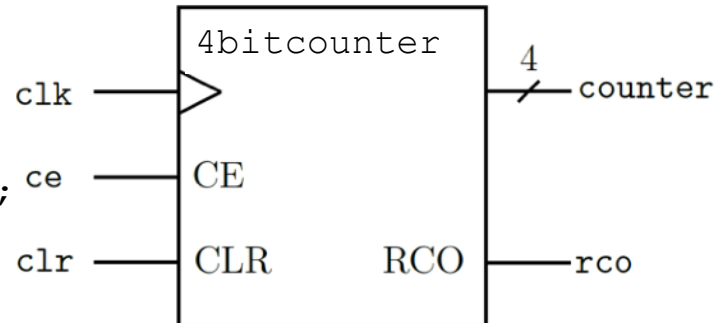

Alternativ: `q <= to_unsigned(0,4);`

Exemplifierad arbetsgång

Ett labliknande exempel

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity pulsdetektor is
  port( clk, x : in  std_logic;
        reset : in  std_logic;
        L : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        u : out std_logic);
end pulsdetektor;



```

```

architecture Behavioral of pulsdetektor is
  signal q : unsigned(3 downto 0);
  signal CLR, CE, k: std_logic;
begin
  -- hela vår konstruktion

end Behavioral;

```

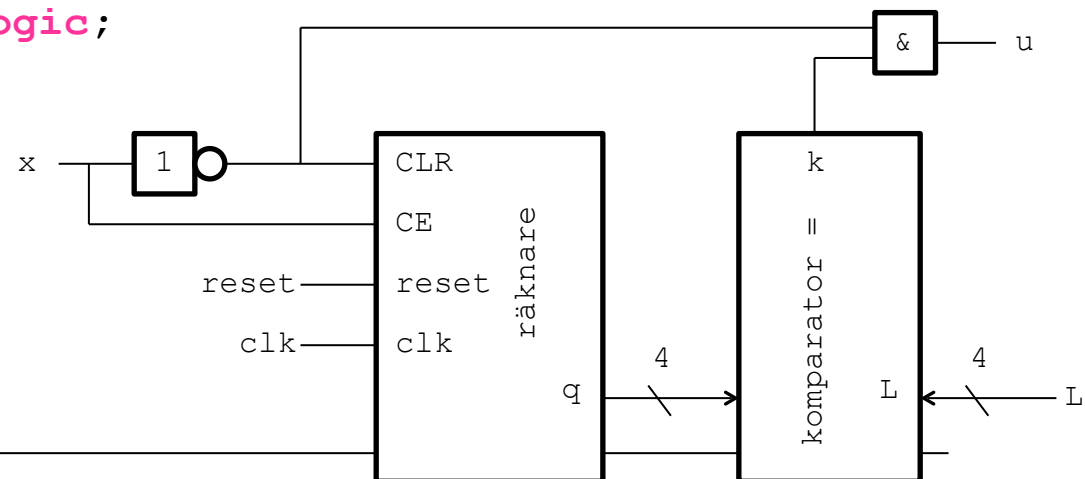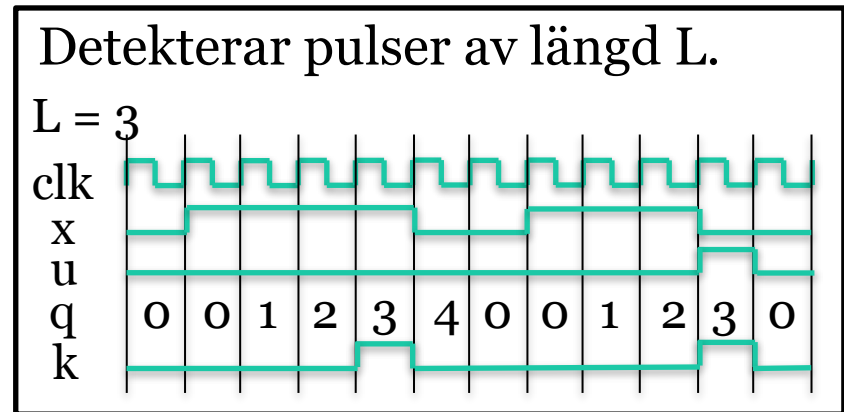

Räknaren

```
-- insignaler till räknare
```

```
CE <= x;
```

```
CLR <= not x;
```

```
-- räknare
```

```
ctr16: process (clk, reset)
```

```
begin
```

```
  if reset = '1' then          -- asynkron clear
    q <= "0000";
```

```
  elsif rising_edge (clk) then
```

```
    if CLR = '1' then          -- synkron clear
      q <= "0000";
```


```
    elsif CE = '1' then        -- count enable
```

```
      q <= q + 1; -- övergång från 15->0 automatiskt
```

```
    end if;
```

```
  end if;
```

```
end process ctr16;
```

 


Komparator och utsignal

```

-- komparator
k <= '1' when q = unsigned(L)
  else '0';

-- utsignal
u <= CLR and k;

```

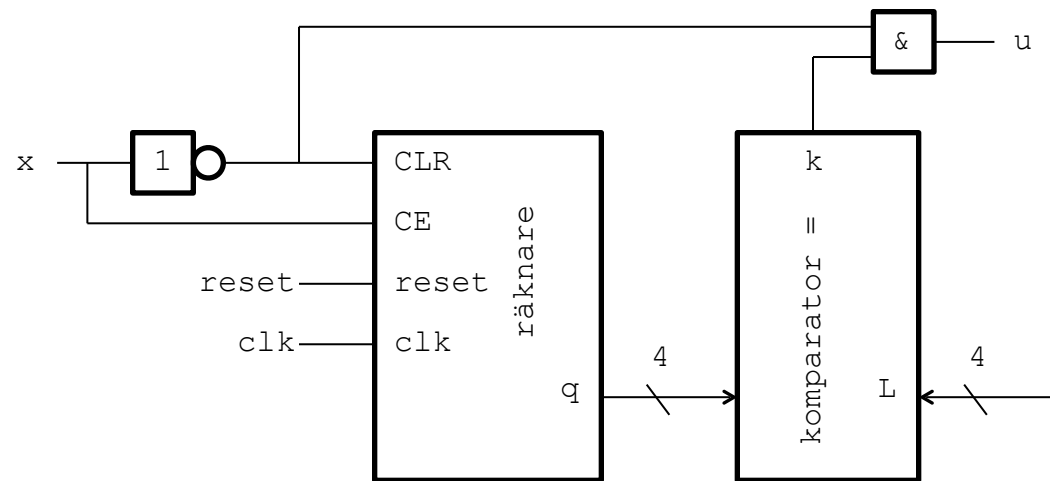

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity pulsdetektor is
    ...
end pulsdetektor;
```

```
architecture Behavioral of
pulsdetektor is
```

```
    ...
begin
    -- insignaler till räknare
```

```
    CE <= x;
    CLR <= not x;
```

```
    -- räknare
    ctr16: process (clk, reset)
```

```
        ...
    end process ctr16;
```


```
    -- komparator
    k <= '1' when q = unsigned(L)
        else '0';
```

```
    -- utsignal
    u <= CLR and k;
```

```
end Behavioral;
```

Blockschema ->VHDL

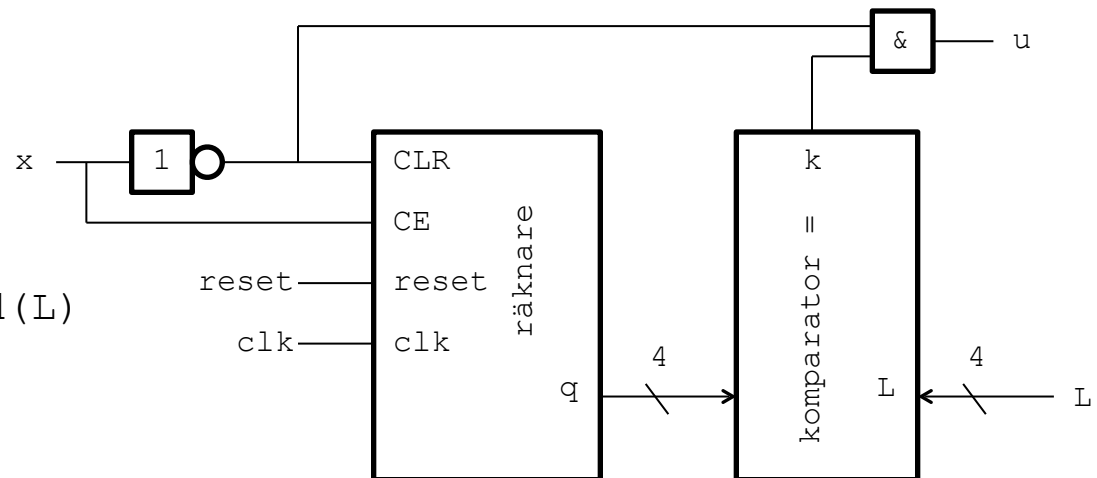- Varje block har motsvarande kod.
- Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.



Simulering i ModelSim


Utdrag ur fil för att definiera insignaler och köra en simulering.

```
# sim.do
...
# clk Periodtid 100 ns
force -freeze sim:/pulsdetektor/clk 1 0, 0 50 -r 100
# reset
force -freeze sim:/pulsdetektor/reset 0 0, 1 50, 0 90
# x
force -freeze sim:/pulsdetektor/x 0 0, 1 105, 0 505, 1 705, 0 1005
# L
force -freeze sim:/pulsdetektor/L 0011 0
run 1300
```


Starta simulering i
Transcriptfönstret:

```
VSIM > do sim.do
```

 
Ni behöver inte göra egna do-filer. Det finns färdig testbänkar med fördefinierade insignaler och testfall.



ModelSim

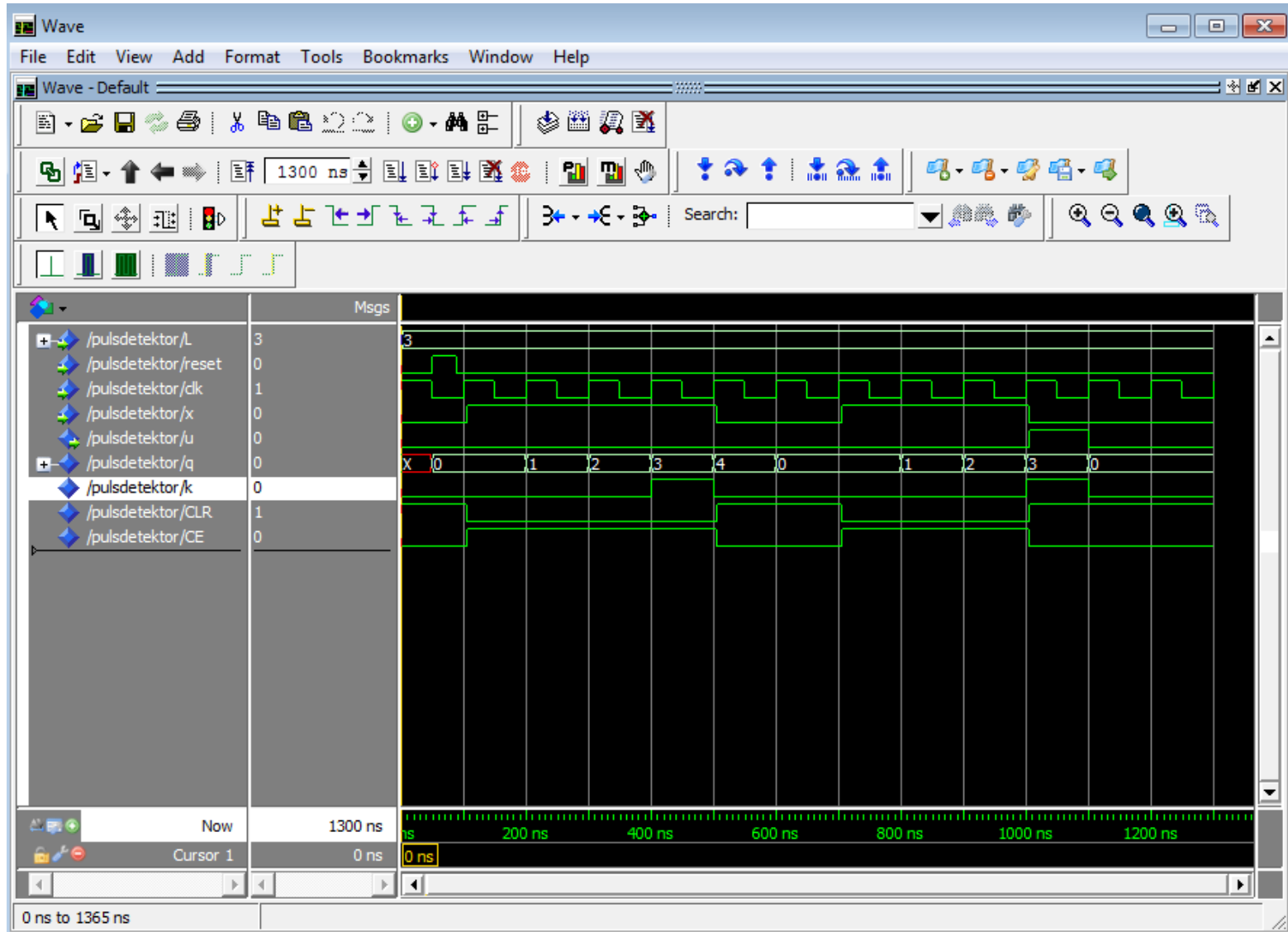


Får det plats?

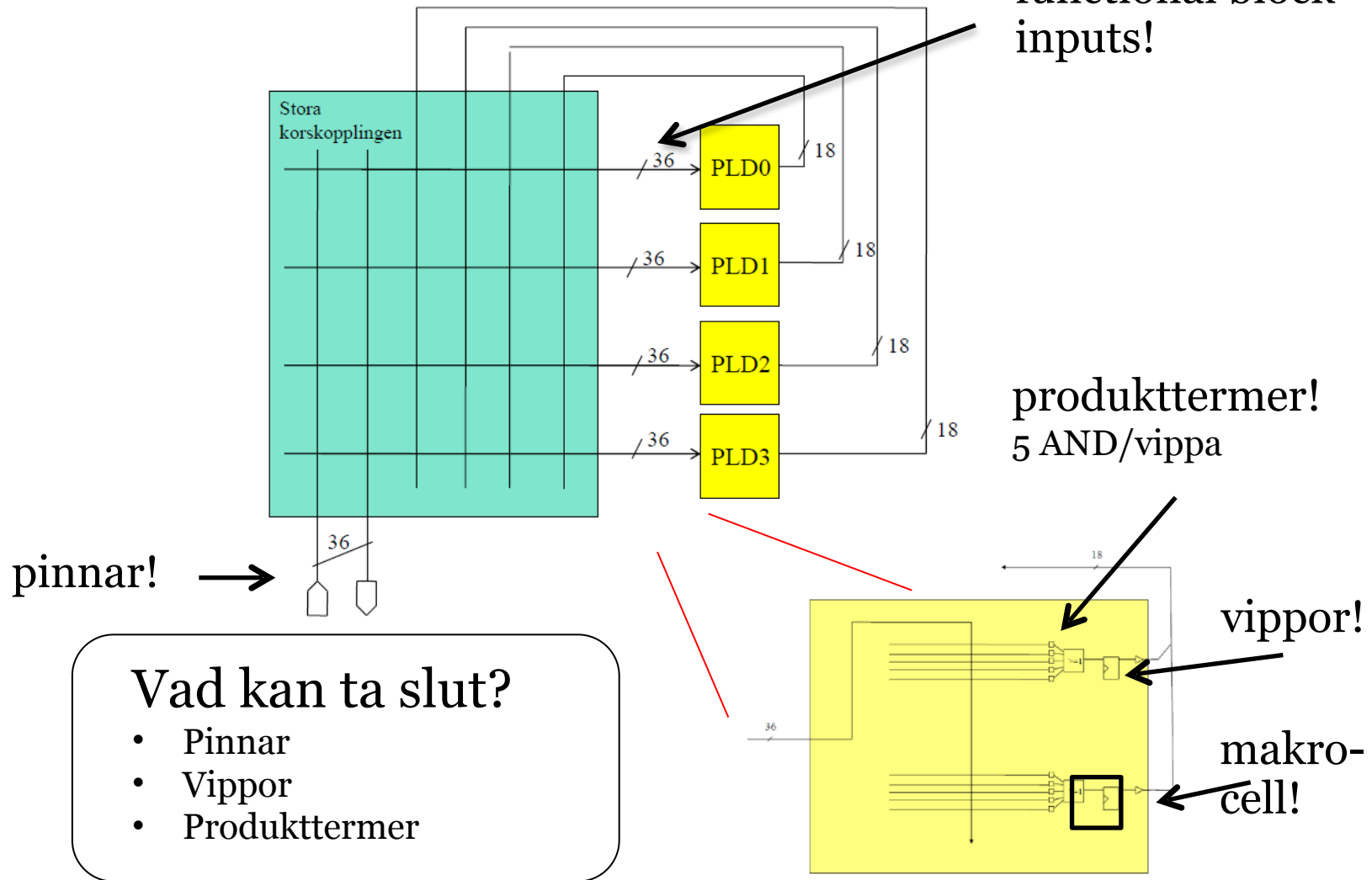

Vad kan ta slut?

- Pinnar
- Vippor
- Produkttermer

Slutsatser

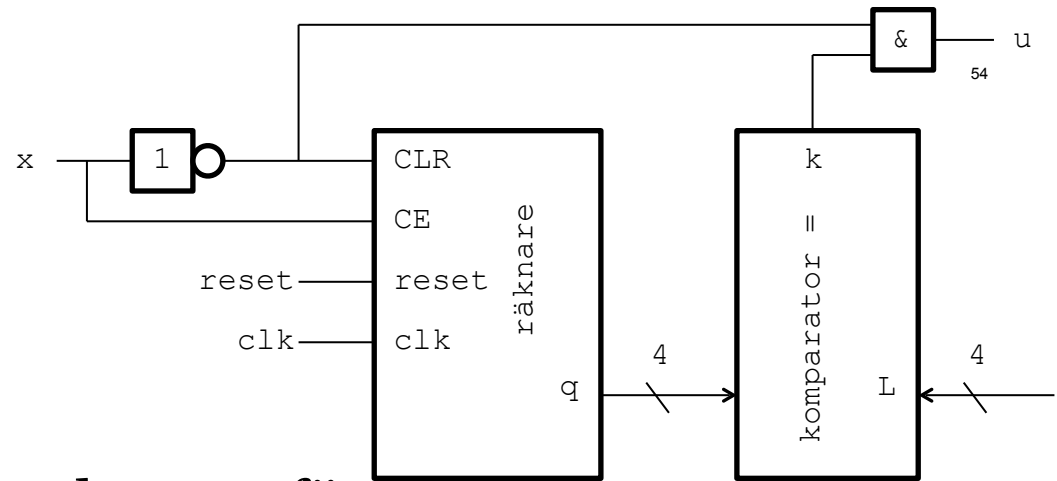

- Vi ritar logiska blockscheman först!
- Vi har samma struktur på koden som på blockschemat!
 - Alltså: små process-satser som precis motsvarar ett block.
 - Vi har bra koll på mängden hårdvara.

Macrocells Used	Pterms Used	Registers Used	Pins Used	Function Block Inputs Used
5/36 (14%)	16/180 (9%)	4/36 (12%)	8/34 (24%)	9/72 (13%)

Använda produkttermer

L3-Lo, x, u, clk, reset


Beräkning av 4 tillstånd + 1 utsignal

4 D-vippor i 4-bitsräknaren


L3-Lo, q3-q0, x

Digitaltekniska byggblock (använd dessa)


MUX

 


Komparator

 

ROM

 


Räknare

 


AND/OR-grindar + inverterare


D-vippa

 

T-vippa

 

Enpulsare med synkronisering

 

Komponenternas kod i pdf:en Digitaltekniska byggblock.

Lab 3

- VHDL-kod
 - Varje block ska motsvara ett kodavsnitt
 - Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.
- Glöm inte synkroniseringsvippor på ingångarna!

Digitalteknik

Mattias Krylander

www.liu.se