

# Design av mindre digitala system

Föreläsning

Digitalteknik, TSEA52

Mattias Krysander

Institutionen för systemteknik

# Dagens föreläsning

- Kursinformation för HT2.
- Digitaltekniska byggblock
  - Introduktion av SR-vippa och register.
- Exempel på design av digitala system.
  - Sändare för asynkron seriell överföring
  - Ping-pong spel.
- Introduktion till laboration 4 (miniprojekt)

# Kursinformation för HT2

# Information om HT2, 2 hp

Kurshemsida:

<http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA52/>

Kursmoment

- Föreläsning 1-2 – lösning av större uppgifter

Lab/miniprojekt görs i par,

- Pass 1-3: 2h, anmälan
- Restpass 4h, drop-in

# Kursinformation

- Modelsim och Xilinx finns i salarna:
  - Freja, Grinden
  - Ni ska ha access till Grinden.

Logga in och kör Modelsim och Xilinx på ixtab med studentkonto och Studentlösenord (Linux, Mac)

```
> ssh -Y LiU-ID@ixtab.edu.isy.liu.se  
> module load mentor/modeltech10.4c  
> vsim  
> module load xilinx/14.7i  
> ise
```

På Windows kan man ladda hem t ex mobaxterm för att få en ssh-client.


# Handledare

- Petter Källström, [petter.kallstrom@liu.se](mailto:petter.kallstrom@liu.se)
- Narges Mohammadi Sarband,  
[narges.mohammadi.sarband@liu.se](mailto:narges.mohammadi.sarband@liu.se)


# Digitaltekniska byggblock

# Digitaltekniska byggblock (använd dessa)


MUX

 


Komparator

 

ROM

 


Räknare

 


AND/OR-grindar + inverterare


D-vippa

 

T-vippa

 

Enpulsare med synkronisering

 

Komponenternas kod i pdf:en Digitaltekniska byggblock.



# SR-vippan


## Funktion

- $\text{set} = \text{reset} = 0 \Rightarrow q^+ = q$
- $\text{set} = 1 \Rightarrow q^+ = 1$
- $\text{reset} = 1 \Rightarrow q^+ = 0$

```

process (clk) begin
    if rising_edge (clk) then
        if (set = '1') then
            q <= '1';
        elsif (reset = '1') then
            q <= '0';
        end if;
    end if;
end process;

```

 


Dominerande set  
i exemplet:  
 $\text{set} > \text{reset}$
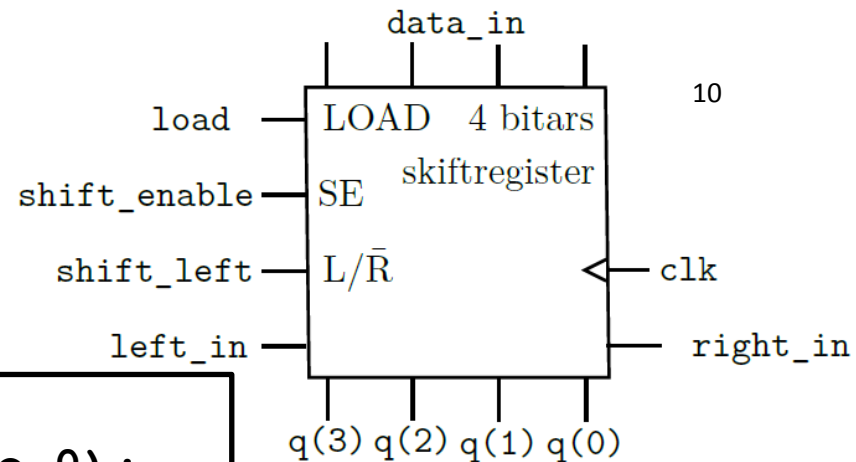
# Skiftregister

```
signal q, data_in :
    std_logic_vector(3 downto 0);

process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
        if (load = '1') then
            q <= data_in;
        elsif (shift_enable = '1') then
            if (shift_left = '1') then
                q <= q(2 downto 0) & right_in;
            else
                q <= left_in & q(3 downto 1);
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```





Dominerande  
load  
LOAD > SE

# Design av mindre digitala kretsar
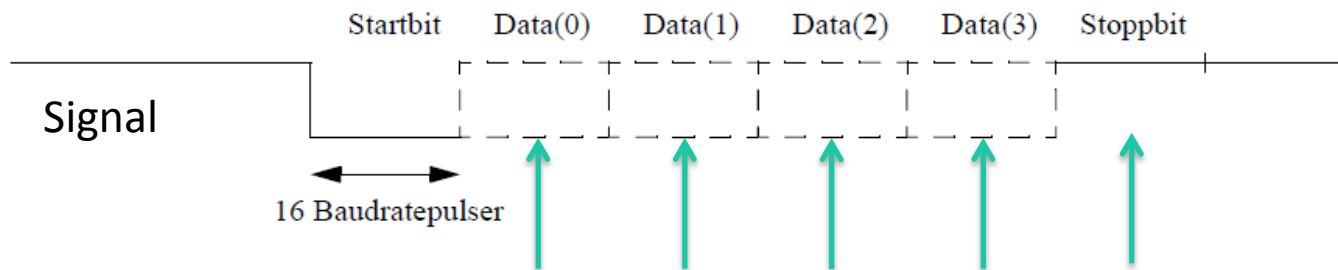 
# Asynkron seriell kommunikation

Vid asynkron seriell överföring finns ingen gemensam klocka och bitarna skickas seriellt efter varandra.



Mottagaren ska sampla mitt på bitarna.

För korrekt mottagning måste mottagaren



- Identifiera när startbiten börjar (fallande flank)
- Känna till dataakten på meddelandet (baudraten)

# Sändare




Bygg en sändare som får information om fyra bitar från ett tangentbord och sänder ut detta seriellt.

Formatet ska vara Startbit, databitar samt en stoppbit.

 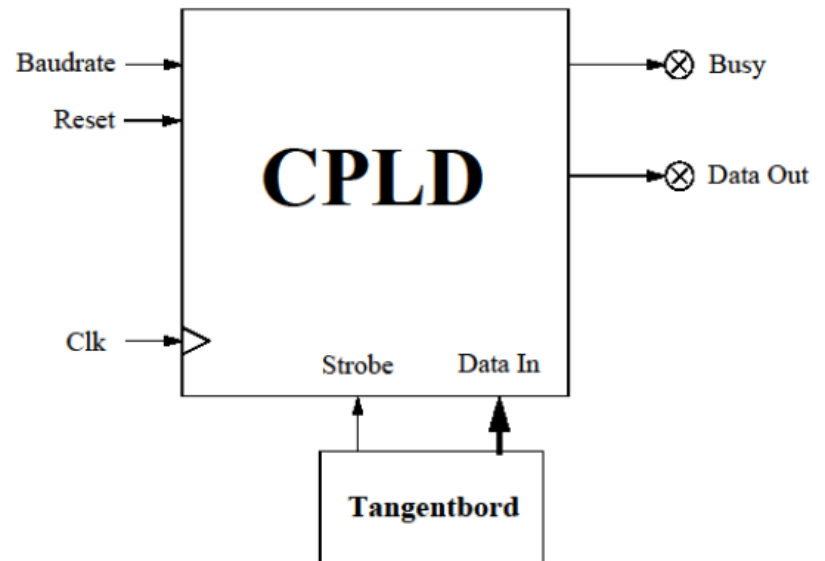
Pågående sändning ska ej avbrytas och indikeras med LED (Busy).



# Insignaler

 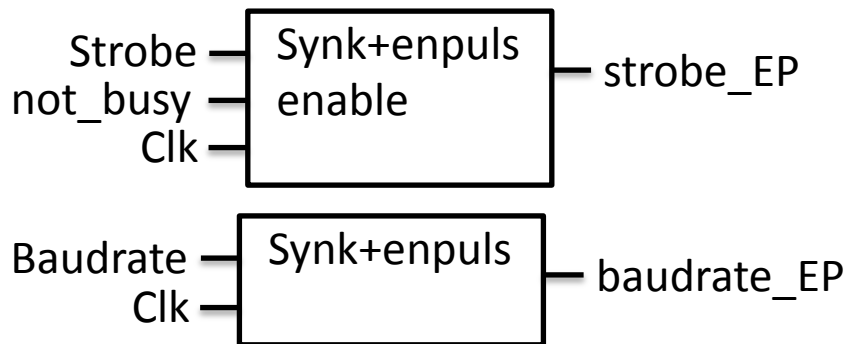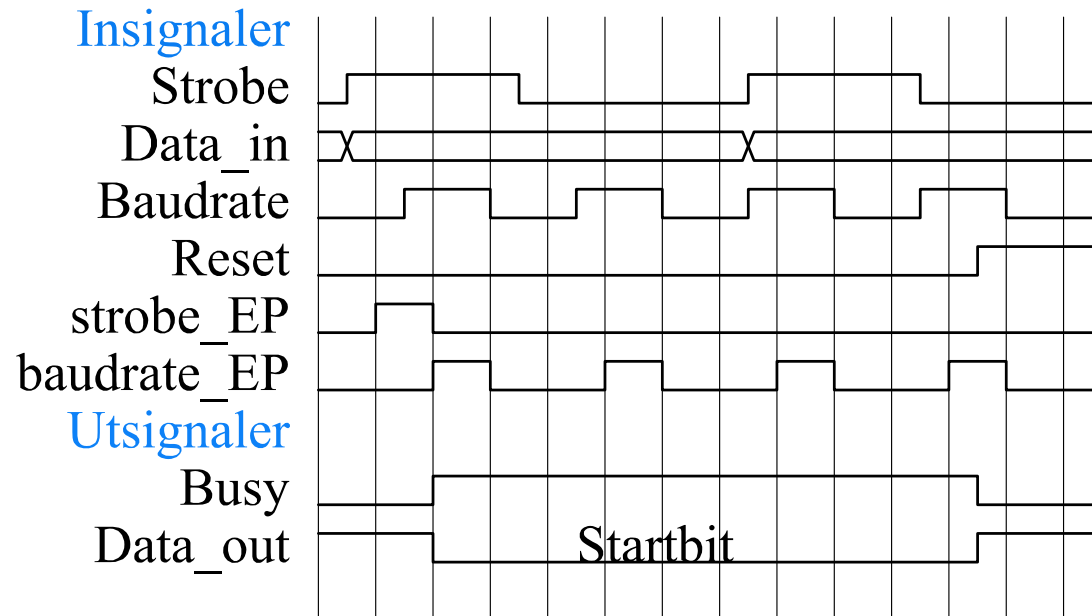


# Sändning/tillstånd

 

Styr sändningen med en räknare som räknar antalet Baudratepulser  $q$ .

| $q$   | Data_out | Busy | $q_6q_5q_4q_3q_2q_1q_0$ |
|-------|----------|------|-------------------------|
| 0-15  | Startbit | 1    | 000 XXXX                |
| 16-31 | Data(0)  | 1    | 001 XXXX                |
| 32-47 | Data(1)  | 1    | 010 XXXX                |
| 48-63 | Data(2)  | 1    | 011 XXXX                |
| 64-79 | Data(3)  | 1    | 100 XXXX                |
| 80-95 | Stoppbit | 1    | 101 XXXX                |
| 96    |          | 0    | 110 0000                |

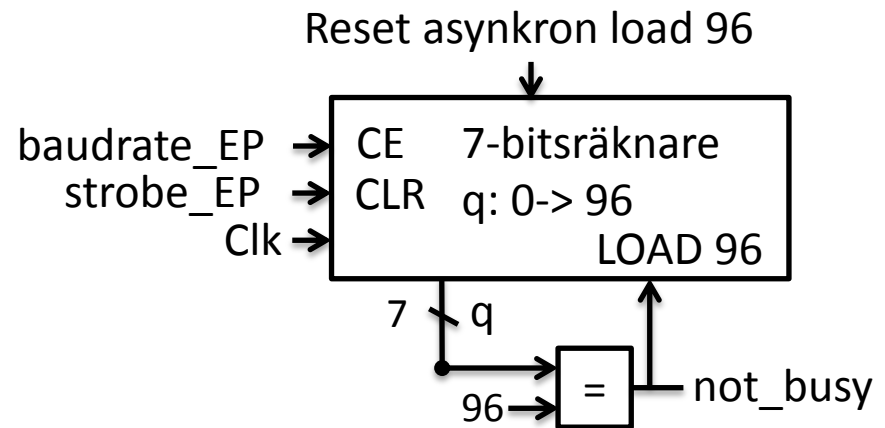


Prioritet: Asynkon LOAD > CLR > LOAD > CE

# Utsignaler


| q     | Data_out   | Busy | q <sub>6</sub> q <sub>5</sub> q <sub>4</sub> q <sub>3</sub> q <sub>2</sub> q <sub>1</sub> q <sub>0</sub> |
|-------|------------|------|--|
| 0-15  | Startbit=0 | 1    | 000 XXXX   |
| 16-31 | data(0)    | 1    | 001 XXXX   |
| 32-47 | data(1)    | 1    | 010 XXXX   |
| 48-63 | data(2)    | 1    | 011 XXXX   |
| 64-79 | data(3)    | 1    | 100 XXXX   |
| 80-95 | Stoppbit=1 | 1    | 101 XXXX   |
| 96    |            | 0    | 110 0000   |

Busy=not(not\_busy)

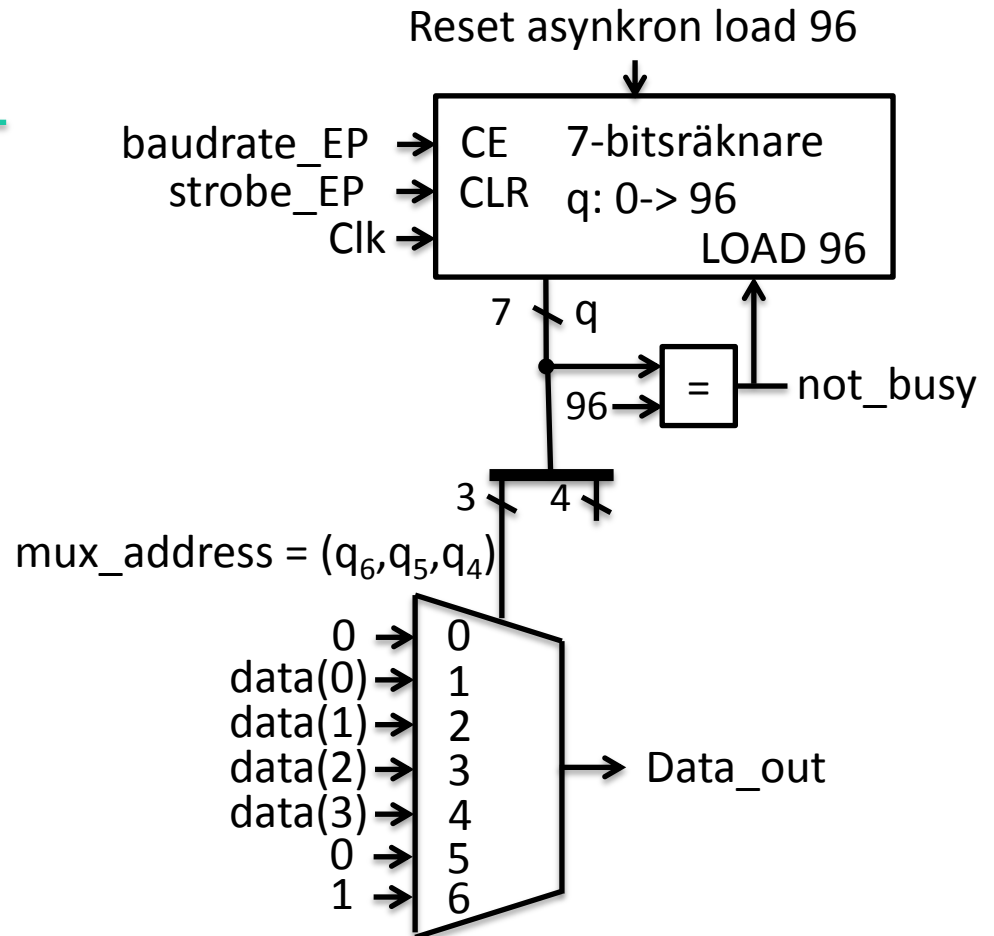




# Analys

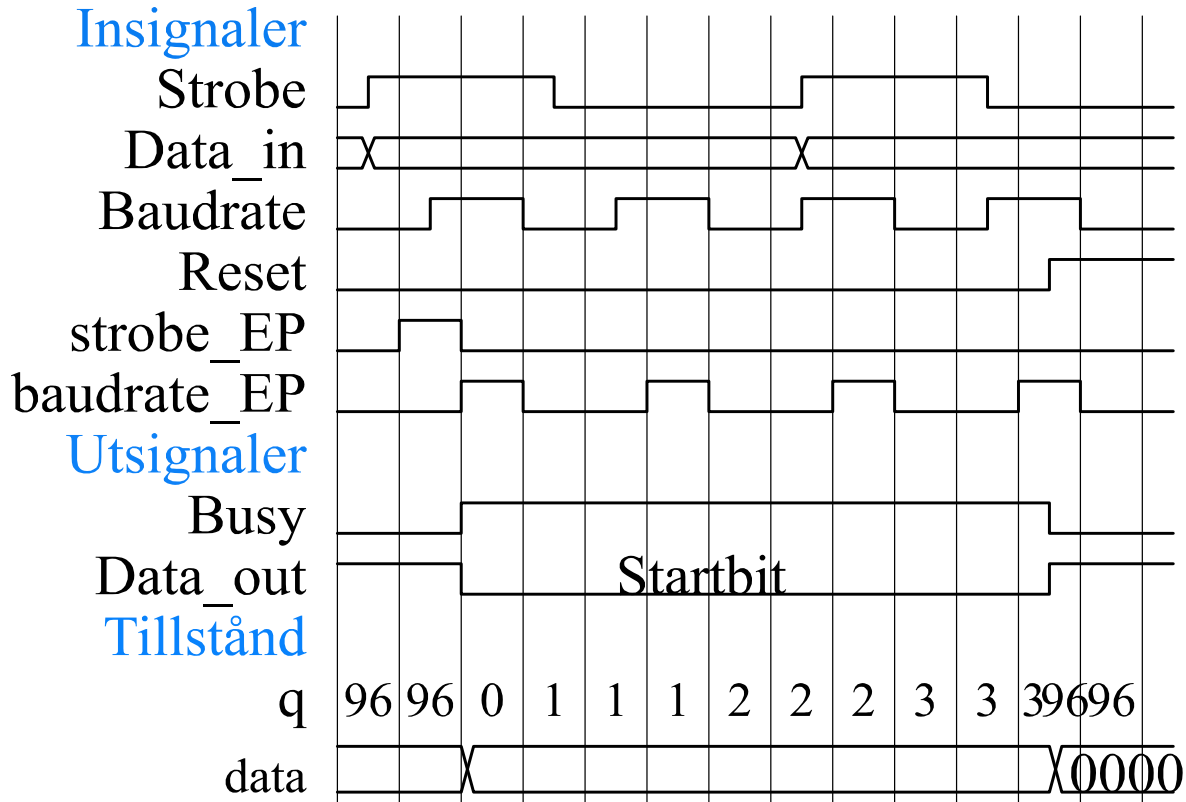

# Blockschema

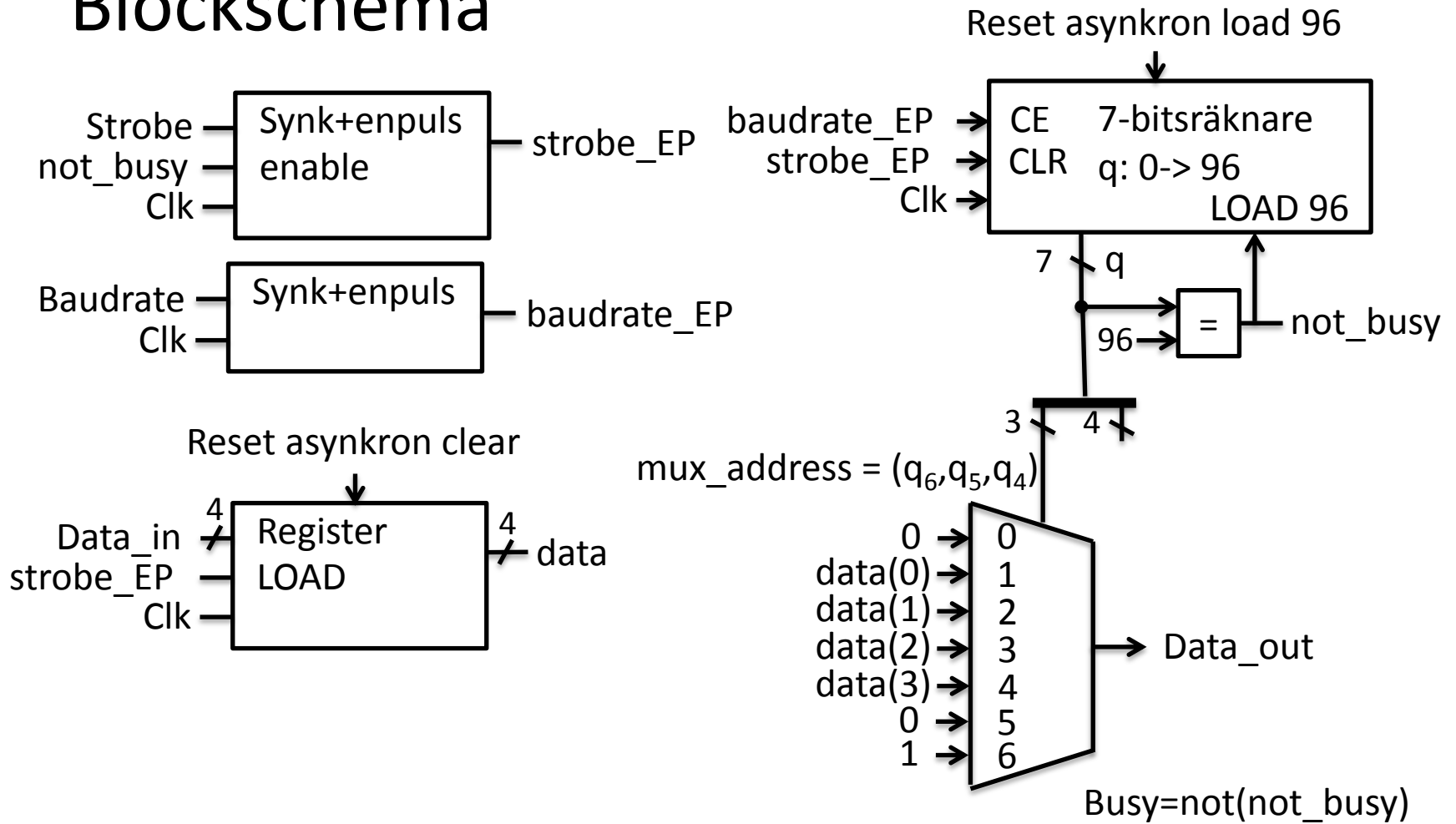

# Översätt blockschema till VHDL-kod


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity transmitter is
  Port (Clk, Baudrate, Reset, Strobe : in std_logic;
        Data_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Busy, Data_out : out std_logic);
end entity transmitter;

architecture Behavioral of transmitter is
  signal ...
begin
  ...
end architecture Behavioral;

```

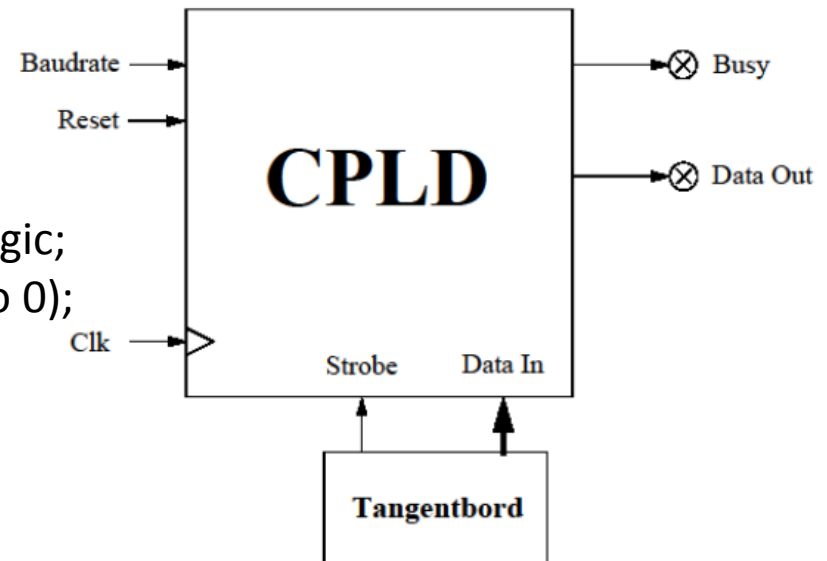

# Insignaler

```
signal baudrate_sync1, baudrate_sync2, baudrate_EP : std_logic;
signal strobe_sync1, strobe_sync2, strobe_EP : std_logic;
```

```
process(Clk) begin
```

```
  if rising_edge(Clk) then
```

```
    baudrate_sync1 <= Baudrate;
```

```
    baudrate_sync2 <= baudrate_sync1;
```

```
    strobe_sync1 <= Strobe;
```


```
    strobe_sync2 <= strobe_sync1;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

```
baudrate_EP <= baudrate_sync1 and (not baudrate_sync2);
```

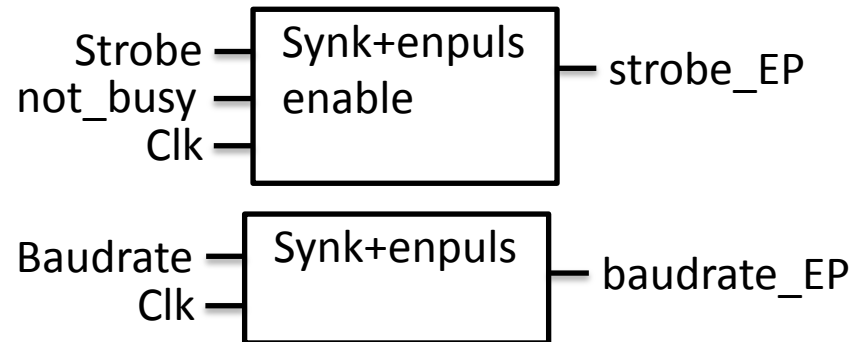
```
strobe_EP <= strobe_sync1 and (not strobe_sync2) and not_busy;
```


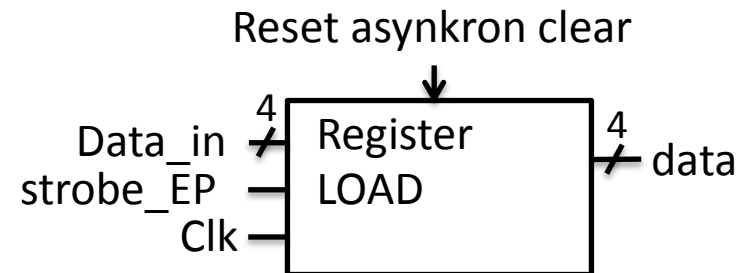
# Indata

```
signal data : std_logic_vector(3 downto 0);
```


```
process(Clk,Reset) begin  
  if (Reset = '1') then  
    data <= "0000";  
  elsif rising_edge(Clk) then  
    if (strobe_EP = '1') then  
      data <= Data_in;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```


 
# Räknare

```
signal q : unsigned(6 downto 0);
signal not_busy : std_logic;
```

```
process(Clk,Reset) begin
  if (Reset = '1') then
    q <= "1100000";
  elsif rising_edge(Clk) then
    if (strobe_EP = '1') then -- CLR
      q <= "0000000";
    elsif (not_busy = '1') then -- LOAD 96
      q <= "1100000"; -- to_unsigned(96,7)
    elsif (baudrate_EP = '1') then -- CE
      q <= q + 1;
    end if;
  end if;
end process;
not_busy <= '1' when (q = 96) else '0';
```



Prioritet: Asynkon LOAD > CLR > LOAD > CE

# Utsignaler


```
signal mux_address : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
mux_address <= std_logic_vector(q(6 downto 4));
```


```
with mux_address select
```

```
  Data_out <= '0'  when "000",  -- Startbit
             data(0) when "001",  -- Databit 0
             data(1) when "010",  -- Databit 1
             data(2) when "011",  -- Databit 2
             data(3) when "100",  -- Databit 3
             '1'   when "101",  -- Stoppbit
             '1'   when others; -- Idle (not busy)
```

```
Busy <= not (not_busy);
```

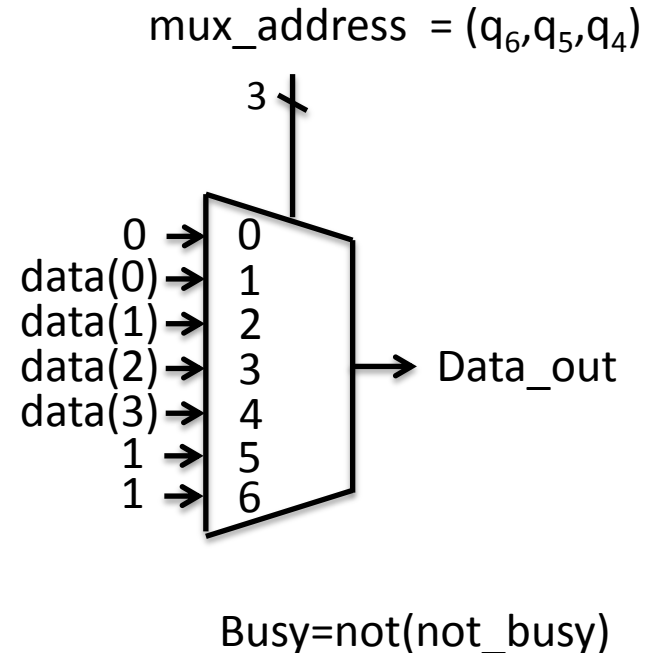

# Alternativ med skiftregister

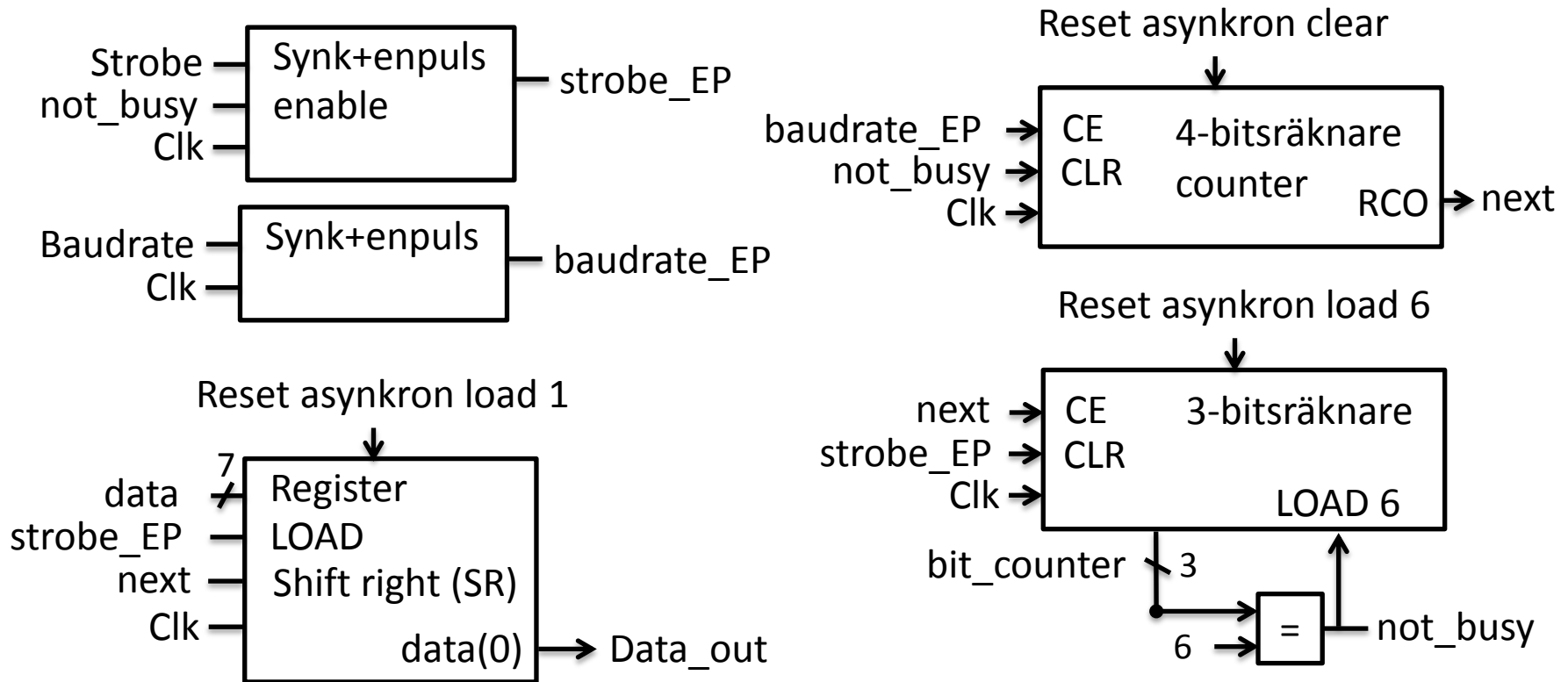

$\text{data}(6 \text{ downto } 0) = 1 \ \& \ 1 \ \& \ \text{Data\_in} \ \& \ 0;$

$\text{Busy} = \text{not}(\text{not\_busy})$




# Ping-pong spel

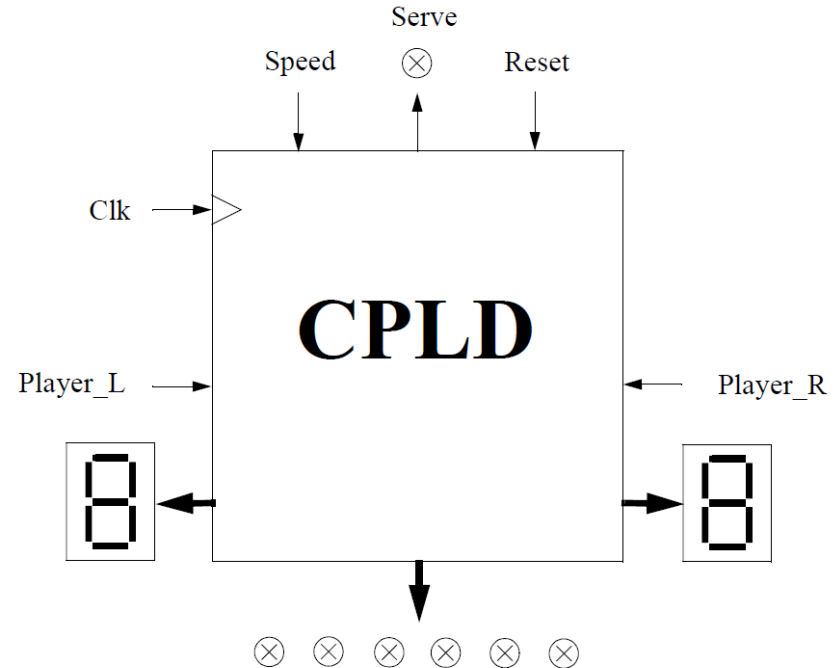
# Ping-pong spel

En "Boll", markerad med en tänd lysdiod, ska förflyttas fram och tillbaka över en spelplan bestående av en rad lysdioder.

Spelet fortgår så länge de bägge spelarna trycker ned sin knapp exakt då bollen befinner sig i respektive ändläge.



# Spelregler

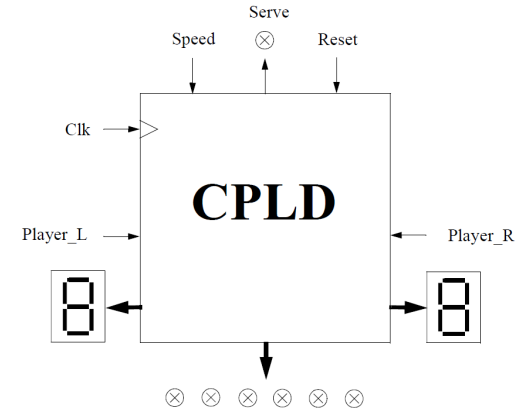



1. Den vänstra spelaren börjar att serva vid spelets start.
2. Serve markeras med stillastående boll på den servandes sida, samt med en LED (Serve).
3. Bollen börjar att röra sig då knappen trycks ned.
4. Om en spelare trycker ner knappen exakt när bollen är i ändläget börjar bollen röra sig i andra riktningen och det blir den andra spelarens tur.
5. Om en spelare trycker för tidigt eller om bollen går ut, vinner den andre bollen.
6. Den som vinner en boll får ett poäng och får serva.
7. Knapptryckningar av spelaren som inte är i tur ska ignoreras.
8. Insignalen Speed ska bestämma hur fort bollen rör sig.

# Insignaler


Låt **dir\_L** vara ett tillstånd så att:

dir\_L = 1: bollen går åt vänster, vänster spelares tur

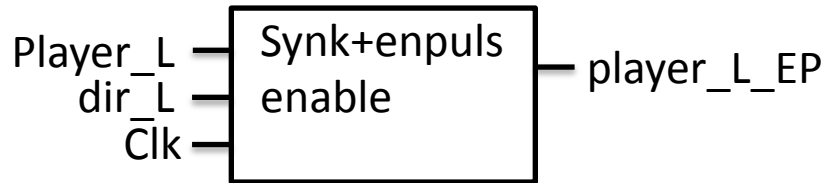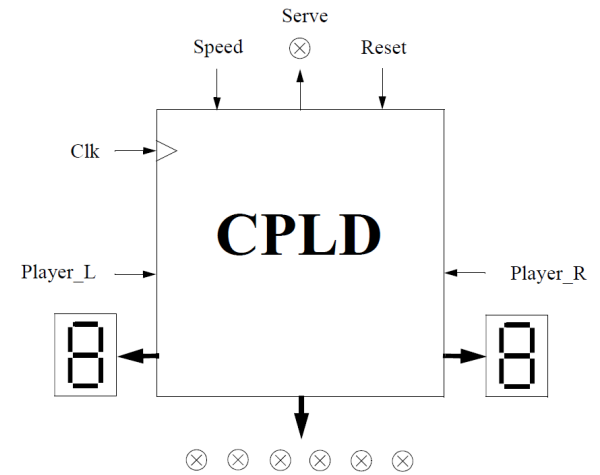
dir\_L = 0: bollen går åt höger, höger spelares tur



 
Player\_L ska bara kunna påverka spelet när det är dennes tur, dvs då dir\_L = 1.



 
Player\_R ska bara kunna påverka spelet när det är dennes tur, dvs då dir\_L = 0.



 speed\_EP styr när bollen ska flytta ett steg  
Bollen rör sig bara när det inte är serve.  
Låt **serve\_local** vara en intern signal = Serve.




# Tillstånd

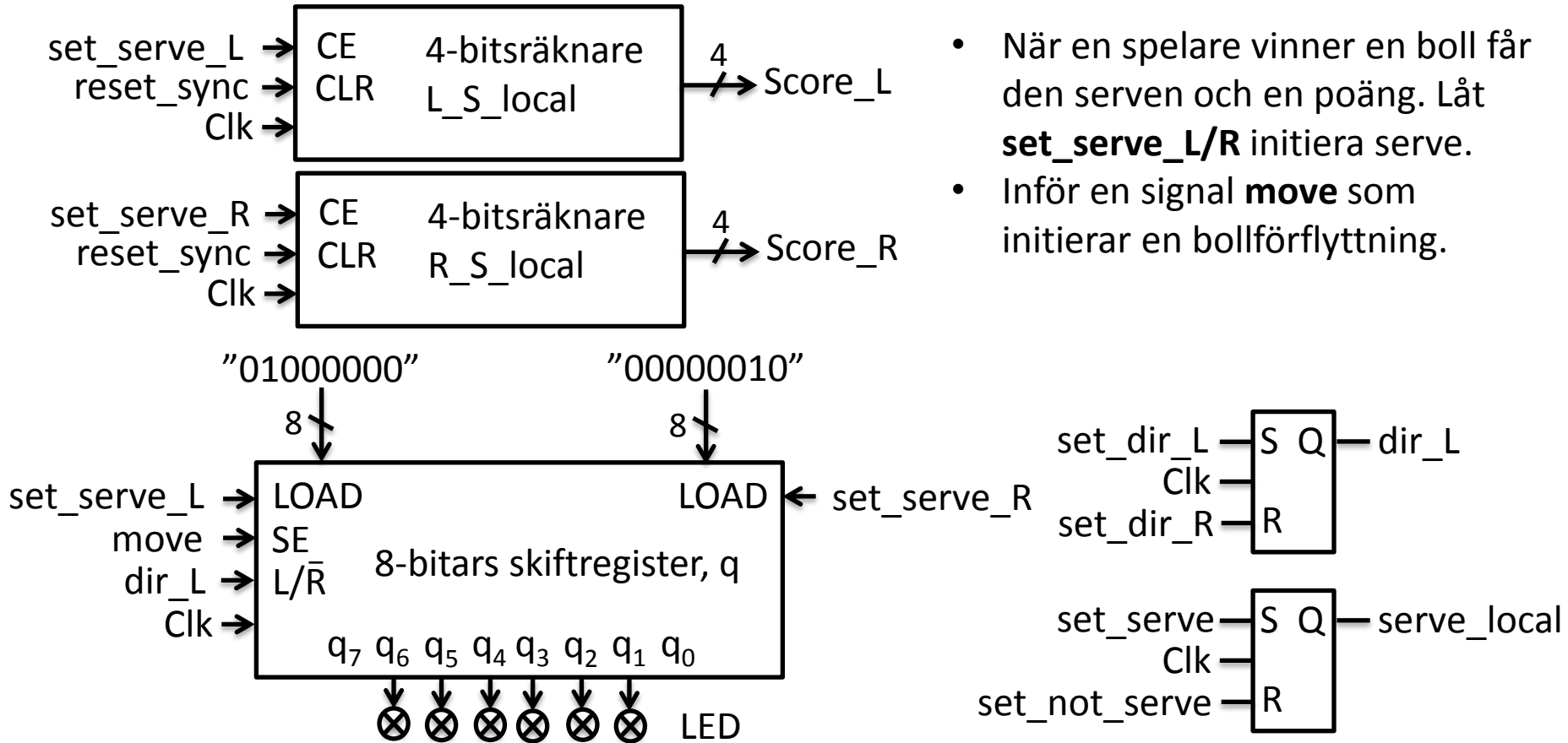

- När en spelare vinner en boll får den serven och en poäng. Låt **set\_serve\_L/R** initiera serve.
- Inför en signal **move** som initierar en bollförflyttning.


# Speed

Problem:

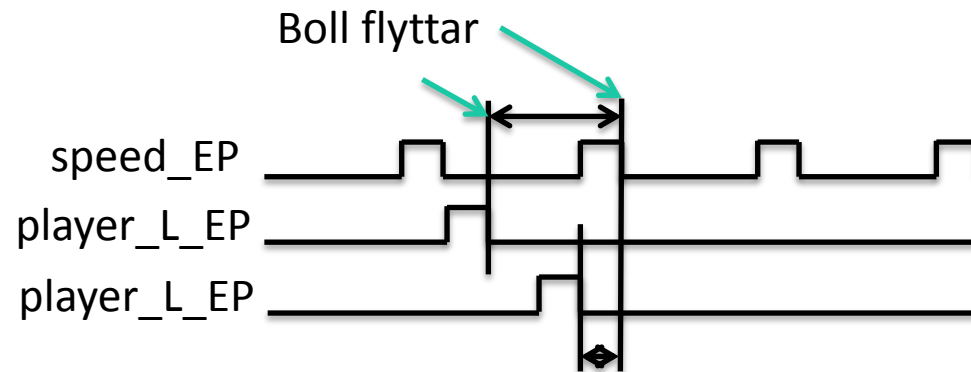


Bollen hoppar vidare olika snabbt beroende på när knappen trycks ner i förhållande till när speed\_EP-pulserna kommer.

 Lösning: Räkna 16 speedpulser innan förflyttning.




Nu hoppar bollen vidare i princip lika fort.

# Speed\_counter

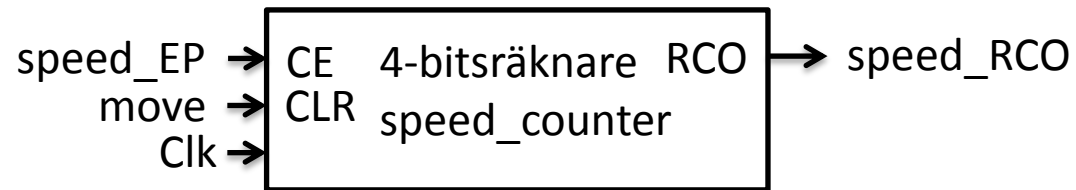

# Styrsignaler

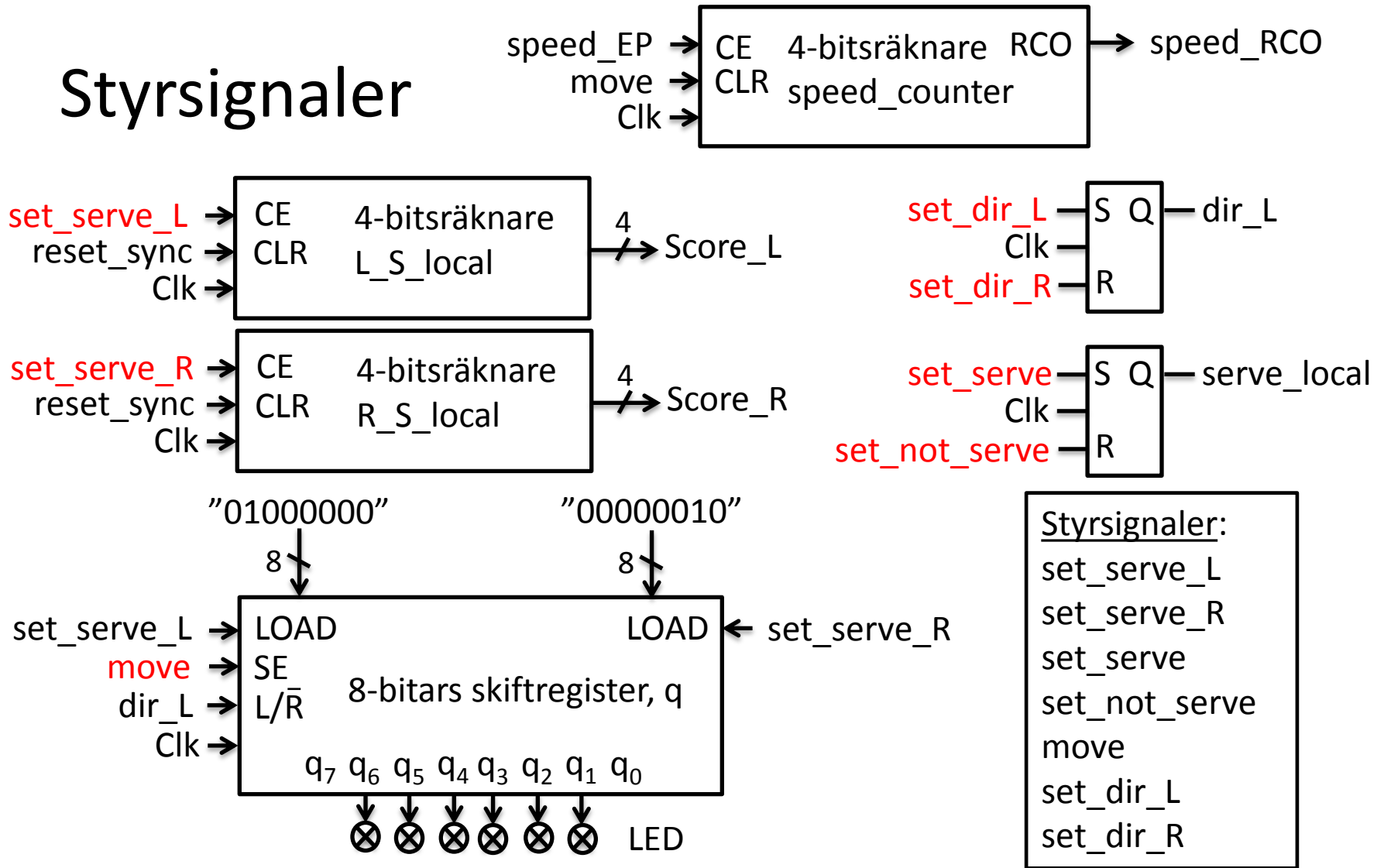





# Flödesdiagram

När det finns för många scenarion för att rita tidsdiagram kan flödesdiagram vara ett alternativ.

 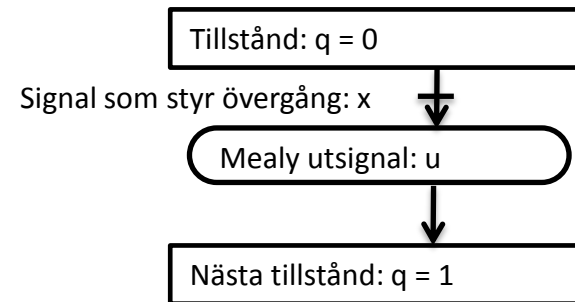
## Tolkning

Om vi är i tillstånd  $q=0$  och signalen  $x$  blir 1 så blir signalen  $u = 1$  i samma klockintervall och i nästa klockintervall blir  $q=1$

Om  $x = 0$  följ den vänstra pilen om  $x=1$  följ den högra pilen.



# Programflöde och styrsignaluttryck

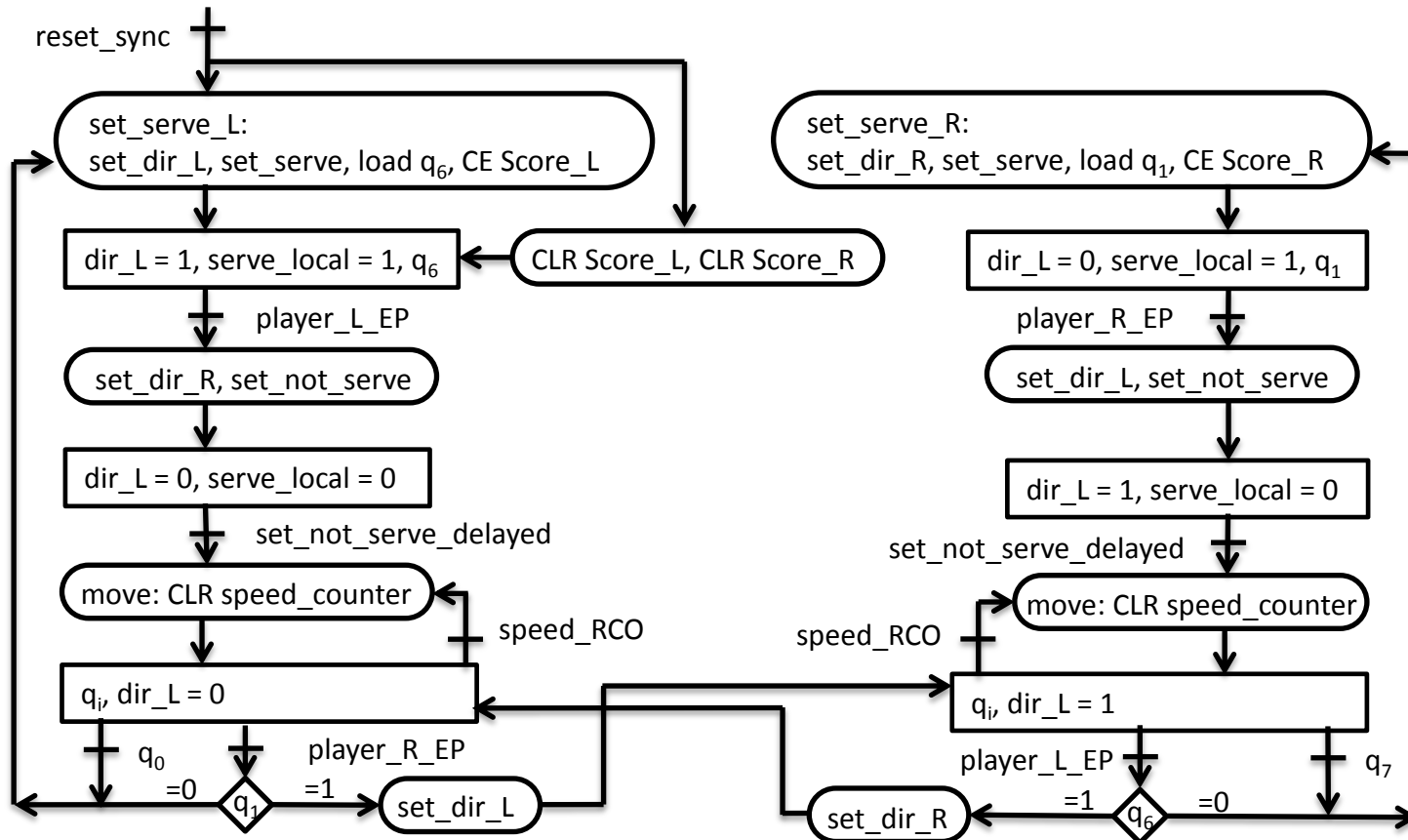

$\text{set\_serve\_L} = \text{reset\_sync} \text{ or } q_0 \text{ or } (\text{player\_R\_EP} \text{ and } (\text{not } q_1))$

$\text{set\_serve} = \text{set\_serve\_L} \text{ or } \text{set\_serve\_R}$


$\text{move} = \text{set\_not\_serve\_delayed} \text{ or } \text{speed\_RCO}$

$\text{set\_dir\_L} = \text{set\_serve\_L} \text{ or } \text{player\_R\_EP}$

$\text{set\_dir\_R} = \text{set\_serve\_R} \text{ or } \text{player\_L\_EP}$

$\text{set\_serve\_R} = q_7 \text{ or } (\text{player\_L\_EP} \text{ and } (\text{not } q_6))$

 $\text{set\_not\_serve} = \text{serve\_local} \text{ and } (\text{player\_L\_EP} \text{ or } \text{player\_R\_EP})$



# Insignaler

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    player_L_sync1 <= Player_L;
    player_L_sync2 <= player_L_sync1;
    player_R_sync1 <= Player_R;
    player_R_sync2 <= player_R_sync1;
    speed_sync1 <= Speed;
    speed_sync2 <= speed_sync1;
    reset_sync <= Reset;
  end if;
end process;

```


```
end if;
```

```
end process;
```

```
player_L_EP <= player_L_sync1 and (not player_L_sync2) and dir_L;
```

```
player_R_EP <= player_R_sync1 and (not player_R_sync2) and not(dir_L);
```
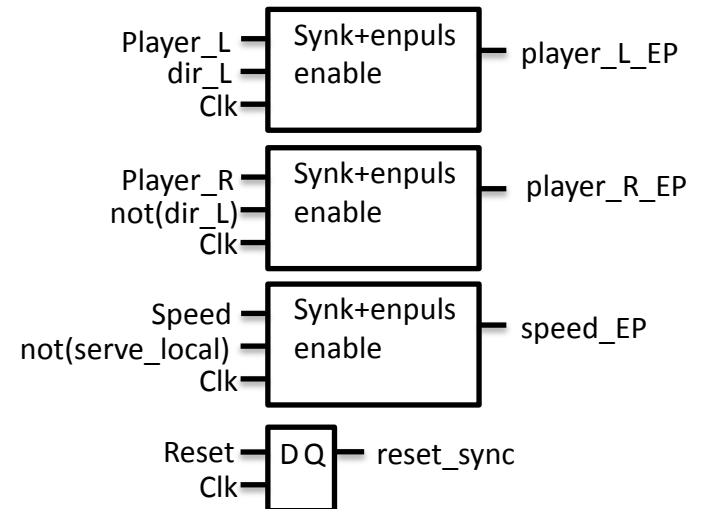
```
speed_EP <= speed_sync1 and (not speed_sync2) and (not serve_local);
```




# Speed counter

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (move = '1') then
      speed_counter <= "0000";
    elsif (speed_EP = '1') then
      speed_counter <= speed_counter + 1;
    end if;
  end if;
end process;
speed_RCO <= '1' when ((speed_EP = '1') and (speed_counter = 15))
                else '0';

```

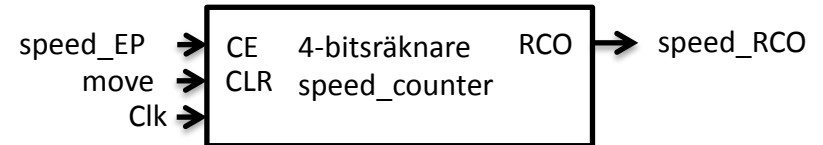


# Skiftregistret

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (set_serve_L = '1') then
      q <= "01000000";
    elsif (set_serve_R = '1') then
      q <= "00000010";
    elsif (move = '1') then
      if (dir_L = '1') then
        q <= q(6 downto 0) & '0';
      else
        q <= '0' & q(7 downto 1);
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
LED <= q(6 downto 1);

```

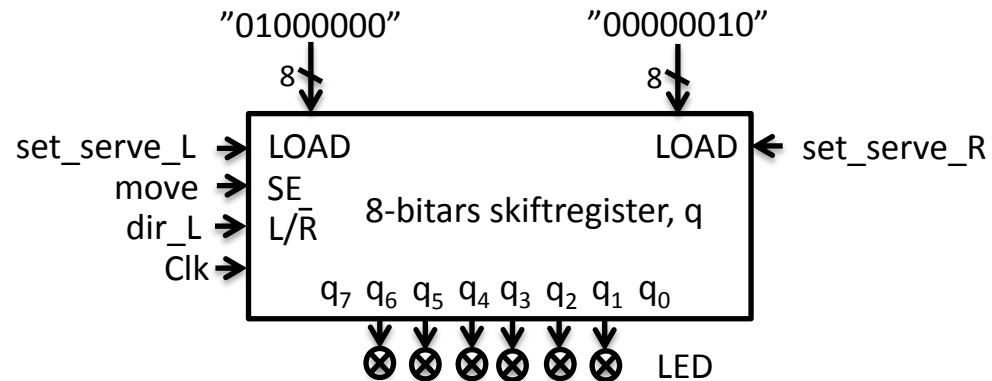


# Serve

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (set_serve = '1') then
      serve_local <= '1';
    elsif (set_not_serve = '1') then
      serve_local <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
Serve <= serve_local;


```

 

```


process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    set_not_serve_delayed <= set_not_serve;
  end if;
end process;

```


 

 
# Direction

```
process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (set_dir_L = '1') then
      dir_L <= '1';
    elsif (set_dir_R = '1') then
      dir_L <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```



# Score

  

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (reset_sync = '1') then
      L_S_local <= "0000";
    elsif (set_serve_L = '1') then
      L_S_local <= L_S_local + 1;
    end if;
  end if;
end process;
Score_L <= std_logic_vector(L_S_local);

```

```

process(Clk) begin
  if rising_edge(Clk) then
    if (reset_sync = '1') then
      R_S_local <= "0000";
    elsif (set_serve_R = '1') then
      R_S_local <= R_S_local + 1;
    end if;
  end if;
end process;
Score_R <= std_logic_vector(R_S_local);

```



# Styrsignaler

```

set_serve_L = reset_sync or q0 or (player_R_EP and (not q1))
set_serve_R = q7 or (player_L_EP and (not q6))

set_serve = set_serve_L or set_serve_R
set_not_serve = serve_local and (player_L_EP or player_R_EP)

move = set_not_serve_delayed or speed_RCO

set_dir_L = set_serve_L or player_R_EP
set_dir_R = set_serve_R or player_L_EP

```

```

set_serve_L <= reset_sync or q(0) or (player_R_EP and (not q(1)));
set_serve_R <= q(7) or (player_L_EP and (not q(6)));

```

```

set_serve <= set_serve_L or set_serve_R;
set_not_serve <= serve_local and (player_R_EP or player_L_EP);

```

```

move <= set_not_serve_delayed or speed_RCO;

```

```


set_dir_L <= player_R_EP or set_serve_L;
set_dir_R <= player_L_EP or set_serve_R;

```

# Lab 4/miniprojekt
 
# Lab 4

- Bland annat konstruera ett digitalt tidtagarur.
- Olika klockor
  - Systemklocka 8 MHz
  - Klocka som styr uppdateringsfrekvens på display (variabel frekvens)
  - Klocka som styr tidsräkning 100 Hz
- Synkronisera klockpulser med systemklockan:
  - synkronisering + enpulsning



# Examination

- Vid examination ska logiskt blockschema, VHDL-kod samt korrekt fungerande krets uppvisas.
- Logiskt blockschema med block enligt dokumentet digitaltekniska byggblock och enklare logiska uttryck.
  - Egendesignade sekvenskretsar förutom krets också dokumenteras med tillståndsdigram.
- VHDL-kod
  - Varje block ska motsvara ett kodavsnitt, t ex en process-sats/sekvenskrets
  - Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.

Lycka till med den avslutande laborationen!  
Digitalteknik  
Mattias Krylander

[www.liu.se](http://www.liu.se)