

# TSEA83 : Datorkonstruktion

## Fö9



VHDL 2/3

# Fö9 : Agenda

- Kort repetition, sekvensnät
- Moder – portsatsen
- Datatyper
- Ett exempel, stegmotorstyrning
- Hierakisk konstruktion, instansiering
- Kombinatorisk process
- Record, loop
- Lab3 : UART

# Repetition, sekvensnät


# Sekvensnätexemplet

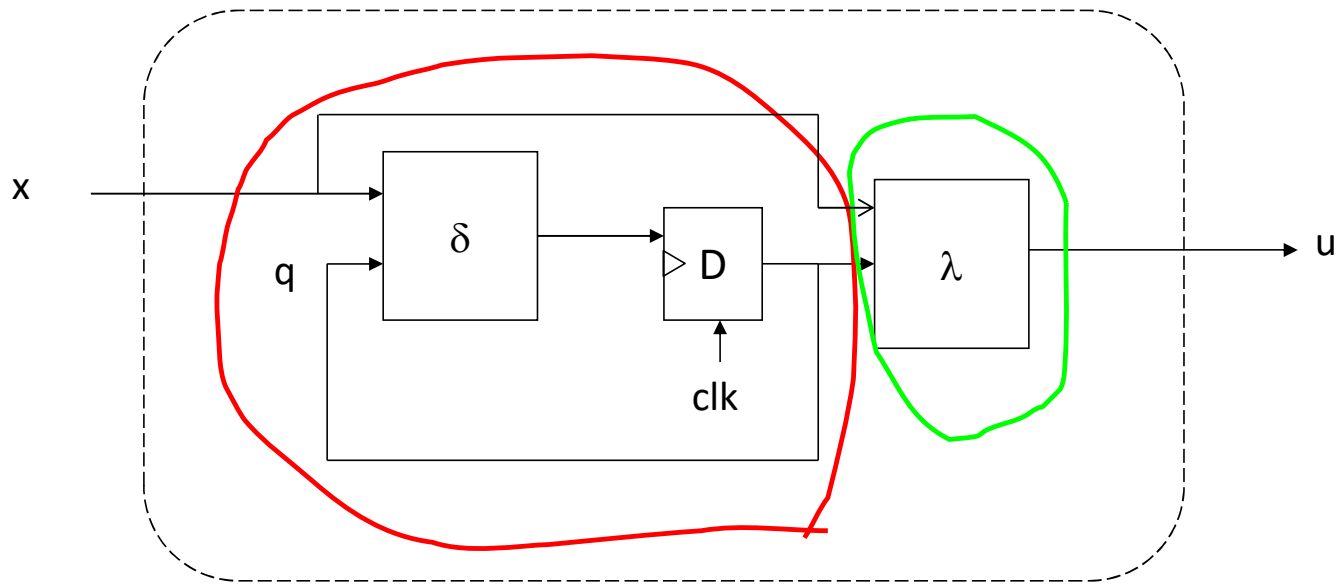 

1) Gör en `process (clk)` av detta

2) Gör kombinatorik av det här!

# Sekvensnätexemplet

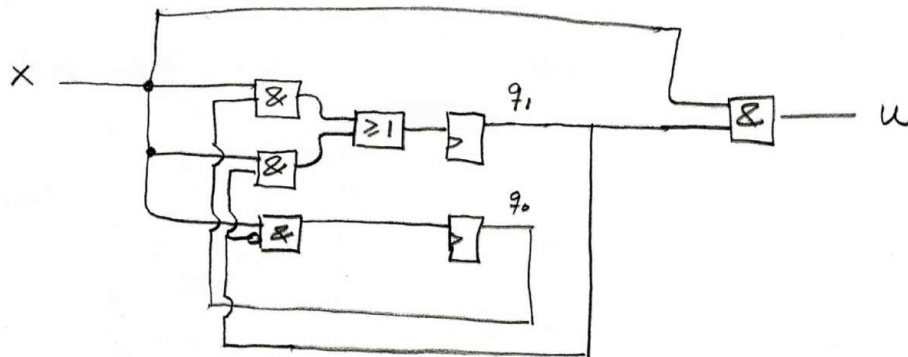

```

entity snet is
  port(x,clk: in std_logic;
        u: out std_logic);
end entity;

architecture booleq2 of snet is
  signal q: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- delta
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk)
      case q is
        when "00" => if x='1' then q <= "01";
                      end if;
        -- överhoppade rader
        when "10" => if x='0' then q <= "00";
                      end if;
        when others => q <= "00";
      end case;
    end if;
  end process;

  -- lambda
  u <= x and q(1);
end architecture;

```

# VHDL beskriver hårdvara!

VHDL-kod är bygginstruktioner för hur hårdvaran ska konstrueras.

1. En VHDL-modul består av två delar
  - `entity`, som beskriver gränssnittet
  - `architecture`, som beskriver innehållet

2. För att göra **kombinatorik** används

1. Booleska satser `z <= x and y;`
2. `with-select-when`-satser
3. `when-else`-satser

} Samtidiga  
satser

3. För att göra sekvensnät används (en eller flera)  
`process (clk)`-satser


1. enn `if rising_edge (clk) ... end if;`
2. booleska satser `z <= x and y;`
3. `case-when`-satser
4. `if-then-else`-satser

} VL får vipa på sig  
Alla klockas samtidigt

Moder : portsatsen
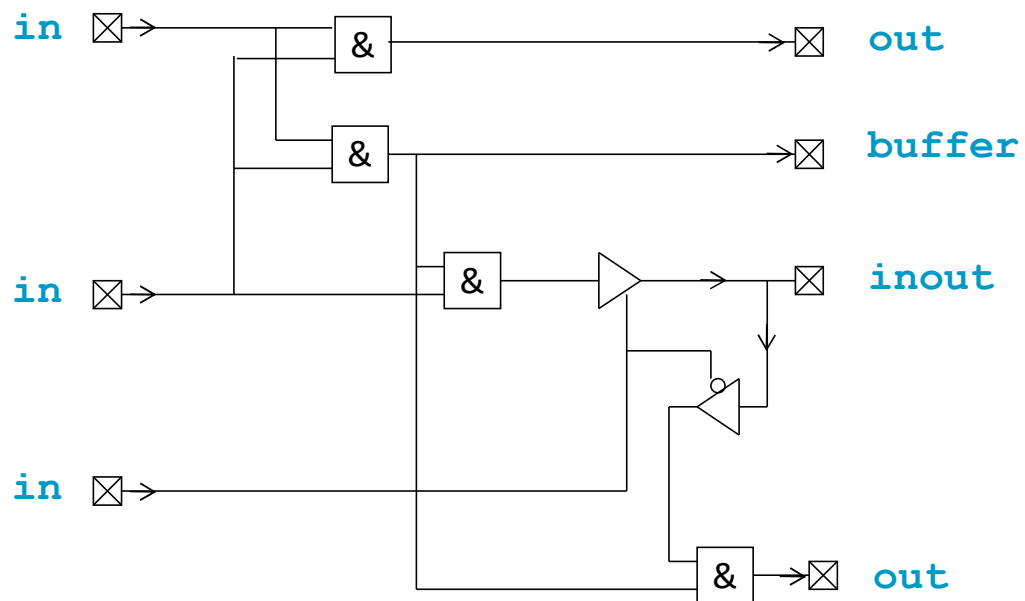
# Datorkonstruktion Moder : portsatsen

OBS, om en utsignal också används inuti nätet, så **ska** den deklaras som **buffer**.





# Datatyper

Datorkonstruktion


VHDL är ett **mycket starkt** typat språk! *Inbyggda* typer är bl a:

Typ	Möjliga värden	operatorer
<b>integer</b>	-2147483648 – 2147483647	<b>ABS **</b> <b>* / MOD REM</b> + - (tecken) + - = /= < <= > >=
<b>bit boolean</b>	'0', '1' 'false', 'true'	<b>NOT</b> = /= < <= > >= <b>AND NAND OR NOR XOR XNOR</b>
<b>bit_vector</b>	Obegränsad vektor av bit	<b>NOT</b> & <b>SLL SRL SLA SRA ROL ROR</b> = /= < <= > >= <b>AND NAND OR NOR XOR XNOR</b>
 
# Exempel : 4-bits komparator

```
entity comp4 is
  port(a,b: in BIT_VECTOR(3 downto 0);
        equal: out BIT);
end entity;
```

```
architecture func of comp4 is
begin
  equal <= '1' when a=b else '0';
end architecture;
```



# std\_logic istället för bit

Och std\_logic\_vector istället för bit\_vector.

```
signal reset: std_logic;
```

Reset kan nu anta följande värden:

"vanliga" 0:an	}	'0': Forcing 0
och 1:an		'1': Forcing 1
simulering	}	'U': Uninitialized
		'X': Forcing Unknown
tristate	→	'Z': High impedance
ej i denna kurs	}	'W': Weak Unknown
		'L': Weak 0
		'H': Weak 1
t ex för att specifi sanningstabell		'-': Don't care

# std\_logic forts.

För att få tillgång till std\_logic skriver man följande i början av filen

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

(IEEE = International Electrical & Electronics Engineers)

Nu får du datatyperna **std\_logic** och **std\_logic\_vector** och kan använda dem pss **bit** och **bit\_vector**.

Man *kan* (men **bör definitivt inte**) lägga till raden

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL
```

Då kan man göra aritmetik med **std\_logic\_vector**

Användning av **STD\_LOGIC\_UNSIGNED**  
**REKOMMENDERAS INTE!**

# ~~std\_logic\_unsigned~~

Nu kan du göra följande:

```
signal q: std_logic_vector(3 downto 0); -- 4 bit ctr
...
q <= q + 1;
if q=10 ...
q <= "0011";
q(0) <= '1';
```

Dvs vi kan hantera q både som en boolesk vektor och som ett tal på intervallet [0,15];

VHDL är ett språk som har *operator overloading*.

Datorkonstruktion

# VARNING!

Undvik användning av:

STD\_LOGIC\_UNSIGNED  
STD\_LOGIC\_ARITH  
STD\_LOGIC\_SIGNED

Dessa bibliotek är **inte IEEE standard-bibliotek**,  
och orsakar dessutom lätt problem vid typkonverteringar.

Lösningen är att istället använda:

## NUMERIC\_STD

## Datorkonstruktion **NUMERIC\_STD**


**NUMERIC\_STD** ger datatyperna **signed** och **unsigned** samt aritmetik (och diverse funktioner) på dessa, och vi kan skriva:

```
signal q: unsigned(3 downto 0); -- 4 bit ctr
...
q <= q + 1;
if q=10 ...
q <= "0011";
q(0) <= '1';
```

Dvs **unsigned** är ett tal [0, 15] och kan även hanteras som en boolesk vektor.

Googla på "why numeric\_std is preferred" för mer info.

# 4-bits dekadräknare med synkron clear

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter is
port(clk, clear: in std_logic;
      q: buffer unsigned(3 downto 0));
end entity;

architecture func of counter is
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if clear='0' then
        q <= "0000";
      elsif q=9 then
        q <= "0000";
      else
        q <= q + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;
```



# Vi rekommenderar ang. typer

- Använd endast  
`std_logic` och  
`std_logic_vector` (använd bara som vektor)  
`unsigned` (använd som vektor + aritmetik)
- Vill ni räkna inkludera alltså  
`NUMERIC_STD`
- Skippa **integer**. Går ej att indexera på bit-nivå.
- Skippa **bit**. Tristate och don't care saknas.

Bitvektorer med ett specificerat antal bitar

V: std\_logic\_vector(3 downto 0)

unsigned(V)



std\_logic\_vector(U)

U : unsigned(3 downto 0)

to\_integer(U)



to\_unsigned(I,4)

Heltal

I : integer

# Uppräknade datatyper

Vi kan skapa egna datatyper. Det kan vara händigt vid konstruktion av sekvensnät med symboliska namn på tillstånden:

```
type state is    (odd,even);
...
signal q: state;
...
-- ett delta-nät
case q is
  when odd => if x='1' then q <= even;
              else q <= odd;
              end if;
  when even => if x='1' then q <= odd;
              else q <= even;
              end if;
end case;
```

# Några praktiska småsaker

## Konstanter

```
signal bus: unsigned(3 downto 0);
constant max: unsigned(3 downto 0) := "1111";
...
if bus = max then ...
```

## Alias

```
signal address: unsigned(31 downto 0);
alias top_ad: unsigned (3 downto 0)
           is address(31 downto 28);
```

## Concatenation

```
signal bus: std_logic_vector(1 downto 0);
signal a,b: std_logic;
bus <= a & b;
```

# En adderare med konkatenering

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity adder is
port(a,b: in UNSIGNED(3 downto 0);
      s: out UNSIGNED(4 downto 0));
end entity;

architecture func of adder is
begin

-- zero extension
s <= ('0' & a) + ('0' & b);

-- s(4) är Carry-biten
-- s(3 downto 0) är summan
end architecture;
```

# Datorkonstruktion Asynkron reset / Synkron reset?

```
process(clk,rst)
begin
  if rst='1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= q and x;
  end if;
end process;
```

Känsligt för störningar på rst.  
T ex vid **hazard**, dvs korta spikar  
innan signalvärdet stabiliserats  
mellan klockflanker.

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst='1' then
      q <= '0';
    else
      q <= q and x;
    end if;
  end if;
end process;
```


Synkron reset är säkrare.

# Stegmotorstyrning

*Ett lite större exempel*
 
# Exempel : Stegmotorstyrning


(ur Lennart Bengtsson: *Digitala system*)



- För varje ändring enligt :  
0001->1001->1000->1010->0010->0110->0100->0101->  
rör sig motorn ett steg medurs.
- Första knapptryckningen anger riktning  
(0=medurs,1=moturs),  
andra tryckningen anger antal steg (0-15).




Datorkonstruktion **Dela upp nätet**

 

Lyssna på tangentbordet


Styr stegmotorn

# Signalschema / Tidsdiagram

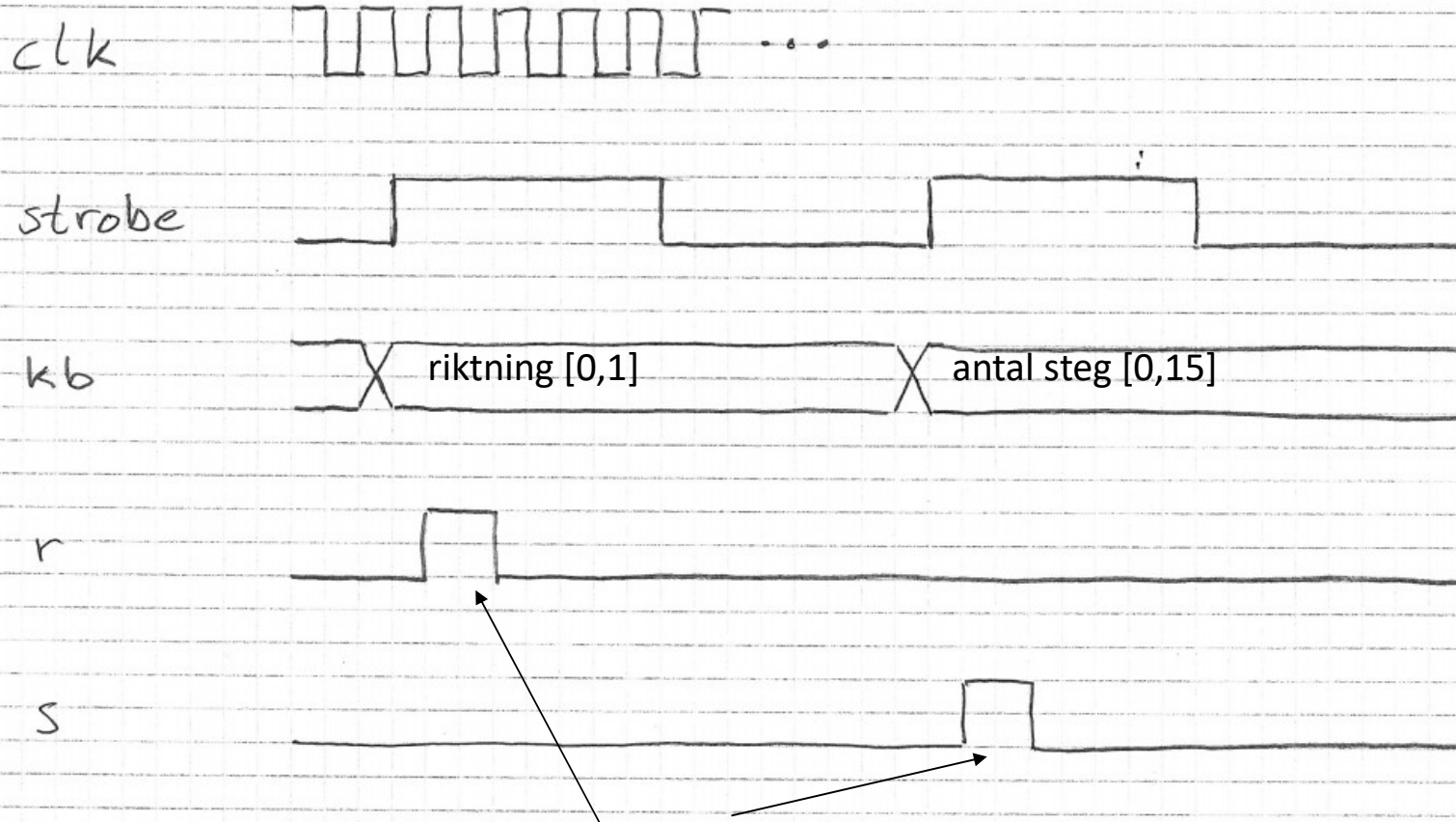


Synkade laddpulser, 1 klockpuls lång


# Blockschema

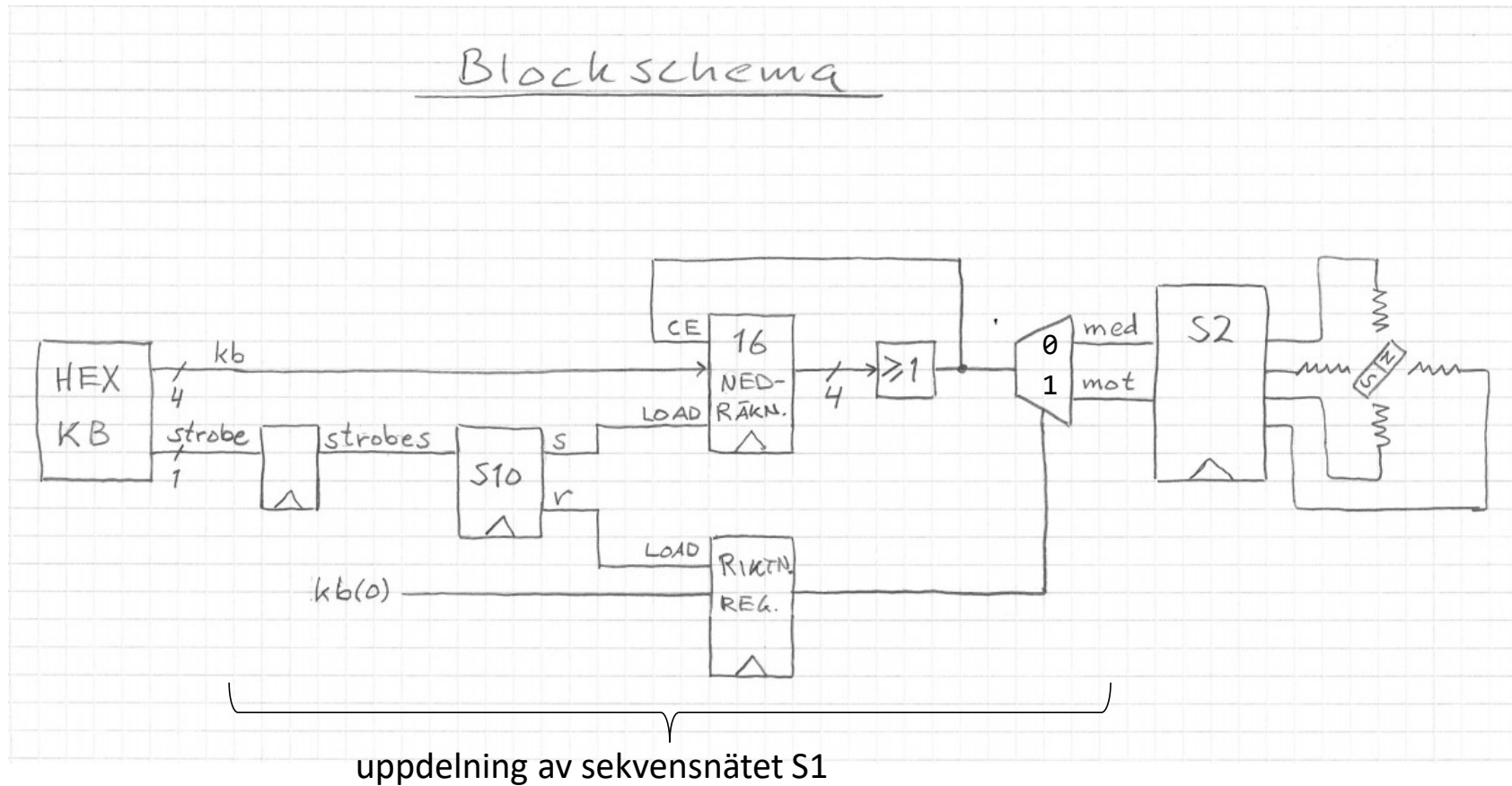

 
Nu kan vi konstruera S2 direkt. Utgångarna ska vara hasardfria, så vi gör en Mooremaskin med  $U=Q$ .



Strobeseparatorn S10

 

# Datorkonstruktion Blockschema => VHDL

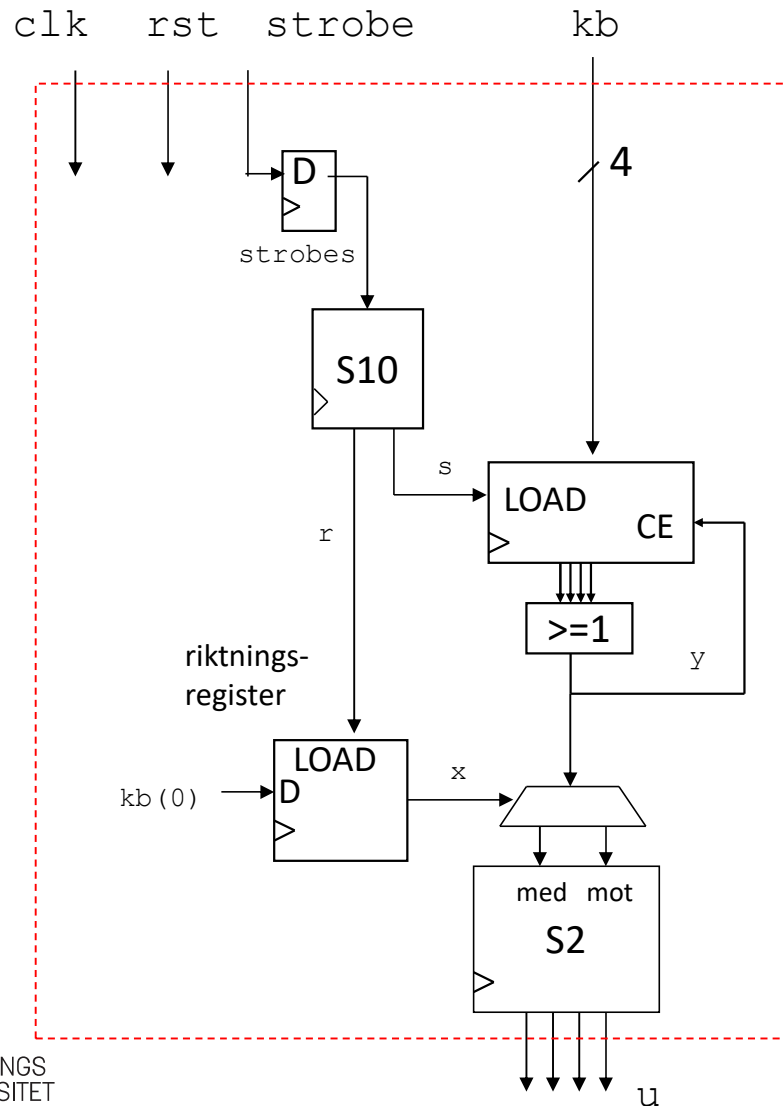

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
```


```
entity stegmotor is
  port(kb: in unsigned(3 downto 0);
        clk,stroke,rst: in std_logic;
        u: out unsigned(3 downto 0));
end entity;
```

```
architecture func of stegmotor is
  signal s,r,x,y,stroke: std_logic;
  signal s10: unsigned (1 downto 0);
  signal q: unsigned(3 downto 0);
  signal med,mot: std_logic;
begin
```

-- hela vår konstruktion

```
end architecture;
```

# Datorkonstruktion Blockschema => VHDL

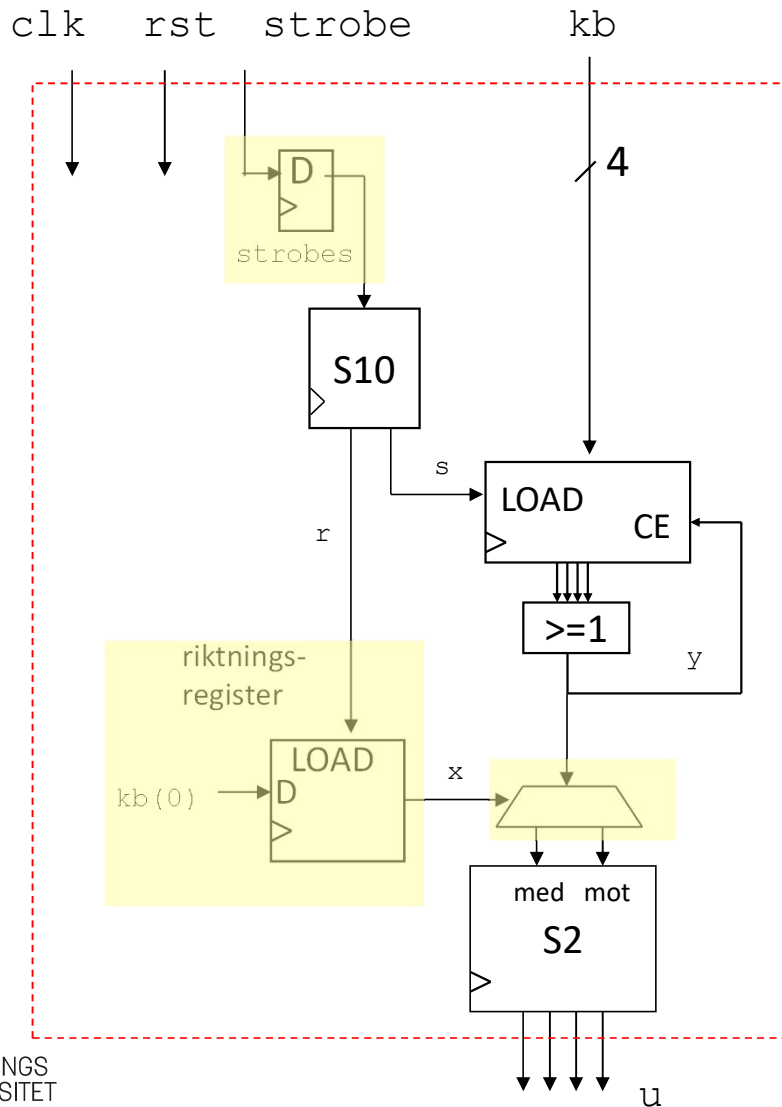


Vi börjar med dom små blocken...

```
-- synkvippa
sync: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    strobes <= strobe;
  end if;
end process sync;
```

```
-- riktningsregister
riktning: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst='1' then
      x <= '0';
    elsif r = '1' then
      x <= kb(0);
    end if;
  end if;
end process riktning;
```

```
-- motorstyrning
med <= not x and y;
mot <= x and y;
```

# Datorkonstruktion Blockschema => VHDL

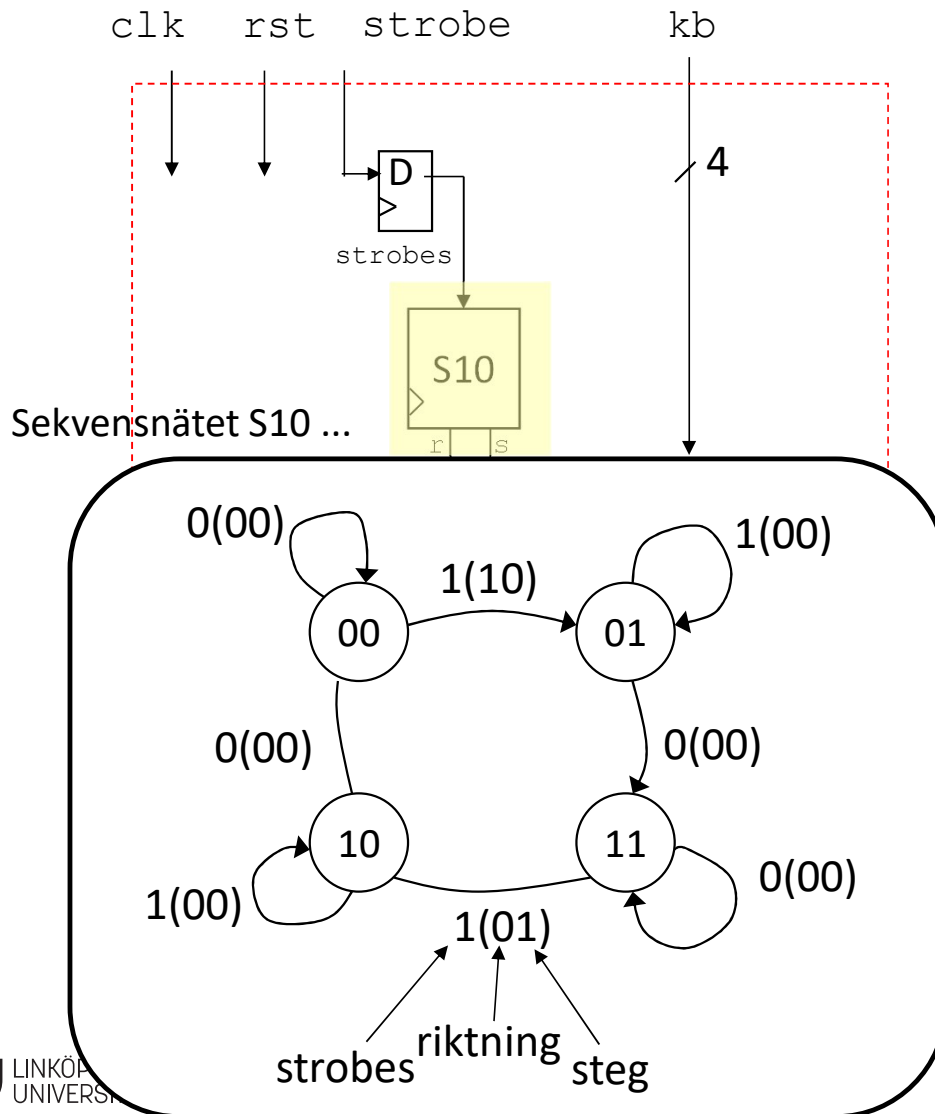


```
-- strobeseparator S10
kbfix: process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    case s10 is
      when "00" => if strobes='1' then
                    s10 <= "01";
                  end if;
      when "01" => if strobes='0' then
                    s10 <= "11";
                  end if;
      when "11" => if strobes='1' then
                    s10 <= "10";
                  end if;
      when "10" => if strobes='0' then
                    s10 <= "00";
                  end if;
      when others => null;
    end case;
  end if;

  if rst='1' then
    s10 <= "00";
  end if;
end process kbfix;
```

```
-- ut från S10
r <= '1' when (s10=0 and strobes='1') else '0';
s <= '1' when (s10=3 and strobes='1') else '0';
```

# Datorkonstruktion Blockschema => VHDL

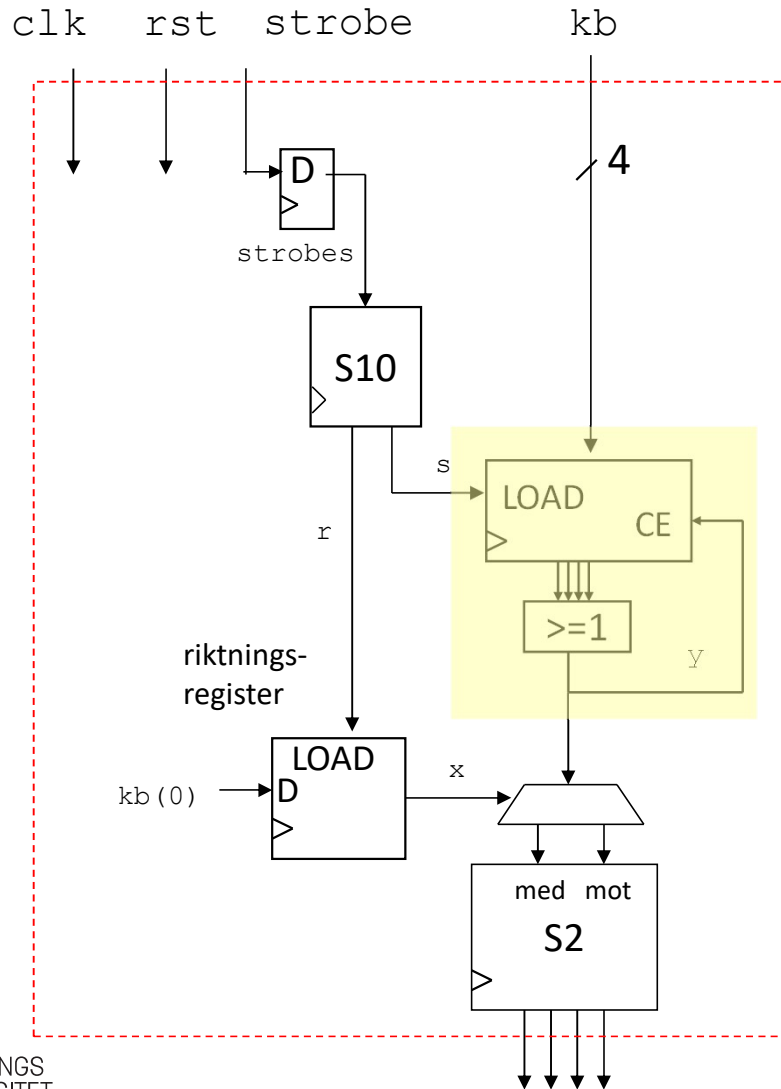

Räkneverket ...

```
-- räknaren
ctr16: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst='1' then
      q <= "0000";
    elsif s='1' then
      q <= kb;
    elsif q>0 then
      q <= q-1;
    end if;
  end if;
end process ctr16;


-- ut från räknaren
y <= '0' when q=0 else '1';

-- S2 hemuppgift
end architecture;
```



# Datorkonstruktion Modelsim

reset

 

<http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA22/lektion/Modelsims.pdf>

[http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA56/Manualer/SE\\_tutor.pdf](http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA56/Manualer/SE_tutor.pdf)

# VHDL-kod

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder is
  Port (clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        strobe: in  STD_LOGIC;
        kb : in  UNSIGNED (3 downto 0);
        q : out  UNSIGNED (3 downto 0));
end Decoder;

architecture func of Decoder is

  signal x, y :STD_LOGIC;


begin

  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      code
      code
    end if;
  end process;

  code
  code

end architecture;

```

 

# + testbänk

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder_tb is
end Decoder_tb;

architecture func of Decoder_tb is

  component Decoder
    Port (clk : in  STD_LOGIC;
          rst : in  STD_LOGIC;
          strobe : in  STD_LOGIC;
          kb : in  UNSIGNED (3 downto 0);
          q : out  UNSIGNED (3 downto 0));
  end component;

  -- Testsignaler
  signal CLK : STD_LOGIC;
  signal RST : STD_LOGIC;
  signal STROBE : STD_LOGIC;
  signal KB : UNSIGNED(3 downto 0);
  signal Q : UNSIGNED(3 downto 0);

begin



  uut: Decoder PORT MAP(
    clk => CLK, rst => RST, strobe => STROBE, kb => KB, q => Q);

  -- Klocksignal 10MHz
  CLK <= not CLK after 50 ns;
  STROBE <= '0', '1' after 1 us, '0' after 2 us;
  ...
end;

```

# Datorkonstruktion VHDL-kod + testbänk

## Testbänk

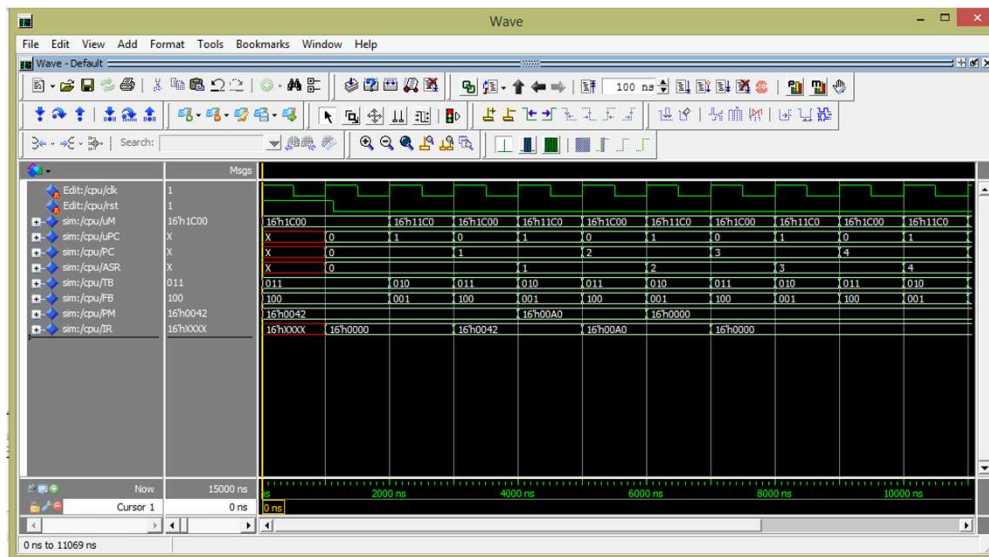 

- Vi ritade blockschema först!
- Vi har samma struktur på koden som på blockschemat!
  - Alltså: små processer som precis motsvarar ett block.
  - Vi har bra koll på mängden hårdvara

### För CPLD


<b>Macrocells Used</b>	<b>Pterms Used</b>	<b>Registers Used</b>	<b>Pins Used</b>	<b>Function Block Inputs Used</b>
10/108 (10%)	40/540 (8%)	8/108 (8%)	9/69 (14%)	19/216 (9%)

# Hierakisk konstruktion

# Datorkonstruktion Hierarkisk konstruktion

Exempel: vi bygger en 8/1-mux mha 2 st 4/1-muxar.


Vi använder 4-1-muxen som komponent:

 

- Kod finns i fö VHDL1
- Flera olika architectures
 
# Datorkonstruktion En 8-1 mux

```
architecture func of mux4 is
begin
    y <= d(0) when s = "00" else
        d(1) when s = "01" else
        d(2) when s = "10" else
        d(3);
end architecture;
```



# En 8-1 mux

```
entity mux8 is
  port( a: in unsigned(7 downto 0);
        b: in unsigned (2 downto 0);
        u: out std_logic);
end entity;

architecture func of mux8 is
  -- deklarerera komponenten mux4
  -- deklarerera lokala signaler
begin
  -- instantiera en mux4
  -- instantiera en mux4 till
  -- och några grindar och koppla ihop mux4:orna
end architecture;
```



# En 8-1 mux

```
architecture func of mux8 is
  entity mux8 is port( ...
    ...);
  end entity;
  -- deklarerera 4-1 mux-komponenten
  component mux4 is
    port( d: in unsigned (3 downto 0);
          s: in unsigned (1 downto 0);
          y: out unsigned);
  end component;
  -- och några lokala signaler
  signal lo,hi: std_logic;
begin
  -- instantiera två mux4:or
  m1: mux4 port map(a(3 downto 0), b(1 downto 0),lo);
  m2: mux4 port map (a(7 downto 4), b(1 downto 0),hi);

  -- och koppla ihop dem
  u <= lo when b(2)='0' else hi;
end architecture;
```

# Vi rekommenderar

- Föregående exempel lönar sig knappast. Det är ju enklare att skriva om 4-muxen till en 8-mux.
- Hierarkisk konstruktion blir dock lämplig för stora byggen, tex processorer.
- **component**-satsen används även i testbänkar.
- om man vill simulera ett bygge bestående av flera CPLD-er är **component**-satsen mycket bra att ha!

# Lite speciella saker


*Kombinatoriska processer*

*Risker: Multipel tilldelning, latchar*

*Record*

*Loop*
 
# Kombinatoriska processer använd bara om du måste



OBS! Alla insignaler!!!  
Ej klockan!

```
process (a,b,c)
begin
  if b = '1' then
    u <= c;
  else
    u <= a;
  end if;
end process;
```


$u \leq c$  when  $b='1'$  else  $a$ ;

Den Booleska funktionen måste  
vara specad för alla  
insignalkombinationer!


$$u = f(a,b,c)$$

# Sekvensnät 2

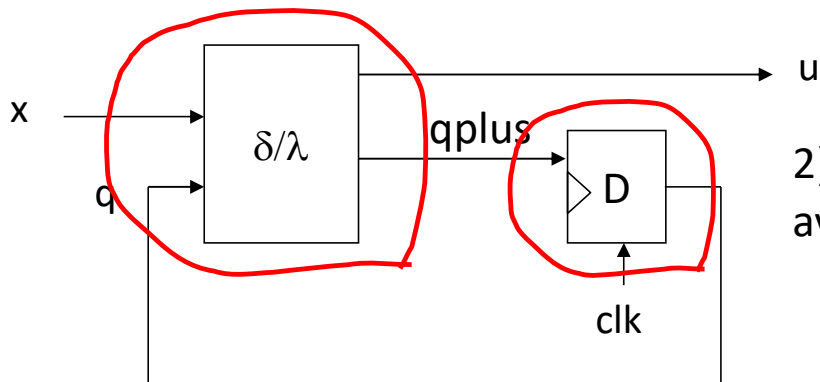1) Gör en kombinatorisk process  $(x, q)$  av detta



2) Gör en klockad process (clk) av detta

 


# Sekvensnät 2

Samma skal som förra gången

```
-- tillståndsvipporna
```
 
```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk)
    q <= qplus;
  end if;
end process;
```



```
-- delta och lambda
```

```
process(x,q)
begin
  u <= '0'; -- default-värden
  qplus <= "00";
  if x='1' then
    if q="00" then
      qplus <= "01";
    elsif q="01" then
      qplus <= "11";
    elsif q="11" then
      qplus <= "10";
      u <= '1';
    elsif q="10" then
      qplus <= "10";
      u <= '1';
    end if;
  end if;
end process;
```

Då vi förutsätter att  $u \leq '0'$  och  $qplus \leq "00"$  så behöver endast avvikelser från det anges i if-satsen i den kombinatoriska processen.

Nackdel:

Här har man också blandat tilldelning av nästa tillstånd och tilldelning av utsignal i samma process, vilket kan bli svårtläst/svårtolkat.

# Ett varningsord 1 : Multipel tilldelning ("flagg-tänkande


fel: mjukvarutänk

```
One: process(clk)
...
if nagot then
    flag <= '1';
end if;
end process one;

Two: process(clk)
...
if annat then
    flag <= '0';
end if;
end process two;
```


rätt: hårdvarutänk
 
```
Three: process(clk)
...
if nagot then
    flag <= '1';
elsif annat then
    flag <= '0';
end if;
end process three;
```


 
# Datorkonstruktion Latch

- Önskat (oklockat, asynkront) minneselement pga kombinatorisk loop
- Kan uppstå pga:
  - Ofullständigt specad kombinatorik
  - Ihopkoppling av Mealy nät



x	y
0	0
1	1
-	1

A truth table for the latch. The table has two columns:  $x$  and  $y$ . The rows are:  $x=0, y=0$ ;  $x=1, y=1$ ; and  $x=-, y=1$ . A vertical arrow points downwards from the first row to the second row.



# Ett varningsord 2 : Önskade latchar

Vid **select-sats** och **case-sats** kräver VHDL att alla fall täcks!

Det är inte nödvändigt vid **if-sats** och **when-sats**!


Ibland är detta bra och ibland är det förskräckligt dåligt.

**För de fall som inte täcks bibehålls föregående utsignal.**

	Sekvensnät (inuti klockad process)	Kombinatorik?
Ofullst.	<pre> <b>if</b> count='1' <b>then</b>   q &lt;= q+1; <b>end if</b>; </pre>	<pre> u &lt;= y <b>when</b> s(1) = '1' <b>else</b>   x <b>when</b> s(0) = '1'; </pre>
Fullst.	<pre> <b>if</b> count='1' <b>then</b>   q &lt;= q+1; <b>else</b>   q &lt;= q; <b>end if</b>; </pre>	<pre> u &lt;= y <b>when</b> s(1) = '1' <b>else</b>   x <b>when</b> s(0) = '1' <b>else</b>   '0' <b>when others</b>; </pre>

# Datorkonstruktion Ett varningsord 2 : Önskade latchar

Latch = asynkront minneselement

 

s	u
1	x
0	x
2	y
0	y

# Datorkonstruktion **record**

```
type controlword is record
    alu: unsigned(3 downto 0);
    tobus: unsigned(2 downto 0);
    halt: std_logic;
end record;
type styrminne is array(0 to 31) of controlword;

signal styr1, styr2: controlword;
signal mm: styrminne;
--
styr1.halt <= '0';
styr1.alu <= "1011";
styr1.tobus <= styr2.tobus;
--
mm(3) <= ("1011", "111", '0');
```


# Lite överkurs - loop

Vi har en buss x, med 32 ledningar. Vi vill bilda paritet mellan alla ledningarna. Loopen beskriver på ett kompakt sätt det kombinatoriska nätet!

```
entity parity is
    port ( x : in  UNSIGNED (31 downto 0);
          pout : out  STD_LOGIC);
end entity;


architecture func of parity is
begin
    -- kombinatoriskt nät
    process(x)
        variable p: std_logic := '0';
    begin
        for i in 31 downto 0 loop
            p := p xor x(i);
        end loop;
        if p='1' then
            pout <= '1';
        else
            pout <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;
```

 p är en variabel  
 ⇒ Ingen HW  
 ⇒ vanlig tilldelning




# Lab3 : UART

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

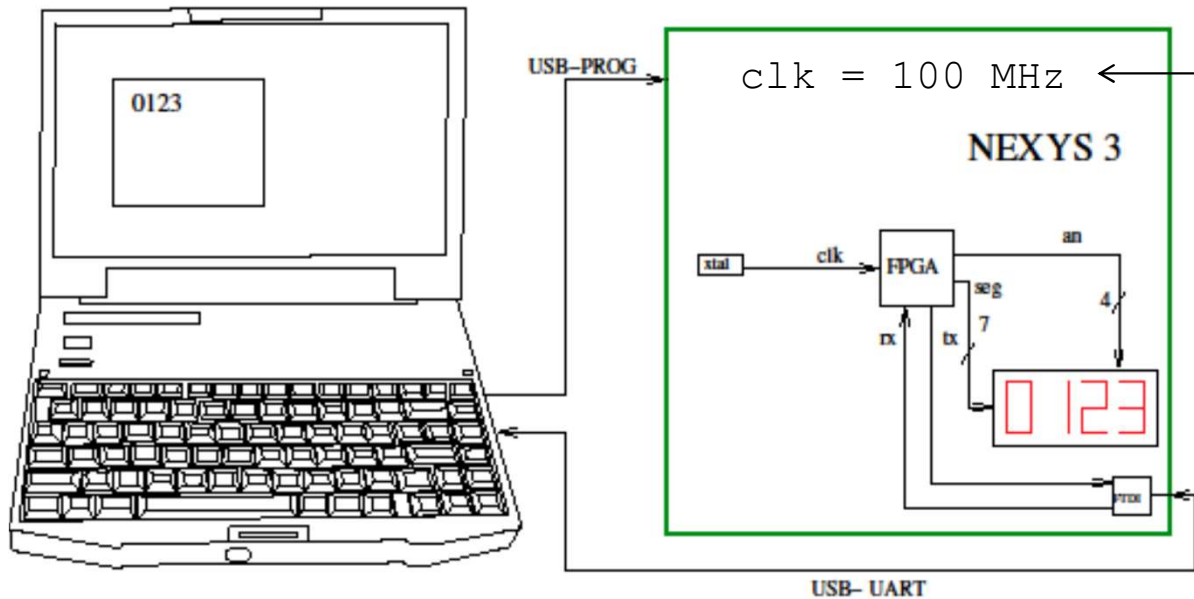


 
Enda tillåtna klockan, dvs dela inte clk och använd som ny klocksignal (s k grindad klocka).




Baud rate 115200 bit/s,  
=>  $100E6 / 115200 = 868$

$01100001_2 = 31_{16} = '1'_{ASCII}$

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

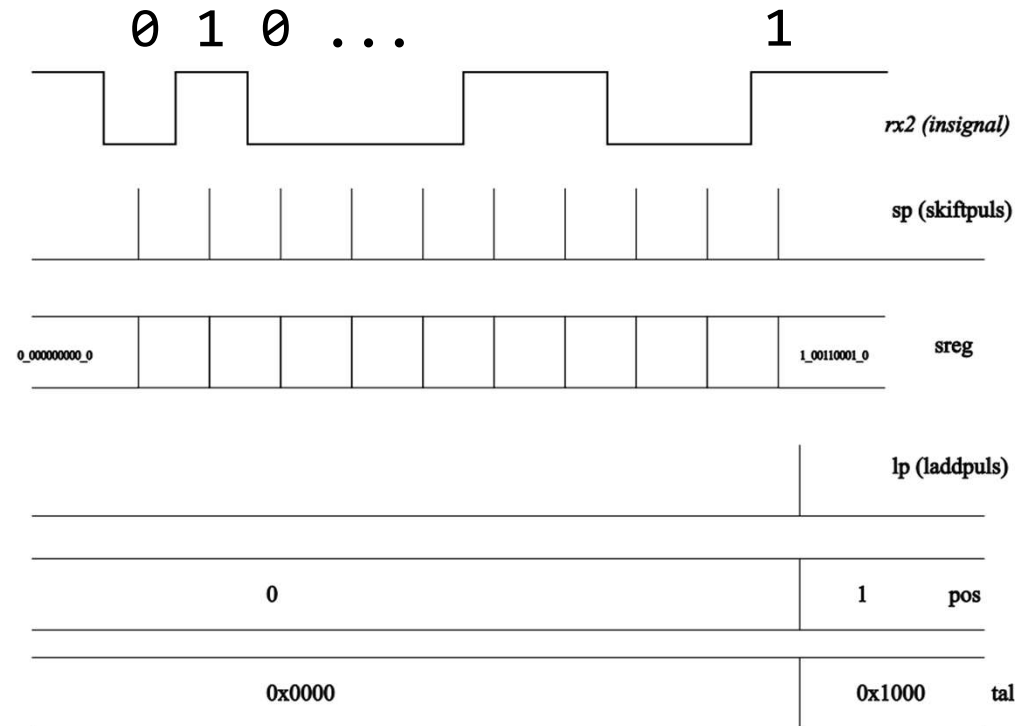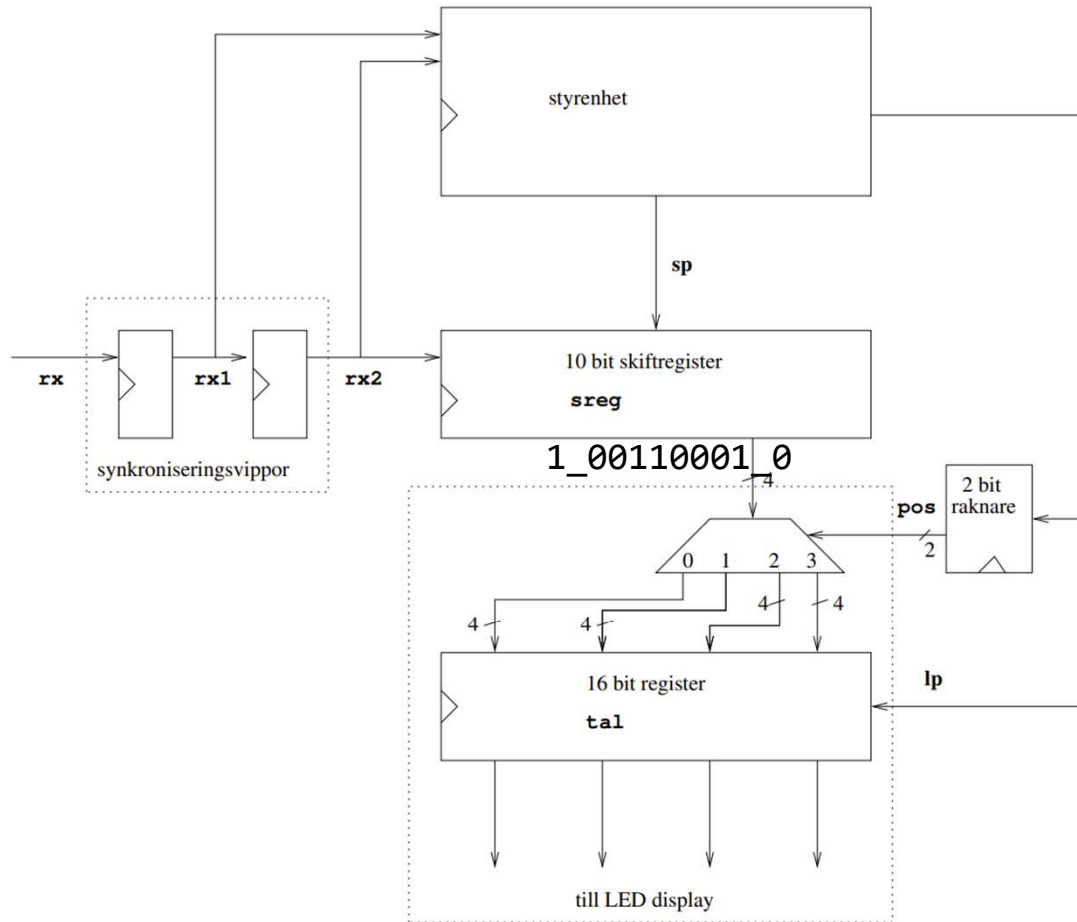

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

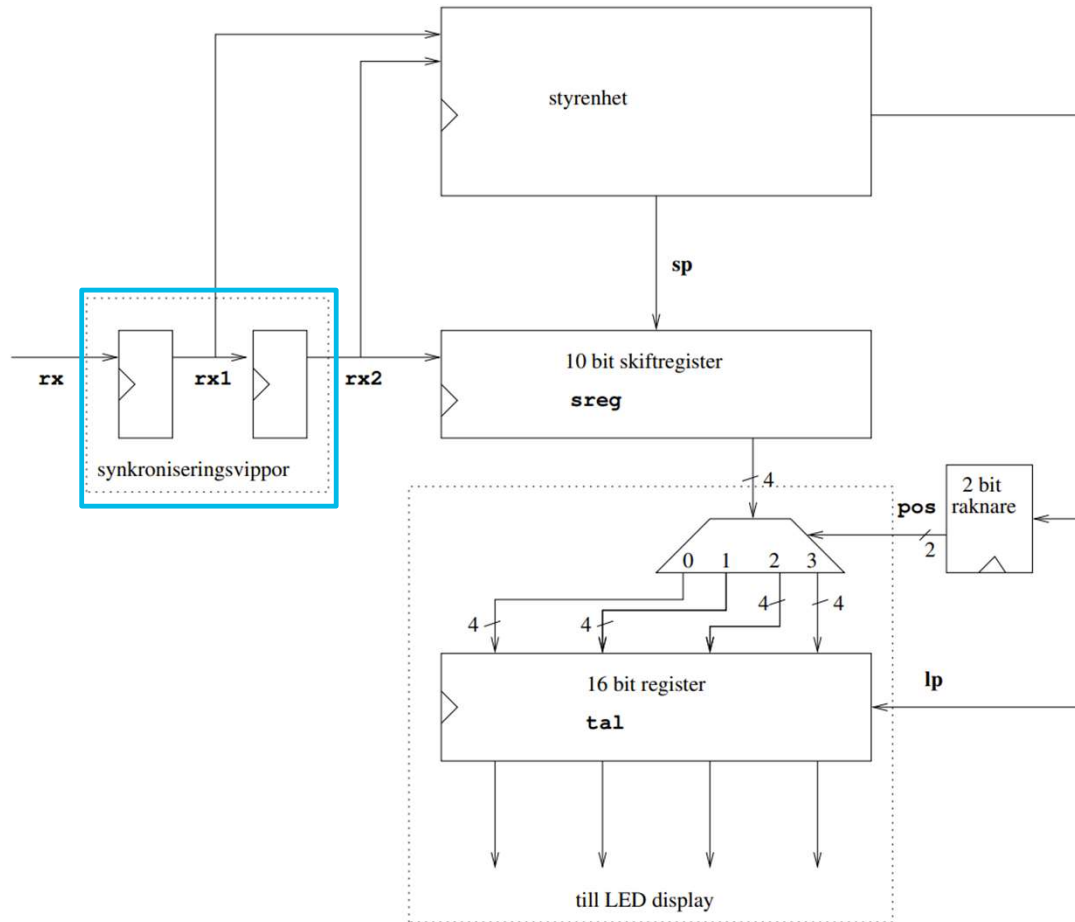


## Synkroniseringsvippor

Synkronisera insignalen  $rx$ , samt använda  $rx1$  och  $rx2$  för att hitta startbit (negativ flank).  
Dvs, när  $rx2=1$  och  $rx1=0$  så har vi hittat flanken.



# Datorkonstruktion Lab3 : UART

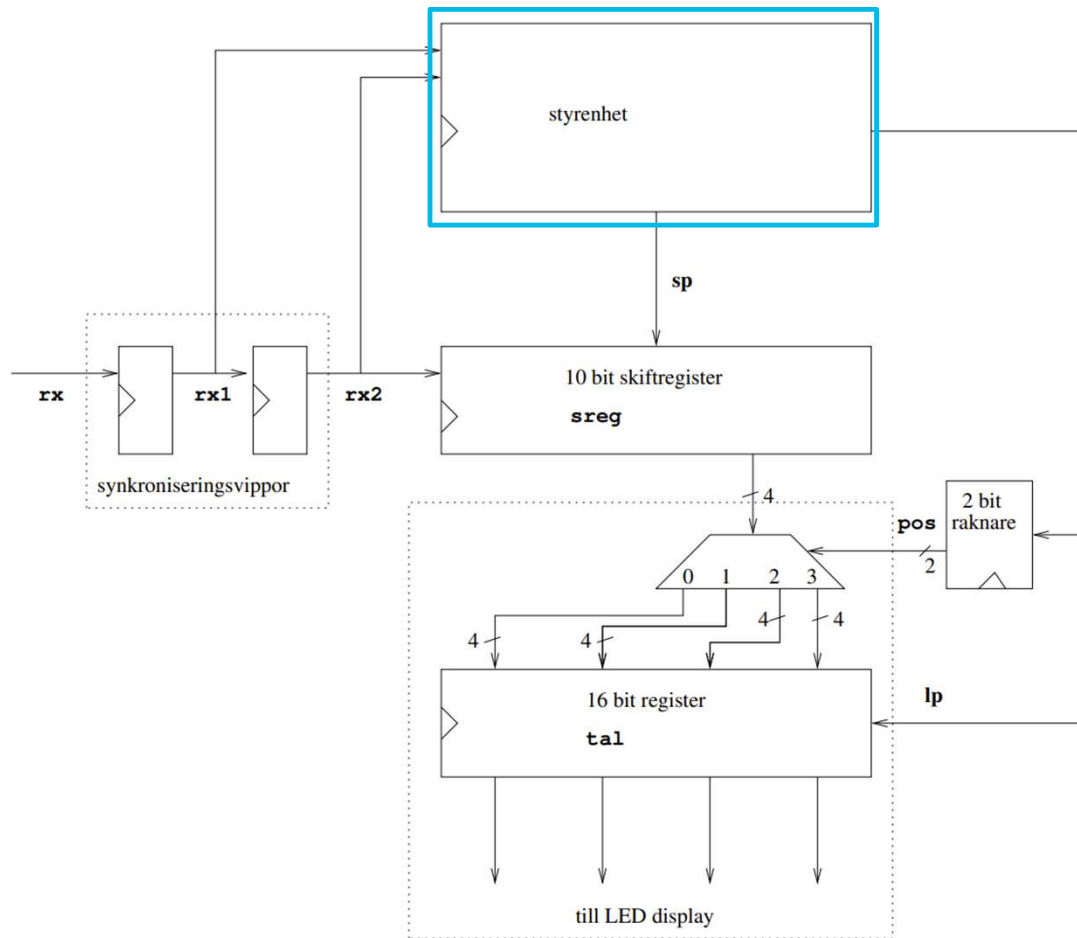

## Styrenhet

Skapa skiftpuls **sp** och laddpuls **lp**.


Förslag:

Skapa en stor räknare som börja räkna klockpulser när startpulsens negativa flank hittats ( $rx1=0, rx2=1$ )  
Använd räknaren för att generera pulserna **sp** och **lp**, vid lämpliga räknarvärden.

Räknaren behöver något som håller ordning på när man ska börja räkna klockpulser, och när man ska sluta och vänta på startpulsens. Det borde räcka med en D-vippa.

Pulserna **sp** och **lp** görs lämpligen som kombinatoriska signaler. Observera att de ska vara en klockpuls långa.


# Datorkonstruktion Lab3 : UART

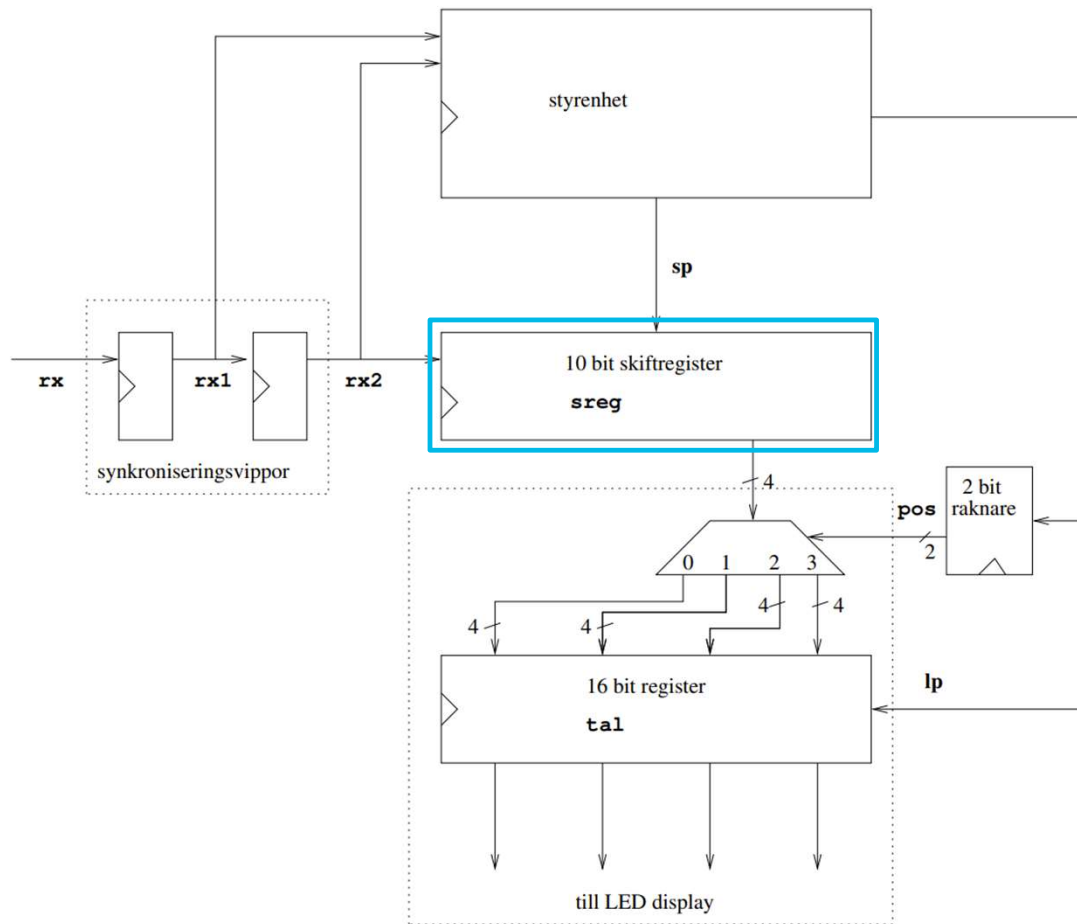


10 bit skiftregister

Skifta in startbit, 8 databitar och stoppbit.

 Var gång skiftpulsen `sp` kommer, skifta in värdet av `rx2` till `sreg`.



# Datorkonstruktion Lab3 : UART

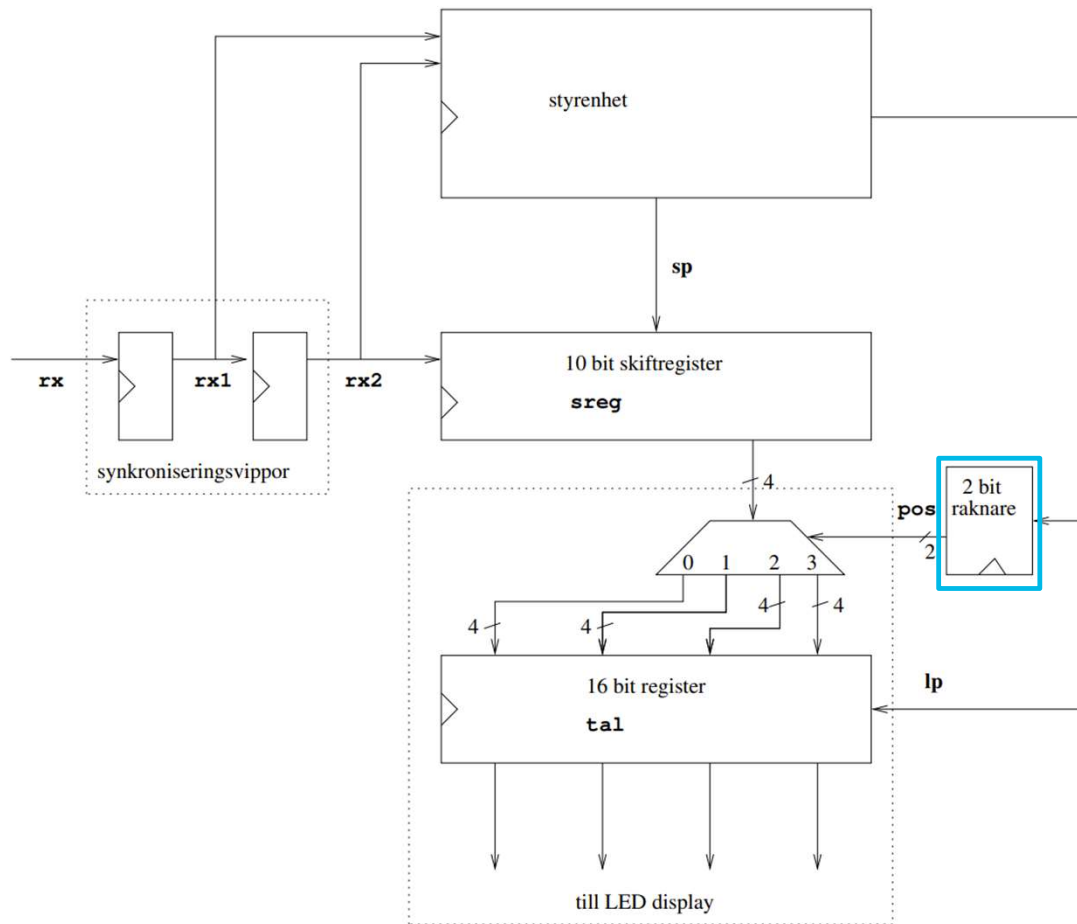


## 2 bit räknare

Håll ordning på var inkommen siffra ska placeras i 16 bit register.

Var gång laddpulsen `lp` kommer, räkna upp räknarens position `pos` ett steg.  
`0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 0 -> ...`

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

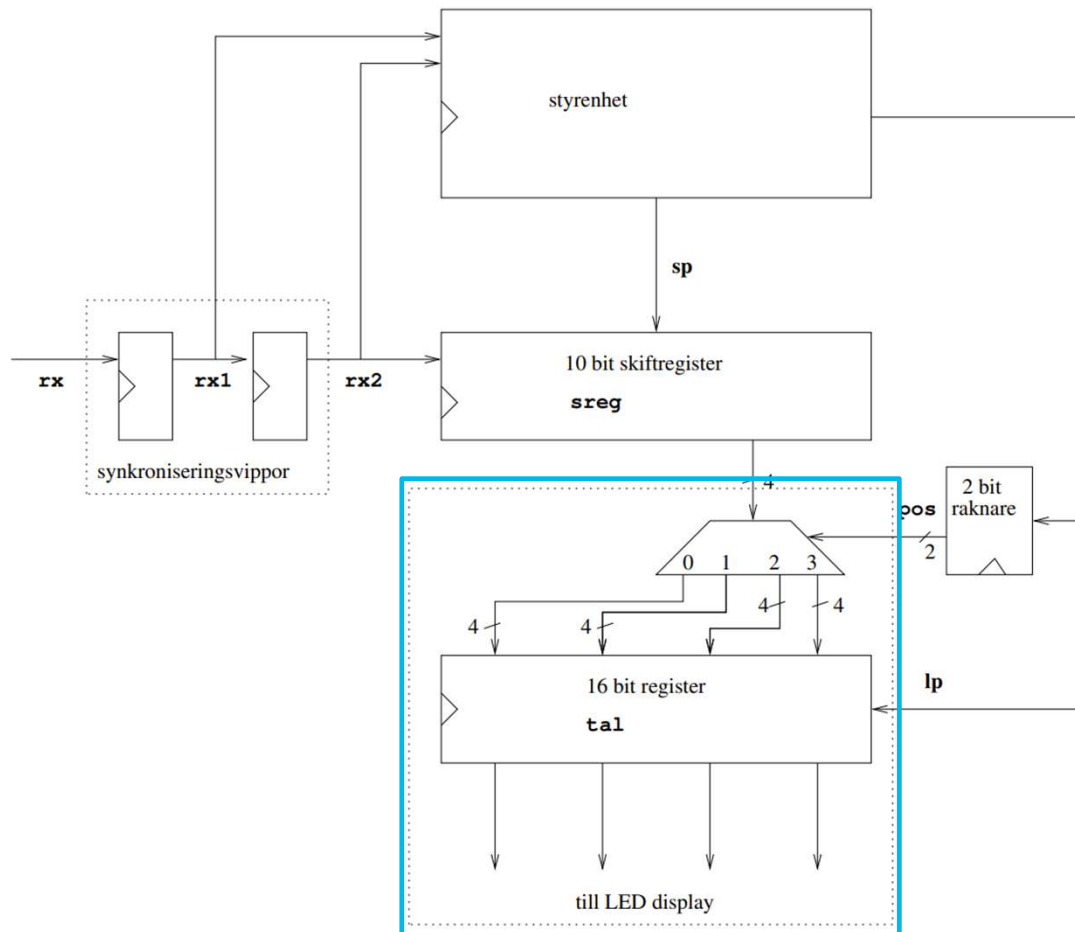

## 16 bit register

Placera inkommen siffra på rätt plats i registret, utan att påverka övriga siffror.

Var gång laddpulsen *lp* kommer, ta de fyra minst signifikanta bitarna av datavärdet i skiftregistret, och placera dessa på rätt plats (dvs beroende på *pos*) i 16 bit registret *tal*.


Dvs,

om  $pos=0$ ,  $tal(15 \text{ downto } 12) \leftarrow sreg(\dots)$

om  $pos=1$ ,  $tal(11 \text{ downto } 8) \leftarrow sreg(\dots)$

...

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

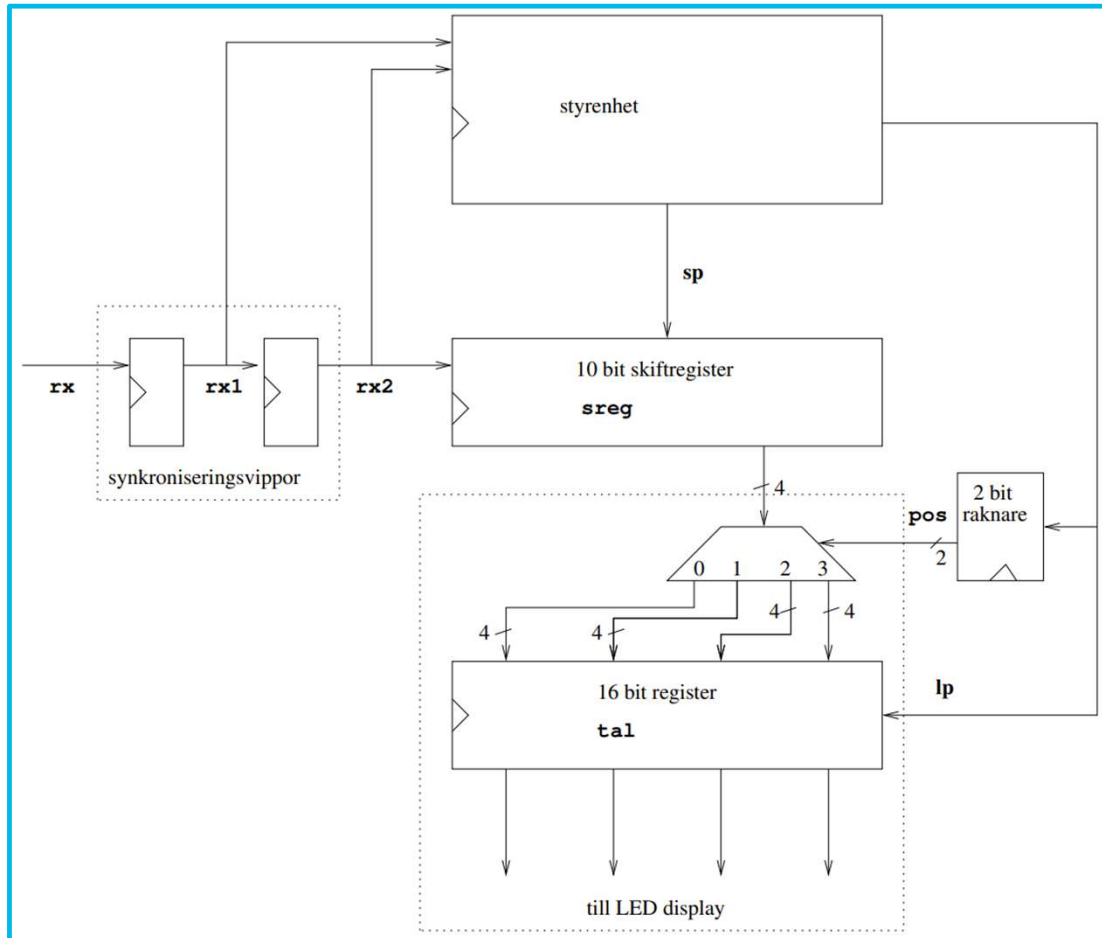


## lab.vhd

Hela labben är en hierakirsk konstruktion, där `lab.vhd` är toppmodulen och `leddriver.vhd` är en undermodul.

Undermodulen `leddriver.vhd` är redan färdig och de båda modulerna knyts samman i en `Makefile` (se labskelettet).

# Datorkonstruktion Lab3 : UART

## Simulera i modelsim

 

Testbänken `lab_tb.vhd` är färdig och ger insignal på rx som motsvarar indata för siffrorna 1, 2, 3 och 4 (i den ordningen).

Starta simulering i Modelsim med

`make lab.sim`

lägg till önskade signaler

i vågformsfönstret och kör sedan simuleringen i 400 us med kommandot


`run 400 us`

i Modelsims kommandofönster.

Datorkonstruktion

# Lab3 : UART

## I labsalen Muxen

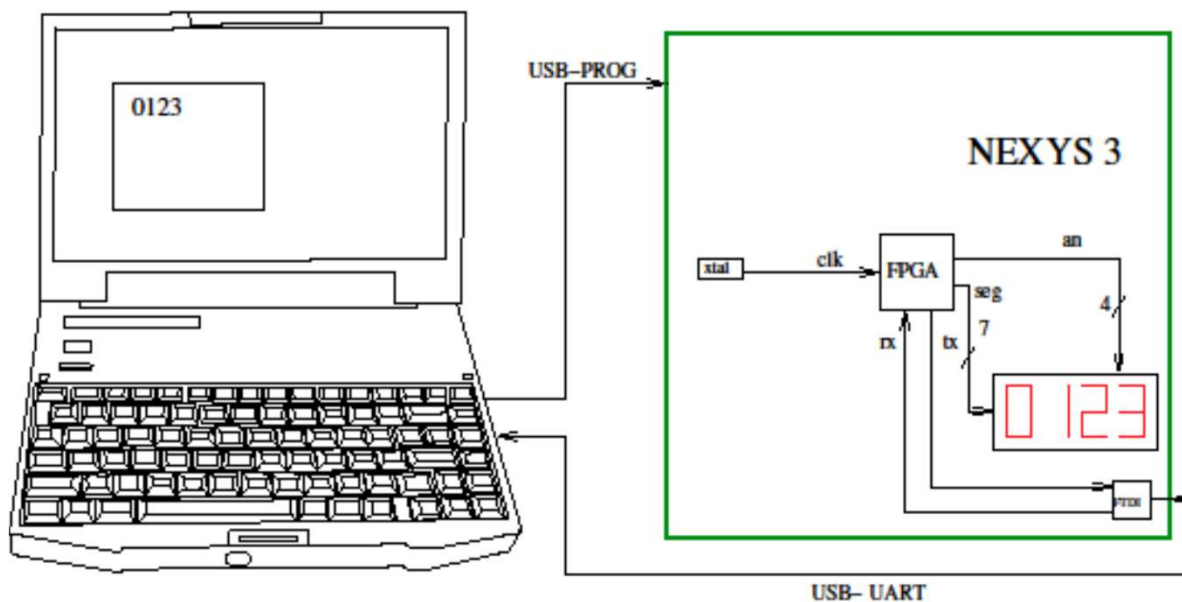

### OBSERVERA!

Var försiktig med utrustningen. Den är känslig för statisk elektricitet.

Logga bara ut från datorerna, stäng aldrig av dom. Datorerna används även i andra kurser på distans.

Programmera konstruktionen med  
`make lab.prog`

Starta programmet `gtkterm` (och konfigurera enligt lab-PM).  
Därefter ska man kunna trycka på datorns siffror och dessa ska synas i sjusegmentsdisplayen på Nexys3-kortet.

Anders Nilsson

[www.liu.se](http://www.liu.se)