
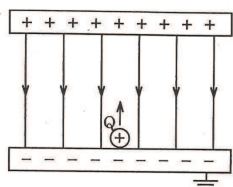


Potential, spänning och ström

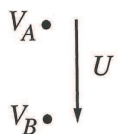


Laddning: Q
 Energi: W

Potential: $V = \frac{W}{Q}$



Spänning: $U = V_A - V_B$

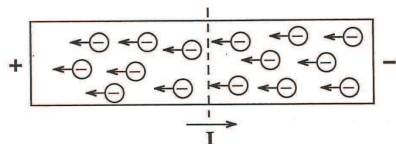


Transporterad laddning: Q
 Motsvarande tid: T

Ström: $I = \frac{Q}{T}$

Resistans

Definition

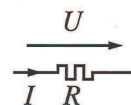


$$R = \frac{U}{I}$$

Seriekoppling



$$R = \sum_k R_k$$


Parallellkoppling

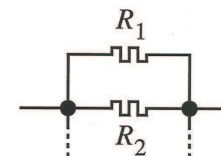

$$\frac{1}{R} = \sum_k \frac{1}{R_k}$$


Kirchhoffs lagar

Strömlagen

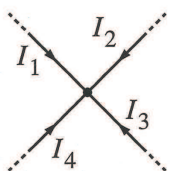



$$\sum_k I_k = 0$$

Spänningslagen

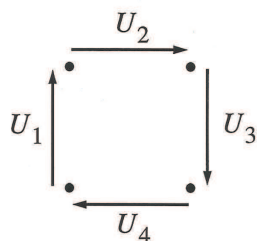


$$\sum_k U_k = 0$$

Batterimodell

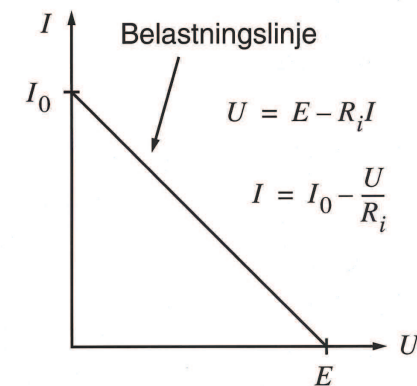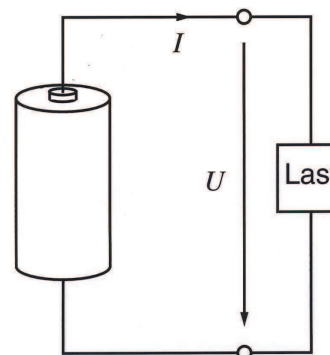

Ideala källor


Ideal strömkälla

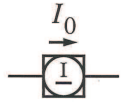

Levererar alltid strömmen I_0 , oavsett hur den är belastad.

Inre resistans: ∞

Ideal spänningskälla

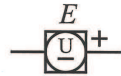

Levererar alltid spänningen E , oavsett hur den är belastad.

Inre resistans: 0

Batterimodell

