

TSKS06 Linjära system för kommunikation

Kursdel Elektriska kretsar


Föreläsning 3

Likströmsteori: Tvåpoler och problemlösning


Mikael Olofsson
 Institutionen för Systemteknik (ISY)
 Ämnesområdet Elektroniksystem

LiU expanding reality

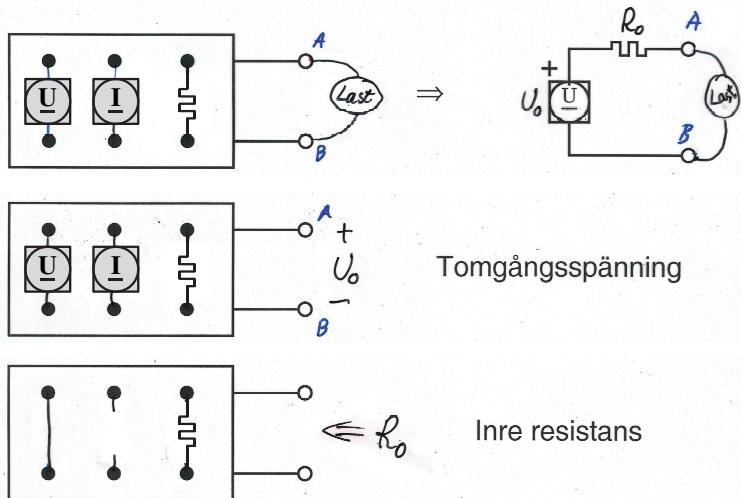Tvåpolssatsen (Thevenins tvåpolsekivalent)




Nortons teorem

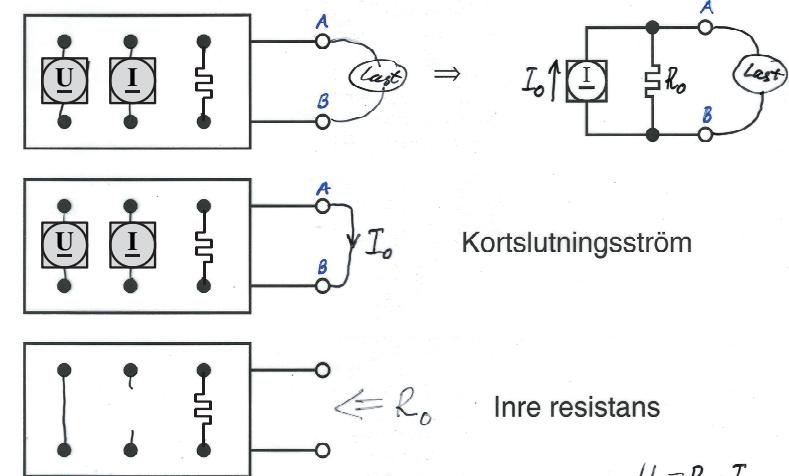


Metodik Nodanalys

- 1* **Eliminera grenar bestående av ensamma idealala spänningsskällor.**
- 2* **Jorda en nod.**
- 3* **Inför nodpotentialer i övriga noder.**
- 4* **Inför referensriktningar för strömmarna i varje gren, och ställ upp en ekvation för varje nod (utom den jordade) med KCL.**

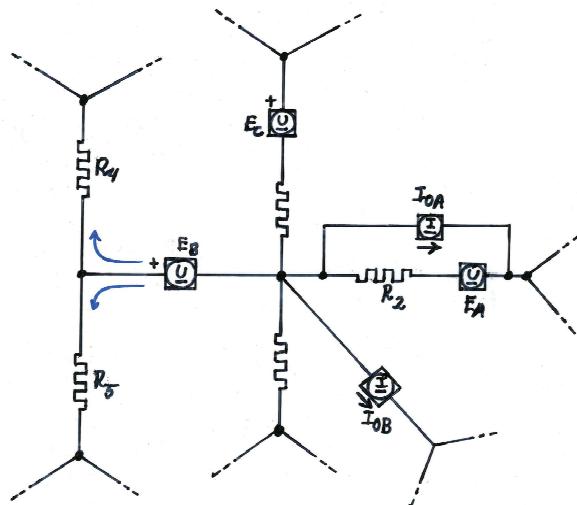Exempel Nodanalys – Eliminera ensam spänningsskälla



Exempel Nodanalys – Inför nodpotentialer

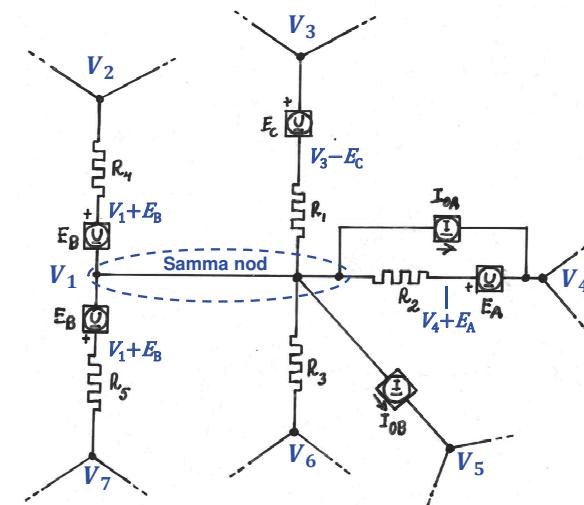

LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

5


LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

7

Exempel Nodanalys – Identifiera noder

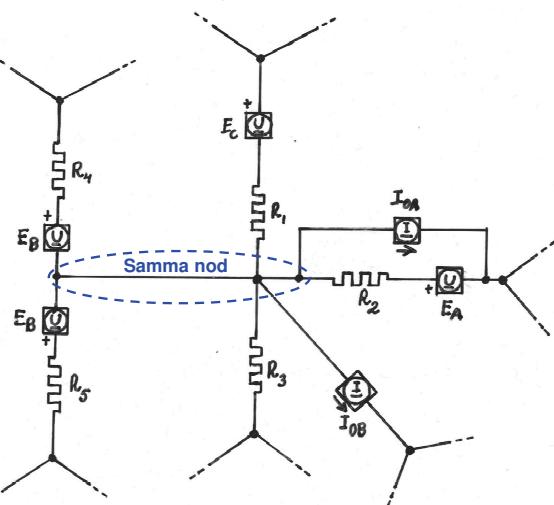


LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

6

Exempel Nodanalys – Strömmar

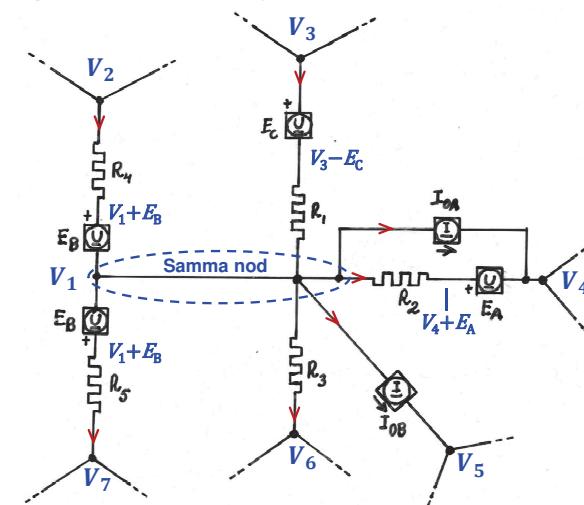


LiU

2015-01-26


TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

8

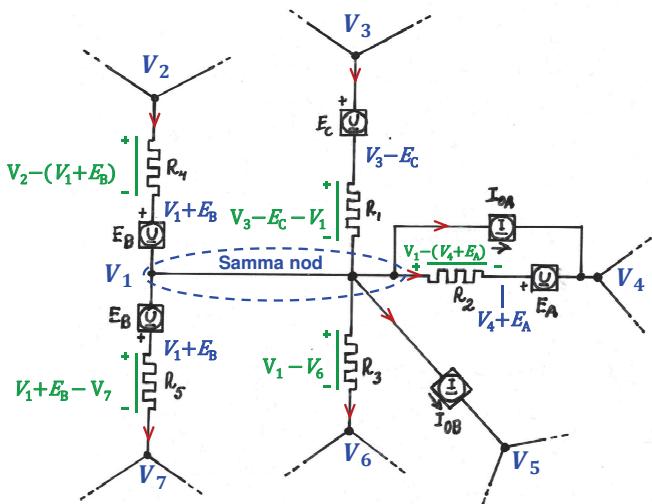Exempel Nodanalys – Spänningar över resistanser



Symboler i inlämningsuppgift 1

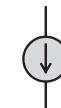

Ideal strömkälla – 2m = 2mA



Ideal spänningskälla (långt streck +, kort streck -)




Resistans – 5k = 5kΩ

LiU

2015-01-26 TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

9

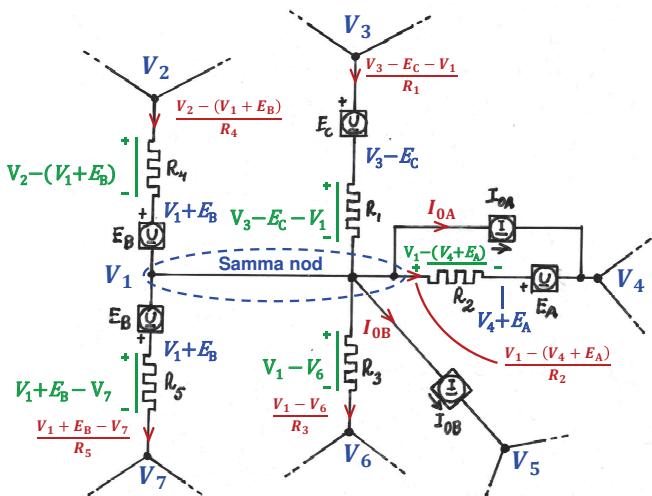Exempel Nodanalys – Teckna Kirchhoffs strömlag



$$\text{KCL i pkt 1: } \frac{V_2 - (V_1 + E_B)}{R_4} + \frac{V_3 - E_C - V_1}{R_1} - I_{0A} - \frac{V_1 - (V_4 + E_A)}{R_2} - I_{0B} - \frac{V_1 - V_6}{R_3} - \frac{V_1 + E_B - V_7}{R_5} = 0$$


LiU

2015-01-26 TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

10

Exempel likströmsteori (typ inlämning 1)

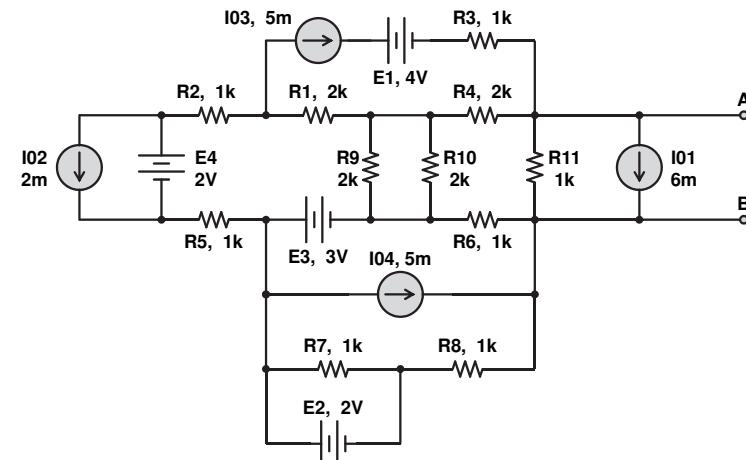Ersätt denna krets med en theveninekvivalent. Samtliga källor är ideala.




LiU

2015-01-26 TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

11

12

Exempel likströmsteori – förenklingar

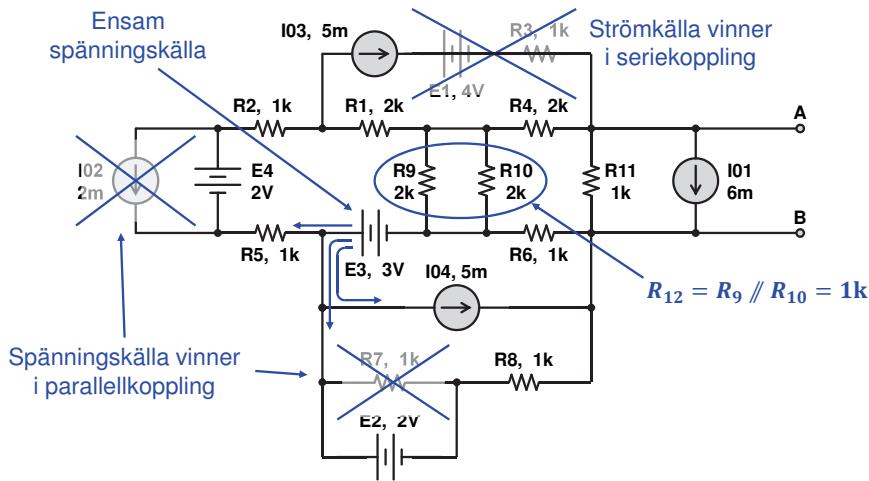


LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

13

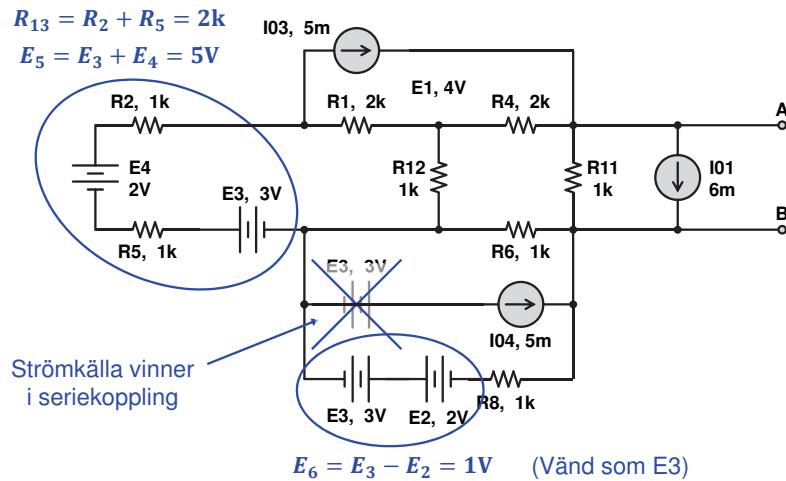Exempel likströmsteori – fler förenklingar




LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

14

Exempel likströmsteori – Potentialer, mm

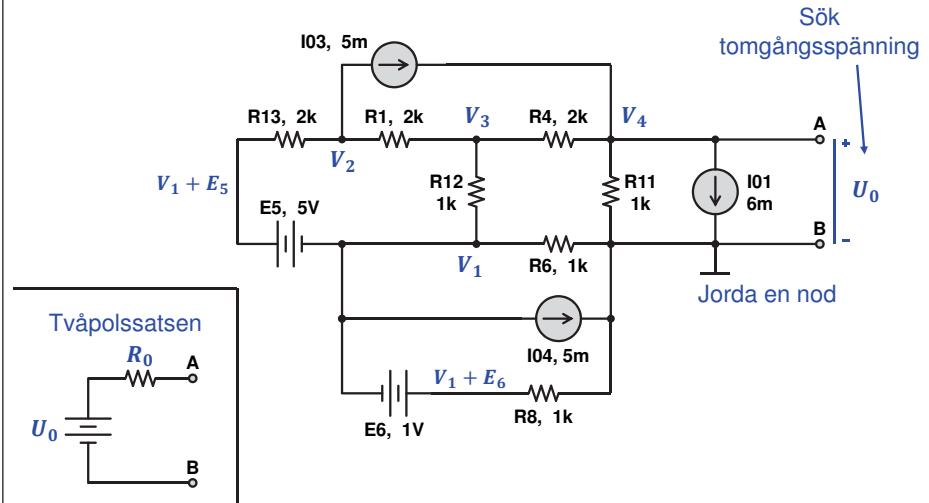


LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

15

Exempel likströmsteori – Strömmar

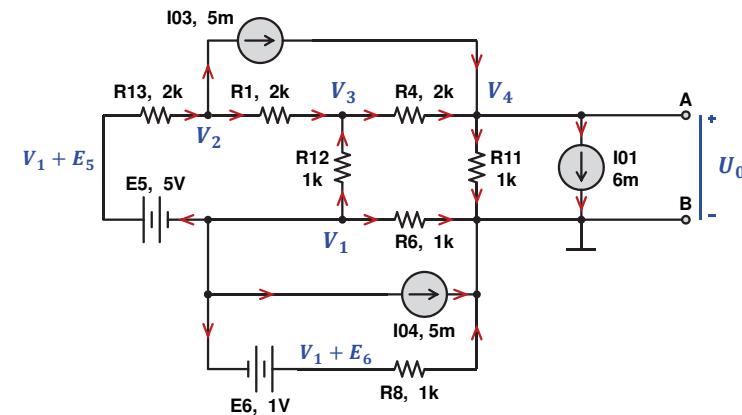


LiU

2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

16

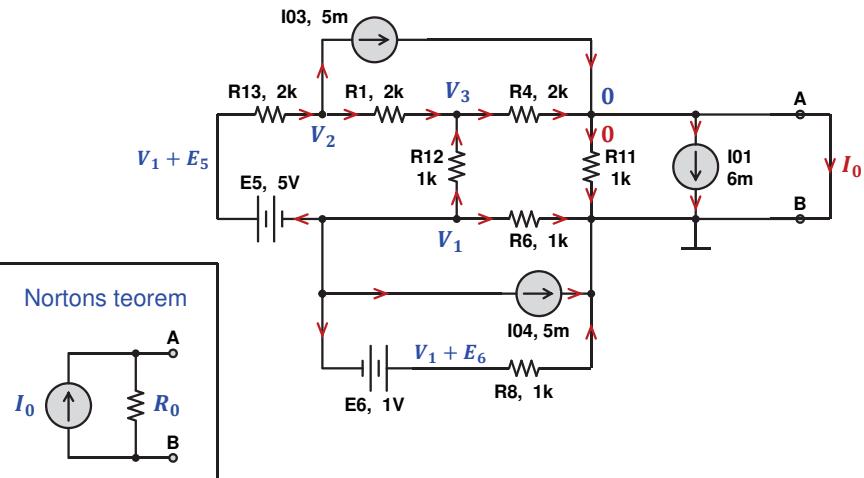Exempel likströmsteori – Kortslutningsström



LiU


2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

P
17

Exempel likströmsteori – Resistans

$$R_{14} = R_{13} + R_1 = 4k$$

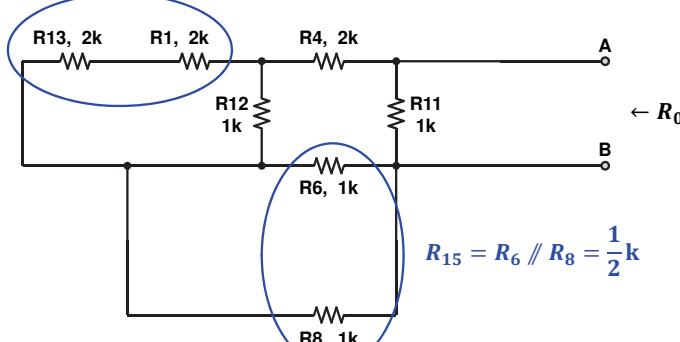


LiU

2015-01-26

TSKS06 | Injära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

P. 18

Exempel likströmsteori – Resistans

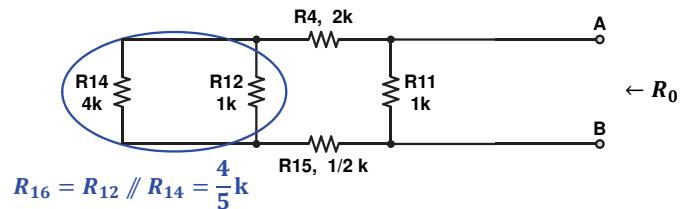

Liu


2015-01-26

TSKS06 Linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

19

Exempel likströmsteori – Resistans
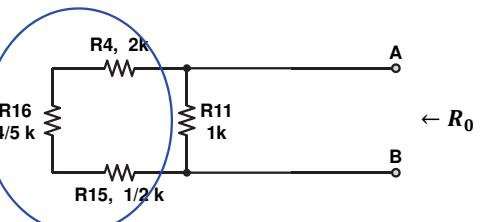
$$R_{17} = R_4 + R_{16} + R_{15} = \frac{33}{10} k$$




LiU

2015-01-26

TSKS06 | linjära system för kommunikation - Elektriska kretsar - Föreläsning 3

20

Exempel likströmsteori – Resistans

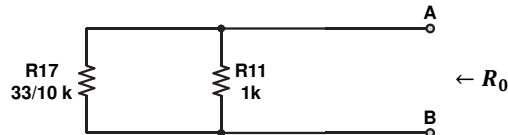

$$R_0 = R_{11} \parallel R_{17} = \frac{33}{43} \text{ k}$$

Kontroll: $R_0 = \frac{U_0}{I_0} = \frac{33}{43} \text{ k}$



Effektbegreppet

Grunduttryck: $P = UI$

Källor avger (vanligen) elektrisk effekt

Resistorer konsumeras elektrisk effekt

För ett helt nät gäller

$$\sum_k P_k = 0$$

Anteckningar från tavlan

Följande sidor innehåller mina anteckningar av det som hmnade på tavlan då jag löste exemplet. Dessa anteckningar innehåller lite mer än vad som faktiskt hmnade på tavlan.

Bestämning av tomgångsspanning 1

$$\text{Nod 1: } \frac{V_1 + E_5 - V_2}{R_{13}} + \frac{V_1 - V_3}{R_{12}} + \frac{V_1 - 0}{R_6} + I_{04} + \frac{V_1 + E_6 - 0}{R_8} = 0$$

$$\text{Nod 2: } \frac{V_1 + E_5 - V_2}{R_{13}} - \frac{V_2 - V_3}{R_1} - I_{03} = 0$$

$$\text{Nod 3: } \frac{V_2 - V_3}{R_1} + \frac{V_1 - V_3}{R_{12}} - \frac{V_3 - V_4}{R_4} = 0$$

$$\text{Nod 4: } \frac{V_3 - V_4}{R_4} + I_{03} - \frac{V_4 - 0}{R_{11}} - I_{01} = 0$$

Bestämning av tomgångsspanning 2

$$\left(\frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8} \right) V_1 - \frac{1}{R_{13}} V_2 - \frac{1}{R_{12}} V_3 = -\frac{E_5 - E_6}{R_{13}} - I_{04}$$

$$-\frac{1}{R_{13}} V_1 + \left(\frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_1} \right) V_2 - \frac{1}{R_1} V_3 = -I_{03} + \frac{E_5}{R_{13}}$$

$$-\frac{1}{R_{12}} V_1 - \frac{1}{R_1} V_2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_4} \right) V_3 - \frac{1}{R_4} V_4 = 0$$

$$-\frac{1}{R_4} V_3 + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{11}} \right) V_4 = I_{03} - I_{01}$$

Bestämning av tomgångsspanning 3

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8} & -\frac{1}{R_{13}} & -\frac{1}{R_{12}} & 0 \\ -\frac{1}{R_{13}} & \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_{12}} & -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{11}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{E_5 - E_6}{R_{13}} - I_{04} \\ \frac{E_5}{R_{13}} - I_{03} \\ 0 \\ I_{03} - I_{01} \end{pmatrix}$$

Bestämning av tomgångsspanning 4

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + 1 + 1 + 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2.5 - 1 - 5 \\ 2.5 - 5 \\ 0 \\ 5 - 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3.5 & -0.5 & -1 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 & 0 \\ -1 & -0.5 & 2 & -0.5 \\ 0 & 0 & -0.5 & 1.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8.5 \\ -2.5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Enheter
A → $\frac{1}{k_{SL}}$ V mA

Bestämning av tomgångsspänning 5

$$D = |A| = 3.5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{vmatrix} + 0.5 \cdot \begin{vmatrix} -0.5 & -0.5 & 0 \\ -1 & 2 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -0.5 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -0.5 \\ 0 & 0 & -0.5 \end{vmatrix}$$

$$= 3.5 \left(1 \cdot 2 \cdot 1.5^3 - (-0.5 \cdot 0.5 - 0.5 \cdot 0.5 \cdot 1.5) \right) + 0.5 \left(-0.5 \cdot 2 \cdot 1.5 + 0.5^3 - 0.5 \cdot 1.5 \right)$$

$$- \left(-0.5^3 - 0.5 \right) = \dots = 5.375$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 3.5 & -0.5 & -1 & -8.5 \\ -0.5 & 1 & -0.5 & -2.5 \\ -1 & -0.5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D_4 = |A_4| = -12.25$$

$$V_4 = \frac{D_4}{D} = -2.2791 \text{ V}$$

$$U_0 = V_4 - 0 = -2.2791 \text{ V}$$

Bestämning av kortslutningsström 1

$$Nod\ 1: \frac{V_1 + E_5 - V_2}{R_{13}} + \frac{V_1 - V_3}{R_{12}} + \frac{V_1 - 0}{R_6} + I_{04} + \frac{V_1 + E_6 - 0}{R_9} = 0$$

$$\text{Nod 2: } \frac{V_1 + E_5 - V_2}{R_{13}} - \frac{V_2 - V_3}{R_1} - I_{03} = 0$$

$$\text{Nod 3: } \frac{V_2 - V_3}{R_1} + \frac{V_1 - V_3}{R_{12}} - \frac{V_3 - 0}{R_4} = 0$$

Bestämning av kortslutningsström 2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8} & -\frac{1}{R_{13}} & -\frac{1}{R_{12}} & V_1 \\ -\frac{1}{R_{13}} & \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & V_2 \\ -\frac{1}{R_{12}} & -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_4} & V_3 \\ \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} -\frac{E_5}{R_{13}} - \frac{E_6}{R_8} - I_{05} \\ \frac{E_5}{R_{13}} - I_{03} \\ 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 3.5 & -0.5 & -1 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ -1 & -0.5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8.5 \\ -2.5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bestämning av kortslutningsström 3

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} -4.5152 \\ -6.7273 \\ -3.9399 \end{pmatrix}$$

$$I_k = I_{03} + \frac{V_3 - 0}{R_4} - I_{01} - 0 = 5 + \frac{-3.9394}{2} - 6 = -2.9697 \text{ mA}$$