
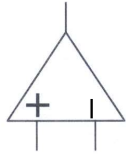


F. Operationsförstärkaren

Symbol

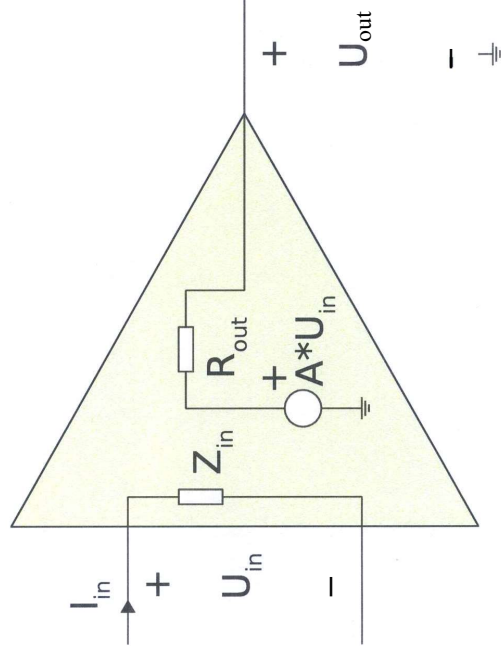

Enkel modell



Ideal operationsförstärkare

$$Z_{in} = \infty, A = \infty, R_{out} = 0$$

$$U_{in} = \frac{U_{out}}{A}$$

$$I_{in} = 0$$