

- B4.6 En ideal transformator matas med 220 V. Primärsidan har 1100 varv. Hur många varv skall sekundärsidan ha om man önskar en sekundär spänning på 10 V?

