

# Datorkonstruktion TSEA83

## Fö 1/4 kl 15:15-17:00

ALU

1

### Datorteknik Fö : Agenda

- Informationskanaler
- Fö : ALU, Adressavkodning, Avbrott, Hierarki, Arbetsgång
- Git-konton för projektkod
- Arbeta hemifrån

2

## Informationskanaler


- Zoom : Används till alla föreläsningar
  - Logga in via <https://liu-se-zoom.us> (ladda även ner appen här)
  - Meeting ID: 542 196 573 (Zoom-appen)
  - <https://liu-se.zoom.us/j/542196573> (webbläsaren)
- Microsoft Teams : Används till projektmöten
  - TSEA83\_VT2020
- Lisam : Används för labanmälan och inlämning av rapporter
- Mail : Används för övrig kommunikation
- Websidan : Används för kursmateriel och dylik information
  - <http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA83/>

## ALU

- ALU
- Adressavkodning
- Avbrott
- Hierarki / Katalogstruktur
- Arbetsgång

## ALU

En ALU har två uppgifter:

 

### Utföra en operation

- Aritmetik  
add, sub, mul, div
- Logiska operationer  
and, or, xor, not
- Annan bitmanipulering

### Sätta statusflaggor

- Z : Zero flag
- N : Negative flag
- C : Carry flag
- V : Overflow flag
- Andra flaggor

5

## ALU : add, sub

Flaggorna Z och N

Bin	2-kompl	Decimal	Z	N
0000	0	0	1	0
0001	1	1	0	0
0010	2	2	0	0
0011	3	3	0	0
0100	4	4	0	0
0101	5	5	0	0
0110	6	6	0	0
0111	7	7	0	0
1000	-8	8	0	1
1001	-7	9	0	1
1010	-6	10	0	1
1011	-5	11	0	1
1100	-4	12	0	1
1101	-3	13	0	1
1110	-2	14	0	1
1111	-1	15	0	1

4-bitars tal Y:

$$Y = \{y_3, y_2, y_1, y_0\}$$

Flaggorna Z och N:

$$Z = \bar{y}_3 \cdot \bar{y}_2 \cdot \bar{y}_1 \cdot \bar{y}_0$$

$$N = y_3$$

ALU:n vet inte om talet Y är med eller utan tecken.  
Det bestämmer programmeraren.

Dvs, ALU:n gör alltid på samma sätt.

6

# ALU : add, sub

Flaggorna C och V

Bin	2-kompl	Decimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	-8	8
1001	-7	9
1010	-6	10
1011	-5	11
1100	-4	12
1101	-3	13
1110	-2	14
1111	-1	15

## Talcirkeln


add medurs  
sub moturs

**C** 1-ställs när man passerar röda linjen från 15→0 (vid add), eller 0→15 (vid sub).

**V** 1-ställs när man passerar röda linjen från 7→-8 eller -8→7 (vid add med lika tecken eller sub med olika tecken).

**C** har bara betydelse för tal utan tecken.

 **V** har bara betydelse för tal med tecken.



7

# ALU : add, sub

Flaggorna C och V

Bin	2-kompl	Decimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	-8	8
1001	-7	9
1010	-6	10
1011	-5	11
1100	-4	12
1101	-3	13
1110	-2	14
1111	-1	15


## Exempel

Addition  
 0011 3 3  
 +1100 -4 12  
 01111 -1 15  
 Z:0,N:1,C:0,V:0

0011 3 3  
 +0101 5 5  
 01000 -8 8  
 Z:0,N:1,C:0,V:1

Subtraktion  
 0011 3 3  
 -0101 5 5  
 11110 -2 14  
 Z:0,N:1,C:1,V:0

 1001 -7 9  
 -0100 4 4  
 00101 5 5  
 Z:0,N:0,C:0,V:1



8

## ALU : add, sub

Flaggorna Z, N, C och V i VHDL

```

  0 1 1 0  A(3 downto 0)
+ 1 1 0 0  B(3 downto 0)
-----
 1 0 0 1 0  R(4 downto 0)
  
```

```

R <= '0' & A + '0' & B;
Y <= R(3 downto 0);
...
Z <= '1' when (R(3 downto 0) = 0) else '0';
N <= R(3);
C <= R(4);
V <= (A(3) and B(3) and not R(3)) or
      (not A(3) and not B(3) and R(3)) when op=ADD else
      (not A(3) and B(3) and R(3)) or
      (A(3) and not B(3) and not R(3)) when op=SUB else
      '0';
  
```

9

## ALU : mul, muls, mulsu

Flaggorna Z, N, C, och V

mul (utan tecken)

```

    0 0 1 1   3
  * 1 0 0 1   9
  -----
    0 0 1 1   1*0011
    0 0 0 0   0*0011
    0 0 0 0   0*0011
+ 0 0 1 1   8*0011
-----
0 0 0 1 1 0 1 1  27
  
```

muls (med tecken)

```

    0 0 1 1   +3
  * 1 0 0 1   -7
  -----
    0 0 0 0   1*0011
    0 0 0 0   0*0011
    0 0 0 0   0*0011
+ 1 1 1 0 1   -8*0011
-----
 1 1 1 0 1 0 1 1  -21
  
```

Algorithmerna blir olika!

10

# ALU : mul, muls, mulsu

Flaggorna Z, N, C, och V

mulsu (med/utan tecken)

mulus (utan/med tecken)


<pre>           1 0 0 1  -7         * 1 0 0 1  9       ----- 1 1 1 1 1 1 0 0 1  1*1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0*1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0*1001 + 1 1 0 0 1      8*1001 ----- 1 1 0 0 0 0 0 1  -63           </pre>	<pre>           1 0 0 1  9         * 1 0 0 1  -7       ----- 1 0 0 1  1*1001 0 0 0 0  0*1001 0 0 0 0  0*1001 + 1 0 1 1 1  -8*1001 ----- 1 1 0 0 0 0 0 1  -63           </pre>
--	---

Ytterligare fler algoritmer!

12

# ALU : mul, muls, mulsu

Flaggorna Z, N, C, och V

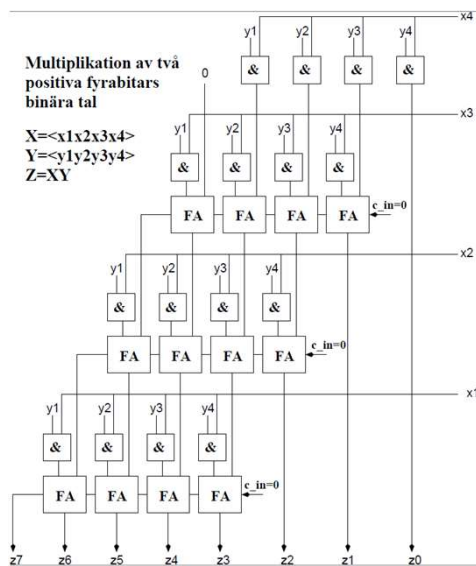

Hårdvaran för mul →

Lång kritisk väg!! →  
 Men FPGA:n har inbyggda multiplikatorer.

13

## ALU : mul, muls, mulsu

Flaggorna Z, N, C, och V

Flaggorna då?

Z och N, bildas på samma sätt som förut, fast för resultatet med dubbel bredd.

V är opåverkad, dvs multiplikation ger inte overflow.

C sätts vanligen till värdet av MSB (Most Signifikant Bit), dvs samma som N. Underlättar teckenutökning i ett program då man vill göra större multiplikationer än vad hårdvaran klarar av. Kräver då instruktioner såsom add, addc, sub och subc.

14

## ALU : div, divs, (divsu)

Flaggorna Z, N, C, och V

Division (heltalsdivision) ger en kvot (Q) och en rest (R).

$$A / B = [R, Q]$$

Det är inte ovanligt att A använder dubbelt så många bitar som B, Q och R.

T ex:	Dvs:
$35 / 8 = [3, 4]$	$00100011 / 1000 = [0011, 0100]$
	8 bitar                      4 bitar            4 bitar    4 bitar

Det medför dock att vissa divisioner inte är möjliga.

T ex  $35 / 17$  går inte, eftersom 17 kräver 5 bitar.

Och  $35 / 2 = [1, 17]$  ger overflow, då 17 kräver 5 bitar.

15

## ALU : div, divs, (divsu)

Flaggorna Z, N, C, och V

Division (heltalsdivision) ger en kvot (Q) och en rest (R).

$$A / B = [R, Q]$$

Man kan också tänka sig att A, B, Q och R använder  
Lika många bitar, men kräver då bredare register eller  
specialhantering för att dividera med stora tal.

Division med 0 (noll) ger ett sk exception error,  
dvs ett undantag som vanligen innebär att ett  
särskilt avbrott sker.

16


## ALU : div, divs, (divsu)

Flaggorna Z, N, C, och V

Hårdvara för div →  
(utan tecken)

$$\frac{[N_3N_2N_1N_0]}{[D_3D_2D_1D_0]} = [R_3R_2R_1R_0, Q_3Q_2Q_1Q_0]$$

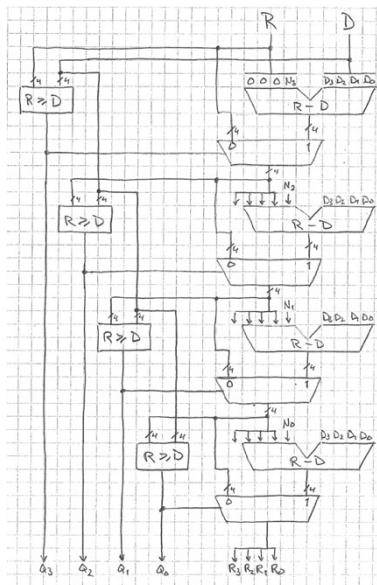Lång kritisk väg!! →  
Dvs, FPGA:n kanske inte  
hinner producera resultat  
mellan klockflankerna.



17



## ALU : div, divs, (divsu)

Flaggorna Z, N, C, och V

Flaggorna då?

Z och N, bildas på samma sätt som tidigare, fast bara för kvoten Q.

V kan inträffa om kvoten Q är större än vad som ryms i målregistret, eller vid division med noll.

C kan "vanligen" nollställas, eller lämnas opåverkad.

Olika processortillverkare gör dock olika med flaggorna.

18

## ALU : VHDL-kod

Bäst är att *delar upp* VHDL-koden för ALU:n i tre delar:

1. Beräkning av resultat
2. Beräkning av flaggor
3. Tilldelning av flaggor

Det blir då *lättare* att skriva koden, *lättare* att testa och felsöka samt *lättare* att utöka funktionaliteten.

19

## ALU : VHDL-kod

### 1. Beräkning av resultat

```
A : in unsigned(3 downto 0);
B : in unsigned(3 downto 0);
--
signal R : unsigned(7 downto 0);

process(A, B, op)
Begin
  R <= (others => '0'); -- default value
  case op is
    when "000" => R <= (others => '0'); -- No op
    when "001" => R(4 downto 0) <= ('0'&A) + ('0'&B); -- A+B
    when "010" => R(4 downto 0) <= ('0'&A) - ('0'&B); -- A-B
    when "011" => R <= A * B; -- unsigned mul
    when "100" => R <= unsigned(signed(A) * signed(B)) -- signed muls
    when "101" => R <= (A rem B) & (A / B); -- unsigned div
    when "110" => R(7 downto 4) <=
      unsigned(signed(A) rem signed(B));
      R(3 downto 0) <=
      unsigned(signed(A) / signed(B));
    when others => null;
  end case;
end process;

Y <= R(3 downto 0);
H <= R(7 downto 4);
```

20

## ALU : VHDL-kod

### 2. Beräkning av flaggor

```
-- Zc, Nc, Cc, Vc are candidates for flags
signal Zc, Nc, Cc, Vc : std_logic;

Zc <= '1' when R(7 downto 0)=0 and ((op="011" or (op="100")) else -- mul or muls
  '1' when R(3 downto 0)=0 and (op/"011" and (op/"100")) else -- not mul or muls
  '0';

Nc <= R(7) when ((op="011" or (op="100")) else -- mul or muls
  R(3);

Cc <= R(7) when ((op="011" or (op="100")) else -- mul or muls
  R(4);

Vc <= (not A(3) and not B(3) and R(3)) or -- when ...
  (A(3) and B(3) and not R(3)) when (op="001" else -- ... add
  (not A(3) and B(3) and R(3)) or -- when ...
  (A(3) and not B(3) and not R(3)) when (op="010" else -- .. sub
  '0';
```

21

## ALU : VHDL-kod

### 3. Tilldelning av flaggor


```
-- Z, N, C, V are the actual flags
signal Z, N, C, V : std_logic;

process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if (rst='1') then
      Z <= '0'; N <= '0'; C <= '0'; V <= '0';
    else
      case op is
        when "000" => null;
        when "001" => Z<=Zc; N<=Nc; C<=Cc; V<=Vc;      -- add
        when "010" => Z<=Zc; N<=Nc; C<=Cc; V<=Vc;      -- sub
        when "011" => Z<=Zc; N<=Nc; C<=Cc;              -- mul
        when "100" => Z<=Zc; N<=Nc; C<=Cc;              -- muls
        when "101" => Z<=Zc; N<=Nc; C<='0';            -- div
        when "110" => Z<=Zc; N<=Nc; C<='0';            -- divs
        when others => null;
      end case;
    end if;
  end if;
end process;
```

*För övriga operationer, titta t ex på databladet för AVR-processorn.*

22

## Adressavkodning

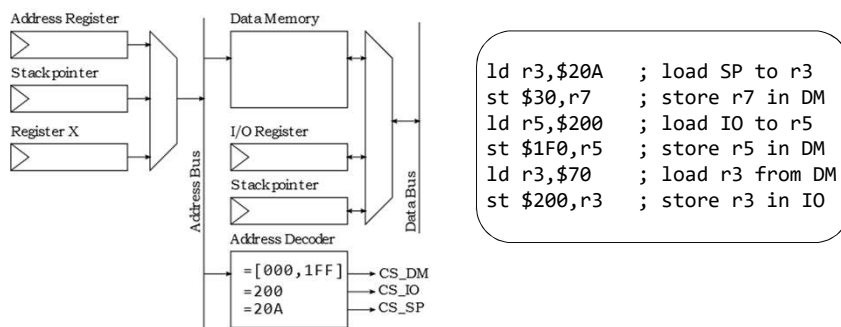

Adressbussen får sitt värde från något register, t ex adress-register, stackpekare eller nåt annat register.

Adress-avkodaren skapar chip-select-signaler, beroende på adress-bussens värde.

Chip-select-signalerna avgör vilket register / vilken enhet som skriver till eller läser från databussen.

23

## Adressavkodning

```
signal CS_DM, CS_IO, CS_SP : std_logic;

signal DATA_BUS : unsigned(7 downto 0);

signal ADR_BUS : unsigned(15 downto 0);

CS_DM <= '1' when (ADR_BUS >= 0) and (ADR_BUS <= x1FF) else '0';
CS_IO <= '1' when (ADR_BUS = x200) else '0';
CS_SP <= '1' when (ADR_BUS = x20A) else '0';

DATA_BUS <= DM(ADR_BUS) when (CS_DM = '1') and (READ = '1') else
            IO_REG when (CS_IO = '1') and (READ = '1') else
            SP_REG when (CS_SP = '1') and (READ = '1') else
            ...

process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if (rst='1') then
            SP_REG <= (others => '0');
        elsif (CS_SP = '1') and (WRITE = '1') then
            SP_REG <= DATA_BUS;
        end if;
    end if;
end process;
```

24

## Avbrott

### Princip

- Kontrollera om avbrott kan utföras (spärrvippan = 0)
- Sätt spärrvippan=1
- Kör färdigt pågående instruktion / töm pipelinen
- Hoppa till avbrottsvektor
- Under pågående avbrott, notera andra avbrott
- Återhopp från avbrott
- Återställ spärrvippan=0


25

# Avbrott
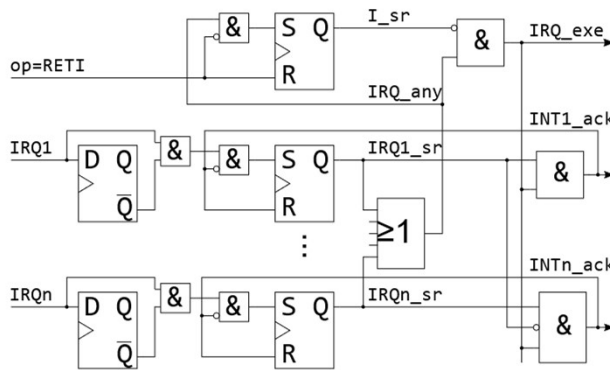
## Tänkbar avbrottsmekanism

Egenskaper:


- Flera möjliga avbrottskällor
- Pågående avbrott avbryts inte
- Andra avbrott registreras under pågående avbrott
- Bestämd prioritetsordning vid samtidiga avbrott



I\_sr : utsignal spärrvippa (0=avbrott möjligt, 1=avbrott pågår)  
 IRQ\_exe : något avbrott påbörjas  
 IRQx : avbrottsbegäran x  
 IRQx\_sr : avbrottsbegäran registrerad  
 IRQ\_any : reg. avbrottsbegäran från något (av flera) avbrott  
 INTx\_ack : avbrott x bekräftad (påbörjad)

26
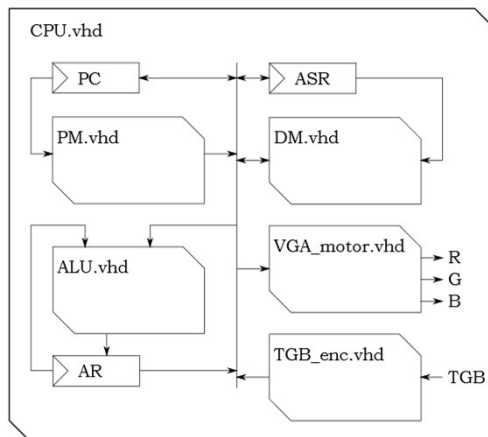
## Hierarkisk / modulbaserad konstruktion och katalogstruktur



### Katalogstruktur

```

/proj/CPU.vhd
/proj/CPU_tb.vhd
/proj/Makefile
/proj/Nexys3.ucf
/proj/ALU/ALU.vhd
/proj/ALU/ALU_tb.vhd
/proj/ALU/Makefile
/proj/DM/DM.vhd
/proj/DM/DM_tb.vhd
/proj/DM/Makefile
  
```

Versionshantera koden, med t ex Git via gitlab.liu.se

27

## Hierakisk / modulbaserad konstruktion och katalogstruktur

```
entity BLOCK_RAM is
  port ( clk          : in std_logic;
        -- port 1
        we1           : in std_logic;
        data_in1      : in std_logic_vector(7 downto 0);
        data_out1     : out std_logic_vector(7 downto 0);
        addr1         : in unsigned(10 downto 0);
        -- port 2
        we2           : in std_logic;
        data_in2      : in std_logic_vector(7 downto 0);
        data_out2     : out std_logic_vector(7 downto 0);
        addr2         : in unsigned(10 downto 0);
  end BLOCK_RAM;

-- Block RAM type
type ram_t is array (0 to 2047) of std_logic_vector(7 downto 0);
-- initiate Block RAM
signal BRAM : ram_t := (others => (others => '0'));

process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if (we1 = '1') then
      BRAM(to_integer(addr1)) <= data_in1;
    end if;
    data_out1 <= BRAM(to_integer(addr1));

    if (we2 = '1') then
      BRAM(to_integer(addr2)) <= data_in2;
    end if;
    data_out2 <= BRAM(to_integer(addr2));
  end if;
end process;
```

Med t ex Block-RAM som en modul (komponent) så går det bara att koppla in den övriga konstruktionen via interfacet (portdeklarationen). Det är **BRA!**

I annat fall, dvs om Block-RAM:et inte är en modul, så går det att göra accesser till Block-RAM:et lite överallt i koden.

Det är **DÅLIGT!**

T ex:

```
data1 <= BRAM(addr1);
data2 <= BRAM(addr2);
data3 <= BRAM(addr3);
```

Dvs, tre samtidiga accesser från olika adresser. Syntesverket tvingas lösa det genom att göra kopior av Block-RAM:et, vilket kanske gör att konstruktionen inte får plats.

28

## Arbetsgång

- Undersök på bredden, 2-3 kanske 4 dagar
  - Hur funkar joysticken, tangentbordet m m ?
  - Hur implementerar man ett block-RAM?
  - m m ...
- Implementera och testa en **LITEN** del åt gången
  - Gör modul i underkatalog
  - Skriv testbänk och simulera
- Sätt samman moduler **steg för steg**
  - Kopplas samman moduler på en högre nivå
  - Skriv testbänk och simulera
- Var inte rädd för att **riva upp och göra** om när lösningen fungerar dåligt

**Planera – Agera – Reflektera – Korrigera**

29