
 


## VHDL2

- Moder – portsatsen
- Datatyper
- Ett exempel,  
stegmotorstyrning
- Hierarkisk konstruktion,  
instantiering
- Kombinatorisk process
- Record, loop
- Lab3 : UART

1

## Sekvensnätsexemplet

 

1) Gör en process (clk) av detta

2) Gör kombinatorik  
av det här!


2

```

entity snet is
  port(x,clk: in std_logic;
       u: out std_logic);
end entity;

architecture booleq2 of snet is
  signal q: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- delta
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk)
      case q is
        when "00" => if x='1' then q <= "01";
                        end if;
        -- överhoppade rader
        when "10" => if x='0' then q <= "00";
                        end if;
        when others => q <= "00";
      end case;
    end if;
  end process;
  -- lambda
  u <= x and q(1);
end architecture;

```

 

3

## VHDL beskriver hårdvara!


1. En VHDL-modul består av två delar  
**entity**, som beskriver gränssnittet  
**architecture**, som beskriver innehållet
2. För att göra **kombinatorik** används
  1. Booleska satser  **$z \leq x \text{ and } y;$**
  2. **with-select-when-satser**
  3. **when-else-satser**Samtidiga satser
3. För att göra sekvensnät används (en eller flera)  
**process(clk)**-satser
  1. en **if rising\_edge(clk) ... end if;**
  2. booleska satser  **$z \leq x \text{ and } y;$**
  3. **case-when-satser**
  4. **if-then-else-satser**VL får vippa på sig
Alla klockas samtidigt

4

4
 
## Moder : portsatsen

OBS, om en utsignal också används inuti nätet, så ska den deklarereras som **buffer**.



5


## Datatyper

VHDL är ett **mycket starkt** typat språk! *Inbyggda* typer är bl a:

Typ	Möjliga värden	operatorer
<b>integer</b>	-2147483648 – 2147483647	<b>ABS</b> ** * / <b>MOD REM</b> + - (tecken) + - = /= < <= > >=
<b>bit</b> <b>boolean</b>	'0', '1' 'false', 'true'	<b>NOT</b> = /= < <= > >= <b>AND NAND OR NOR XOR XNOR</b>
<b>bit_vector</b>	Obegränsad vektor av bit	<b>NOT</b> <b>&amp;</b> <b>SLL SRL SLA SRA ROL ROR</b> = /= < <= > >= <b>AND NAND OR NOR XOR XNOR</b>

6

## Exempel: 4-bits komparator

 

```
entity comp4 is
    port(a,b: in BIT_VECTOR(3 downto 0);
         equal: out BIT);
end entity;

architecture func of comp4 is
begin
    equal <= '1' when a=b else '0';
end architecture;
```

7

7

## std\_logic istället för bit

```
signal reset: std_logic;
```

Reset kan nu anta följande värden:

simulering {  
    'U': Uninitialized  
    'X': Forcing Unknown  
    '0': Forcing 0  
    '1': Forcing 1  
    'Z': High impedance ← tristate

ej i denna kurs {  
    'W': Weak Unknown  
    'L': Weak 0  
    'H': Weak 1  
    '-' : Don't care

t ex för att speca  
sanningstabell

8

8

## **std\_logic** forts.

För att få tillgång till std\_logic skriver man följande i början av filen

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
(IEEE = International Electrical & Electronics Engineers)
```

Nu får du datatyperna **std\_logic** och **std\_logic\_vector** och kan använda dem pss **bit** och **bit\_vector**.

Man *kan* (men bör inte) dessutom lägga till raden

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL
```

Då kan man göra aritmetik med **std\_logic\_vector**

Användning av STD\_LOGIC\_UNSIGNED  
REKOMMENDERAS INTE!

9

9

## ~~STD\_LOGIC\_UNSIGNED~~

Nu kan du göra följande:

```
signal q: std_logic_vector(3 downto 0); -- 4 bit ctr
...
q <= q + 1;
if q=10 ...
q <= "0011";
q(0) <= '1';
```

Dvs vi kan hantera q både som en boolesk vektor och som ett tal på intervallet [0,15];

VHDL är ett språk som har *operator overloading*.

10

10

## VARNING!

Undvik om möjligt användning av:

STD\_LOGIC\_UNSIGNED  
STD\_LOGIC\_ARITH  
STD\_LOGIC\_SIGNED

Dessa bibliotek är inte IEEE standard-bibliotek,  
och orsakar dessutom lätt problem vid typkonverteringar.

Använd istället:

**NUMERIC\_STD**

11

11

## NUMERIC\_STD

NUMERIC\_STD ger datatyperna **signed** och **unsigned** samt aritmetik (och diverse funktioner) på dessa, och vi kan skriva:

```
signal q: unsigned(3 downto 0); -- 4 bit ctr
...
q <= q + 1;
if q=10 ...
q <= "0011";
q(0) <= '1';
```

Dvs **unsigned** är ett tal [0, 15] och kan även hanteras som en boolesk vektor.

Googla på "why numeric\_std is preferred" för mer info.

12

12

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter is
port(clk, clear: in std_logic;
      q: buffer unsigned(3 downto 0));
end entity;

architecture func of counter is
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if clear='0' then
        q <= "0000";
      elsif q=9 then
        q <= "0000";
      else
        q <= q + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

## 4-bits dekadräknare med synkron clear

 

13

13

## Vi rekommenderar ang. typer

- Använd endast
  - std\_logic** och
  - std\_logic\_vector (använd bara som vektor)**
  - unsigned (använd som vektor + aritmetik)**
- Vill ni räkna inkludera
  - NUMERIC\_STD**
- Skippa **integer**. Går ej att indexera på bit-nivå.
- Skippa **bit**. Tristate och don't care saknas.

14

14

## Uppräknade datatyper

Vi kan skapa egna datatyper. Det kan vara händigt vid konstruktion av sekvensnät med symboliska namn på tillstånden:

```
type state is (odd,even);
...
signal q: state;
...
-- ett delta-nät
case q is
    when odd => if x='1' then q <= even;
                  else q <= odd;
              end if;
    when even => if x='1' then q <= odd;
                  else q <= even;
              end if;
end case;
```

15

15

## Några praktiska småsaker

### Konstanter

```
signal bus: unsigned(3 downto 0);
constant max: unsigned(3 downto 0) := "1111";
...
if bus = max then ...
```

### Alias

```
signal address: unsigned(31 downto 0);
alias top_ad: unsigned (3 downto 0)
              is address(31 downto 28);
```

### Concatenation

```
signal bus: unsigned(1 downto 0);
signal a,b: std_logic;
bus <= a & b;
```

16

16

## En adderare

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity adder is
port(a,b: in UNSIGNED(3 downto 0);
      s: out UNSIGNED(4 downto 0));
end entity;

architecture func of adder is
begin
  -- zero extension
  s <= ('0' & a) + ('0' & b);
  -- sign extension
  -- s <= (a(3) & a) + (b(3) & b);
end architecture;
```

17

17

## Asynkron/synkron reset?

```
process(clk,rst)
begin
  if rst='1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= q and x;
  end if;
end process;
```


```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst='1' then
      q <= '0';
    else
      q <= q and x;
    end if;
  end if;
end process;
```

18

18
 
## Exempel: Stegmotorstyrning

(ur Lennart Bengtsson: *Digitala system*)




- För varje ändring enligt :  
0001->1001->1000->1010->0010->0110->0100->0101->  
rörs motorn ett steg medurs.
- Första knapptryckningen anger riktning  
(0=medurs,1=moturs),  
andra tryckningen anger antal steg.

19


19

## Dela upp nätet

 


20

20

 


22

 


24

24

 Nu kan vi konstruera S2 direkt. Utgångarna ska vara hasardfria, så vi gör en Mooremaskin med  $U=Q$ .




Strobeseparatorn S10

 

25

25

## Blockschema => VHDL

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity stegmotor is
  port(kb: in unsigned(3 downto 0);
       clk,strobe,rst: in std_logic;
       u: out unsigned(3 downto 0));
end entity;


architecture func of stegmotor is
  signal s,r,x,y,strobes: std_logic;
  signal s10: unsigned(1 downto 0);
  signal q: unsigned(3 downto 0);
  signal med,mot: std_logic;
begin
  -- hela vår konstruktion
end architecture;

```

26

26

## Blockschema => VHDL

 

27

## Blockschema => VHDL

```
-- synkvippa
sync: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    strobes <= strobe;
  end if;
end process sync;


-- riktningssregister
riktning: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst='1' then
      x <= '0';
    elsif r = '1' then
      x <= kb(0);
    end if;
  end if;
end process riktning;

-- motorstyrning
med <= not x and y;
mot <= x and y;
```

28

28

## Blockschema => VHDL

 

Sekvensnätet S10 ...

29

29


```
-- strobeseparator S10
kbfix: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    case s10 is
      when "00" => if strobes='1' then
                      s10 <= "01";
                      end if;
      when "01" => if strobes='0' then
                      s10 <= "11";
                      end if;
      when "11" => if strobes='1' then
                      s10 <= "10";
                      end if;
      when "10" => if strobes='0' then
                      s10 <= "00";
                      end if;
      when others => null;
    end case;
  end if;

  if rst='1' then
    s10 <= "00";
  end if;
end process kbfix;

-- ut från S10
r <= '1' when (s10=0 and strobes='1') else '0';
s <= '1' when (s10=3 and strobes='1') else '0';


```

Strobeseparatorn S10

 


30

30

 

31

 

32

## VHDL-kod + testbänk

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder is
  Port (clk : in STD_LOGIC;
        strobe: in STD_LOGIC;
        q : out UNSIGNED (3 downto 0));
end Decoder;

architecture func of Decoder is
begin
  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      code
      code
    end if;
  end process;
  code
  code
end architecture;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder_tb is
end Decoder_tb;

architecture func of Decoder_tb is
begin
  component Decoder
    Port (clk : in STD_LOGIC;
          strobe : in STD_LOGIC;
          q : out UNSIGNED (3 downto 0));
  end component;

  -- Testsignaler
  signal clk : STD_LOGIC;
  signal strobe : STD_LOGIC;
  signal q : UNSIGNED(3 downto 0);

  begin
    uut: Decoder PORT MAP(
      clk => clk, strobe => strobe, q => q);

    -- Klocksignal 10MHz
    clk <= not clk after 50 ns;
    strobe <= '0', '1' after 1 us, '0' after 2 us;
  end;

```

33

33

## VHDL-kod + testbänk

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder is
  Port (clk : in STD_LOGIC;
        strobe: in STD_LOGIC;
        q : out UNSIGNED (3 downto 0));
end Decoder;

architecture func of Decoder is
begin
  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      code
      code
    end if;
  end process;
  code
  code
end architecture;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decoder_tb is
end Decoder_tb;

architecture func of Decoder_tb is
begin
  component Decoder
    Port (clk : in STD_LOGIC;
          strobe : in STD_LOGIC;
          q : out UNSIGNED (3 downto 0));
  end component;

  -- Testsignaler
  signal clk : STD_LOGIC;
  signal strobe : STD_LOGIC;
  signal q : UNSIGNED(3 downto 0);

  begin
    uut: Decoder PORT MAP(
      clk => clk, strobe => strobe, q => q);

    -- Klocksignal 10MHz
    clk <= not clk after 50 ns;
    strobe <= '0', '1' after 1 us, '0' after 2 us;
  end;



```

34

34

## VHDL-kod + testbänk

Testbänk

  

35

35

## Slutsatser

- Vi ritade blockschema först!
- Vi har samma struktur på koden som på blockschemat!
  - Alltså: små processer som precis motsvarar ett block.
  - Vi har bra koll på mängden hårdvara

För CPLD

Macrocells Used	Pterms Used	Registers Used	Pins Used	Function Block Inputs Used
10/108 (10%)	40/540 (8%)	8/108 (8%)	9/69 (14%)	19/216 (9%)

36


36

17

## Hierarkisk konstruktion

Exempel: vi bygger en 8/1-mux mha 2 st 4/1-muxar.

Vi använder 4-1-muxen som komponent:

 


- Kod finns i fö VHDL1
- Flera olika architectures

37

37
 
## En 8-1 mux

```
architecture func of mux4 is
begin
    y <= d(0) when s = "00" else
        d(1) when s = "01" else
        d(2) when s = "10" else
        d(3);
end architecture;
```



38

38

## En 8-1 mux

```
entity mux8 is
    port( a: in unsigned(7 downto 0);
          b: in unsigned (2 downto 0);
          u: out std_logic);
end entity;

architecture func of mux8 is
    -- deklarera komponenten mux4
    -- deklarera lokala signaler
begin
    -- instantiera en mux4
    -- instantiera en mux4 till
    -- och några grindar och koppla ihop mux4:orna
end architecture;
```

39

39

## 8-1 mux

```
architecture func of mux8 is
    entity mux8 is port( ... );
    end entity;
    -- deklarera 4-1 mux-komponenten
    component mux4 is
        port( d: in unsigned (3 downto 0);
              s: in unsigned (1 downto 0);
              y: out unsigned);
    end component;
    -- och några lokala signaler
    signal lo,up: std_logic;
begin
    -- instantiera två mux4:or
    m1: mux4 port map(a(3 downto 0), b(1 downto 0),lo);
    m2: mux4 port map(a(7 downto 4), b(1 downto 0),up);
    -- och koppla ihop dem
    u <= lo when b(2)='0' else hi;
end architecture;
```

40

40

## Vi rekommenderar


- Föregående exempel lönar sig knappast. Det är ju enklare att skriva om 4-muxen till en 8-mux.
- Hierarkisk konstruktion blir dock lämplig för stora byggen, tex processorer.
- **component**-satsen används även i testbänkar.
- om man vill simulera ett bygge bestående av flera CPLD-er är **component**-satsen mycket bra att ha!

41

41

## Kombinatoriska processer

använd bara om du måste

 

OBS! Alla insignaler!!!  
Ej klockan!

```
process (a,b,c)
begin
    if b = '1' then
        u <= c;
    else
        u <= a;
    end if;
end process;
```

Den Booleska funktionen måste  
vara specad för alla  
insignalkombinationer!



$$u = f(a,b,c)$$

42

42

## Sekvensnät2

1) Gör en process ( $x, q$ ) av detta

  


43

43
 
## Sekvensnät2

Samma skal som förra gången

```
-- tillståndsvipporna
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk)
    q <= qplus;
  end if;
end process;
```



```
-- delta och lambda
process(x,q)
begin
  u <= '0'; -- default-värden
  qplus <= "00";
  if x='1' then
    if q="00" then
      qplus <= "01";
    elsif q="01" then
      qplus <= "11";
    elsif q="11" then
      qplus <= "10";
      u <= '1';
    elsif q="10" then
      qplus <= "10";
      u <= '1';
    end if;
  end if;
end process;
```

Då vi förutsätter att  $u \leq 0$  och  $qplus \leq "00"$  så behöver endast avvikelse från det anges i if-satsen i den kombinatoriska processen.

44

44

## Ett varningsord 1: Multipel tilldelning


fel: mjukvarutänk

```
One: process(clk)
...
if nagot then
    flag <= '1';
end if;
end process one;

Two: process(clk)
...
if annat then
    flag <= '0';
end if;
end process two;
```

rätt: hårdvarutänk
 
```
Three: process(clk)
...
if nagot then
    flag <= '1';
elsif annat then
    flag <= '0';
end if;
end process three;
```




45

45
 
## Latch

- Oönskat (oklockat, asynkront) minneselement  
pga kombinatorisk loop
- Kan uppstå pga:
  - Ofullständigt specad kombinatorik
  - Ihopkoppling av Mealyväg



↓

x	y
0	0
1	1
-	1

46

46

## Ett varningsord 2: Oönskade latchar

Vid **select**-sats och **case**-sats kräver VHDL att alla fall täcks!

Det är inte nödvändigt vid **if**-sats och **when**-sats!

Ibland är detta bra och ibland är det förskräckligt dåligt.

För de fall som inte täcks bibehålls föregående utsignal.

	Sekvensnät (inuti klockad process)	Kombinatorik?
Ofullst.	<pre>if count='1' then     q &lt;= q+1; end if;</pre>	<pre>u &lt;= y when s(1) = '1' else             x when s(0) = '1';</pre>
Fullst.	<pre>if count='1' then     q &lt;= q+1; else     q &lt;= q; end if;</pre>	<pre>u &lt;= y when s(1) = '1' else             x when s(0) = '1' else             '0' when others;</pre>

47

47

## record

```

type controlword is record
    alu: unsigned(3 downto 0);
    tobus: unsigned(2 downto 0);
    halt: std_logic;
end record;
type styrminne is array(0 to 31) of controlword;

signal styr1, styr2: controlword;
signal mm: styrminne;
--
styr1.halt <= '0';
styr1.alu <= "1011";
styr1.tobus <= styr2.tobus;
--
mm(3) <= ("1011","111",'0');

```

49

49


## Lite överkurs - loop

Vi har en buss  $x$ , med 32 ledningar. Vi vill bilda paritet mellan alla ledningarna. Loopen beskriver på ett kompakt sätt det kombinatoriska nätet!

```
entity parity is
    port ( x : in  UNSIGNED (31 downto 0);
           pout : out STD_LOGIC);
end entity;

architecture func of parity is
begin
    -- kombinatoriskt nät
    process(x)
        variable p: std_logic := '0';
    begin
        for i in 31 downto 0 loop
            p := p xor x(i);
        end loop;
        if p='1' then
            pout <= '1';
        else
            pout <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;
```

 $p$  är en variabel  
⇒ Ingen HW  
⇒ vanlig tilldelning





50

50

## Lab3: UART

clk = 100 MHz ← enda tillåtna klockan

  

52

52