

48

$$\frac{U_C}{U_F - U_G} = \frac{R_A^o + R_A^o}{R_F + R_F}$$

(Jämför med uppgift 56)

$$\frac{U_C}{-0,037 - 0,083} = \frac{50000 + 50000}{2000 + 2000}$$

$$\rightarrow \underline{U_C = 3V}$$