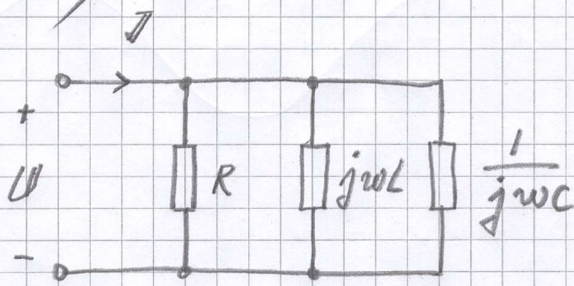


Ex 1 a)



$$R = 2,0 \text{ k}\Omega$$

$$L = 1,0 \text{ H}$$

$$C = 0,50 \text{ }\mu\text{F}$$

$$u(t) = 1,0\sqrt{2} \sin(1000t + 0^\circ) \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow U = 1,0\sqrt{2} e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{Z} \dots (*)$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{1/j\omega C} =$$

$$= \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{2000} + j\left(0,0005 - \frac{1}{1000}\right) =$$

$$= 0,0005 - j0,0005 = 0,0005\sqrt{2} e^{-j45^\circ} \text{ }\Omega^{-1}$$

$$\text{INS } (*) \Rightarrow I = 1,0\sqrt{2} e^{j0^\circ} \cdot 0,0005\sqrt{2} e^{-j45^\circ} =$$


$$= 0,001 e^{-j45^\circ} \text{ A} \rightsquigarrow i(t) = 1,0 \sin(1000t - 45^\circ) \text{ mA}$$

VÄXELSTRÖMSEFFEKT

3 TYPER :

- 1) AKTIV EFFEKT P MÄTS I $[W]$ OCH
UTVECKLAS I RESISTORER
- 2) REAKTIV EFFEKT Q MÄTS I $[VAR]$ OCH
UTVECKLA I REAKTANSER
(SPOLAR OCH KONDENSATORER)
- 3) SKENBAR EFFEKT $S (P_S)$ MÄTS I
 $[VA]$ OCH ÄR EN FORM AV SAMMAN-
VÄGNING AV P OCH Q

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

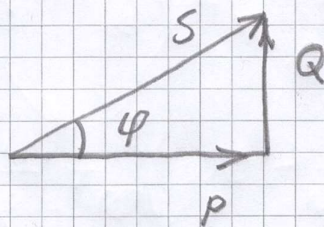

$$S = U \cdot I$$

↑ ↑

OBS! EFFEKTIVVÄRDEN

$$P = S \cdot \cos \varphi$$

↑
EFFEKTFAKTOR

$$Q = S \cdot \sin \varphi$$

Ex 1 b)

$$S = U \cdot I$$

$$\hat{U} = 1,0\sqrt{2} \text{ V}$$

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \Rightarrow U = 1,0 \text{ V}$$

$$\hat{I} = 1,0 \text{ mA}$$

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} \Rightarrow I \approx 0,71 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \underline{S} = 1,0 \cdot 0,71 \text{ mVA} = \underline{0,71 \text{ mVA}}$$

$$P = S \cos \varphi \text{ och } Q = S \sin \varphi$$

$$\text{DÄR } \varphi = \arg U - \arg I$$

$$\varphi = 0^\circ - (-45^\circ) = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \cos \varphi \approx 0,71$$

$$\underline{P} = 0,50 \text{ mW} \text{ och } \underline{Q} = 0,50 \text{ mVAr}$$

$$\text{NOTERA ATT } \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \rightarrow$$

$$\arg \underline{Z} = \arg \frac{U}{I} = \arg U - \arg I$$

$$\text{ALLTSÅ } \varphi = \arg \underline{Z}$$

ALTERNATIVT SÄTT ATT RÄKNA

$$P = \frac{U^2}{R} \rightarrow P = \frac{1,0^2}{2000} = 50 \text{ mW}$$

$$Q = Q_L - Q_C$$

OBS! GÄLLER KONDENSATORER

$$Q_L = \frac{U^2}{X_L} = \frac{U^2}{\omega L} \rightarrow$$

$$Q_L = \frac{1,0^2}{1000} = 1,0 \text{ mVAR}$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{U^2}{1/\omega C} \rightarrow$$


$$Q_C = \frac{1,0^2}{2000} = 0,50 \text{ mVAR}$$

$$\Rightarrow Q = 1,0 - 0,50 = 0,50 \text{ mVAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow S = 0,71 \text{ mVA}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow \cos \varphi = 0,71$$

Ex 2 a) $S = UI \dots (1)$

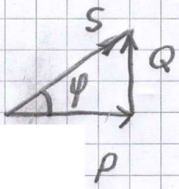

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \dots (2)$$

$$P = P_1 + P_2 \rightarrow$$

$$P = 150 + 100 = 250 \text{ W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \dots (3)$$

MOTOR 1:

$$\tan \varphi_1 = \frac{Q_1}{P_1}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,80 \rightarrow \varphi_1 = 36,9^\circ \rightarrow \tan \varphi_1 = 0,75$$

$$0,75 = \frac{Q_1}{150} \rightarrow Q_1 = 112,5 \text{ VAR}$$

MOTOR 2:

$$\tan \varphi_2 = \frac{Q_2}{P_2}$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} \quad \text{DÄR } S_2 = UI_2$$

$$S_2 = 230 \cdot 0,65 = 149,5 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{100}{149,5} = 0,67 \rightarrow \tan \varphi_2 = 1,111$$

$$\rightarrow 1,111 = \frac{Q_2}{100} \rightarrow Q_2 = 111,1 \text{ VAR}$$

$$\text{INS I (3)} \rightarrow Q = 223,6 \text{ VAR}$$

INS 1 (2) \rightarrow

$$S = \sqrt{250^2 + 223,6^2} = 335,4 \text{ VA}$$

INS 1 (1) \rightarrow

$$335,4 = 230 \cdot I \Rightarrow \underline{I = 1,46 \text{ A}}$$

$$\cos \varphi_{\text{TOT}} = \frac{P}{S} = \frac{250}{335,4} = \underline{0,74}$$

b) INKOPPLING AV KONDENSATOR

$$\Rightarrow Q = \underbrace{Q_1 + Q_2}_{223,6 \text{ VAR}} - Q_C$$

$$Q = 0 \text{ om } Q_C = 223,6 \text{ VAR}$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad | =$$

$$= 2\pi f C U^2 \quad \rightarrow$$

$$223,6 = 2\pi \cdot 50 \cdot C \cdot 230^2 \quad \rightarrow$$

$$\underline{C = 13,5 \mu\text{F}}$$

$$Q=0 \Rightarrow S=P = 250 \text{ VA}$$

$$\text{INS 1 (1)} \rightarrow \underline{I = 1,09 \text{ A}} (< 1,46 \text{ A})$$