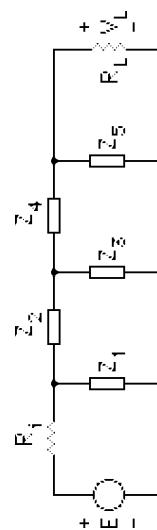



1. PASSIVA STEGNÄT

Bland olika typer av passiva filter som man brukar använda sig av hör de dubbelt resistivt avslutade LC-stegnäten (doubly resistively terminated LC ladder networks) till de mest intressanta. Ur känslighetspunktet торde dessa strukturer vara de bästa passiva filten och är användbara, framför allt när man vill åstadkomma realiseringar som skall approximera filter med passband, styrkvis konstanta i frekvenshållseende, vilket är ett av de vanligaste önskemålen. Det är således lätt att inse att stegnätet här till de viktigaste filtryperna. Själva stegnäten skall inte förväxlas med implementeringarna dessas kan naturligtvis bli dåliga, om man använder dåliga eller olämpliga komponenter men strukturena har sådana egenskaper att man med lämplig implementering kan uppnå mycket goda resultat.

I figuren nedan visas strukturen för ett dubbelt resistivt avslutat stegnät. Impedansen $Z_1 - Z_5$ förutsätts vara rent reaktivt.



I figuren nedan visas ett stegnät som t ex kan användas för att realisera ett 5:e ordningens elliptiskt filter. Filtnet har två nollställepar på imaginära axeln i s-plane. Vidare har filtnet en reell pol och två komplexa polpar. Det principiella utseendet av pol-nollställekonfigurationen och amplitud-karakteristiken är också skisserade i figuren. Polerna beror av samtliga impedanser i filtnet, medan nollställeparen beror var för sig på en av parallellresonanskreternas (nollställen) för $s = \pm j/\sqrt{L_2 C_2}$, resp $s = \pm j/\sqrt{L_4 C_4}$. Beträffande valet av elementvärdet, kan dessa väljas på olika sätt, även för en och samma pol-nollställekonfiguration. Beräknar man den ur känslighetspunktet bästa uppsättningen av elementvärdet, bör man dock få $R_i = R_L$.

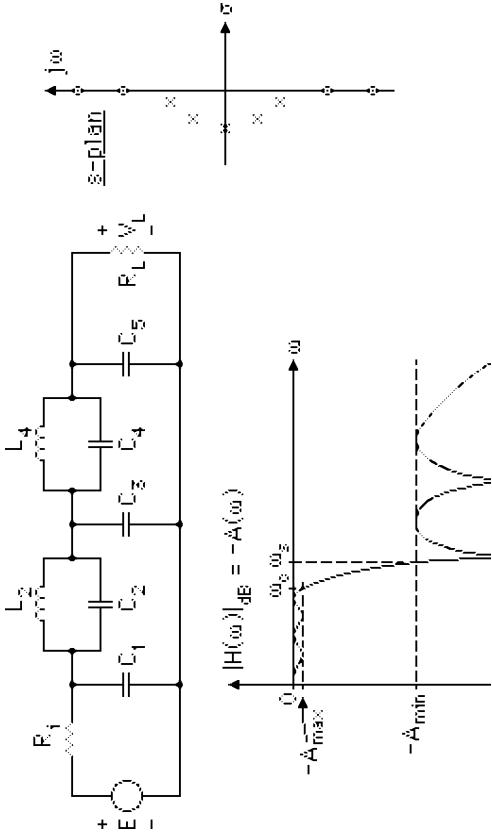

På grund av de passiva stegnätenas goda egenskaper har man med framgång använt dem som underlag eller "referensfilter" vid konstruktion av andra filtryper. Man har konstruerat filter som på olika sätt efterliknar eller simulrar passiva stegnät och som således antagit mycket av "stegnätskaraktären". Exempel på sådan filter är aktiva RC-filter såsom GIC-filter och leapfrogfilter, och i digitala filtersammanhang kan man nämligen "digitala vågfilter", vilka är de bästa rekursiva digitala filten (här kan dock även sk lattice- eller korslänsfilter användas som referensfilter).

Om man hämtar ett passivt filter ur en filtertabell, får man ett lågpassfilter, som är normalerat med avseende på passbandsgränsen (cutoffvinkelfrekvensen). För Butterworth-filter gäller normaleringen med avseende på 3 dB-gränsen (egentligen, $10 \lg(2) \approx 3.0103$ dB) som nämnades ovan. Filtnet måste då "avnormaleras" genom att man multiplicerar resistanser med en lämplig impedans- eller resistansnivå R_0 , induktanser multipliceras med R_0/ω_0 och kapacitanser multipliceras med $1/R_0\omega_0$, där $\omega_0 = \omega_c = \text{önskad cutoffvinkelfrekvens}$. För Butterworth-filter gäller att $\omega_0 = \omega_{0p} = \omega_c^{2/N}$, där N är filtnets ordning eller gradtal. Vad röra högpassfilter beträffar (och ev vissa bandpass- och bandspärrfilter), kan de konstrueras genom frekvenstransformering av lågpassfilter. Detta är väldigt från kretsteorin, och tas inte upp här till vidare diskussion.

2. AKTIVA FILTER

De passiva stegnäten som diskuteras ovan har flera goda egenskaper. Emellertid, är de relativt dyra och opraktiska att implementera. Exempelvis får ett filter avsett för relativt låga frekvenser storra induktanser, vilket innebär stora spolar, vilket i sin tur innebär stora svårigheter att implementera med tillräckligt


höga Q-värden (spolarnas förfluster blir för stora). Vidare är det svårt att miniaturisera spolarna, vilket naturligtvis i hög grad är önskvärt. Man har försökt lösa problemet genom att helt undvika spolar och i stället använda aktiva komponenter.

3. AKTIVA RC-FILTER


Vi skall här i någon mån studera hur man kan designa några vanliga typer av aktiva RC-filter. Dock skall vi inte gå in på allt för många detaljer, såsom värdering m a p känslighet etc av olika till synes ekvivalenta länkar. Den intresserade hänvisas till facklitteraturen på området. Tre olika huvudtyper av filter studeras i kursen, kaskadkopplade filterlänkar av 1:a eller 2:a ordningen, GIC-filtret och leapfrogfilter. De förstnämnda kan man enkelt konstruera genom att direkt utgå från önskade poler och nollställen i s-planet. De andra konstruerar man så att de på något sätt simulerar passiva RLC-filtret, vilka i allmänhet är dubbelt resistivt avslutade LC-stegnät. De aktiva RC-filtren är i allmänhet uppförda av tre typer av komponenter, operationsförstärkare, kondensatorer och resistorer.

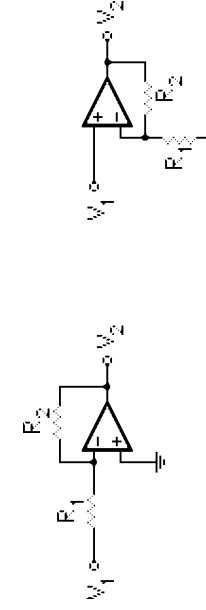3.1 Några viktiga byggblock med operationsförstärkare


Operationsförstärkarna ingår i olika byggblock, av vilka några av de viktigare visas i detta avsnitt. Antag att operationsförstärkarna är **ideala**.



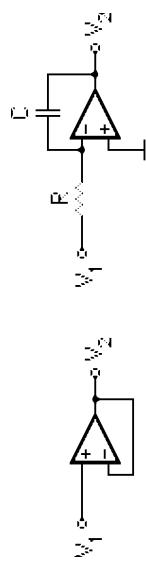
$$\text{Inverterande förstärkare: } \frac{V_2}{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} \quad \text{Icke-inverterande förstärkare: } \frac{V_2}{V_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


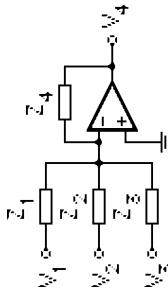
$$\text{Spanningsföljare: } V_2 = V_1 \quad \text{Integrator: } V_2 = -\frac{1}{sRC} V_1$$


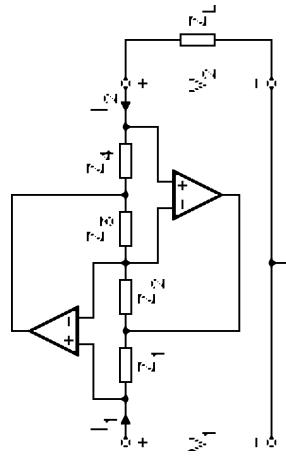
$$\text{Summerande förstärkarkoppling: } V_4 = -\left(\frac{Z_4}{Z_1}V_1 + \frac{Z_4}{Z_2}V_2 + \frac{Z_4}{Z_3}V_3\right)$$




Impedansomvandlingskrets ("GIC, Generalized Impedance Converter")

$$V_1 = V_2 ; \quad I_1 = -I_2 \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} ; \quad Z_L = -\frac{V_2}{I_2} \Rightarrow Z_{ml} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} Z_L$$

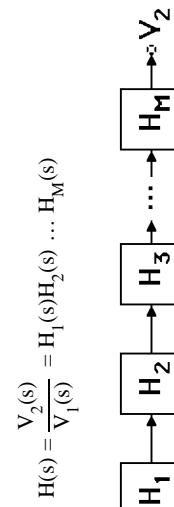4. FILTER MED KASKADKOPPLADE LÄNKAR

För att konstruera ett filter med kaskadkopplade länkar, kan man utgå från en önskad pol-nollställe-konfiguration, varefter man beräknar de s k pol- och nollställeparametrarna, som i sin tur används för att bestämma de kaskadkopplade länkarnas olika koeficienter (s k koeffientanpassning). Den resulterande överföringsfunktionen för ett kaskadkopplat filter är lika med produkten av de olika länkarnas överföringsfunktioner. För ett kaskadkopplat filter med del-överföringsfunktioner $H_1(s), H_2(s), \dots, H_M(s)$ för de olika länkarna enligt figuren, får vi alltså den resulterande överförings- funktionen:



Länkarnas överföringsfunktioner väljs av 1:a eller 2:a ordningen och kan allmänt sett ha både poler och nollställen.

För en överföringsfunktion av 2:a ordningen med komplexa poler och nollställen

$$H(s) = \frac{A(s-n)(s-n^*)}{(s-p)(s-p^*)} = \frac{A(s^2 + 2\sigma_0 s + \omega_{00}^2)}{s^2 + 2\sigma_p s + \omega_{0p}^2}$$



definieras pol och nollställe-parametrarna enligt:

$$\sigma_p = -\operatorname{Re}\{p\}; \quad \omega_{0p} = |p|; \quad Q = \frac{\omega_{0p}}{2\sigma_p} \quad (\text{"Quality"}) \quad \sigma_0 = -\operatorname{Re}\{n\}; \quad \omega_{00} = |n|.$$

Polerna och nollställen kan skrivas

$$p, p^* = -\sigma_p \pm j \sqrt{\omega_{0p}^2 - \sigma_p^2} = \omega_{0p} \left(-\frac{1}{2Q} \pm j \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \right)$$
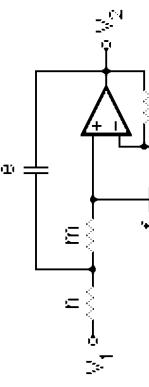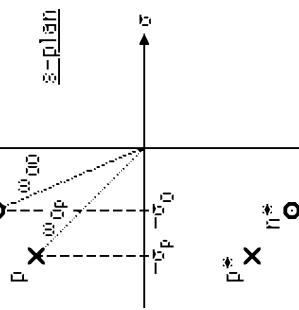
$$n, n^* = -\sigma_0 \pm j \sqrt{\omega_{00}^2 - \sigma_0^2}$$



Om operationsförstärkaren är ideal, kan överföringsfunktionen skrivas

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{A}{mne} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{1}{me} + \frac{1}{ne} + \frac{1-A}{mf} \right) + \frac{1}{mne}}, \quad \text{där } A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Vi kan då realisera en överföringsfunktion av typen

$$H(s) = \frac{A\omega_{0p}^2}{s^2 + 2\sigma_p s + \omega_{0p}^2}$$

Vi får inte några ändliga nollställen, men väl två ändliga poler, dvs länken lämpar sig för realisering av t ex lågpassfilter av allpoltyp. Om vi jämför uttrycket på överföringsfunktionen, inser vi, att vi exempelvis kan ställa upp följande design-regler:

Välj elementvärdet t ex enligt följande samband:

$$A = 1, \quad R_1 \rightarrow \infty, \quad (R_2 = 0), \quad m = n, \quad e = \frac{1}{m\sigma_p}, \quad f = \frac{e}{4Q^2}$$


Det finns ett flertal olika länkar att välja på, beroende på vilken typ av överföringsfunktion man vill realisera, etc. Nedan visas en filterlänk (av typen DIG, Distributed Infinite Gain), som förutom poler även realiseras komplexa nollställen. En sådan länk kan man t ex använda, om man vill åstadkomma ett elliptiskt filter. För att ta fram en en 2:a ordningens filterlänk som kan realisera både poler och nollställen, kan vi utgå från ett signalflödesschema (i direktform II^t) som innehåller två integratorblock enligt figuren nedan. Man kan lätt visa att överföringsfunktionen för flödesschemat kan skrivas:

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = - \frac{A_0 s^2 + A_1 s + A_2}{s^2 + B_1 s + B_2}$$

Pol- och nollställeparametrarna kan t ex angas såsom framgår av nedanstående exempel, en filterlänk med en operationsförstärkare och av 2:a ordningen.

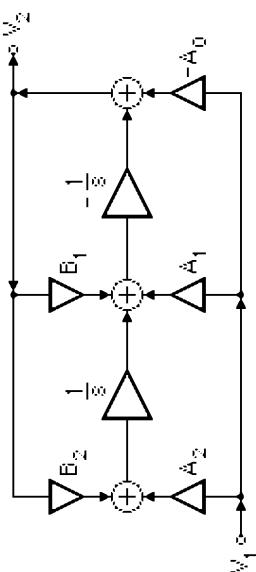4.1 Skalning av signalfält

Signalnivåerna i ett filter kan variera avsevärt, speciellt i filter med höga Q-värden. I en DIG-länk kan signalnivåerna på operationsförstärkarnas utgångar vara väsentligt större inne i länken än nivån på länkens utgång, speciellt för frekvenser i närmheten av det komplexa polpar, som länken skall realisera. Detta innebär att det finns risk att överstyrta länken, så att signalen klipps inne i länken, trots att signalen på utgången verkar ligga inom rimliga gränser. Man inser att det är nödvändigt att vidta någon lämplig åtgärd för att komma till rätta med problemet, och denna lämpliga åtgärd är att skala länken med avseende på signalnivåerna. När det gäller just en DIG-länk, så är den optimalt skalbar i detta avseende, varför den **skall** skalas (ej "bör")! Principen för skalningen framgår av nedanstående resonemang.




Jämförelse mellan flödesschemat och kretsschemat leder till följande samband mellan koeficienter i flödesschemat och elementvärdet i kretsschemat:


$$\frac{C_0}{C_1} = A_0 ; \quad \frac{1}{R_1 C_1} - \frac{r_1}{R_3 R_4 C_1} = A_1 ; \quad \frac{r_1}{r_2 R_3 R_6 C_1 C_2} = A_2 ;$$

$$\frac{1}{R_2 C_1} - \frac{r_1}{R_3 R_5 C_1} = B_1 ; \quad \frac{r_1}{r_2 R_3 R_7 C_1 C_2} = B_2$$

Man behöver inte använda båda resistorerna R_1 och R_4 — vi kan använda en av dem, beroende på tecknet på koeficienten A_{11} . Emellertid, om vi, vilket ofta är fallet, vill realisera ett elliptiskt filter, ligger nollställena på $j\omega$ -axeln, dvs $A_{11} = 0$, vilket innebär att vi inte behöver vare sig R_1 eller R_4 . På motsvarande sätt behöver vi inte använda båda resistorerna R_2 och R_5 . Dock kan inte B_1 vara negativ till skillnad för vad som gäller för A_{11} , eftersom polerna alltid måste vara belägna i vänster halyplan för ett stabilt filter ($B_1 = -2 \operatorname{Re}\{p\}$). Inte heller kan B_1 vara = 0. Alltså räcker det med att använda enbart R_2 , särskilda skäl talar för att vi skall använda både R_2 och R_5 . Enbart R_5 , dock, går naturligtvis inte att använda. En fördel med denna typ av kretsen är att man kan justera poler och nollställen till önskade lägen oberoende

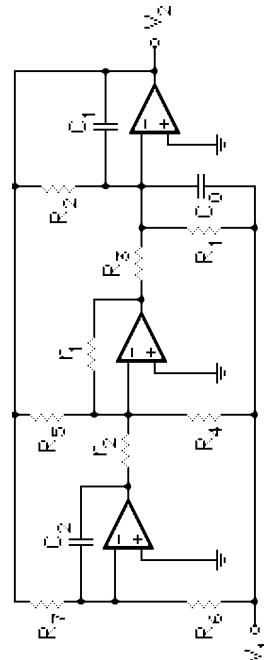


Vi börjar med flödesschemat för en DIG-länk. Introducera en koeficient ("multiplikator") k på två ställen i scemat enligt figuren. Detta betyder att signalinivån vid X multipliceras med en faktor k jämfört med den oskalade motsvarigheten. På så sätt kan man få en lämplig signalnivå i denna nod. Eftersom introduktionen av faktorn k inte skall påverka poler och noliställen i länken, introduceras även en faktor $1/k$ som i detta avseende upphäver inverkan av k , enligt vad som visas i figuren. Signalinivån vid X , däremot påverkas. Ursignalen V_2 påverkas inte av k , men kan redan från början ges en lämplig nivå genom att man väljer koeficienterna i överföringsfunktionen lämpligt. Faktorn k kan bestämmas genom beräkning eller genom simulering med hjälp av något lämpligt program. Ett alternativt sätt är att göra en experimentuppkoppling av en oskalad länk, på vilken man mäter upp signalinivån vid X , varefter man bestämmer ett lämpligt värde på k .

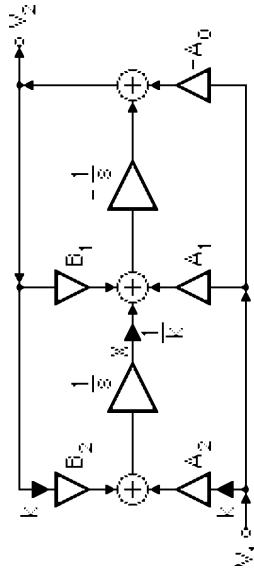

I en DIG-länk som motsvarar flödesschemat finns det två interna signalnivåer att skala, nämligen utsignalerna X_1 och X_2 från de två operationsförstärkarna till vänster enligt figuren nedan. Därför introduceras två skalningsparametrar, k_1 och k_2 , som kan bestämmas oberoende av varandra, så att man får en lämplig nivå på båda de aktuella signalaerna. Introduktion av parametrarna innebär att modifiera det oskalade filtrets elementvärden, vilket i sin tur innebär att de oskalade signalaerna multipliceras med k_1 resp k_2 . Samtidigt skall man se till att parametrarna inte får någon inverkan på nolerna och nollställena

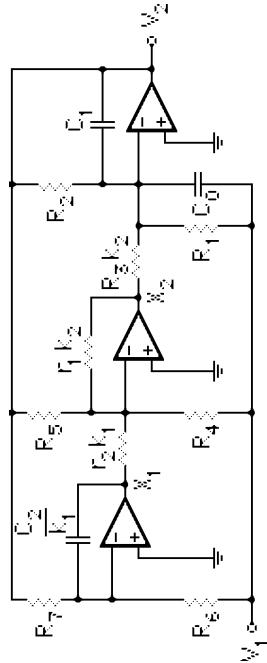
genom att de får kancelleras av efterföljande multiplikationer med $1/k_1$ resp $1/k_2$.



Genom lämpligt val av skalningsparametrar kan de olika signallivåerna skalias optimalt, oberoende av varandra. Man kan välja olika skalningskriterier, beroende på för vilken typ av signaler filtret skall användas, men ofta brukar brukar man skala, så att de maximala beloppen av överföringsfunktionerna, räknade från filteringången till de olika utgångarna på operationsförstärkarkarna blir lika med 1. Detta innebär att utsignalernas amplituder, vilka varierar som insignalens amplitud. Observera att överföringsfunktionernas belopp ingalunda behöver anta sina maximala värden för samma frekvenser.

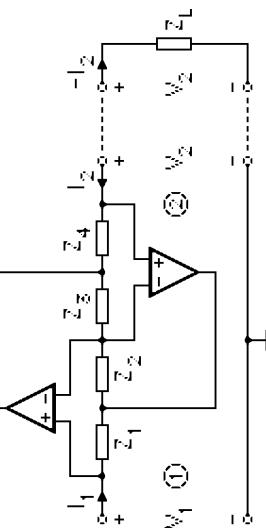5. GIC-FILTER

En intressant typ av filter är de som bygger på principen att simulera impedanser, speciellt de som är uppbyggda nedan i GIC-kretsar ("Generalized Impedance Converter") som aktiva tvåportar (fyrpoler). Tanken är att man skall utgå från passiva referensfilter med goda egenskaper, i allmänhet dubbelt resistivt avslutade LC-stegnät, och sedan ersättta t ex de passiva induktiva elementen med aktiva RC-kretsar som på något sätt åstadkommer simulering av impedanserna hos de ersatta elementen. Man hoppas att på så sätt bibehålla de goda egenskaperna m ap känslighet etc.



Generalized Impedance Converter, GIC

Sambandet mellan spänningar och strömmar för tvåporten kan uttryckas med K-matrisekvationen

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

vilket innebär att inimpedansen kan skrivas

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \cdot \frac{V_2}{-I_2} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4}$$

Med hjälp av kretsen kan således olika typer av impedanser (eller nätt av impedanser) simuleras. Om man väljer Z_1, Z_2, Z_3 och Z_L som resistanser R_1, R_2, R_3 och R_L , samt realiseras Z_4 med hjälp av en kapacitans C_4 , dvs så att $Z_4 = 1/sC_4$, får man inimpedansen

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{s R_1 R_3 C_4 R_L}{R_2}$$

vilket svarar mot K-matrisekvationen

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s k_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}, \text{ där } k_0 = \frac{R_1 R_3 C_4}{R_2}$$


Kretsen får alltså en rent induktiv inimpedans. Den kan alltså användas när man vill simulera induktanser, t ex i filter av typen LC-stegnät.

6. LEAPFROG-FILTER

En intressant klass av filter, med vilken man strävar efter att simulera egenskaperna hos passiva filter av LC-stegnätstyp, företrädesvis dubbelt resistivt avslutade stegnät, är de s k leapfrogfiltren. Dessa filtersstrukturer är särskilt viktiga, när man skall implementera filter monolitiskt, t ex i CMOS-teknik — både som aktiva RC- och SC-filter. I detta del av kompendiet, skall vi studera hur man kan härleda och beräkna sådana aktiva RC-filter.

Beträffande namnet på denna filtertyp, kommer det av att man kan rita dess signalflödesschema så att det kan förknippas med leken "hoppa bock" (den engelska motsvarigheten är "leapfrog").

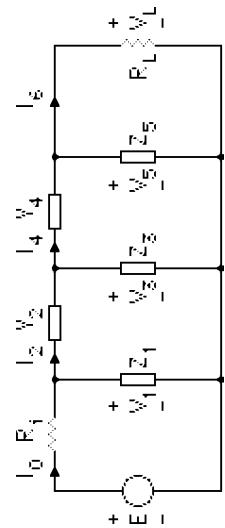Studera figuren, som visar ett dubbelt resistivt avslutat stegnät med impedanser och admittanser markerade. Genom att ställa upp sambanden mellan de markerade strömmarna och spänningarna i nätet kan man få ett signalflödesschema, vilket kan användas som underlag för en realisering av ett aktivt RC-filter.



Genom att tillämpa välkända regler från grundläggande kretsteori får vi en uppsättning ekvationer vilka fullständigt beskriver sambanden mellan strömmar och spänningar i nätet:


$$I_0 = \frac{1}{R_i} (E - V_1); \quad V_1 = Z_1(I_0 - I_2); \quad I_2 = Y_2(V_1 - V_3); \quad V_3 = Z_3(I_2 - I_4);$$

$$I_4 = Y_4(V_3 - V_5); \quad V_5 = Z_5(I_4 - I_6); \quad I_6 = \frac{V_5}{R_L}$$

Det är vanligt att man inför en "hjälpstörhet" R , så att man får dimensionen "spänning" på samtliga signalstörheter, dvs man får signalstörheter V_n och RL_n , $n = 1, 2, \dots$. Det är faktiskt inte nödvändigt att införa R , men praktiskt. Vidare blir koeficienterna dimensionslösa V_i för $i = 1, 2, \dots$.


$$RI_0 = \frac{R}{E}(E - V_1); V_1 = \frac{Z_1}{E}(RI_0 - RI_2); RI_2 = RY_2(V_1 - V_3); V_3 = \frac{Z_3}{E}(RI_2 - RI_4);$$
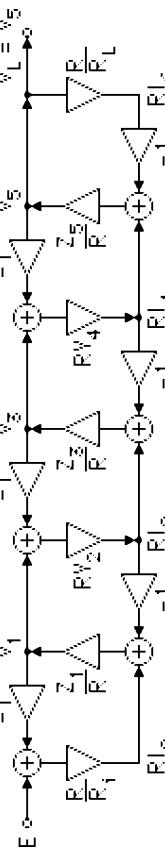
$$RI_4 = RY_4(V_3 - V_5); \quad V_5 = \frac{Z_5}{R}(RI_4 - RI_6); \quad RI_6 = \frac{R}{R_i}V_5$$




För att få en lämplig form som underlag för en aktiv filterrealisering, gör vi en lätt modifiering av schemat:

Observera, att modifieringen inte innebär någon approximation — schemat svarar fortfarande exakt mot den uppsättning ekvationer som beskriver strömspanningsrelationer i stegnätet. Det är ganska enkelt att inse att man teoretiskt skulle kunna åstadkomma en aktiv filterrealisering, svarande mot detta signalflödesschema, genom att koppla upp ett nät med idealera operationsförstärkare och "impedanser" såsom visas i figuren nedan. Vi har använt sådana summerande förstärkarkopplingar som visas tidigare.

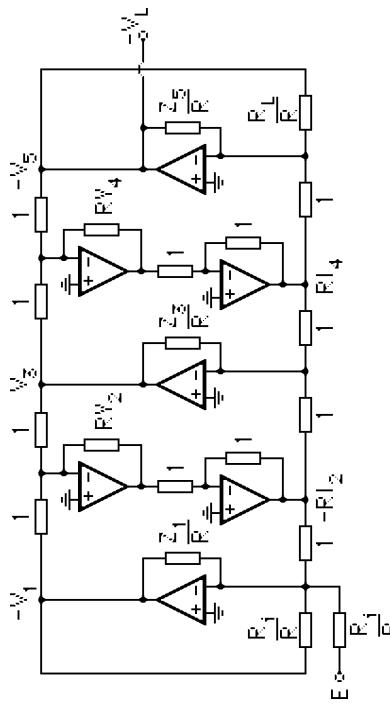

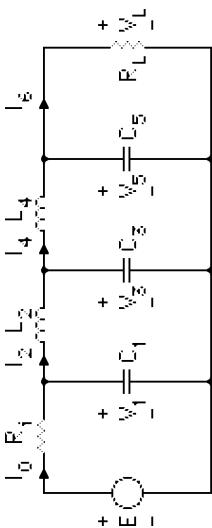6.1 Allpolfilter

Det visar sig fruktbart att följa den diskuterade idén även i praktiken. För tex ett lågpassfilter av allpoltyp får vi ett filter bestående av summerande integratorer, vilka enkelt realiseras med operationsförstärkare, resistorer och kondensatorer. Betrakta ett allpolnätt enligt figuren nedan.




På samma sätt som tidigare får vi nätets ström-spänningsrelationer:

$$RI_0 = \frac{R}{R_1}(E - V_1); V_1 = \frac{1}{sRC_1}(RI_0 - RI_2); RI_2 = \frac{R}{sL_2}(V_1 - V_3);$$


$$V_3 = \frac{1}{sRC_3}(RI_2 - RI_4); RI_4 = \frac{R}{sL_4}(V_3 - V_5); V_5 = \frac{1}{sRC_5}(RI_4 - RI_6);$$

$$RI_6 = \frac{R}{R_L}V_5$$

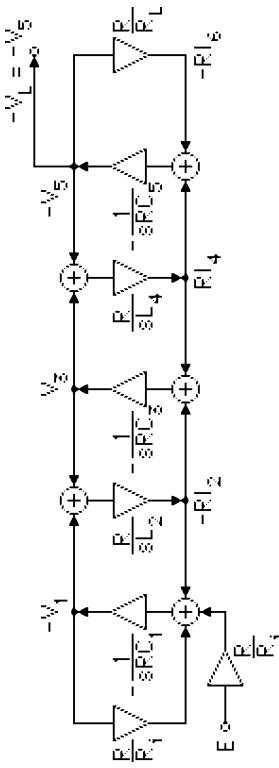Ekvationerna kan åskådliggöras med hjälp av signalflödesschemat:



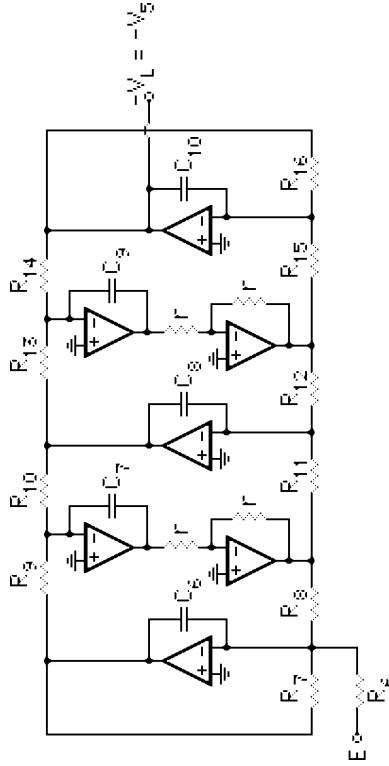Signalflödesschemat leder till följande aktiva filterrealisering:




Regler för beräkning av elementvärden erhålls relativt enkelt, om man jämför kreisschemat och flödesschemat med avseende på koefficienter och överföringsfunktioner. Vi inser att följande samband skall vara uppfyllda:

$$-\frac{1}{sR_6C_6} = -\frac{1}{sRC_1} \Rightarrow R_6C_6 = R_1C_1; \frac{1}{sRC_1} \cdot \frac{r}{r} = \frac{R}{sL_2} \Rightarrow R_9C_7 = \frac{L_2}{R}; \text{ etc}$$


På motsvarande vis för övriga elementvärden.

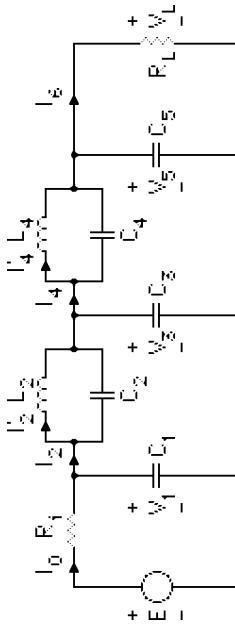6.2 Realisering av elliptiska leapfrogfilter

Att realisera ett elliptiskt filter "direkt" enligt vad som diskuteras i inledningen är inte så lyckat, eftersom vi i så fall får differentierare i nätet, vilket man vill undvika. Beträkta det elliptiska filtret enligt figuren nedan.



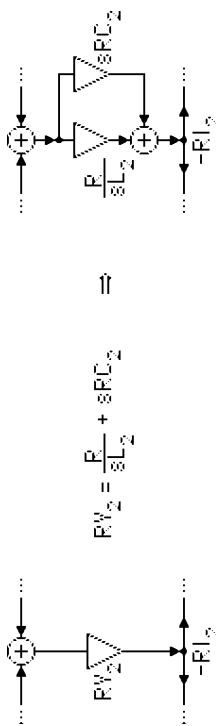Exempelvis realiseringen av RY_2 ger en gren som motsvarar en integrator parallellt med en differentierare. PS s för realiseringen av RY_4 .



Om vi inte uttrycker filtrets ström-spänningsekvationer i I_2 och I_4 , utan använder I_2' och I_4' i stället enligt figuren, får vi ett lämpligare schema. Vi har bl a:

$$V_1 = \frac{1}{sRC_1} (RI_0 - RI_2); \quad RI_2 = RI_2' + sRC_2(V_1 - V_3); \quad RI_2' = \frac{R}{sL_2} (V_1 - V_3);$$


$$V_3 = \frac{1}{sRC_3} (RI_2 - RI_4); \quad RI_4 = RI_4' + sRC_4(V_3 - V_5); \quad RI_4' = \frac{R}{sL_4} (V_3 - V_5);$$

$$V_5 = \frac{1}{sRC_5} (RI_4 - RI_6)$$


Eliminering av I_2 och I_4 ger följande uttryck för V_1 , V_3 och V_5 :

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{1}{sRC_1 + C_2} (RI_0 - RI_2') + \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_3 \\ V_3 &= \frac{1}{sRC_2 + C_3 + C_4} (RI_2' - RI_4') + \frac{C_2}{C_2 + C_3 + C_4} V_1 + \frac{C_4}{C_2 + C_3 + C_4} V_5 \\ V_5 &= \frac{1}{sRC_4 + C_5} (RI_4' - RI_6) + \frac{C_4}{C_4 + C_5} V_3 \end{aligned}$$

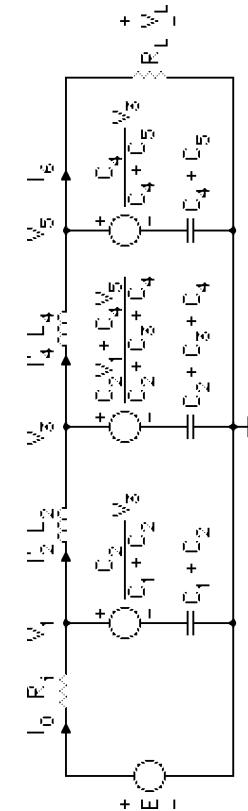För filtrets ändar har vi samma ekvationer som i föregående allpolfilter. Ström-spänningsekvationerna kan representeras enligt följande modifierade filter (V_1 , V_3 och V_5 betecknar potentialer i förhållande till jord).




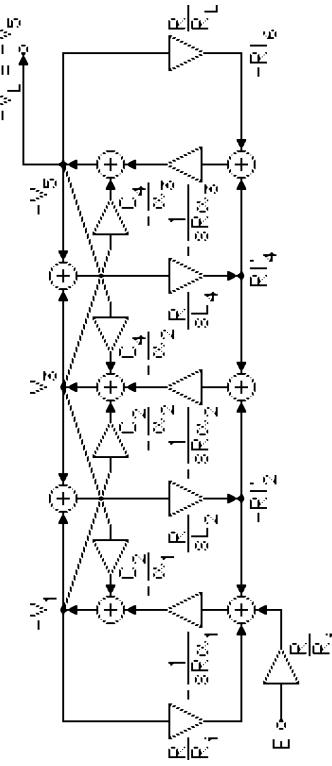Ström-spänningrelationerna i filtret kan beskrivas enligt följande schema, där
 $\alpha_1 = C_1 + C_2$,
 $\alpha_2 = C_2 + C_3 + C_4$ och $\alpha_3 = C_4 + C_5$.



Genom att bl a använda "byggblocket" nedan kan filtret realiseras, utan att det går åt flera operationsförstärkare än för ett "vanligt" allpolfilter. Sambandet mellan insignaler och uisignal i denna krets kan skrivas:

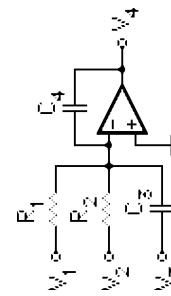
$$V_4 = -\frac{1}{sR_1 C_4} V_1 - \frac{1}{sR_2 C_4} V_2 - \frac{C_3}{C_4} V_3$$





Ett aktivt RC-filter kan då realiseras enligt nedanstående figur. Naturligtvis är det även här möjligt att realisera de icke-inverterande integratorgrenarna på alternativt sätt, såsom diskuterades för allpolfilterrealiseringen.

Jämförelse av kretsschema och flödesschema för filtret för bestämning av komponentvärdet ger:

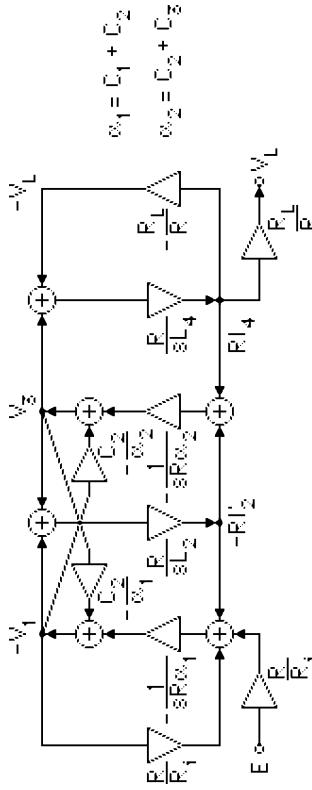
$$-\frac{1}{sR_6 C_6} = -\frac{R}{R_1} \cdot \frac{1}{sR(C_1 + C_2)} \Rightarrow R_6 C_6 = R_1 (C_1 + C_2); \quad \frac{C_{11}}{C_6} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}; \text{ etc}$$



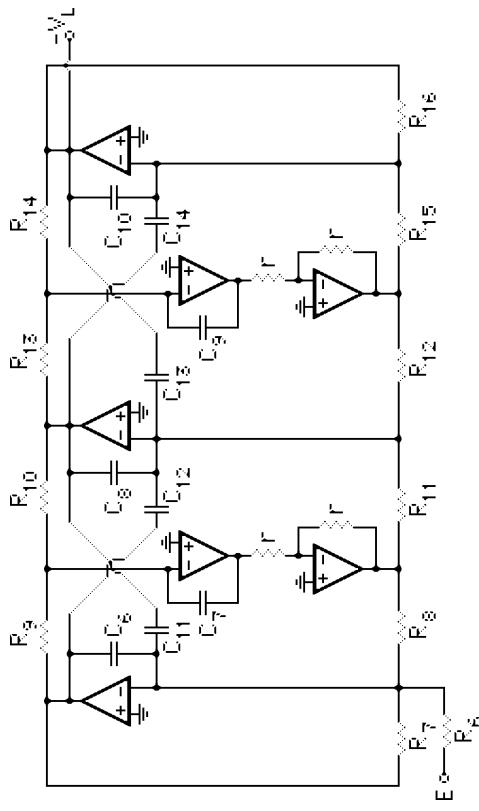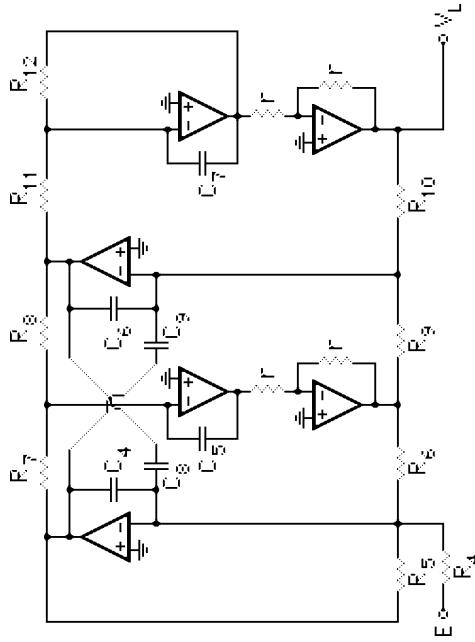
För att vi skall få en negativ återkoppling runt den högra slingan, återkopplar vi med R_{12} runt den inverterande integratorn. Om vi i stället hade återkopplat runt både integrator och inverterare, hade vi fått positiv återkoppling, vilket inte hade givit en fungerande filterrealisering.



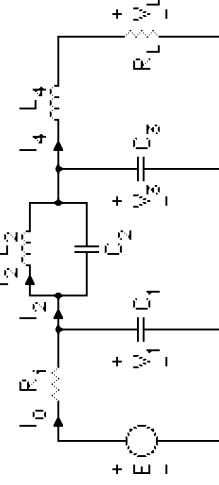Här har vi diskuterat filter av 5:e ordningen som exempel. Det är enkelt att generalisera diskussionen till filter av godtyckliga gradatal. Emellertid, filter av jämn ordning kräver en viss modifiering som framgår av följande exempel på ett 4:e ordningens filter.



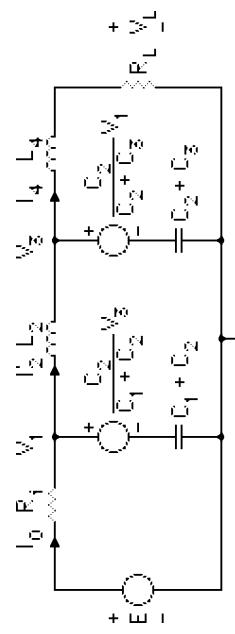Analogt med tidigare får man ett modifierat filterschema och signalfödesschema:



Beträffande själva beräkningen av elementen i ett leapfrogfilter, så avbildar man ett dubbelt resistivt avslutat LC-stegnät som referensfilter, vilket skalats i frekvenshänseende. Om detta stegnät har frekvensskalats på lämpligt sätt, kommer leapfrogfiltret automatiskt att få samma frekvensnivå i referensfiltret (att det inte någon vits med att skala impedansnivån i referensfiltret (att multiplicera med en lämplig resistans R_0), eftersom denna skalning källeras i leapfrogfiltret (om t ex i de tidigare diskuterade filtren $R = R_i = R_0 r$ och $C_1 = C_1 / R_0$, får man $R_i C_1 = R C_1 = r C_1$, dvs produkterna blir oberoende av R_0).

Alternativt kan man (i lågpassfallet) utgå från ett normalt referensfilter, och införa frekvensskalning i den komplexa frekvensen s enligt $S = s_0 s$, där s_0 är en reell konstant av lämplig storlek och S är komplex frekvens i det normalrade fallet. Vi får då:


$$S = s_0 s \Rightarrow \Omega = s_0 \omega \Rightarrow 1 = s_0 \omega_0 \Rightarrow s_0 = 1/\omega_0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{SRC_1} = -\frac{1}{sR(s_0 C_1)} \text{ och } \frac{R}{SL_2} = \frac{R}{s(s_0 L_2)} = \frac{R}{s^2}, \text{ etc}$$

dvs denna frekvensskalning, som vi på så sätt inför i leapfrogfiltret, är ekivalent med att frekvensskala referensfiltret (multiplicera induktanser och induktanser med s_0) så att den normalade vinkelfrekvensen $\Omega = 1$ (i lågpassfallet lika med filtrets cutoffvinkelfrekvens) motsvarar en vinkelfrekvens $\omega_0 = 1/s_0$.

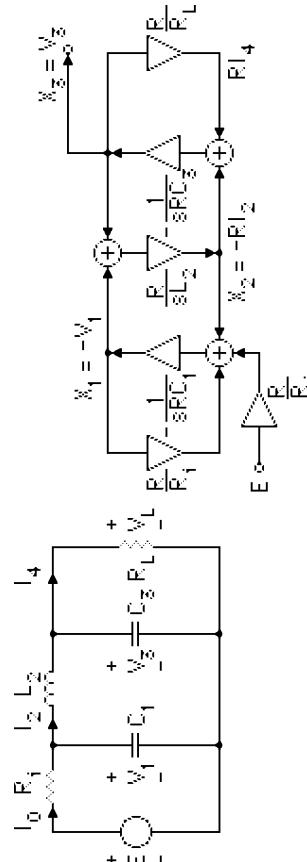
6.3 Skalning av signalnivåer

Signalnivåerna i ett leapfrogfilter kan skalias optimalt genom att man modifierar resistanserna (eller RC-produkterna) på lämpligt sätt. För att åskådliggöra skalningstekniken kan vi studera följande exempel, där vi som referensfilter utgår från ett allpolfilter av tredje ordningen. I figuren ser vi först referensfiltret och det oskalade flödesschemat.



Genom att introducera skalningsparametern k_1 , k_2 och k_3 , samt de inverterade värdena $1/k_2$ och $1/k_3$ enligt schemat nedan, kan de oskalade signalaerna X_1 , X_2 och X_3 förändras till optimal nivå. X_1 förändras genom multiplikation med faktorn k_1 till $k_1 X_1$. X_2 förändras till $k_1 k_2 X_2$ och X_3 förändras till $k_1 k_2 k_3 X_3$. På så sätt kan man genom lämpligt val av skalningsparametrar få alla signalnivåer att anta önskad storlek — de kan skalias oberoende av varandra. De aktuella signalaerna motsvarar utsignalerna från operationsförstärkare i realiseringen nedan. Man kan skala på olika sätt, beroende på för vilken typ av signaler filtret skall användas, men oftast brukar man skala så att de maximala beloppen av överföringsfunktionerna räknade från filteringången till de olika utgångarna på operationsförstärkarna blir lika med 1. Detta innebär att utsignalernas amplituder, vilka varierar som överföringsfunktionernas

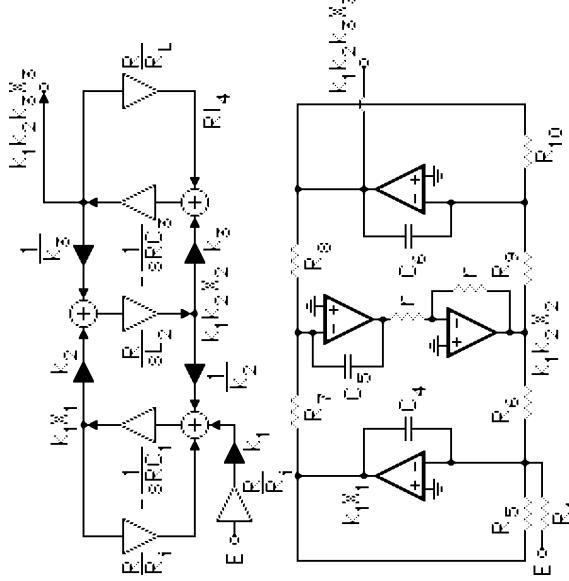belopp med frekvensen, maximalt blir lika med insignalens amplitud. Observera att överföringsfunktionernas belopp är regel inte antar sina maximala värden för samma frekvenser.



Om det oskalade filtrets resistanser uttrycks i dessa värden enligt:

$$R_4 = \frac{R_4'}{k_1}; \quad R_5 = R_5'; \quad R_6 = R_6' k_2; \quad \text{etc; som ger } \frac{-1}{sR_4' C_4} = \frac{-1}{sR_4 C_4} = \frac{-1}{k_1}; \quad \text{etc.}$$

Principen för skalning av signalnivåerna är densamma som används för SC-filter (se SC-filtrendelen). Jämför också signalskalning av aktiva s.k DIG-änkar.

7. SC-FILTER

Omkring 1977 kunde man för första gången implementera kompletta integrerade SC-filter ("switchade kondensatorfilter") på ett enda chip, vilket medförde ett mycket stort intresse för denna typ av filter. En stor mängd artiklar har publicerats sedan dess, vilket är ett mått på detta stora intresse.

SC-filter implementeras i MOS-teknik med switchar, kondensatorer och operationsförstärkare. På så sätt får man filter, vilkas koeficienter bestäms enbart av kapacitansförhållanden och ej av absoluta kapacitansvärdet. Eftersom noggrannheten i kapacitansvärdet är mycket större än noggrannheten i absoluta kapacitansvärdet, kan man realisera filter med goda egenskaper vad beträffar uppfyllandet av givna filterspecifikationer. För att uppnå detta krävs emellertid att man realiseras filtern med lämpliga

"byggblock". Bl a gäller det att se till att s k parasitkapacitanser får så liten inverkan som möjligt.


I denna kurs kommer vi att studera metoder för realisering av SC-filer, vilka skall ge filter med goda egenskaper. De bästa filterstruktureerna som hittills tagits fram — och som är de klart dominerande — är de s k leapfrogfiltren. Därfor kommer vi att koncentrera oss på denna viktiga typ av filter.

8. Implementering av SC-filter

En viktig anledning till att man satsat på att utveckla monolitiska SC-filer i MOS-teknik och inte i stället endast aktiva RC-filer, är att det är svårt att få tillräckligt bra RC-produkter. Monolitiska resistorer har dålig temperaturstabilitet och linjäritet och kräver dessutom relativt stor chiparea. Man kan inte få tillräckligt stor noggrannhet i RC-produkterna för att man skall kunna få filter som uppfyller några högre krav. Inte heller kapacitansernas absoluta värden har särskilt stor noggrannhet. Emellertid, som påpekades tidigare, så är koeficienterna i SC-filtren inte beroende av kapacitansernas absoluta värden, utan av kapacitanskvoter, vilket även innebär att filtrens överföringsfunktioner endast beror av kapacitanskvoter. Dessa kvoter kan med lämplig layoutteknik fås med relativt stor noggrannhet (inom 0,1 % kan vara möjligt). En stor fördel med monolitiska MOS-kondensatorer är att de är annärmäckningsvärt stabila med avseende på temperatur- och spänningskoefficienter (typiskt 20–50 ppm/°C resp 10–200 ppm/V, [4]). Vidare kan man tillverka små kondensatorer (kapacitanser så små som 0,5 pF möjliga), varför den totala chiparean kan bli relativt liten.

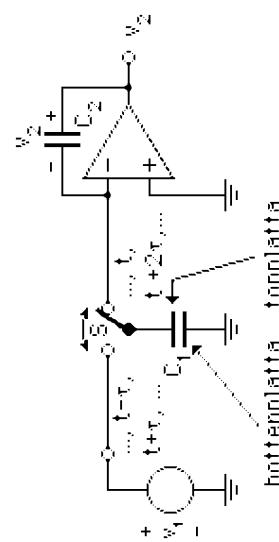9. En SC-integrator

I aktiva RC-filer använder man sig ofta av integratorer som "byggblock", vilka är uppbyggda av resistorer, kondensatorer och operationsförstärkare. Genom att byta ut resistorn i integratoren mot en switchad kondensator enligt figuren nedan får man en SC-integrator.



SC-integrator, inkopplad till en spänningsskälla v_1 .

Vi skall nu studera SC-integratorns funktion och antar att operationsförstärkaren kan betraktas som ideal (oändlig inimpedans och förstärkning etc). Vi utnyttjar då att laddningen q hos en kondensator med kapacitansen C och spänningen v kan skrivas $q = Cv$. Då switchen S är i vänstra läget vid tidpunkten $t - \tau$ ($t + \tau$ etc), får kondensatorn C_1 laddningen $C_1 v_1(t - \tau)$, dvs kondensatorn C_1 :s topplatta får denna laddning från spänningsskällan. Samtidigt får kondensatorns bottenplatta motsvarande negativa laddning via jord. Då switchen vid tidpunkten t slår om till högra läget, kommer topplattan att anslutas till virtuell jord (op:n:s inverterande ingång). Detta tvingar kondensatorn C_1 att laddas ur, så att kondensatorspänningen blir $= 0$. Bottenplattans laddning blir $= 0$ via jordanslutningen, men topplattans laddning har ingen annanstans att ta vägen än att gå till kondensatorn C_2 :s vänstra platta, eftersom op:n:s ingång inte drar någon ström. Kondensatorn C_2 : laddning på vänster platta, som före switchomslaget var $-C_2 v_2(t - \tau)$, förändras således, så att den blir $-C_2 v_2(t) = -C_2 v_2(t - \tau) + C_1 v_1(t - \tau)$. Samtidigt får den högra plattan en motsvarande laddningsmängd av motsatt tecken från op:n:s utgång, så att den högra plattan totalt får laddningen $C_2 v_2(t) = C_2 v_2(t - \tau) - C_1 v_1(t - \tau)$. Genom att på så sätt studera laddningarna på kondensatorerna C_1 och C_2 före och efter switchomslaget från vänster till höger vid tidpunkten t , får vi ett samband mellan spänningarna vid olika tidpunkter, med vars hjälp vi kan härleda integratorns överföringsfunktion. Vi får tydliggen från ovanstående villkor:


$$v_2(t) = v_2(t - \tau) - (C_1/C_2) v_1(t - \tau)$$

Då switchen S sedan slår över till vänstra läget igen, förändras inte spänningen över C_2 , eftersom detta switchomslag inte medför någon förändring av laddningen på C_2 . Spänningen över C_2 , vilken är densamma som integratorns utspänning (i förhållande till jord), förblir konstant ända tills nästa gång det kommer en "skvärt laddning" från C_1 , dvs vid tidpunkten $t + 2\tau$. Det gäller således att

$$v_2(t + \tau) = v_2(t), \text{ vilket ger oss följande samband för spänningarna under ett helt sampelintervall:}$$

Omfordelningen av laddning mellan C_1 och C_2 vid tidpunkterna t , $t + 2\tau$, etc, sker mycket snabbt genom en kort strömpuls omedelbart efter omslaget av switchen. Hur snabbt detta sker i realiteten, beror på kapacitanserna C_1 och C_2 , switchens resistans R_{on} , då den leder, och op:n:s icke-idealala egenskaper. Men om inte klockfrekvensen är för hög, kan vi anta att strömpulsens bredd är försunbar jämfört med klockintervallets längd, varför utspänningen v_2 från op:n kan betraktas som en styckvis konstant spänning. Vi kan alltså betrakta v_2 som en "sample-and-hold-spänning", och vi kan därför beskriva systemet som

ett tidsdiskret system. Vid spänningen v_1 beträffar, så kan den vara en kontinuerligt varierande spänning (en analog signal), men kan också lika gärna vara en styckvis konstant spänning från t ex en annan SC-integrator. Oavsett vilket som gäller, så samlas v_1 omedelbart före switchomslaget av integratorkretsen, som förutom att fungera som integrator, även fungerar som "sample-and-hold-krets" på samma gång. Samplingsfrekvensen är här lika med klockfrekvensen, men det bör poängeras att detta inte gäller allmänt för SC-filter. Ibland kan klockfrekvensen vara väsentligt högre än samplingsfrekvensen, och ibland kan samplingsfrekvensen vara högre än klockfrekvensen (vid t ex s k "dubbel sampling"). Det beror på hur filten konstrueras.

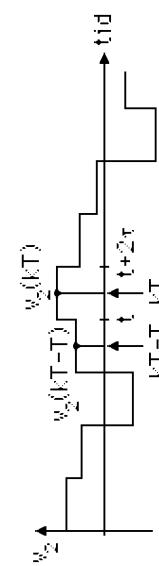


Utsignal från integratorn

Om vi sätter $t + \tau = kT$ och $2\tau = T$ (=sampleintervall), får vi följande differensekvation:

$$v_2(kT) = v_2(kT-T) - (C_1/C_2) v_1(kT-T)$$

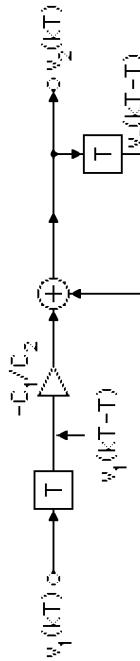Differensekvationen är en beskrivning av följande flödesschema:




Vi kan z-transformera differensekvationen, vilket leder till:

$$V_2(z) = z^{-1}V_2(z) - (C_1/C_2)z^{-1}V_1(z)$$

vilket ger kretsens överföringsfunktion:

$$H(z) = V_2(z)/V_1(z) = -(C_1/C_2)z^{-1}/(1 - z^{-1}) = -(C_1/C_2)/(z - 1)$$

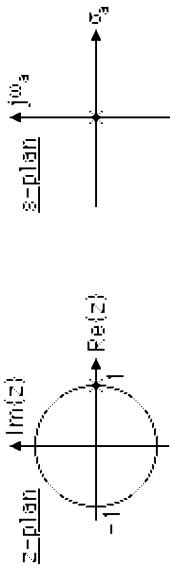Överföringsfunktionen har en pol för $z = 1$, vilket kan anses motsvara punkten $s = 0$ i det tidskontinuerliga fallet (den aktiva RC-integratorn har en pol för $s = 0$).




Poler hos en integrator i z-resp s-planet (index "a" står för "analog").

Vad den styckvis konstanta utspänningen v_2 beträffar, så representerar "höjden av varje trappstege" ett signalsampel. Samplet finns således tillgängligt under (praktiskt taget) hela sampleintervall och kan när som helst under detta intervall matas vidare till nästa krets i det system, där integratorn ingår som delen på enhetscirkeln, utan integratorn inte används som ett ensamt system p g a polen på enhetscirkeln, vilket motsvarar att polen flyttas innanför enhetscirkeln (jämför en aktiv RC-integrator med t ex en resistans parallell med C_2). Eventuellt kan integratorn förses med en switch parallellt med C_2 , som med jämna mellanrum nollställer integratorn.

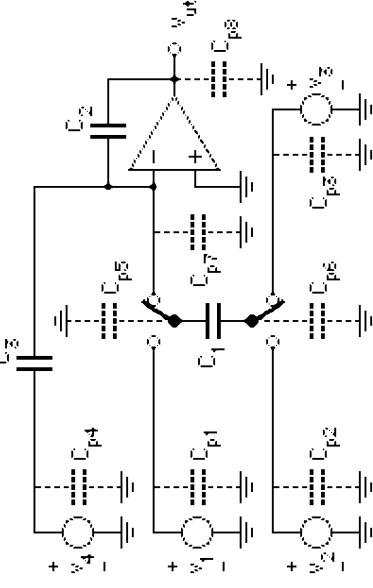10. Parasitiska kapacitanser

Det är viktigt att komma ihåg, när man konstruerar ett SC-filter, att det finns parasitkapacitanser i varje nod i filtret. Det gäller att konstruera filtret på ett sådant sätt, att parasitkapacitanserna får så liten inverkan som möjligt. Betrakta speciellt kretsen enligt figuren nedan, där parasitkapacitanserna i samtliga noder markerats. Kretsen är en summerande och integrerande krets, som ofta ingår som "byggblock" i SC-filter.



Parasitkapacitanserna inverkar på olika sätt i kretsen och har olika betydelse, beroende på vilket problem som betraktas. Om vi kan anse operationsförstärkaren såsom "nägorlunda ideal", behöver vi egentligen endast

betrakta inverkan av C_{p5} och C_{p6} . Vad $C_{p1} - C_{p4}$ beträffar, så kopplas de parallellt med olika spänningsskällor (förstärkarkartutgångar), varför vi kan bortse från dem, när det gäller själva signalbehandlingen i integratorn/summatorn. På motsvarande sätt för C_{p7} . Parasiten C_{p7} har betydelse, när det gäller att bestämma "power-supply rejection". Den kan anses bestå av två komponenter, en till den negativa matningsspänningen och en till den positiva matningsspänningen. Ur signalbehandlingssynpunkt kan vi anta som en första approximation att C_{p7} inte inverkar, eftersom parasiten är kopplad till virtuell jord och således oladdad (däremot kan störningar i matningsspänningarna inverka via parasiten på signalbehandlingen).

För C_{p5} och C_{p6} gäller följande resonemang:

Om v_1 är en signalkälla (som i föregående exempel), kommer C_{p5} att laddas av källan parallellt med C_1 och således inverka på signalbehandlingen. Om däremot v_1 ersätts med jord, kommer C_{p5} att switchas mellan jord och virtuell jord, varför dess laddning förblir = 0 (eller konstant). I så fall kan C_{p5} :s inverkan negligeras (om op.n.s förstärkning är någorlunda stor). Parasiten C_{p6} switchas mellan källorna v_2 och v_3 och inverkar inte på signalbehandlingen i kretsen. Om således $v_1 = 0$ (jord), kan kretsen vid en första approximation anses vara "parasitökänslig". Detta innebär att integratorn i det tidigare exemplet inte är så lämplig, eftersom den är parasitökänslig. Man föredrar att i stället använda andra typer av integratorer (med insignalen v_2 och v_3), vilka behandlas senare.

Beträffande parasiternas storlek, etc, så är bottenplattparasiterna störst (och värst). Det finns filter som presenterats i facklitteraturen som är bottenplattparasitökänsliga, men sådana konstruktioner kan nog avskrivas såsom ganska värdeförlösa. En viktig sak att tänka på i detta sammanhang är att konstruera filtren på ett sådant sätt, att det är kondensatorernas topplatbor som ansluts till op-ingångarna (både för fasta och switchade kondensatorer). Detta gäller även för "parasitökänsliga" SC-kretsar.

11. Byggblock i SC-filter — SC-integratorer

Det finns två huvudtyper av SC-integratorer man föredrar — båda är s k "parasitökänsliga" integratorer, dvs inverkan av parasitkapacitanserna är undertryckt. Här skall vi studera integratorernas funktion i detalj.


11.1 Ikke-inverterande integrator

Betrakta integratorn vid tidpunkterna $t - \tau$, t och $t + \tau$, där $\tau = T/2$, och $T =$ sampelpunkterna. Anta att operationsförstärken är ideal.

Tidpunkt $t - \tau$:


Om vi sätter $t + \tau = kT$ och $2\tau = T$, får vi differensekvationen:
 $v_2(kT) = v_2(kT - T) + C_1/C_2 v_1(kT - T)$

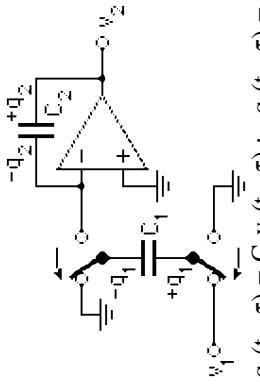dvs integratorn kan betraktas som (del av) ett tidsdiskret filter. Genom transformering kan vi få kretsens överföringsfunktion. Vi får tydligen:




$$q_1(t - \tau) = C_1 v_1(t - \tau); \quad q_2(t - \tau) = C_2 v_2(t - \tau)$$

Tidpunkt t :

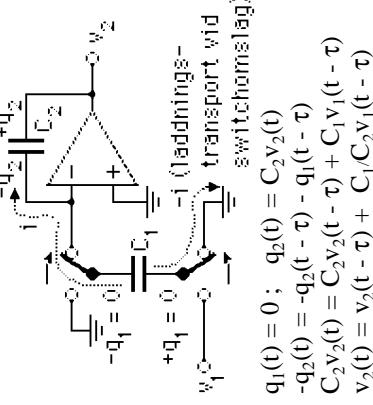

$$\begin{aligned} q_1(t) &= 0; \quad q_2(t) = C_2 v_2(t) \\ -q_2(t) &= -q_2(t - \tau) - q_1(t - \tau) \\ C_2 v_2(t) &= C_2 v_2(t - \tau) + C_1 v_1(t - \tau) \\ v_2(t) &= v_2(t - \tau) + C_1/C_2 v_1(t - \tau) \end{aligned}$$

Tidpunkt $t + \tau$:

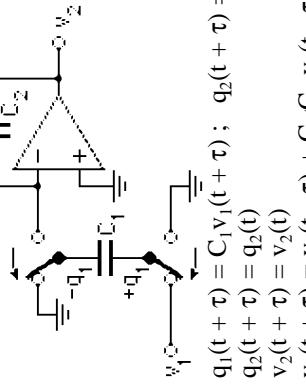

$$\begin{aligned} q_1(t + \tau) &= C_1 v_1(t + \tau); \quad q_2(t + \tau) = C_2 v_2(t + \tau) \\ q_2(t + \tau) &= q_2(t) \\ v_2(t + \tau) &= v_2(t) \\ v_2(t + \tau) &= v_2(t - \tau) + C_1/C_2 v_1(t - \tau) \end{aligned}$$

$$V_2(z) = z^{-1}V_2(z) + C_1 C_2 z^{-1} V_1(z)$$


varefter vi får överföringsfunktionen $H(z) = V_2(z)/V_1(z)$ enligt:

$$H(z) = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{z-1}$$

Speciellt får man på enhetscirkeln, dvs för $z = e^{j\omega T}$

$$H(z) = \frac{C_1}{C_2} \cdot e^{-j\omega T/2} \cdot \frac{1}{j2\sin(\omega T/2)}$$

I figuren visas utspänningen från integratorn och strömpulserna som funktion av tiden. Vi tänker oss att tidpunkterna $t - \tau$, t och $t + \tau$ är tidpunkter omedelbart efter switchomslag. Vidare tänker vi oss att strömpulsernas bredd är så obetydlig, att den är försumbar vid jämförelse med sampelpintervallet. Observera att dessa pulser enbart är de som orsakar omladdning av kondensatorn C_2 . Givetvis får man också strömpulser vid uppladdning av C_1 (vid tidpunkterna $t - \tau$ och $t + \tau$), men dessa är alltså inte med i figuren.

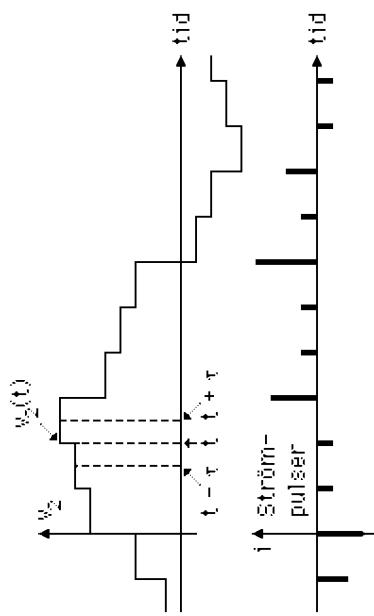

$$v_2(kT) = v_2(kT - T) - \frac{1}{C_2} v_1(kT)$$


Genom z-transformering får man överföringsfunktionen $H(z) = V_2(z)/V_1(z)$ enligt:

$$H(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{z}{z-1}$$


Frekvensegenskaperna fås för $z = e^{j\omega T}$, dvs på enhetscirkeln i z-planet. Vi får:

$$H(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot e^{j\omega T/2} \cdot \frac{1}{j2\sin(\omega T/2)}$$


Till skillnad från den icke-inverterande integratoren, har den inverterande integratoren en direktkoppling mellan in- och utgång under den ena klockfasen. Detta innebär att V_1 måste vara en styckvis konstant signal för att kretsen skall kunna betraktas som en tidsdiskret krets. Om kretsen används som ingångssignal i ett filter med tidskontinuerlig insignal, måste den i regel föregås av en extra sample-and-hold-krets. Eftersom detta kräver en extra förstärkare, försöker man undvika att använda integratoren på detta sätt.

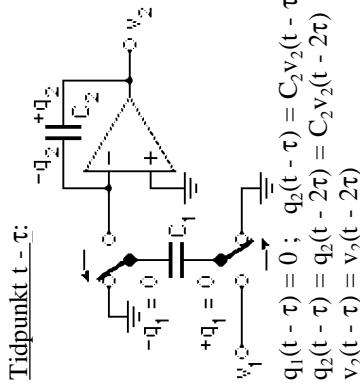

Tidpunkt $t - \tau$:

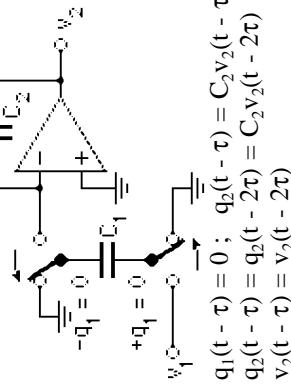

Tidpunkt:

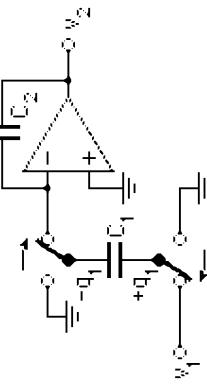

Genom att ändra fasningen på switcharna får man en inverterande integrator. Denna är också "parasitökänslig". Med hjälp av laddningsanalys får man på liknande sätt som tidigare:

$$v_2(t) = v_2(t - 2\tau) - \frac{C_1}{C_2} v_1(t)$$


Sätt $t = kT$ och $\tau = T/2$, så erhålls differensekvationen:

$$\begin{aligned} q_1(t) &= C_1 v_1(t); \quad q_2(t) = C_2 v_2(t) \\ -q_1(t) - q_2(t) &= -q_2(t - \tau) \\ C_1 v_1(t) + C_2 v_2(t) &= C_2 v_2(t - 2\tau) \\ v_2(t) &= v_2(t - 2\tau) - C_1/C_2 v_1(t) \end{aligned}$$

11.3 Integratorer med flera ingångar


I ett kompletts filter används de föregående integratorerna i kombination med varandra. Man använder därvid samma operationsförstärkare för flera insignaler. I figuren visas några exempel. Parasitokäntsiga realiseringar.

a) Differentiell integrator

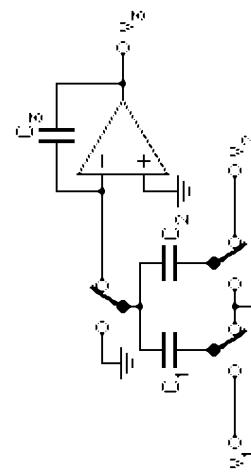


$$V_3(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \left(\frac{C_1}{C_3} V_1(z) - \frac{C_2}{C_3} V_2(z) \right)$$

b) Summerande integrator

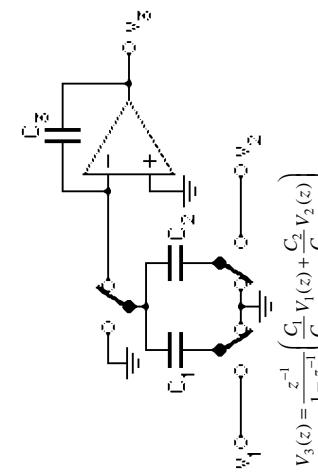

$$V_3(z) = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \left(\frac{C_1}{C_3} V_1(z) + \frac{C_2}{C_3} V_2(z) \right)$$

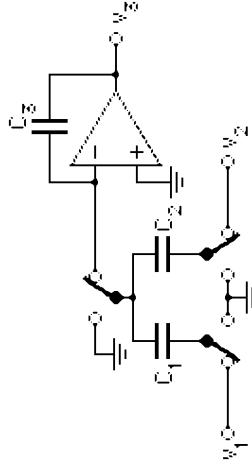c) Summerande och inverterande integrator



$$V_3(z) = -\frac{1}{1-z^{-1}} \left(\frac{C_1}{C_3} V_1(z) + \frac{C_2}{C_3} V_2(z) \right)$$

12. Design av SC-filter av leapfrog-typ

I detta kapitel skall vi studera design av SC-filter av i första hand LP-typ. De vanligaste (och kanske bästa) strukturerna är av leapfrogtyp. För denna typ av filter utgår man från ett analogt referensfilter, vanligtvis ett LC-stegnät som är dubbelt resistivt avslutat. Genom att unnyttja sambanden mellan strömmar och spänningar kan man få ett flödesschema innehållande integratorer som lämpar sig att avbilda till det tidsdiskreta fallet. Avbildningen sker genom någon lämplig transformation från s- till z-planet. Den enklaste transformationen man kan använda är den s- k LDI-transformationen (Lossless Discrete Integrator), som från början användes av L. T. Bruton för att realisera digitala filter. Senare har den kommit att användas speciellt för SC-filter av leapfrogtyp. En liknande transformation, som framför allt har använts för digitala filter, är den bilinjära transformationen. Under senare är har transformationen också kommit till användning vid design av SC-filter.

12.1 LDI-transformerat filter

LDI-transformationen kan skrivas:

$$s = s_0(z^{1/2} - z^{-1/2}) = s_0(1 - z^{-1})/z^{-1/2}$$


där s_0 är en skalningsfaktor för avbildningen mellan s- och z-planet. För $s = j\omega_a$ och $z = e^{j\omega_a T}$, där "a" står för "analog" och T är sampeltintervall, fås frekvenssambandet mellan det analoga och det tidsdiskreta fallet enligt

$$\omega_a = 2 s_0 \sin(\omega_a T/2)$$

Konstanten s_0 bestäms av ett önskat frekvenssamband mellan det tidskontinuerliga filtret och det tidsdiskreta filtret. För en viss vinkel $\omega_0 T$ längs enhetscirkeln i z-planet och en motsvarande vinkelfrekvens ω_{a0} längs $j\omega_a$ -axeln i s-planet får uppbenbarligen:

$$s_0 = \omega_{a0}/[2 \sin(\omega_0 T/2)]$$

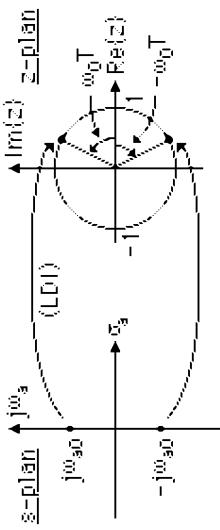
vilket alltså bestämmer skalaningen i avbildningen.



I stället för att använda en konstant s_0 , kan man naturligtvis använda transformationen utan denna konstant (vilket är det samma som att sätta $s_0 = 1$). Detta är samma sak som att använda variabeln $S = s/s_0$ i stället för s , dvs det analoga filtret skalas före avbildningen, så att önskat resultat erhålls. Oftast brukar man son sambörande värden använda vinkel och vinkelfrekvens svarande mot filtrlets bandbredd.

Exempel: Studera konstruktionen av ett 3:e ordningens LP-filter med cuttoffvinkel $\omega_c T = \pi/30 = 6^\circ$ (förhållanden mellan samplingsfrekvens och filtrlets gränsfrekvens är 60). Utgå från ett 3:e ordningens filter av chebyshev I-typ med $A_{\max} = 0.5$ dB. Använd LD-transformacionen.


Referensfilter:

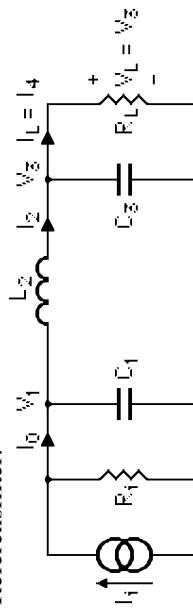


Normerade värden: $R_i = R_L = 1$; $C_1 = C_3 = 1.5963$; $L_2 = 1.0967$
Konstruktion av flödesschema (R är en hjälpstörhet — en lämplig konstant eller i vissa fall en lämplig frekvensberoende funktion):

$$R_{I_0} = R_i \cdot \frac{1}{V_1}; \quad V_1 = \frac{1}{sRC_1} (R_{I_0} - R_{I_2}); \quad R_{I_2} = \frac{R}{sL_2} (V_1 - V_3);$$

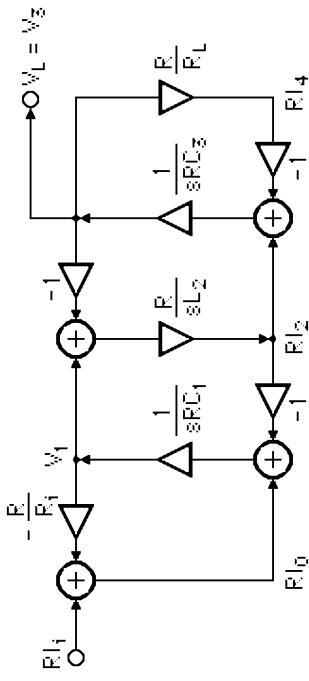
$$V_3 = \frac{1}{sRC_3} (R_{I_2} - R_{I_4}); \quad R_{I_4} = -\frac{R}{R_L}; \quad V_L = V_3; \quad R_{I_L} = R_{I_4}.$$




Modificering ger:

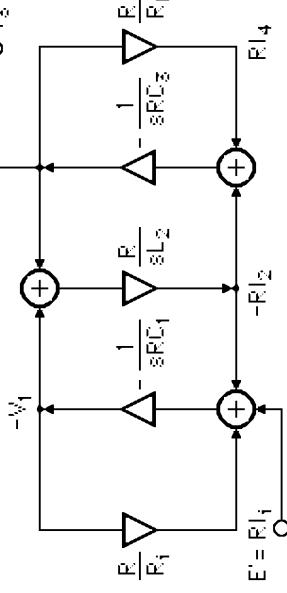

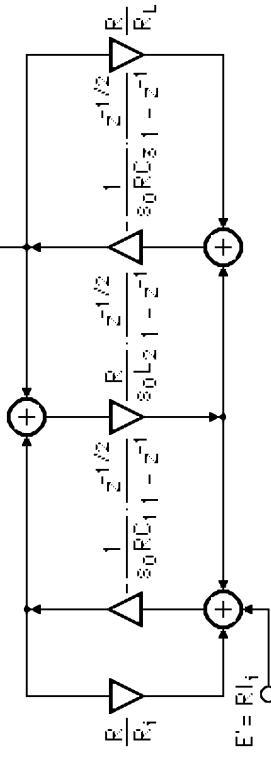Inför $s = s_0(1 - z^{-1})/z^{1/2}$ i schemat:



Ett ekivalent schema kan fås enligt:

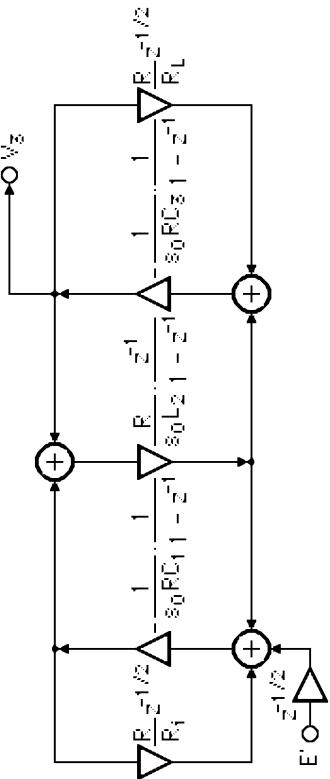

Vi har fyra slingor i filtret. Två av dem har en total direkt fördräjning med ett sampelintervall T , vilket svarar mot faktorn z^{-1} . De yttre slingorna däremot, har en faktor $z^{-1/2}$, vilket motsvarar fördräjningen $T/2$. Dessa slingor är inte realisierbara, vilket innebär att vi antingen måste öka fördräjningen, så att vi får T i stället för $T/2$, eller också tar vi bort fördräjningen helt. En lämplig parasitokänslig realisering kan vi få om vi tar bort den helt. Detta innebär således för flödesschemat att vi modifierar detta så att vi har R/R_i resp R/R_L i de yttre återkopplingarna i stället för $(R/R_i)z^{-1/2}$ resp $(R/R_L)z^{-1/2}$. På ingången kan vi tillföra en extra faktor $-z^{-1/2}$, vilket innebär att vi inför en extra fördräjning (som dock saknar betydelse, eftersom vi har en analog insignal) och ett teckenbyte hos utsignalen ($\Leftrightarrow 180^\circ$ fasändring). Vitsen med den sista modifieringen är att vi då kan använda den icke-inverterande integratorn för utsignalen, och således slipper vi en extra sample-and-hold-krets. Vi får alltså schemat:

$$R_i z^{-1/2} = R_i e^{-j\omega T/2} = R_i [\cos(\omega T/2) - j \sin(\omega T/2)]$$

Eftersom $\sin(\omega T/2) = \omega_a/2s_0$ enligt LDI-transformationen, får vi impedansen:

$$R_i \sqrt{1 - (\omega_a/2s_0)^2} - j(\omega_a/2s_0)$$

Uppenbarligen kan detta uttryck tolkas som en frekvensberoende resistans i serie med en negativ induktans $L = -R_i/2s_0$.



Vi kan också skriva:


$$R_i z^{-1/2} = R_i / z^{1/2} = \frac{1}{\cos(\omega T/2)/R_i + j \sin(\omega T/2)/R_i}$$

vilket är detsamma som impedansen:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (\omega_a/2s_0)^2} / R_i + j(\omega_a/2s_0 R_i)} = \frac{1}{G + jB}$$


där $G + jB$ är motsvarande admittans. Uppenbarligen kan detta uttryck tolkas som den frekvensberoende resistansen
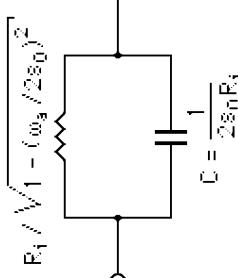
$$R_i \text{ parallel med kapacitansen } 1/2s_0 R_i$$



$$C = \frac{1}{2s_0 R_i}$$

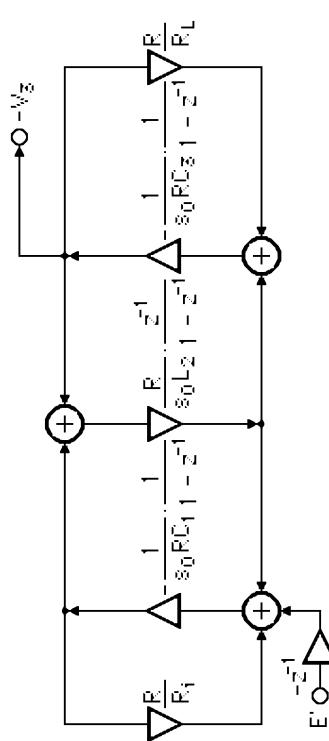Att ta bort de yttre fördräjningarna får samma effekt som om referensfiltret hade innehållit impedanserna $R_i z^{-1/2}$ och $R_L z^{-1/2}$ i stället för R_i och R_L , vilket är ganska enkelt att inse. Om vi sätter $z = e^{j\omega T}$, dvs om vi väljer enhetscirkeln i z -planet, får vi:






Eftersom vi valt ett referensfilter med en strömgenerator på ingången, kommer kapacitansen $1/2s_0 R_i$ att hamna parallellt med kapacitansen C_1 och således adderas till denna. Detta är ekvivalent med att vi har ett något felaktigt

referensfilter. Men vi kan kompensera för detta kapacitansaddition genom att från början subtrahera bort motsvarande kapacitans från C_1 , dvs i stället för C_1 , använder vi den korrigrade kapacitansen $C_1' = C_1 - 1/2s_0R_i$ i referensfiltret, alltså kapacitansen $C_1' = C_1 - \sin(\omega_0 T/2)/\omega_{a0}R_i$ om vi sätter in uttrycket på s_0 . På samma sätt får vi kapacitansen $C_3 - \sin(\omega_0 T/2)/\omega_{a0}R_L$ i stället för C_3 .

Därmed har vi kompenserat för de extra kapacitanser som det motsvarar att ta bort faktorn $z^{-1/2}$ i de yttrre återkopplingarna. Vad frekvensberoendet hos resistanserna beträffar, så är det svårare att kompensera för detta. Vi måste i så fall designa ett nytt referensfilter med hjälp av ett datorprogram, i vilket man tar hänsyn till frekvensberoendet hos resistanserna. Detta gör vi inte här, utan vi lämnar det problemet. För övrigt är inte felet särskilt stort i ett någorlunda smallbandigt filter, eftersom i så fall:

$$\omega_a/2s_0 = \omega_a \sin(\omega_0 T/2) / \omega_{a0} \ll 1 \quad (\omega_a < 1 \text{ i passbandet})$$

För att sammanfatta det hela, så har vi alltså fått ett referensfilter enligt figuren nedan med tillhörande, kompenserat flödesschema. Vidare ser vi en SC-filteurrealisering, i vilken vi använder en ickeinverterande, summerande integrator och två inverterande, summerande integratorer. Filtnet är parasitokänsligt, dvs inverkan av parasitkapacitanser är kraftigt undertryckt. Kapacitanserna i SC-filtret har numrerats $C_4 - C_{13}$ för att inte någon förväxling med referensfiltrets kapacitanser skall riskeras.

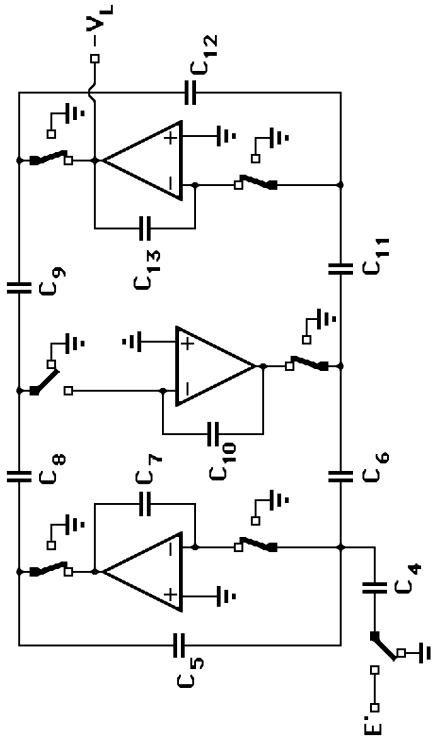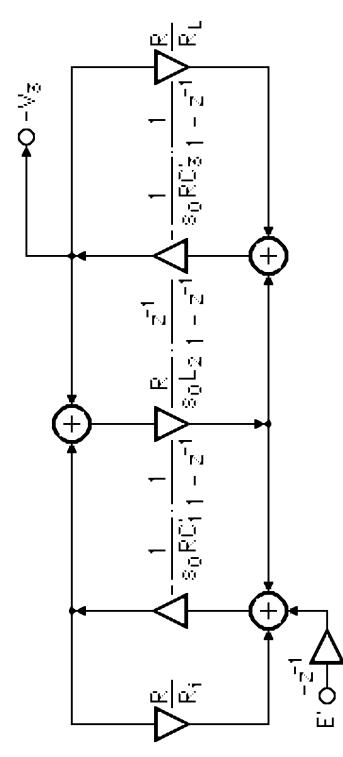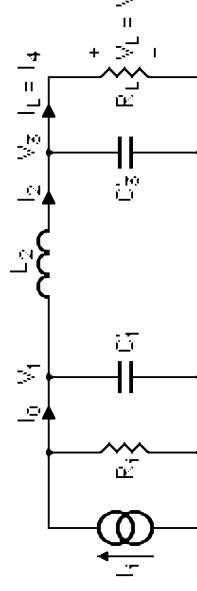

Genom jämförelse av flödesschema och SC-filter kan vi bestämma kapacitanskvoterna (observera att det alltid är fråga om att bestämma kapacitanskvoter, absoluta kapacitansvärdet är ett problem att lösa, när filtrret skall implementeras i hårdvara). Vi får:

$$\frac{C_4}{C_7} = \frac{C_5}{C_7} = \frac{C_6}{s_0 RC_1} = \frac{1}{s_0 R [C_1 - 1/2s_0 R_i]} =$$

$$= 1/\{\omega_{a0} R C_1/[2 \sin(\omega_c T/2)] - R/2R_i\} = 0.06779$$

$$\frac{C_{11}}{C_{13}} = \frac{C_{12}}{C_{13}} = \frac{1}{s_0 RC_3} = \frac{1}{s_0 R [C_3 - 1/2s_0 R_L]} =$$

$$= 1/\{\omega_{a0} R C_3/[2 \sin(\omega_c T/2)] - R/2R_L\} = 0.06779$$



(Samma värde som tidigare p g a symmetrin i referensfiltret)

$$\frac{C_8}{C_{10}} = \frac{C_9}{C_{10}} = \frac{R}{s_0 L_2} = \frac{2R \sin(\omega_c T/2)}{\omega_{a0} L_2} = 0.09544$$


då $R = R_i = R_L = 1$; $C_1 = C_3 = 1.5963$; $L_2 = 1.0967$; $\omega_{a0} = 1$; $\omega_c T = 6^\circ$; och $s_0 = \omega_{a0}/[2 \sin(\omega_c T/2)] = 1/[2 \sin(3^\circ)] = 9.5536613$

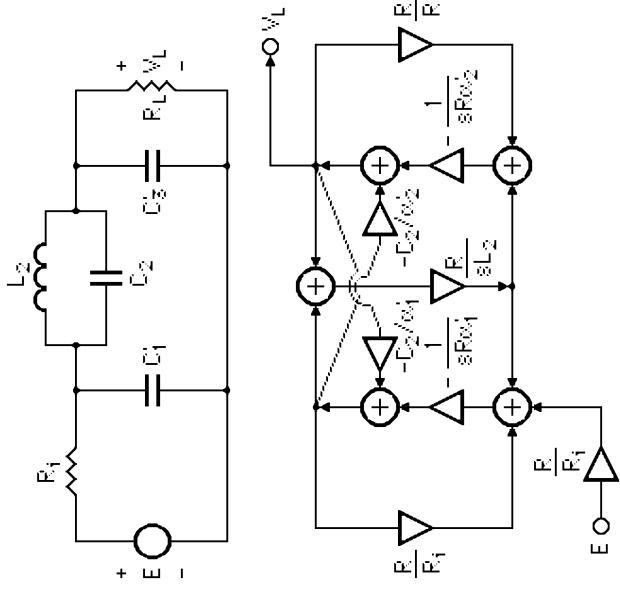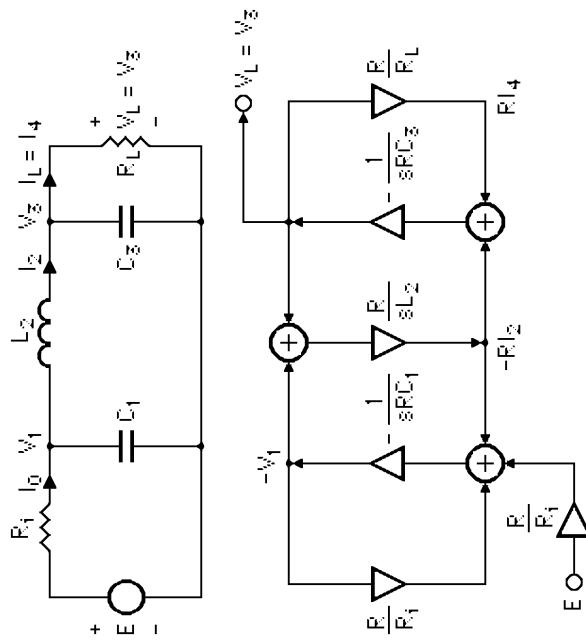12.2 Spänningsgenerator i referensfiltret

Om referensfiltret i stället har en spänningsgenerator enligt figuren, ändrar detta egentligen ingenting vad realiseringen av leapfrogfiltret beträffar. Vi får:


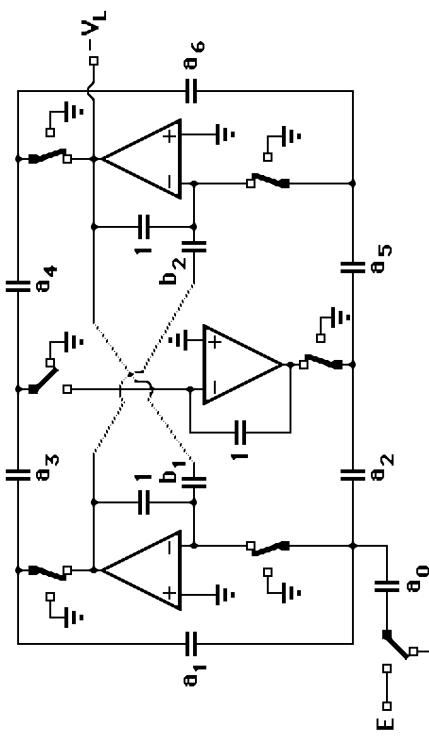
$$\alpha_1' = C_1 + C_2 = C_1 - 1/2s_0R_i + C_2; \quad \alpha_2' = C_2 + C_3 = C_2 + C_3 - 1/2s_0R_L$$



Leapfrogschemat skiljer sig från det tidigare endast vad beträffar konstanten på ingången, vilket är oväsentligt. Denna konstant (som inte ingår i någon loop, och inte behöver korrigeras för approximationer i LDI-transformeringen) kommer ändå att förändras, när man skalar filtrets signallivvär, vilket går igenom senare. Detta innebär att design och kompensering vid realisering vid ett SC-filter blir på samma sätt som tidigare.

12.3 Realisering av ett elliptiskt filter

Om referensfiltret är ett 3:e ordningens elliptiskt filter enligt figuren, blir leapfrogschemat lätt modifierat. Design och realisering sker på analogt sätt som för det tidigare filtret. Även här får man samma kompensering som tidigare, dvs de ytter kapacitanserna har minskats med $1/2s_0R_i$ resp $1/2s_0R_L$ jämfört med "tubefiltret".

$$a_0 = a_1 = a_2 = 1/s_0R\alpha_1'; \quad b_1 = C_2/\alpha_1'; \quad b_2 = C_2/\alpha_2'; \quad a_5 = a_6 = 1/s_0R\alpha_2';$$


Kapacitanserna i SC-filtret har normalerats m a p kapacitanserna parallellt med operationsförstärkarna. Det gäller att :

$$a_3 = a_4 = R/s_0L_2 ; \quad R = R_i = R_L = 1.$$

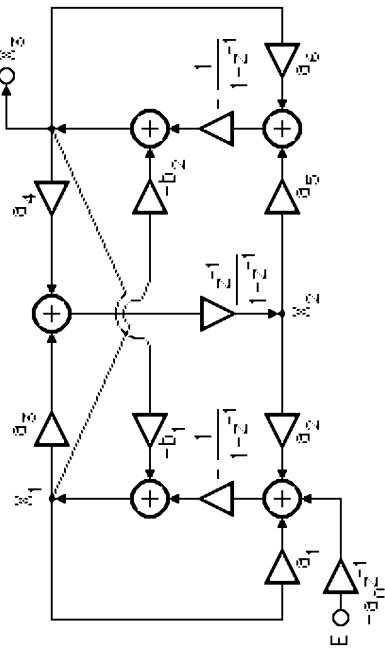12.4 Skalning av signalnivåerna i leapfrogfilter


Signalnivåerna i ett aktivt RC-filter eller SC-filter kan variera avsevärt, vilket gör det önskvärt att kunna skala nivåerna, så att man ökar det dynamiska området. Vissa filterstrukturer eller realiseringar kan vara svåra (eller omöjliga) att skala, vilket är en väsentlig nackdel för dessa strukturer. För att man inte skall överstyrta någon av förstärkarna i en sådan realisering, kan det vara nödvändigt att hålla insignalen på en relativt låg nivå, vilket naturligtvis innebär att signal-brusförhållandet blir dåligt. Leapfrogfilter, däremot, är optimalt skalbara, under förutsättning att man använder integratorer, för vilka ingångssignalerna kan multipliceras med olika koefficienter. De realiseringar som tas upp här är just av en sådan typ. Denna möjlighet till optimal skalning i kombination med låg känslighet för elementvariationer, samt att man i SC-filtrefallet kan åstadkomma parasitökäntsiga realiseringar, gör att just leapfrogfilter är bland de bästa SC-filter man kan konstruera.

Principen för skalning av leapfrogfilter är egentligen mycket enkel och förklaras här med hjälp av ett exempel. Betrakta flödesschemat i figuren nedan, som motsvarar ett 3:e ordningens elliptiskt filter. Filtnret är först oskalt och har då utsignalerna X_1, X_2, X_3 från de grenar som motsvarar förstärkare i realiseringen. Dessa signaler är således densamma som utsignalerna från de olika förstärkarna. Genom att införa extra koefficienter $k_1, k_2, k_3, 1/k_2$ och $1/k_3$ kan vi skala alla dessa signaler till en lämplig nivå, utan att vi förändrar överföringsfunktionens poler och nollställen i z-planet. Införandet av dessa koefficienter motsvarar införandet av idealna transformatorer i referensfiltret. Observera, att skalningsmetoden är densamma för aktiva RC-filter av leapfrogtyp.




Principen för skalning är följande:

Med k_1 multipliceras alla signalnivåer i noder som kommer efter denna koefficient, dvs X_1, X_2 och X_3 kommer allesammans att multipliceras med k_1 . Välj k_1 så att $k_1 X_1$ får en lämplig nivå. Med k_2 multipliceras alla signalnivåer till höger om denna koefficient, dvs X_2 och X_3 . Samtidigt som vi inför k_2 , inför vi också det inverterade värdet $1/k_2$, varför signalnivåer till vänster — t ex X_1 — inte påverkas. Välj k_2 så att $k_1 k_2 X_2$ får en lämplig nivå. Slutligen väljs k_3 så att $k_1 k_2 k_3 X_3$ får en lämplig nivå. Införandet av $1/k_3$ medför att signalnivåer till vänster om k_3 inte påverkas av denna multiplikation. Genom att följa den beskrivna skalningsprocedturen har vi således fått en lämplig nivå hos samtliga signaler, dvs filtret blir optimalt skalat. Hos SC-filterrealiseringen innebär skalningen inte någon förändrad struktur. Det enda som händer är att kapacitansförhållandena förändras jämfört med det oskalade filtret. Man brukar välja skalningskoefficienterna på ett sådant sätt att de maximala signalnivåerna (vilka inträffar för olika frekvenser i olika noder) blir lika med insignalens nivå — s k L_∞ -normskalning. På så sätt kan man garantera att utsignalen från samtliga förstärkare aldrig får ett större swing än insignalen, och filtret kan inte överstyras (om inte insignalen är orimligt stor).

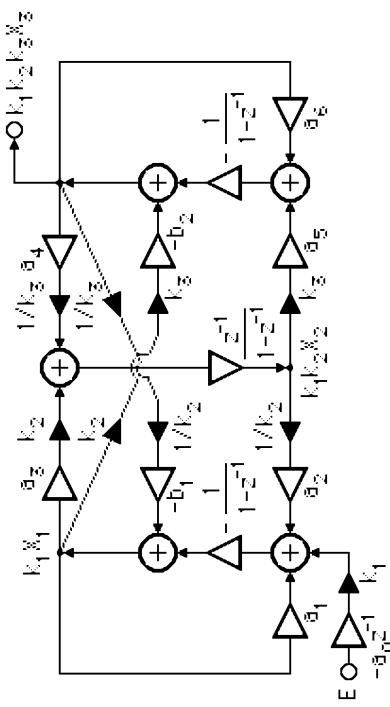

I figuren nedan visas en skalad SC-filterrealisering. Jämför med det oskalade filtret i föregående avsnitt. kapacitanserna är normalerade n a p kapacitanserna parallellt med op-förstärkarna, vilket innebär att värdena är delsamma som kapacitanskvoterna. Det gäller att $X_1' = k_1 X_1, X_2' = k_1 k_2 X_2, X_3' = k_1 k_2 k_3 X_3$.

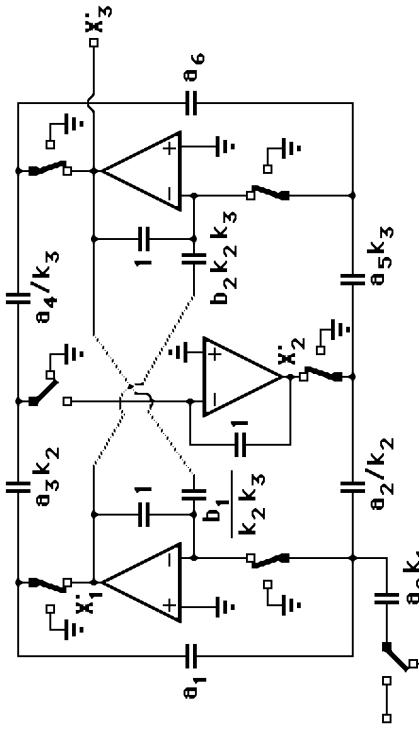När man bestämmer skalningskoefficienternas storlek, använder man sig lämpligen av ett simulatingsprogram, med vars hjälp man bestämmer överföringsfunktionernas maximala absolutbelopp (L_∞ -normerna) i det oskalade filtret, varefter skalningskoefficienterna enkelt kan beräknas.



På analogt sätt kan filter av högre ordning skalas. Se även övningsexempel 11 och 15.

13. Simulering av SC-filter

Vid konstruktion av SC-filter använder man sig lämpligen av något simuleringssprogram, med vars hjälp man enkelt kan studera frekvensvaren (belopp och fas) m m. Det finns flera olika program för detta ändamål tillgängliga, t ex SWITCAP, som utvecklats vid Columbia-universitetet i New York. Detta program är enkelt att använda och har blivit populärt bland SC-filterkonstruktörer på många håll i världen.

14. Bilinjärt transformerade SC-filter

LDI-transformation kan egentligen endast användas för relativt smalbandiga filter (förhållandet mellan bandbredd och samplingsfrekvens är litet). För bredbandigare filter kan man i stället använda sig av den bilinjära transformationen, vilken i princip kan användas för godtyckliga bandbredder (givetvis måste bandbredden vara mindre än halva samplingsfrekvensen, ett krav som alltid gäller vid tidsdiskreta filter). Den bilinjära transformationen kan skrivas:

$$s = s_0 \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \Leftrightarrow z = \frac{1 + s/s_0}{1 - s/s_0}$$


där s_0 är skalningskonstant för avbildningen mellan s- och z-planet.
För $s = j\omega_a$ och $z = e^{j\omega T}$ får man frekvenssambandet:

$$\omega_a = s_0 \tan(\omega T/2)$$

Precis som för LDI-transformationen bestäms skalningskonstanterna av ett önskat frekvenssamband, vanligen vid bandgränsen. Vi får:

$$s_0 = \omega_{a0}/\tan(\omega_0 T/2)$$

Ofta utelämnar man konstanten s_0 i transformationen (det samma som att sätta $s_0 = 1$). Detta är ekivalent med att använda den normalrade variabeln $S = s/s_0$ i stället för s i det analoga filtret (jämför med design av digitala vågfilter, där Richards' variabel används). I figuren nedan visas hur s-planet avbildas på z-planet genom den bilinjära transformationen, samt hur ett lågpassfilter avbildas enligt frekvenssambandet $\omega_a = s_0 \tan(\omega T/2)$. Speciellt kan observeras att $s = 0$ avbildas på $z = 1$, och att $s = \infty$ avbildas på $z = -1$.

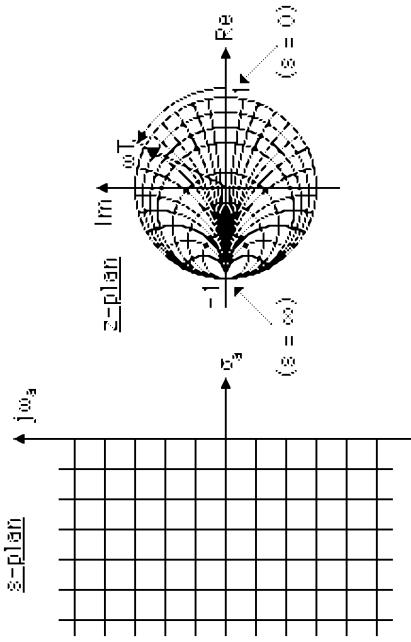


anologa, resp det tidsdiskreta filtrets bandgränsar, dvs för lågpassfilter väljer vi

$$\omega_{a0} = \omega_{ac} \text{ resp } \omega_0 T = \omega_c T.$$

Om referensfiltret är normalerat m a p bandgränsen ("tabellfilter") är $\omega_{ac} = 1$.

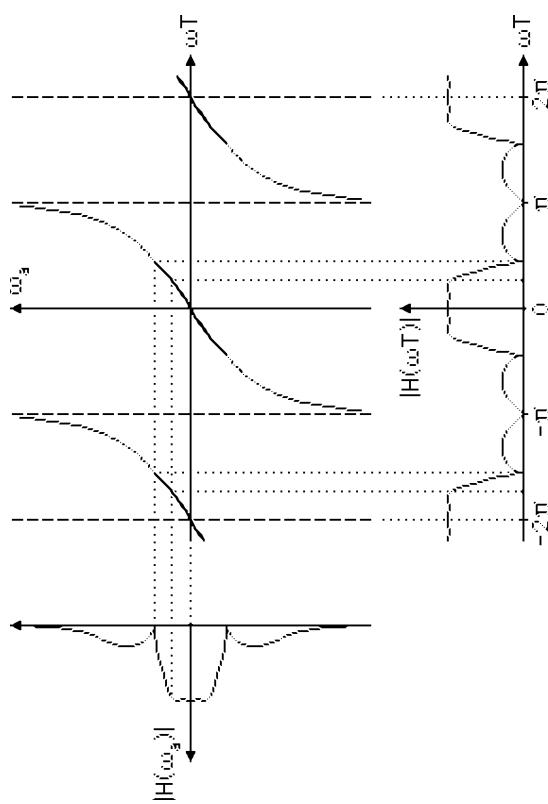Exempel: Studera konstruktionen av ett 3:e ordningens ellipiskt LP-filter av leapfrogtyp med cutoff-vinkel $\omega_c T = \pi/5 = 36^\circ$. Utgå från referensfiltret CC 03 15 16 enligt figuren och använd bilinjär transformation från s till z-planet.



Normalerade värden: $R_i = R_L = 1; C_{1n} = C_{3n} = 0.989727;$

$$L_{2n} = 1.086872; C_{2n} = 0.052941. \\ A_{\max} = 0.0988 \text{ dB}; A_{\min} = 40.8 \text{ dB}.$$

Det avnormalerade referensfiltret får man genom att dividera kapacitanser och induktans med $\tan(18^\circ)$. Filtrat ovan är normalerat m a p gränsvinkelfrekvensen, varför $\omega_{ac} = 1$.

Ett flödesschema av leapfrogtyp ses i figuren nedan. I schemat har s bytts ut mot $(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})$. Observera, att vi inte har gjort någon kompensering av det slag som används vid LDI-design, eftersom det här är fråga om "exakt design".

I följande avsnitt skall vi studera hur man kan manipulera flödesschemat, då man använder sig av den bilinjära transformationen. Det resultat man erhåller är ett schema liknande det man får med LDI-transformationen. Skillnaden är att man slipper göra de approximationer som är nödvändiga ned LDI-transformationen. Man kan således få en "exakt" realisering av den bilinjärt transformeraade överföringsfunktionen.

Vi skall använda den bilinjära transformationen utan s_0 i uttryckken, eftersom detta är det vanligaste förfarandet numera. Detta betyder att man skalar referensfiltret före själva avbildningen, så att man får önskat resultat. Utgångsfiltrets induktanser och kapacitanser, L'_i och C'_i , multipliceras därför med $s_0 = \omega_{a0}/\tan(\omega_0 T/2)$, så att man får induktanserna och kapacitanserna

$$L_i = L'_i s_0 \text{ och } C_i = C'_i s_0$$

i stället. På motsvarande sätt kunde vi vid LDI-transformationen ha "bakat in" $s_0 = \omega_{a0}/[2\sin(\omega_0 T/2)]$ i referensfiltrets induktanser och kapacitanser före avbildningen. Vid avbildningen väljer vi vanlig s ω_{a0} och $\omega_0 T$ som det

Där konstanterna A_1, \dots, B_2 bestäms enligt:


$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2}{R\alpha_1 + R/L_2 - R/R_1} \cdot A_2 = \frac{2R}{L_2} ; A_3 = \frac{2}{R\alpha_2 + R/L_2 - R/R_L} \\ B_1 &= \frac{R\alpha_1 + R/L_2 - R/R_1}{R\alpha_2 + R/L_2} ; B_2 = \frac{R\alpha_2 + R/L_2 - R/R_L}{R\alpha_1 + R/L_2 - R/R_1} . \end{aligned}$$

Valet $R = R_i = R_L$ (det finns ingen anledning att välja något annat i detta fall) och insättningen av siffervärdet ger följande koeficienter för $\omega_c T = 36^\circ$ och $k_1 = k_2 = k_3 = 1$ (oskalat filter):


$$a_0 = 0.3987; \quad a_1 = a_2 = a_5 = a_6 = 0.7975; \quad a_3 = a_4 = 0.5979; \quad b_1 = b_2 = 0.1842$$

$$\alpha_1 = C_1 + C_2; \quad \alpha_2 = C_2 + C_3.$$

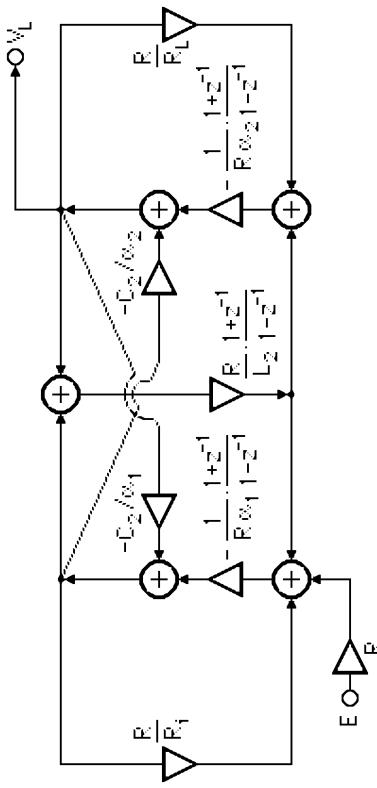
De bilinjära uttrycknen i flödesschemat lämpar sig inte för direkt realisering med den typ av operationsförstärkare som avses här (det är annorlunda med "fullt differentiella" förstärkare). Det bästa vore att få ett schema av samma slag som för LD1-filtret. Det går att få nästan samma slags schema, om man utför lämpliga manipulerningar.




En SC-realisering av filtret visas i figuren nedan. På ingången har vi använt oss av Knobs bilinjär integrator (blocket $1 + z^{-1}$ tillsammans med $-1/(1 - z^{-1})$) ger en bilinjär integrator. Eftersom Knobs integrator här är icke-inverterande, motsvarar detta en fasförsiktning på 180° . Dessutom har vi en extra faktor $z^{-1/2}$, som emellertid saknar betydelse på ingången till filtret. Observera switchen S_1 , vilken införts för att mellanresultet från Knobs integrator skall undvikas i resten av filtret. Vi kunde eventuellt ha infört en extra sample-and-hold-krets på uggången av filtret i stället (vilken alltså skulle ha samplat utsignalen under den halvperiod som indikeras av figuren). Man kan visa att även detta skulle ha givit ett riktigt resultat, men det hade inte varit någon fördel med en sådan lösning eftersom den hade medfört en extra förstärkare.

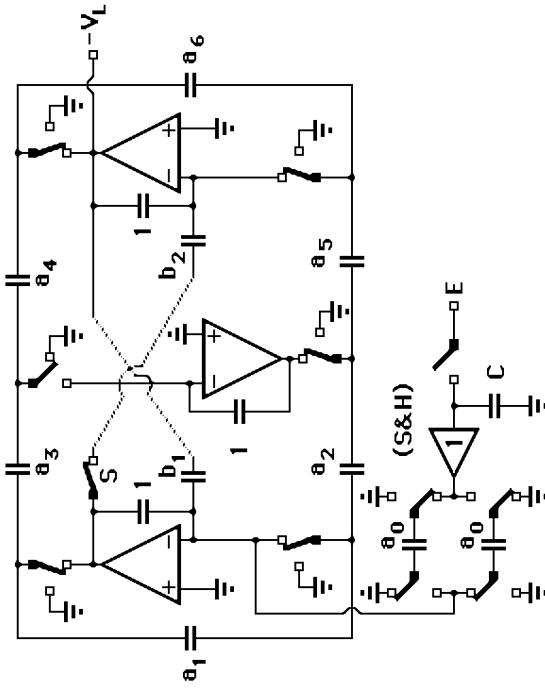

Resultatet visas i figuren nedan.

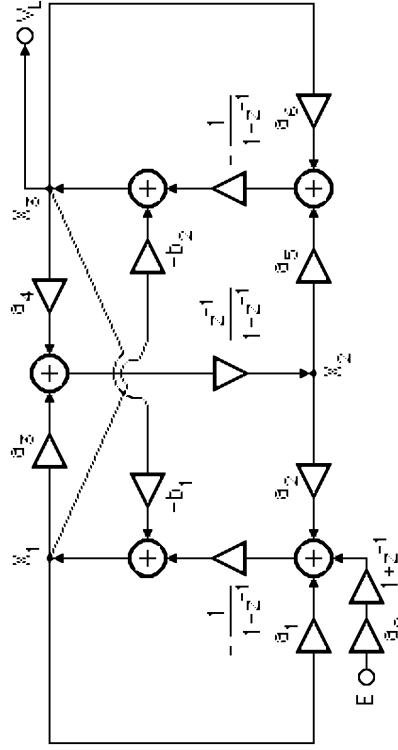

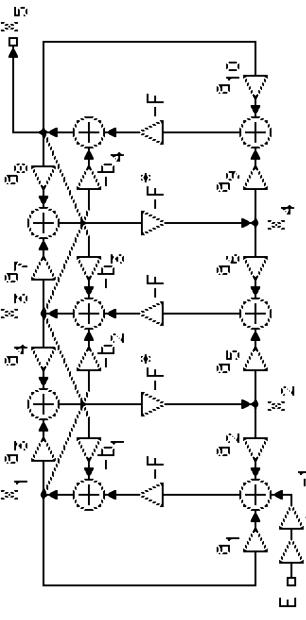
$$\begin{aligned} a_0 &= RA_1k_1/2R_1; & a_1 &= RA_1/R_1; & a_2 &= A_1/k_2; & a_3 &= A_2k_2; & a_4 &= A_2/k_3; \\ a_5 &= A_3k_3; & a_6 &= RA_3/R_1; & b_1 &= B_1/k_2k_3; & b_2 &= B_2k_3. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \alpha_1 &= C_1 + C_2 ; \quad \alpha_2 = C_2 + C_3 + C_4 ; \quad \alpha_3 = C_4 + C_5 ; \\
 A &= 1/(R\alpha_1 + RL_2 - 1) ; \quad a_0 = AK_1 ; \quad a_1 = 2A ; \quad a_2 = 2A/k_2 ; \\
 a_3 &= 2RK_2/L_2 ; \quad a_4 = 2R/(L_2k_3) ; \\
 B &= 1/(R\alpha_2 + RL_2 + RL_4) ; \quad a_5 = 2BK_3 ; \quad a_6 = 2B/k_4 ; \\
 a_7 &= 2RK_4/L_4 ; \quad a_8 = 2R/(L_4k_5) ; \\
 C &= 1/(R\alpha_3 + RL_4 - 1) ; \quad a_9 = 2CK_5 ; \quad a_{10} = 2C ; \\
 b_1 &= A(RC_2 + RL_2)/(k_2k_3) ; \quad b_2 = B(RC_2 + RL_2)k_2k_3 ; \\
 b_3 &= B(RC_4 + RL_4)/(k_4k_5) ; \quad b_4 = C(RC_4 + RL_4)k_4k_5 ;
 \end{aligned}$$

I nästa figur visas SC-realiseringen till ett 5:e ordningens elliptiskt filter med referensfiltret C 05 15 45. Filtnet är skalat så att de maxima signalnivåerna är lika med insignalens nivå (med avseende på amplituderna). Kapacitansen C är godtycklig. Man kan byta fasningsläge i switcharna i grenaarna a—b och c—d utan att detta påverkar överföringsfunktionen (man måste i så fall byta fasningsläge för båda switcharna i varje gren). Vidare ser vi amplitudkarakteristiken till filtret.

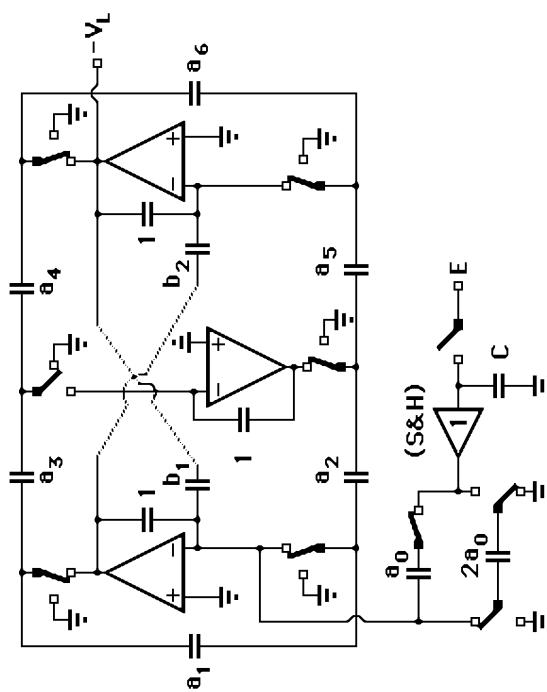


På liknande sätt som för 3:e ordningens filter kan bilinjära filter av högre ordning konstrueras med hjälp av flödesgraftsmäppning. Metoden lämpar sig speciellt för LP-filter av udda ordning. Nedan visas flödesesschemat till ett 5:e ordningens elliptiskt filter. Här gäller att $R = R_i = R_L = 1$; $L_m = L_m/\tan(\omega_c T/2)$; $C_m = C_m/\tan(\omega_c T/2)$; där n indikerar "normalerat värde". Vidare är skalaningsparameterna inkluderade i koeficienterna (kapacitanskvoterna).

Knobs integrator kan bytas ut mot en parasitkompenserad bilinjär integrator, vilket innebär att man i så fall sparar en förstärkare (buffertförstärkaren i sample-and-hold-kretsen). Detta ger en kretslösning som innehåller samma antal förstärkare som en LDI-realiserings. Ett annat sätt att realisera det bilinjära filtret visas i figuren nedan, där vi använder en bilinjär integrator utan mellanresultat. En fördel är att vi inte behöver använda switchen S i detta fall. Längst ned ser vi beloppsfunktionen för det bilinjära filtret, då detta skalats så att maximum är 0 dB. Frekvensområdet för plottningen är mellan 0 och halva samplingsfrekvensen, dvs ett halvt varv runt enhetscirkeln i z-planet.

ett relativt bra resultat. Men vid bredbandigare filter duger inte LDI-transformationen, utan här måste man använda bilinjär transformation ("exakt design").

Genom att välja en lämplig samplingsfrekvens kan man i viss mån bestämma vilken typ av transformation man skall använda. Om denna frekvens växer relativt hög i förhållande till filtrets bandbredd (och bandbredden är specificerad för ett visst givet frekvensområde), kan LDI-transformation användas. Emellertid finns det skäl att inte välja hög samplingsfrekvens (och därmed hög klockfrekvens), eftersom man då får högre krav på framför allt förstärkarna (m a p "settlingstid" etc). Vidare leder en högre samplingsfrekvens till att större chip-area går åtvärd implementeringen av kondensatorerna, eftersom kapacitanserna relativt storlek skiljer sig mera vid en hög samplingsfrekvens än vad som är fallet vid en lägre. Detta talar till förmån för ett bredbandigare bilinjärt filter, dvs ett filter designat för en lägre samplingsfrekvens. Emellertid, om samplingsfrekvensen växer alltför lågt, ökar känsligheten för variationer i elementvärdena. I värsta fall kan man även få instabila filterrealiseringar, [9]. Alltså måste man (som alltid när det gäller filter) kompromissa för att få ett så bra resultat som möjligt. I många fall har man dock inte möjlighet att "välja" samplingsfrekvensen som man vill. Filtnätet ingår kanske som del i ett större tidsdiskret system, och då är det troligen andra delar av systemet som är avgörande för valet av samplingsfrekvens. En annan viktig sak att tänka på är att kraven på ett antivirkningsfilter som föregår SC-filtret, då man har analoga insignaler, ökar med lägre samplingsfrekvens.

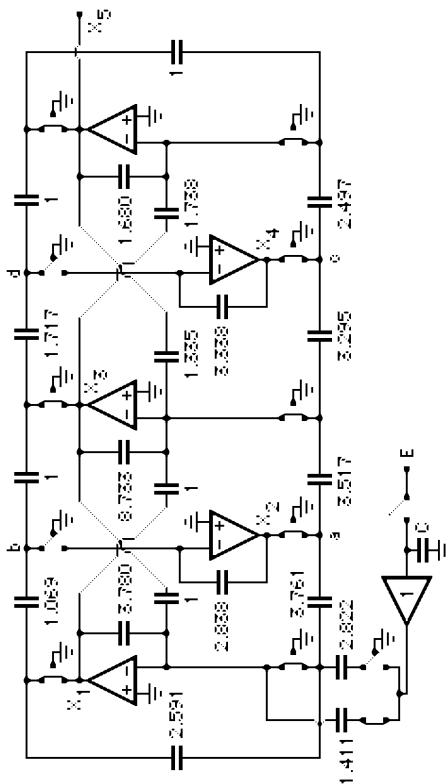

15. LDI-transformation eller bilinjär transformation?

Man kan fråga sig varför man vid konstruktion av SC-filter av leapfrogtyp över huvud taget skall använda sig av LDI-transformationen med dess approximationer, när det uppenbarligen går att konstruera SC-filter "exakt" enligt den bilinjära transformationen. Svaret torde i viss mån redan ha framgått av de exempel som visats ovan. Det är besvärligare att använda den bilinjära transformationen, p g a svårigheten att hitta lämpliga manipulationer eller ekvivalenta operationer för flödesgraferna. För LP-filter av udda ordning finns det lämpliga lösningar enligt ovan, men försöker man t ex konstruera ett LP-filter av jämn ordning med hjälp av "flödesgraftsmanipulering", räkar man i svårigheter direkt. Här förefaller det inte finnas någon bra lösning, utan man måste troligen öka antalet förstärkare, om man vill ha en parasitokänslig realisering (och en sådan vill man definitivt ha). Man kan då lika gärna välja ett gradtal högre, och således få ett effektivare filter av udda ordning.

När det gäller bandpassfilter, har man visat att man kan åstadkomma vissa bilinjära strukturer. Atminstone sådana som utnyttjar LP-filter av udda ordning, vilka sedan frekvenstransformeras, går bra att konstruera, är de fortfarande i hög grad föremål för forskning, varför det egentligen är för tidigt att säga något definitivt om vad som går att åstadkomma. Nya lösningar presenteras fortfarande, och tiden får utvisa vad som är möjligt eller lämpligt.

Allmänt kan sägas om LDI-transformen att den är relativt enkel att använda just av den anledningen att SC-integratorer genom sina överföringsfunktioner på ett naturligt sätt motsvarar transformationen. För relativt smalbandiga filter (när förhållandet mellan samplingsfrekvens och bandbredd är större än storleksordningen 20 — 50) ger LDI-transformationen (med kompensering)