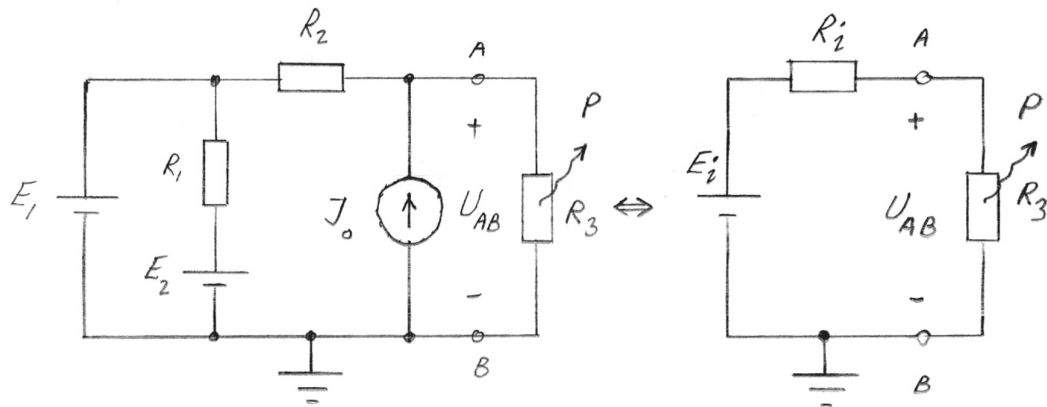


Lösningsförslag till tentamen TMEL08 Eltekniska system 2024-08-28

1.




$$P = P_{MAX} \text{ om } R_3 = R_i$$

$$\text{OCH } P_{MAX} = \frac{E_i^2}{4R_i}$$

a)

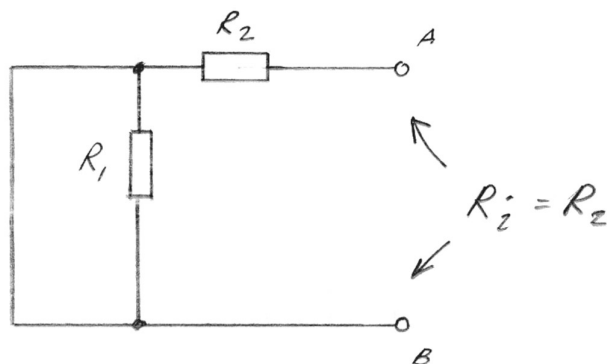NOLLSTÄLL E_1 , E_2 OCH J_0 .
BESTÄM R_i MELLAN A OCH B.




$$\text{ALLTSÅ } P = P_{MAX} \text{ om } R_3 = R_2 \rightarrow \underline{\underline{R_3 = 20\Omega}}$$

b)

BESTÄM TÖMGÄNGSSPÄNNINGEN U_{ABO}


$$E_i = U_{ABO}$$

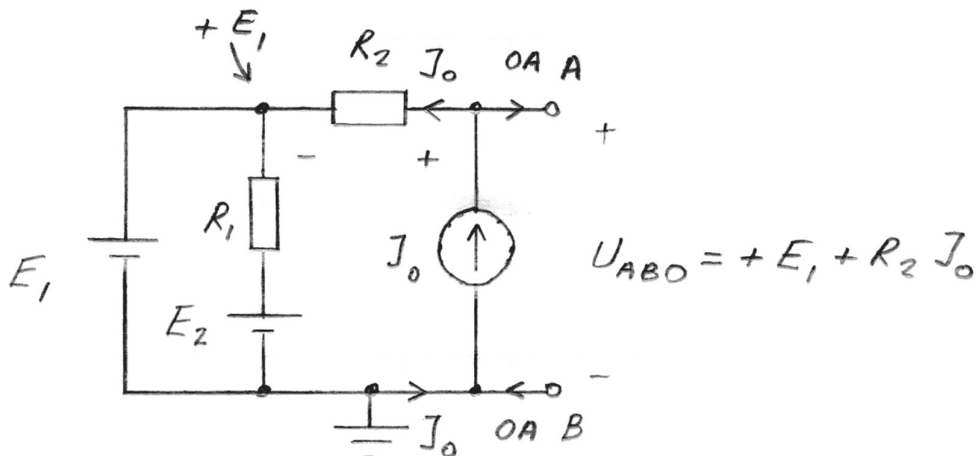

$$\Rightarrow U_{ABO} = 16 \text{ V} \Rightarrow E_i = 16 \text{ V}$$

$$\underline{\underline{P_{MAX}}} = \frac{16^2}{4 \cdot 20} = \underline{\underline{3,2 \text{ W}}}$$

2. Separatmagnetiserad likströmsmotor

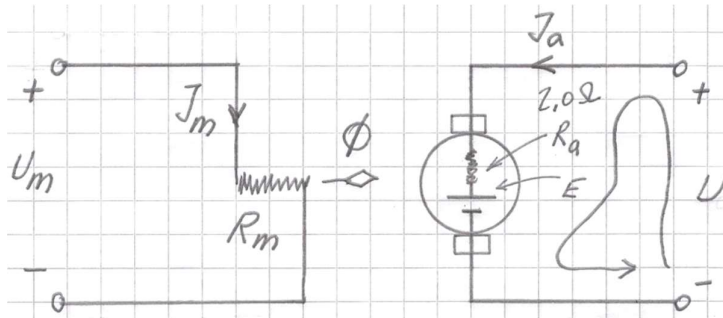

FALL I

$$U_I = 200 \text{ V}$$

$$J_{aI} = 10 \text{ A}$$

$$E_I = ?$$

$$n_I = 1000 \text{ RPM}$$

FALL II

$$U_{II} = 170 \text{ V}$$

$$J_{aII} = ?$$

$$E_{II} = ?$$

$$n_{II} = ?$$

SAMMA MOMENT OCH MAGNETISKT
FLÖDE I DE TVÅ FÄLLEN.

$$\begin{aligned} M &= k_2 \Phi J_{aI} \\ M &= k_2 \Phi J_{aII} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad J_{aII} = J_{aI} = \underline{10 \text{ A}}$$


b) KIRCHHOFFS SPÄNNINGSLAG $\Rightarrow$

$$+U_I - R_a J_{aI} - E_I = 0 \quad \Rightarrow \quad E_I = \underline{180 \text{ V}}$$

$$+U_{II} - R_a J_{aII} - E_{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{II} = \underline{150 \text{ V}}$$

$$\frac{E_I}{E_{II}} = \frac{k_1 \Phi n_I}{k_1 \Phi n_{II}} \quad \Rightarrow \quad \underline{n_{II} = 833 \text{ RPM}}$$

3a)

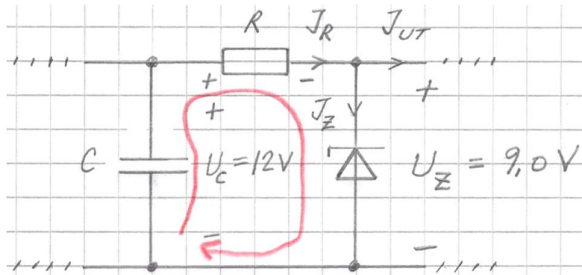

$$+ U_C - R \cdot I_R - U_Z = 0 \quad \dots (1)$$


$$P_{Z_{MAX}} = U_Z \cdot I_{Z_{MAX}} \Rightarrow I_{Z_{MAX}} = 222 \text{ mA}$$

$$\begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ 2,0 \text{ W} & 9,0 \text{ V} \end{array}$$

$$I_R = I_{Z_{MAX}} \quad \text{DA} \quad I_{UT} = 0 \quad \text{INS 1 (1)} \Rightarrow$$

$$+ 12 - R_{MIN} \cdot 0,222 - 9,0 = 0 \Rightarrow \underline{\underline{R_{MIN} = 13,5 \Omega}}$$

3b)

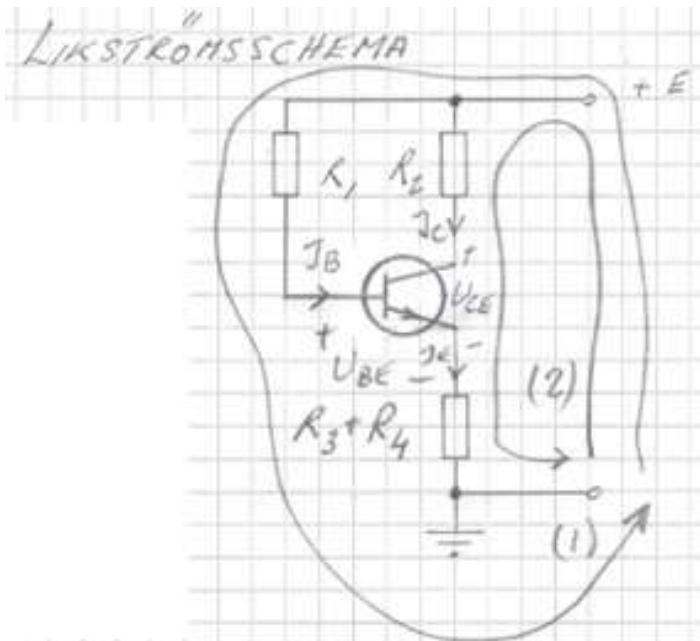

$$\beta_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = 20 \mu A$$

$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_E = 4020 \mu A$$

$$+E - R_1 I_B - U_{BE} - (R_3 + R_4) I_E = 0 \dots (1)$$

$$(1) \rightarrow R_1 \approx 0,49 M\Omega$$

$$+E - R_2 I_C - U_{CE} - (R_3 + R_4) I_E = 0 \dots (2)$$

$$(2) \rightarrow U_{CE} = 6,4 V$$


4a)

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} = \frac{\hat{U}_1}{U_C + 2 \cdot 0,70}$$


↑
TVÅ DIODER LEDER

$$\Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{230\sqrt{2}}{12 + 1,4} \approx 24$$

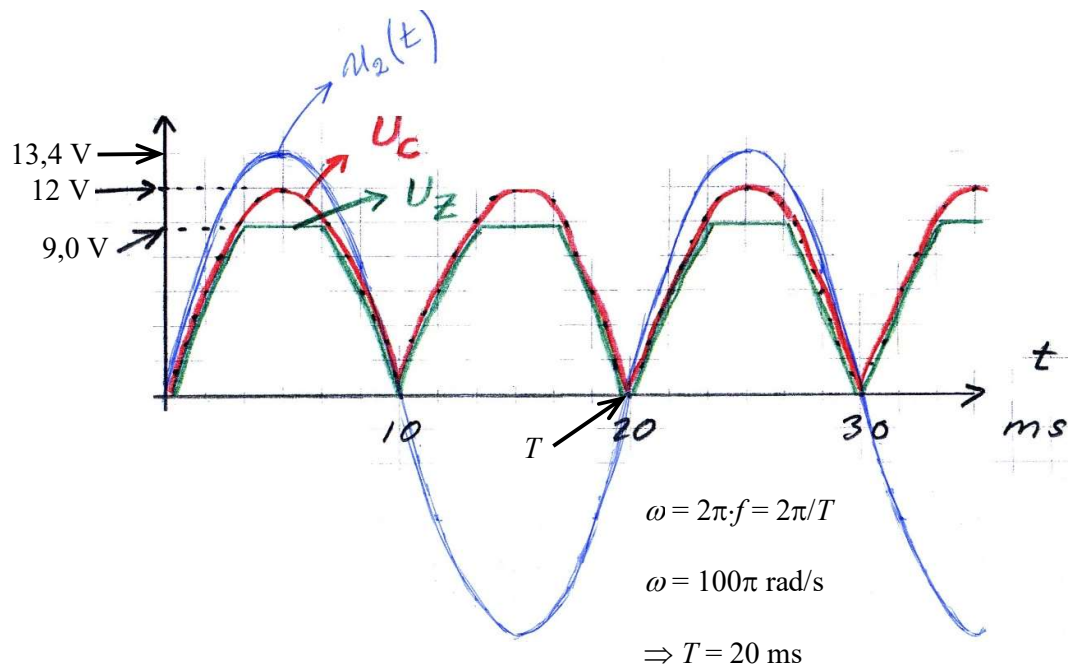4b) Tidsdiagram för $u_2(t)$, U_C och U_Z då glättningsskondensatorn gått sönder:




4c)

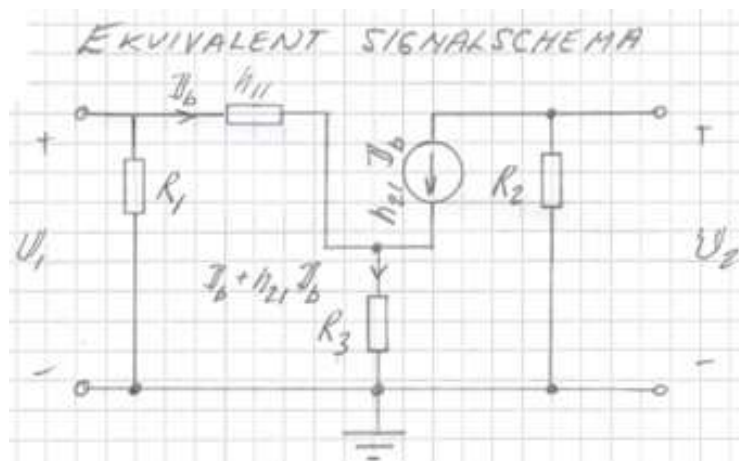

$$F = \frac{U_2}{U_1} = \frac{-h_{21} I_b R_2}{R_3 (I_b + h_{21} I_b) + h_{11} I_b}$$

$$|F| = 50 \Rightarrow R_3 = 10 \, \Omega \Rightarrow R_4 = 380 \, \Omega$$

5.

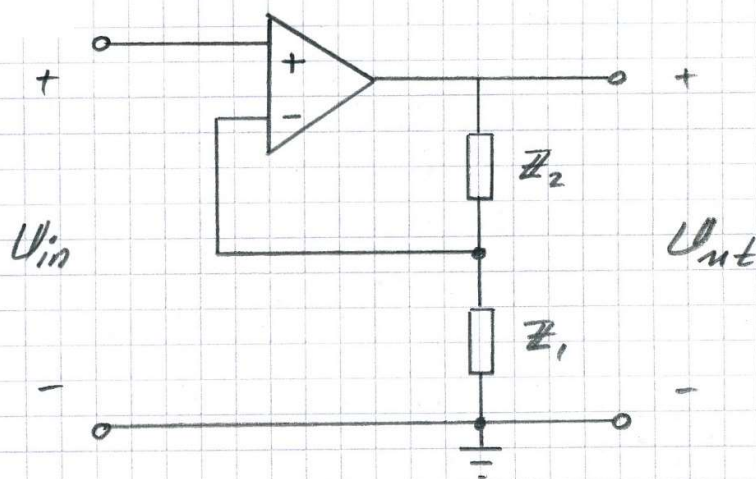

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \quad \text{DAR} \quad Z_1 = R_1$$

$$\text{OCH} \quad Z_2 = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot R_2}{\frac{1}{j\omega C} + R_2} = \frac{R_2}{1 + j\omega C R_2}$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1 (1 + j\omega C R_2)} =$$

$$= \dots = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + j\omega C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{1 + j\omega C R_2}$$

$$\left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{1^2 + \left(\omega C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)^2}}{\sqrt{1^2 + (\omega C R_2)^2}}$$

$$R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega, R_2 = 100 \text{ k}\Omega \text{ och } C = 2,7 \text{ nF}$$


$$\Rightarrow \left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| \approx 100 \cdot \frac{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{3,7 \cdot 10^5} \right)^2}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{3,8 \cdot 10^3} \right)^2}}$$

$$\omega \ll 3,8 \cdot 10^3 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} \rightarrow \left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| \approx 100$$

$$3,8 \cdot 10^3 < \omega < 3,7 \cdot 10^5 \rightarrow \left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| \approx \frac{3,8 \cdot 10^5}{\omega}$$


$$\omega \gg 3,7 \cdot 10^5 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} \rightarrow \left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| \approx 1,0$$

Amplitudkurva:

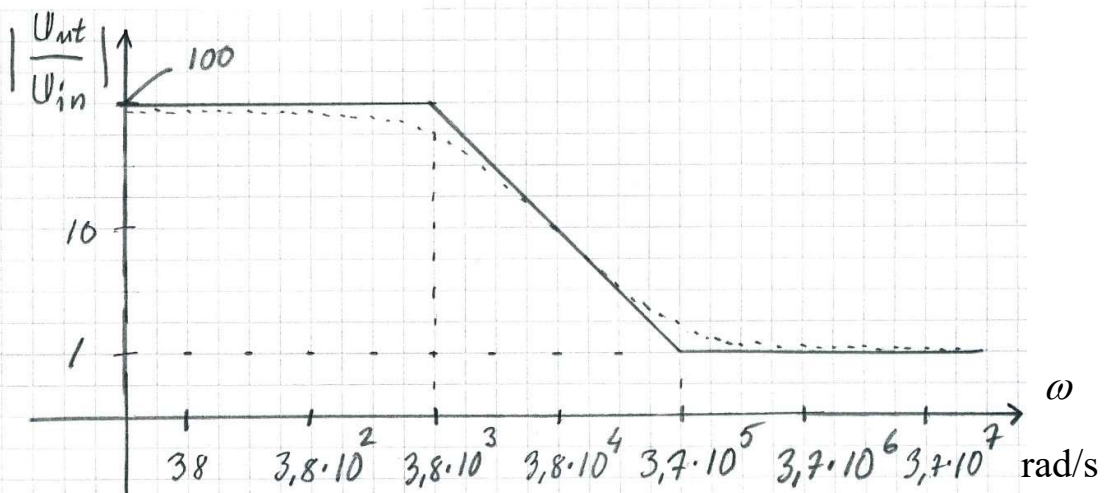


$$\begin{aligned}
 \arg U_{nt} - \arg U_{in} &= \arg \left(\frac{U_{nt}}{U_{in}} \right) = \\
 &= \arg \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + j\omega C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{1 + j\omega C R_2} \right) = \\
 &= \arg \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) + \arg \left(1 + j\omega C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) - \\
 &\quad - \arg (1 + j\omega C R_2) = \\
 &= 0 + \arctan \left(\omega C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) - \arctan (\omega C R_2) \approx \\
 &\approx \arctan \left(\frac{\omega}{3,7 \cdot 10^5} \right) - \arctan \left(\frac{\omega}{3,8 \cdot 10^3} \right)
 \end{aligned}$$

ω (RAD/s)	$\arg U_{nt} - \arg U_2$
38	-1°
$3,8 \cdot 10^2$	-6°
$3,8 \cdot 10^3$	-44°
$3,8 \cdot 10^4$	-78°
$3,7 \cdot 10^5$	-44°
$3,7 \cdot 10^6$	-6°
$3,7 \cdot 10^7$	-1°

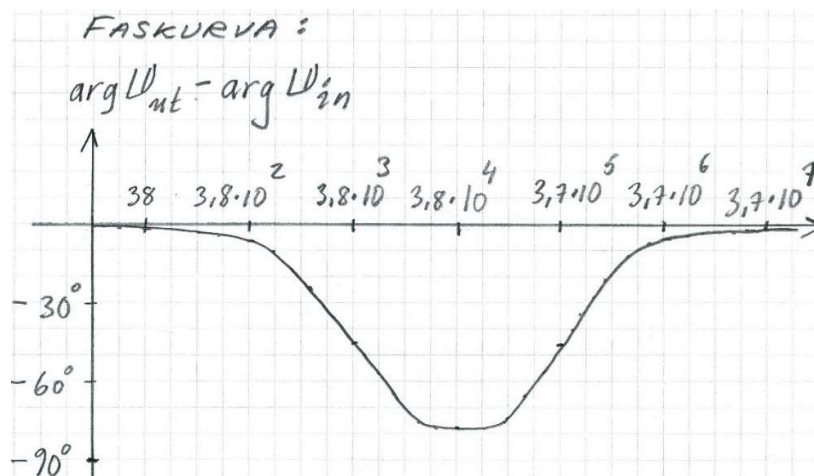

rad/s
 ω

6a)

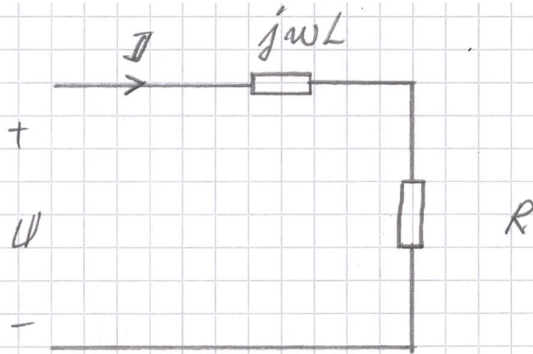

$$u(t) = 230\sqrt{2} \sin(100\pi t + 0^\circ) \text{ V} \rightarrow U = 230\sqrt{2} e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R + j\omega L} \Rightarrow$$

$$I = \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{24,0 + j100\pi \cdot 0,0593} =$$

$$= \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{\sqrt{24^2 + 18^2} \cdot e^{j \arctan \frac{18}{24}}} = 7,67\sqrt{2} e^{-j37^\circ} \text{ A}$$

$$\rightarrow i(t) = 7,67\sqrt{2} \sin(100\pi t - 37^\circ) \text{ A}$$

6b)

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A}$$

$$P = R I^2 \Rightarrow \underline{P = 1,41 \text{ kW}}$$

(Q_L)

$$Q = X_L I^2 = |X_L| = \omega L = \underline{1,06 \text{ kVAR}}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \underline{S = 1,76 \text{ kVA}}$$

ALTERNATIVT SÄTT ATT RÄKNA :

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$(Q_L) Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = U \cdot I$$

$$\varphi = \arg U - \arg I = 37^\circ$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $0^\circ \quad -37^\circ$

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

6c) $Q = Q_L - Q_C$

$$Q = 0 \Rightarrow Q_C = Q_L$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{\omega C} = U^2 \omega C$$

$$1,06 \cdot 10^3 = 230^2 \cdot 100\pi \cdot C \Rightarrow \underline{C = 63,7 \mu\text{F}}$$

6d) $Q = 0 \Rightarrow S = P$ och $\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$

$$S = U \cdot I \Rightarrow 1,41 \cdot 10^3 = 230 \cdot I$$

$$\rightarrow I = 6,13 \text{ A} \quad \hat{I} = 6,13 \sqrt{2} \text{ A}$$

$$\Rightarrow \underline{i(t) = 6,13 \sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ A}}$$

$$(\varphi = 0^\circ \text{ INNEBÄR ATT } \arg I = \arg U)$$