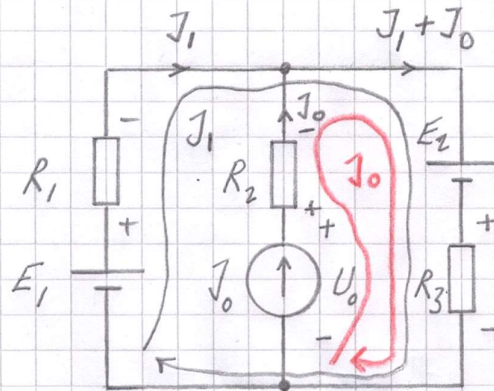


Lösningsförslag till tentamen TMEL08 Eltekniska system 2025-08-21

1.

ANVÄND EXEMPELVIS SLINGANALYS:



$$+ E_1 - R_1 J_1 - E_2 - R_3 (J_1 + J_0) = 0 \dots (1)$$

$$+ U_0 - R_2 J_0 - E_2 - R_3 (J_1 + J_0) = 0 \dots (2)$$


$$+ 25 - 1000 J_1 - 10 - 1000 (J_1 + 0,005) = 0 \dots (1)$$

$$+ U_0 - 1000 \cdot 0,005 - 10 - 1000 (J_1 + 0,005) = 0 \dots (2)$$

$$(1) \Rightarrow J_1 = 0,005 \text{ A}$$

$$(2) \Rightarrow \underline{U_0 = 25 \text{ V}}$$

2.

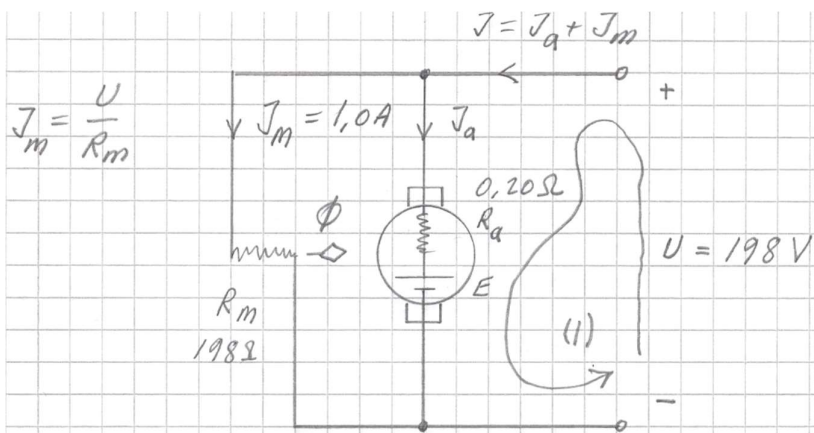

FALL I (TOMGÅNG) FALL II (BELASTNING)

$$J_{aI} = 4.0 A$$

$$J_{aII} = 49 A$$

$$n_I = 985 \text{ RPM}$$

$$n_{II} = ?$$

$$\Phi_I = \Phi$$

$$\Phi_{II} = 0.97 \Phi$$

$$\eta = ?$$

$$M_a = ?$$

$$+U - R_a J_a - E = 0 \dots (1)$$

$$\text{FALL I} \Rightarrow +198 - 0.20 \cdot 4.0 - E_I = 0 \Rightarrow E_I = 197.2 V$$

$$\text{FALL II} \Rightarrow +198 - 0.20 \cdot 49 - E_{II} = 0 \Rightarrow E_{II} = 188.2 V$$

$$\frac{E_I}{E_{II}} = \frac{\cancel{X} \cdot \cancel{\Phi} n_I}{\cancel{X} \cdot 0.97 \cdot \cancel{\Phi} n_{II}} \Rightarrow \frac{197.2}{188.2} = \frac{985}{0.97 n_{II}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{n_{II} = 969 \text{ RPM}}}$$

$$\eta = \frac{P_{2a}}{P_1} = \frac{P_1 - P_F}{P_1} \dots (2)$$

P_1 = TILLFÖRD EFFEKT

P_{2a} = AVGIVEN EFFEKT PÅ UTGÅENDE MOTORAXEL

P_F = FÖRLUSTER

$$P_F = P_{FM} + P_{FB} + P_{FO} \dots (3)$$

P_{FM} = FÖRLUST I MAGNETISERINGSLEDNINGEN

P_{FB} = BELASTNINGSFÖRLUST I ANKARET

P_{FO} = FRIKTION OCH VENTILATION

$$P_1 = U J_{II} \Rightarrow P_1 = 198 \cdot 50 = 9900 \text{ W}$$

$$P_{FM} = R_m \cdot J_m^2 \Rightarrow P_{FM} = 198 \text{ W}$$

$$P_{FB} = R_a \cdot J_{aII}^2 \Rightarrow P_{FB} = 0,20 \cdot 49^2 = 480,2 \text{ W}$$

$$P_{FO} = E_I \cdot J_{aI} \Rightarrow P_{FO} = 197,2 \cdot 4,0 = 788,8 \text{ W}$$

$$(3) \Rightarrow P_F = 1467 \text{ W}$$

$$(2) \Rightarrow \underline{\underline{\eta = 0,85}} \quad (85\%)$$

$$P_{2a} = M_a \cdot \frac{2\pi n_{II}}{60} \dots (4)$$

$$P_{2a} = P_1 - P_F \Rightarrow P_{2a} = 8433 \text{ W}$$

$$(4) \Rightarrow 8433 = M_a \cdot \frac{2\pi \cdot 969}{60}$$


$$\Rightarrow \underline{\underline{M_a = 83 \text{ Nm}}}$$

3a) $U_{UT} = U_Z - U_{BE}$

OM "ÖVERBELASTNING" EJ SKER, HÅLLER
SIG U_Z KONSTANT $\Rightarrow$

$$U_{UT} = 5,6 - 0,70 = \underline{\underline{4,9 \text{ V}}}$$

3b)

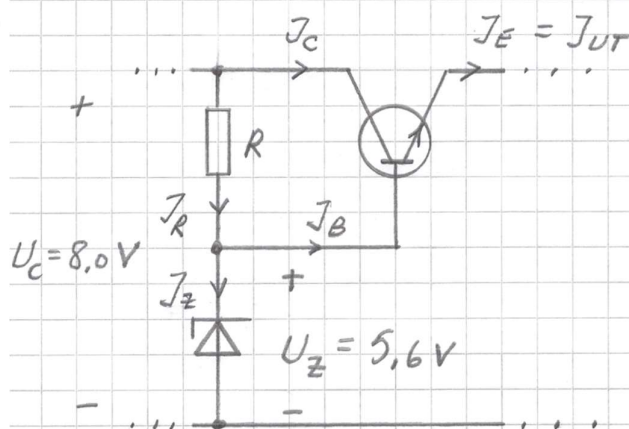

$$I_R = I_Z + I_B \quad \dots, (1)$$

$$I_R = \frac{U_C - U_Z}{R} \Rightarrow I_R = 20 \text{ mA}$$


$$U_Z = 5,6 \text{ V} \text{ om } I_{Z_{\min}} = 10 \text{ mA}$$

$$(1) \Rightarrow I_{B_{\max}} = 10 \text{ mA}$$

$$I_{UT} = I_E = I_B + I_C = I_B + h_{FE} I_B$$

$$\Rightarrow I_{UT_{\max}} = \underline{\underline{1,0 \text{ A}}}$$

3c) LKSTRÖMSSCHEMA

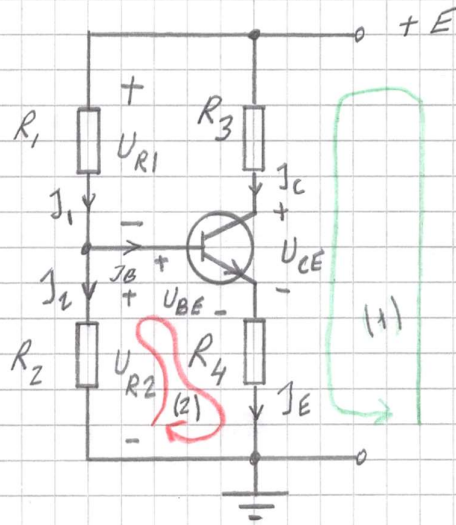

$$+E - R_3 I_C - U_{CE} - R_4 I_E = 0 \quad \dots (1)$$

$$+U_{R2} - U_{BE} - R_4 I_E = 0 \quad \dots (2)$$

$$I_E = I_B + I_C = \frac{I_C}{h_{FE}} + I_C \Rightarrow I_E = 4,04 \text{ mA}$$

$$(1) \Rightarrow \underline{\underline{R_4 \approx 2,0 \text{ k}\Omega \text{ (1980 }\Omega\text{)}}}$$

$$(2) \Rightarrow U_{R2} = 8,7 \text{ V}$$

$$U_{R2} + U_{R1} = E \Rightarrow U_{R1} = 11,3 \text{ V}$$

$$I_1 = I_2 + I_B = \frac{U_{R2}}{R_2} + \frac{I_C}{h_{FE}} \rightarrow I_1 = 910 \mu\text{A}$$


$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_1} \rightarrow \underline{\underline{R_1 \approx 12 \text{ k}\Omega \text{ (12419 }\Omega\text{)}}}$$

4a)

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\hat{U}}{\hat{U}_2} = \frac{\hat{U} \leftarrow 230 \sqrt{2} \text{ V}}{U_c + 2 \cdot 0,70} \approx \underline{\underline{35}} \quad (34,6)$$

$\uparrow$
 $8,0 \text{ V}$

4b)

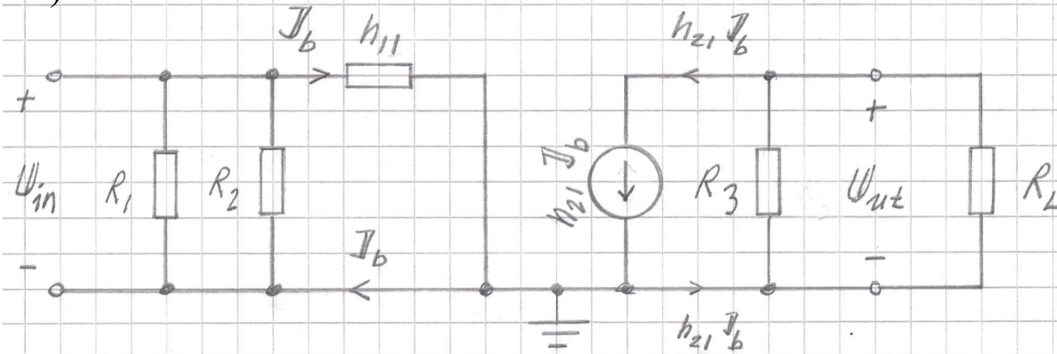

$$F = \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \quad \dots (1)$$

$$U_{\text{out}} = - h_{21} I_b \cdot \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L} \quad \dots (2)$$


$$U_{\text{in}} = h_{11} I_b \quad \dots (3)$$

(2) & (3) ins. in (1) $\rightarrow$

$$F = - \frac{h_{21} \cdot \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L}}{h_{11}}$$

$$\rightarrow |F| = 267 \text{ GGR}$$

5a)

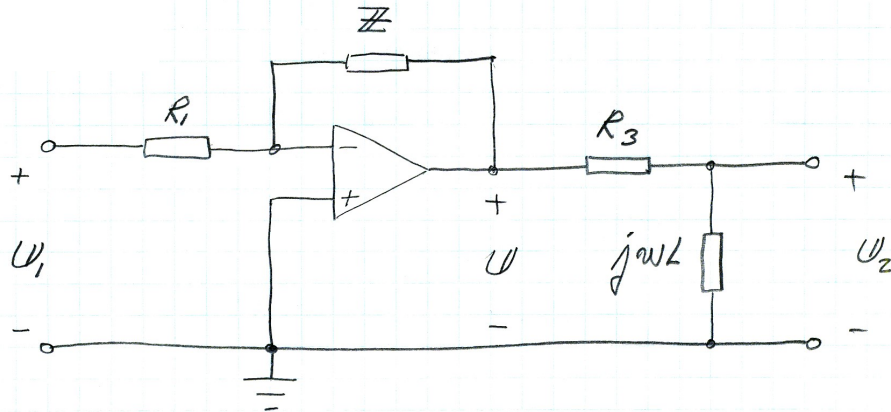

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U} \cdot \frac{U}{U_1} \dots (1)$$

$$U_2 = U \cdot \frac{j\omega L}{R_3 + j\omega L} \Rightarrow \frac{U_2}{U} = \frac{j\omega \cdot \frac{L}{R_3}}{1 + j\omega \cdot \frac{L}{R_3}}$$

$$\Rightarrow \frac{U_2}{U} = \frac{j \frac{\omega}{1587}}{1 + j \frac{\omega}{1587}}$$

$$\frac{U}{U_1} = - \frac{Z}{R_1} \quad \text{d.h.} \quad Z = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot R_2}{\frac{1}{j\omega C} + R_2} =$$

$$= \frac{R_2}{1 + j\omega C R_2} \Rightarrow \frac{U}{U_1} = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{U}{U_1} = -10 \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{62500}}$$

$$(1) \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = -10 \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{62500}} \cdot \frac{j \frac{\omega}{1587}}{1 + j \frac{\omega}{1587}}$$

5b)


$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{62500} \right)^2}} \cdot \frac{\frac{\omega}{1587}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{1587} \right)^2}}$$

$$\text{OM } \omega < 1587 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} \Rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \frac{10}{1587} \cdot \omega$$

$$\text{OM } 1587 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} < \omega < 62500 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} \Rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 10$$

$$\text{OM } \omega > 62500 \frac{\text{RAD}}{\text{s}} \Rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{625000}{\omega}$$


BODE DIAGRAM (AMPLITUDEKURVA)

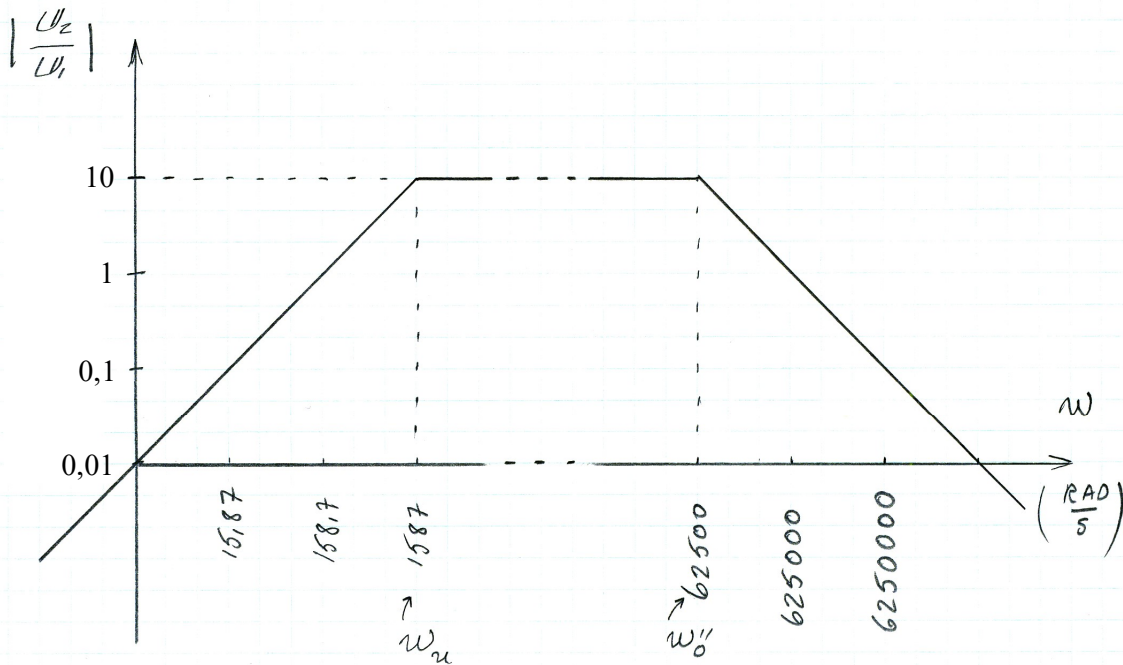

$$\omega_n = 2\pi f_n \Rightarrow \underline{f_n \approx 0,25 \text{ KHz}}$$

$$\omega_o' = 2\pi f_o' \Rightarrow \underline{f_o' \approx 9,9 \text{ KHz}}$$

6a)

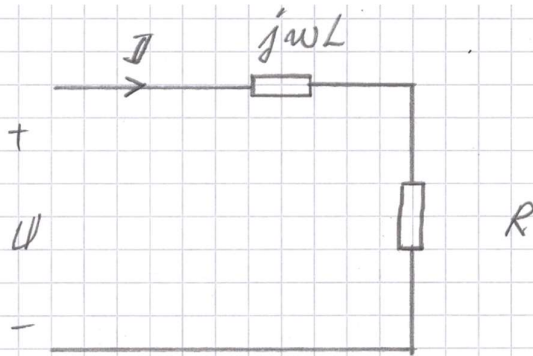

$$u(t) = 230\sqrt{2} \sin(100\pi t + 0^\circ) \text{ V} \rightarrow U = 230\sqrt{2} e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R + j\omega L} \Rightarrow$$

$$I = \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{24,0 + j100\pi \cdot 0,0593} =$$

$$= \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{\sqrt{24^2 + 18^2} \cdot e^{j \arctan \frac{18}{24}}} = 7,67\sqrt{2} e^{-j37^\circ} \text{ A}$$

$$\rightarrow i(t) = 7,67\sqrt{2} \sin(100\pi t - 37^\circ) \text{ A}$$

6b)

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A}$$

$$P = R I^2 \Rightarrow \underline{P = 1,41 \text{ kW}}$$

(Q_L)

$$Q = X_L I^2 = |X_L| = \omega L = \underline{1,06 \text{ kVAR}}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \underline{S = 1,76 \text{ kVA}}$$

ALTERNATIVT SÄTT ATT RÄKNA :

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$(Q_L) Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = U \cdot I$$

$$\varphi = \arg U - \arg I = 37^\circ$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $0^\circ \quad -37^\circ$

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

6c) $Q = Q_L - Q_C$

$$Q = 0 \Rightarrow Q_C = Q_L$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{\omega C} = U^2 \omega C$$

$$1,06 \cdot 10^3 = 230^2 \cdot 100\pi \cdot C \Rightarrow \underline{C = 63,7 \mu\text{F}}$$

6d) $Q = 0 \Rightarrow S = P$ och $\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$

$$S = U \cdot I \Rightarrow 1,41 \cdot 10^3 = 230 \cdot I$$

$$\Rightarrow I = 6,13 \text{ A} \quad \hat{I} = 6,13 \sqrt{2} \text{ A}$$

$$\Rightarrow \underline{i(t) = 6,13 \sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ A}}$$

$$(\varphi = 0^\circ \text{ INNEBÄR ATT } \arg I = \arg U)$$