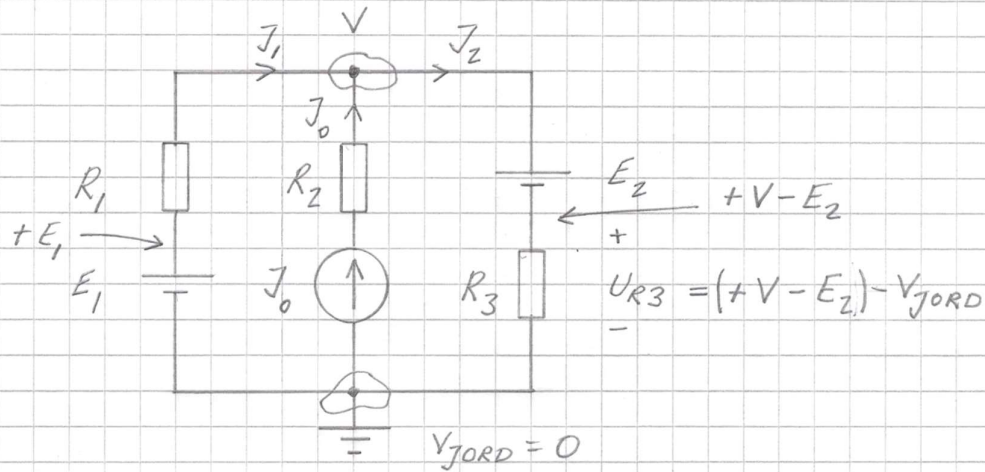


Lösningsförslag till tentamen TMEL08 Eltekniska system 2025-10-27

1. ANVÄND EXEMPELVIS NODANALYS



$$J_1 + J_0 - J_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{E_1 - V}{R_1} + J_0 - \frac{(V - E_2) - 0}{R_3} = 0$$


$$\frac{25 - V}{1000} + 0,005 - \frac{V - 10}{1000} = 0$$

$$25 - V + 5 - V + 10 = 0$$

$$V = +20 \text{ V}$$

$$\text{ALLTSÅ } U_{R3} = (+20 - 10) - 0 = \underline{\underline{10 \text{ V}}}$$

2. Separatmagnetiserad likströmsmotor

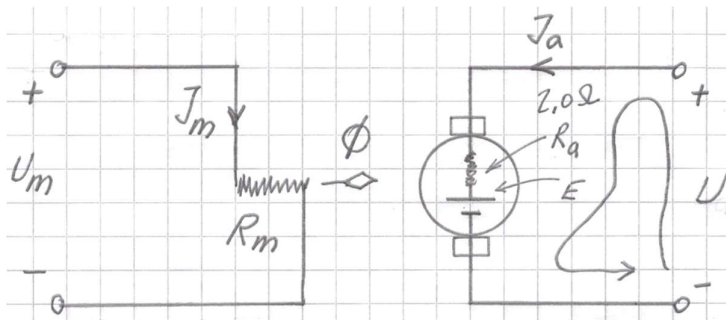

FALL I

$$U_I = 200 \text{ V}$$

$$J_{aI} = 10 \text{ A}$$

$$E_I = ?$$

$$n_I = 1000 \text{ RPM}$$

FALL II

$$U_{II} = 170 \text{ V}$$

$$J_{aII} = ?$$

$$E_{II} = ?$$

$$n_{II} = ?$$

SAMMA MOMENT OCH MAGNETISKT
FLÖDE I DE TVÅ FALLEN.

$$\begin{aligned} M &= k_2 \Phi J_{aI} \\ M &= k_2 \Phi J_{aII} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad J_{aII} = J_{aI} = \underline{10 \text{ A}}$$

b) KIRCHHOFFS SPÄNNINGSLAG $\Rightarrow$

$$+U_I - R_a J_{aI} - E_I = 0 \quad \Rightarrow \quad E_I = \underline{180 \text{ V}}$$

$$+U_{II} - R_a J_{aII} - E_{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{II} = \underline{150 \text{ V}}$$

$$\frac{E_I}{E_{II}} = \frac{k_1 \Phi n_I}{k_1 \Phi n_{II}} \quad \Rightarrow \quad \underline{n_{II} = 833 \text{ RPM}}$$

3a)

ÖVRE LÄGET $\Rightarrow$

$$U_z = U_{ut} \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$5,6 = 6,6 \cdot \frac{R_3 + R_4}{30000 + R_3 + R_4} \Rightarrow$$

$$R_3 + R_4 = 168000 \Omega$$

NEDRE LÄGET $\Rightarrow$

$$U_z = U_{ut} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$5,6 = 13,2 \cdot \frac{R_4}{30000 + 168000} \Rightarrow$$

$$\underline{R_4 = 84 \text{ k}\Omega} \quad \Rightarrow \quad \underline{R_3 = 84 \text{ k}\Omega}$$

SPÄNNINGEN ÄR NOLL MELLAN
PLUS- OCH MINUSINGÅNGEN PÅ
OPERATIONSFÖRSTÄRKAREN.

3b)

$$U_{OP} - U_{BE} = U_{ut} \rightarrow U_{OP} = U_{ut} + U_{BE}$$

↑
0,70 V

$$U_{ut} = 6,6 \text{ V} \rightarrow U_{OP} = \underline{7,3 \text{ V}}$$

$$U_{ut} = 13,2 \text{ V} \rightarrow U_{OP} = \underline{13,9 \text{ V}}$$

3c)


$I_{R1} = I_Z$ TY STRÖMMEN IN TILL
OP'NS PLUSINGÅNG ÄR NOLL.

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_{in} - U_Z}{I_Z}$$

$$R_1 = \frac{15 - 5,6}{0,030} = 313 \Omega$$

VÄLJ R_1 STRAX UNDER 313Ω

3d) " LIKSTROMSSCHEMA

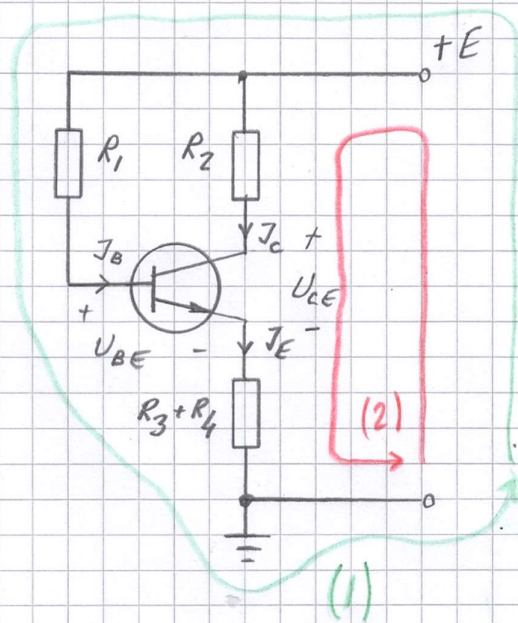

$$I_C = h_{FE} \cdot I_B$$

$$I_E = I_B + I_C = (1 + h_{FE}) I_B$$

$$+E - R_1 I_B - U_{BE} - (R_3 + R_4) I_E = 0 \dots (1)$$

$$\Rightarrow I_B = 39,8 \mu A \quad \overset{(7,96)}{I_C = 8,0 \text{ mA}} \quad \overset{(8,00)}{I_E = 8,0 \text{ mA}}$$

$$+E - R_2 I_C - U_{CE} - (R_3 + R_4) I_E = 0 \dots (2)$$


$$\rightarrow \underline{U_{CE} \approx 9,1 \text{ V}}$$

4a)

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} \quad \text{DAR} \quad \hat{U}_2 = U_C + 2 \cdot 0,70 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{230\sqrt{2}}{15 + 1,4} \approx 20 \quad (19,8)$$


4b)

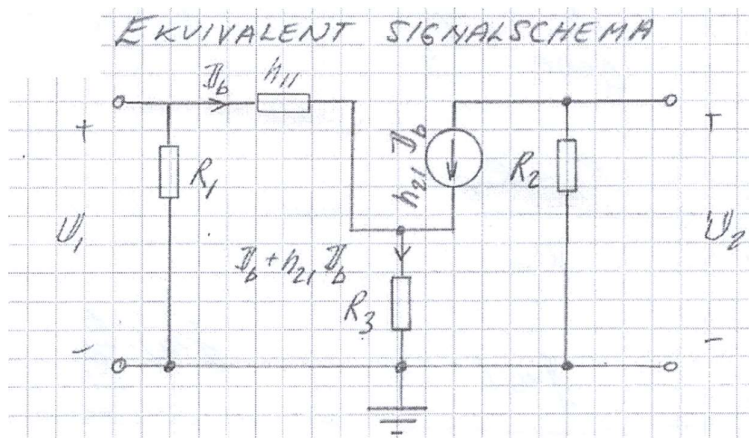

$$H = \frac{U_2}{U_1} = \frac{-h_{21} I_b R_2}{R_3 (I_b + h_{21} I_b) + h_{11} I_b}$$

$$|H| = 50 \Rightarrow \underline{R_3 = 20 \Omega} \Rightarrow \underline{R_4 \approx 0,36 \text{ k}\Omega}$$

5a)

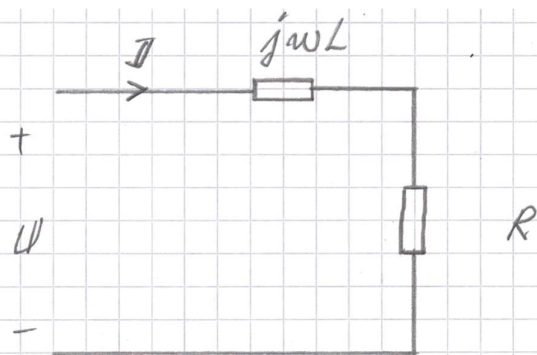

$$u(t) = 230\sqrt{2} \sin(100\pi t + 0^\circ) \text{ V} \rightarrow U = 230\sqrt{2} e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R + j\omega L} \Rightarrow$$

$$I = \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{24,0 + j100\pi \cdot 0,0593} =$$

$$= \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{\sqrt{24^2 + 18^2} \cdot e^{j \arctan \frac{18}{24}}} = 7,67\sqrt{2} e^{-j37^\circ} \text{ A}$$

$$\rightarrow i(t) = 7,67\sqrt{2} \sin(100\pi t - 37^\circ) \text{ A}$$

5b)

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A}$$

$$P = R I^2 \Rightarrow \underline{P = 1,41 \text{ kW}}$$

(Q_L)

$$Q = X_L I^2 = |X_L| = \omega L = \underline{1,06 \text{ kVAR}}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \underline{S = 1,76 \text{ kVA}}$$

ALTERNATIVT SÄTT ATT RÄKNA :

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$(Q_L) Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = U \cdot I$$

$$\varphi = \arg U - \arg I = 37^\circ$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $0^\circ \quad -37^\circ$

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

5c) $Q = Q_L - Q_C$

$$Q = 0 \Rightarrow Q_C = Q_L$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{\omega C} = U^2 \omega C$$

$$1,06 \cdot 10^3 = 230^2 \cdot 100\pi \cdot C \Rightarrow \underline{C = 63,7 \mu\text{F}}$$

5d) $Q = 0 \Rightarrow S = P$ och $\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$


$$S = U \cdot I \Rightarrow 1,41 \cdot 10^3 = 230 \cdot I$$

$$\rightarrow I = 6,13 \text{ A} \quad \hat{I} = 6,13 \sqrt{2} \text{ A}$$

$$\Rightarrow \underline{i(t) = 6,13 \sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ A}}$$

$$(\varphi = 0^\circ \text{ INNEBÄR ATT } \arg I = \arg U)$$

6.

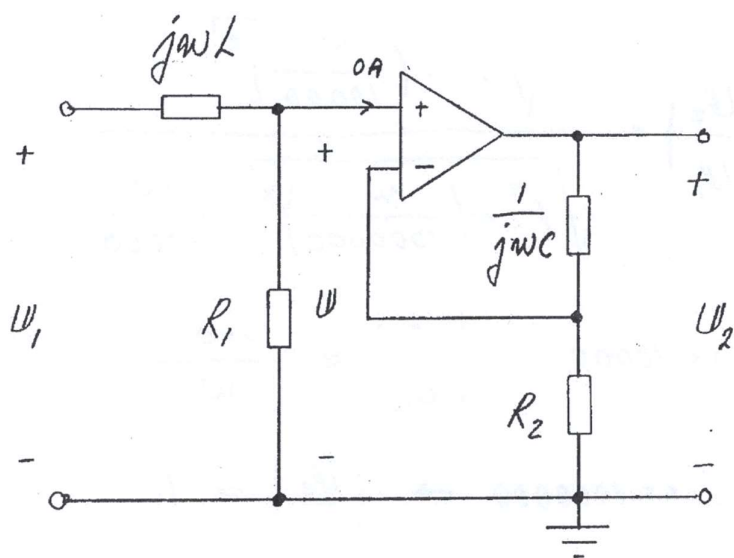

$$U = U_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + j\omega L} = U_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_1}} \dots (1)$$

$$U_2 = U \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C} + R_2}{R_2} = U \cdot \frac{1 + j\omega C R_2}{j\omega C R_2} \dots (2)$$

(1) ins (2) $\Rightarrow$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1 + j\omega C R_2}{(1 + j\omega \frac{L}{R_1}) j\omega C R_2} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + (\omega C R_2)^2}}{\sqrt{1^2 + \left(\omega \cdot \frac{L}{R_1}\right)^2} \cdot \omega C R_2} \Rightarrow$$


$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{10000} \right)^2}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{1000000} \right)^2} \cdot \frac{\omega}{10000}}$$

$$\omega \ll 10000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \frac{10000}{\omega}$$

$$10000 < \omega < 1000000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx 1$$

$$\omega \gg 1000000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \frac{1000000}{\omega}$$

AMPLITUD KURVAN :

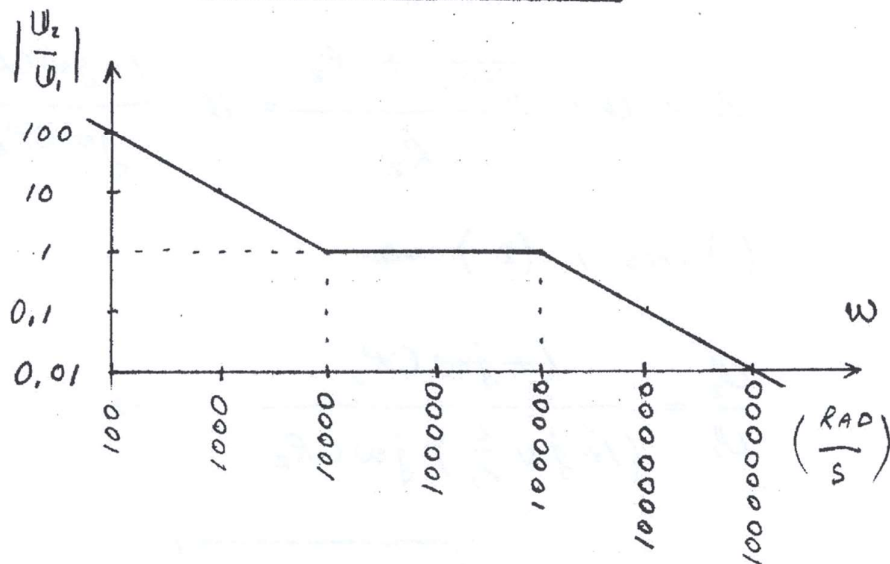

$$\arg U_2 - \arg U_1 = \arg \left(\frac{U_2}{U_1} \right) =$$

$$= \arg \left(\frac{1 + j\omega CR_2}{(1 + j\omega \frac{L}{R_1}) j\omega CR_2} \right) =$$

$$= \underbrace{\arg(1 + j\omega CR_2)}_{\arctan(\omega CR_2)} - \underbrace{\arg(1 + j\omega \frac{L}{R_1})}_{\arctan(\frac{\omega L}{R_1})} - \underbrace{\arg(j\omega CR_2)}_{90^\circ}$$

$\omega \text{ (RAD/s)}$	$\arg U_2 - \arg U_1$
100	- 89°
1000	- 84°
10000	- 46°
100000	- 11°
1000000	- 46°
10000000	- 84°
100000000	- 89°

