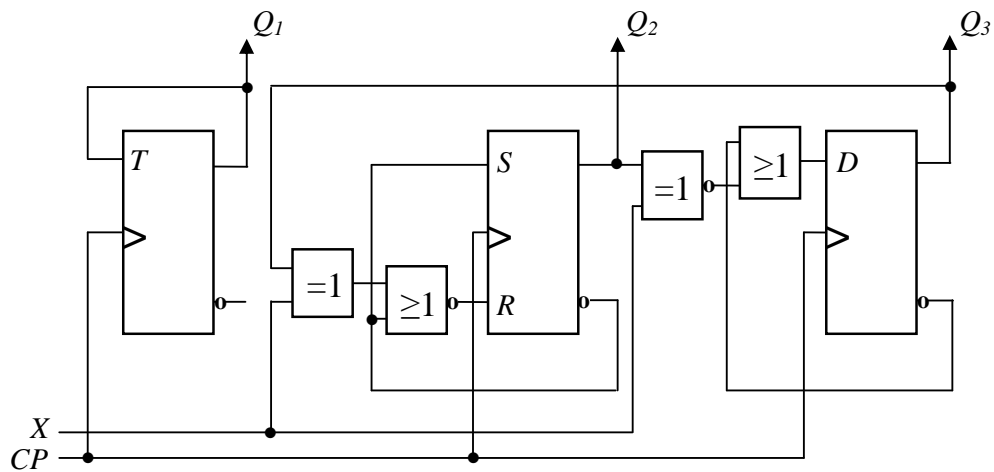


**Dugga 3: Sekvensnät**


För godkänt på duggan krävs minst 7 poäng.

1. Beskriv funktionen hos sekvensnätet nedan genom att rita en tillståndsgraf.



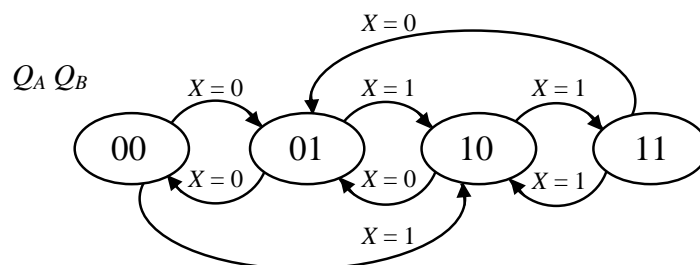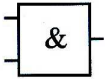
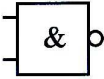
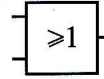
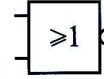
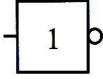
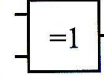
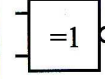
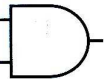
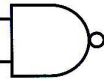
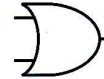
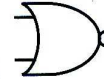
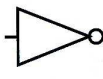

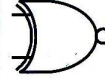
(5 p)

2. Konstruera ett sekvensnät som fungerar enligt tillståndsgrafens nedan. För full poäng krävs att konstruktionen är minimal och att den utförs med endast *JK*-vippor, *NAND*-grindar och inverterare.



(5 p)

### Tabeller över grindar

A B		$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$\overline{A}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
A B		AND	NAND	OR	NOR	INVERS	XOR	XNOR
0	0	0	1	0	1		0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0		0	1
IEC								
USA								

### Tabeller över vippor

S	R	Q	J	K	Q	D	Q	T	Q
0	0	$Q_0$	0	0	$Q_0$	0	0	0	$\underline{Q_0}$
0	1	0	0	1	0	1	1	1	$\overline{Q_0}$
1	0	1	1	0	1				
<del>1</del>	<del>1</del>		1	1	$\overline{Q_0}$				

Q	S	R	J	K	D	T	Q <sup>+</sup>
0	0	-	0	-	0	0	0
0	1	0	1	-	1	1	1
1	0	1	-	1	0	1	0
1	-	0	-	0	1	0	1