

E17

$$Z_{\text{int}} = R_3 \parallel \frac{h_{11} + R_2 \parallel R_1 \parallel R_0}{1 + h_{21}}$$

$R_0 (\Omega)$	$Z_{\text{int}} (\Omega)$
10	4,0 Ω
100	4,8 Ω
1000	8,9 Ω
10000	47 Ω