

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar

Digitalteknik – Föreläsning 7

Mattias Krysender


Institutionen för systemteknik

Dagens föreläsning


- Inför laboration 2
 - Synkronisering av signaler
 - Asynkrona ingångar på vippor
 - Initiering/nollställning
 - Programmerbara kretsar och VHDL
- Från problemformulering till tillståndsdigram

Synkronisera asynkrona insignaler

 - Asynkron insignaler x_a kommer från
 - Brytare
 - Sensorer
- Använd synkroniseringsvippa:



D-vippa med asynkrona ingångar

 

PR	CLR	CK	D	Q ⁺
1	0	X	X	0
0	1	X	X	1
1	1	0	X	Q
1	1	1	X	Q
1	1	↑	0	0
1	1	↑	1	1

- Asynkrona ingångar: Clear (CLR), Preset (PR) aktivt låg


$$\text{CLR} = 0 \Rightarrow Q = 0$$

$$\text{PR} = 0 \Rightarrow Q = 1$$


Lab-vippan

- Positivt flanktriggad JK-vippa med asynkron clear och preset.


Inputs					Outputs	
PR	CLR	CLK	J	$\bar{K}$	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H*	H*
H	H	$\uparrow$	L	L	L	H
H	H	$\uparrow$	L	L	Toggle	
H	H	$\uparrow$	L	L		
H	H	$\uparrow$	L	H	Q_0	$\bar{Q}_0$
H	H	L	X	X	Q_0	$\bar{Q}_0$

 

 - Koppla ihop J och $\bar{K}$ ingången för att få en D-vippa.



Lab-vippan

 


- Asynkrona ingångar får endast användas för att ställa in starttillståndet.
- I övriga fall skall $CLR = 1$, $PR = 1$.
- Klocksignalen får inte ledas genom grindar innan den skickas in till vippor, räknare, etc ty det ger en asynkron krets.


Nollställning ett exempel

Autonom tvåbitsräknare
ska föras med
nollställning

- Asynkront
- Synkront

 

Kretschema

 


Tillståndsdigram

Nuvarande tillstånd	Nästa tillstånd
00	01
01	10
10	11
11	00

Tillståndstabell


Asynkron nollställning

 - Nollställning sker med $\text{resetna} = 0$, utan medverkan av klockan.



Synkron nollställning

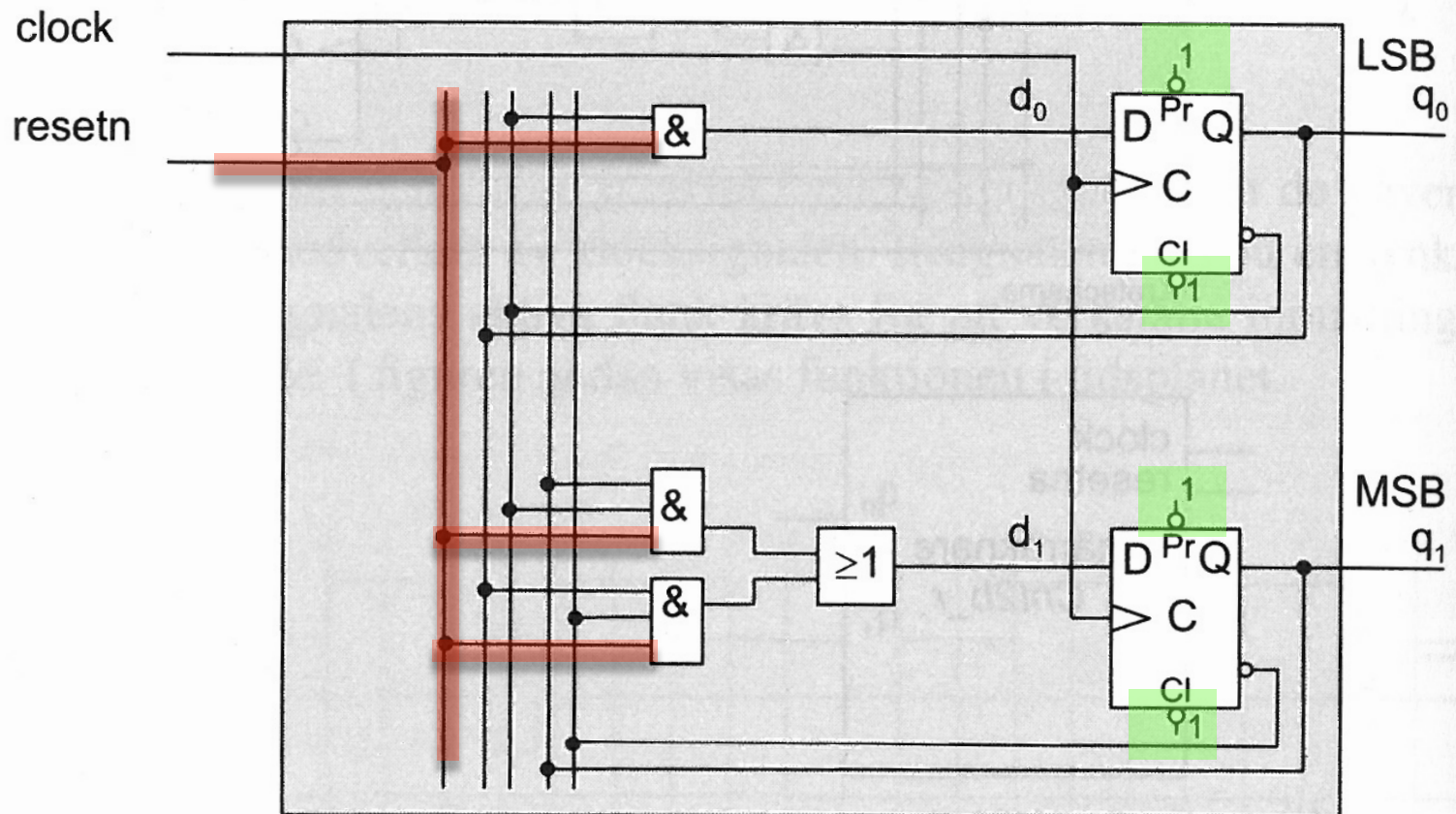
- Synkron nollställning aktiverad med resetn = 0



Kretschema



Synkron nollställning

 - En insignalkombination sätter nästa tillstånd till starttillståndet oberoende av nuvarande tillstånd.
 - Hanteras därmed som vilken insignal som helst




Programmerbar logik

  - Complex programmable logic device (CPLD)
- Fix komponentuppsättning
- Programmerar vilka kopplingar som ska finnas



Konstruktion med CPLD


 
- Skriv beskrivning i VHDL
(**V**ery high speed integrated circuit **H**ardware **D**escription **L**anguage)
- Syntes
 - passar in (optimerar) kretsen på den aktuella CPLD:n
 - bestämmer vilka in och utgångar som kommer att användas
- Programmering
 - speciell mjuk- och hård-vara används för att programmera CPLD:n



VHDL-exempel - enpulsaren


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity enpulsare is  
    port(clk, x : in  std_logic;  
          u : out std_logic);  
end enpulsare;
```
 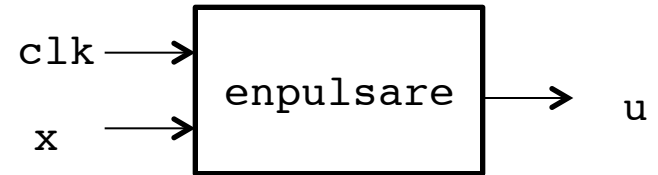
```
architecture ekvationer of enpulsare is  
    signal q, q_plus : std_logic;  
    begin  
        process(clk)  
            begin  
                if rising_edge(clk) then  
                    q <= q_plus;  
                end if;  
            end process;  
            q_plus <= x;  
            u <= (not q) and x;  
        end ekvationer;
```





Detektion av var tredje etta i VHDL

	4	2	1				
	q_1	q_0	x		q_1^+	q_0^+	u
0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	1	0
3	0	1	1		1	1	0
4	1	0	0		-	-	-
5	1	0	1		-	-	-
6	1	1	0		1	1	0
7	1	1	1		0	0	1
	address				utsignal		

 

Gränssnitt mot omgivningen

  


```
entity skrets is
    port( clk, x: in std_logic;
          u: out std_logic);
end entity skrets;
```

Interna signaler

```
address = (q1, q0, x)
data    = (q1_plus, q0_plus, u)
```


```
architecture behavior of skrets is
    signal q0, q0_plus: std_logic;
    signal q1, q1_plus: std_logic;
    signal adress : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal data    : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    -- beskrivning av kretsens beteende
    -- se kommande 2 oh:ar

end behavior;
```

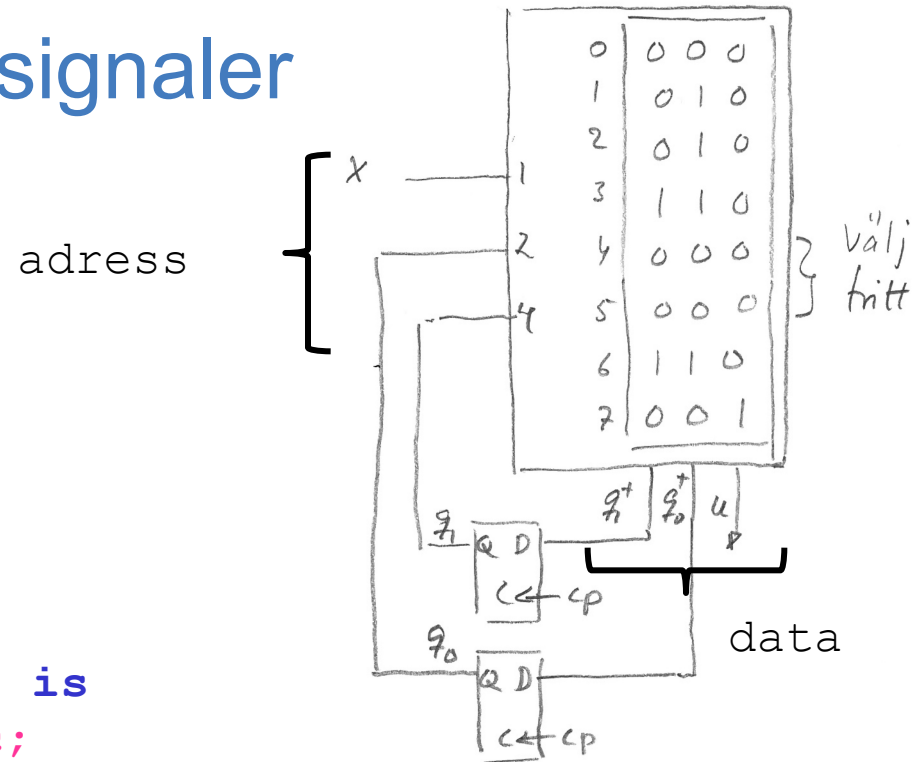

Vippor
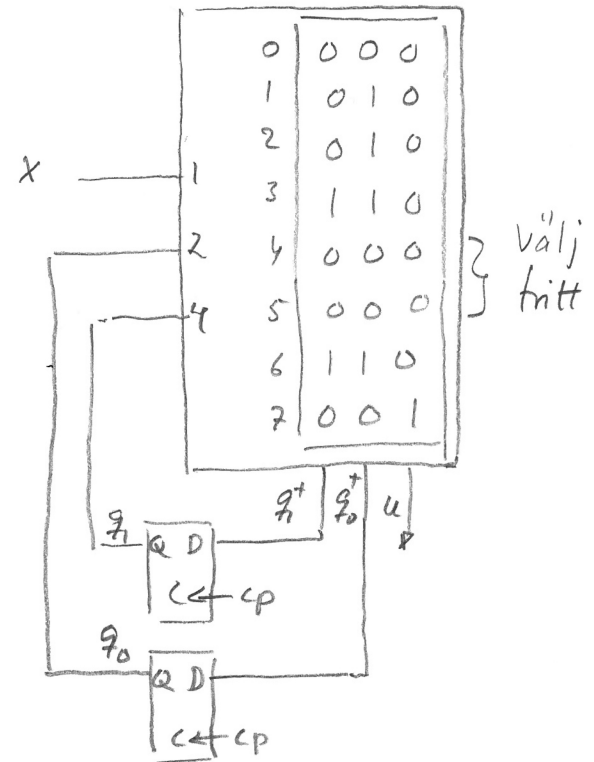
```
-- vippor
process (clk)
begin
    if rising_edge (clk) then
        q0 <= q0_plus;
        q1 <= q1_plus;
    end if;
end process;
```



Minnet

-- ROM

```
address <= q1 & q0 & x; -- concatenering
```

```
with address select
```

```
    data <= "000" when "000",  
            "010" when "001",  
            "010" when "010",  
            "110" when "011",  
            "000" when "100",  
            "000" when "101",  
            "110" when "110",  
            "001" when "111",  
            "---" when others;
```


-- nästa tillstånd

```
q1_plus <= data(2); -- indexera vektor
```

```
q0_plus <= data(1);
```

-- utsignal

```
u <= data(0);
```

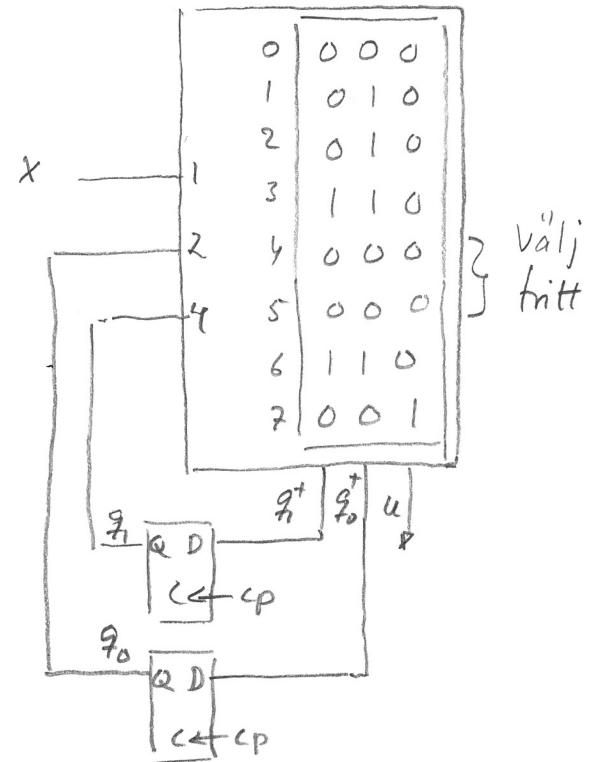


Dagens föreläsning

- Inför laboration 2
 - Synkronisering av signaler
 - Asynkrona ingångar på vippor
 - Initiering/nollställning
 - Programmerbara kretsar och VHDL
- Från problemformulering till tillståndsdigram

Lejonburen

- Lampa skall lysa när hägnet är tomt.
- Fotoceller: $x_i = \begin{cases} 1 & \text{fotocellen skymd} \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$
- Lampa: $u = \begin{cases} 0 & \text{släkt} \\ 1 & \text{tänd} \end{cases}$
- Vid start är båda lejonerna i buren.
- Lejonerna:
 - a) Max ett lejon i porten
 - b) Kan ej vända/backa i porten.
 - c) Är längre än avståndet mellan x_1 och x_2 .
 - d) Rör sig långsamt i förhållande till klockfrekvensen.

 

Senarier

- Porten tom: $x = (x_1, x_2) = 00$

- Lejon i port:

a) $\Rightarrow$ ett lejon

b) $\Rightarrow$ rör sig genom porten

Fall

- Lejon ut ur bur:

$\xrightarrow{\hspace{1.5cm}}$
 $x : 00, 01, 11, 01, 00$ $(x = 11, \text{ pga } c)$
 $\xleftarrow{\hspace{1.5cm}}$


- Lejon in i bur:

d) $\Rightarrow$ Varje insignalkombination upprepas

$\Rightarrow$ Vi kan vänta en klockpuls med att tända lampan, dvs Moore-krets är okej.

Enkel lösning

 
- Låt tillståndet “ i inne” beteckna att i lejon är i buren.




- Onödigt många tillstånd: 9 st
- Det finns algoritmer som minimerar antalet tillstånd.
- Hanterar även att lejon backar i porten
=> Onödigt komplicerat tillståndsdigram

Lösning med få tillstånd

 - Vi behöver ett tillstånd då lampan ska lysa ($u = 1$). I tillståndet "2 inne" lyser lampan i övriga tillstånd är den släkt.
- Detektera utpassage med 10




- Detektera utpassage med 11

 

Lejonbur fortsättning ...


- Detektera utpassage med 01

 


- 10, 11 kvar
 - 11 påträffas först vid inpassage
 - 10 påträffas först vid utpassage
- Vilka insignaler för sträckad tillståndsovergång är tänkbar?
 - 01: funkar ej ty vi hamnar i "2 inne"
 - 11: funkar ej ty vi hamnar i "2 inne"
 - 10: funkar ej ty vi hamnar i "0 inne"
 - 00: OK, men nytt tillstånd måste införas: "i porten"

Tillståndsdigram för lejonburen

 - Tillståndsdigram framtaget på föreläsningen:



- Alternativt tillståndsdigram:

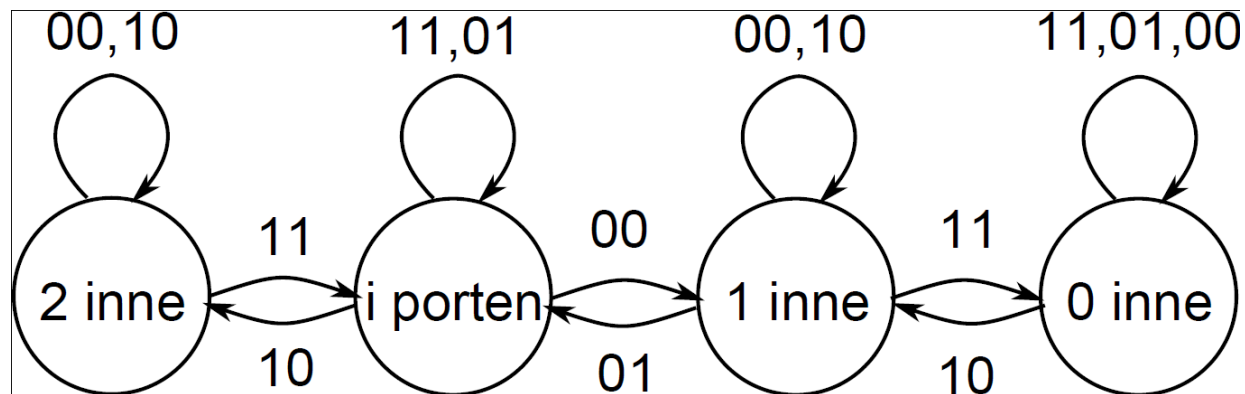



Linköpings universitet

expanding reality

www.liu.se