

Programmerbara kretsar och VHDL 1

Föreläsning 9

Digitalteknik, TSEA22

Oscar Gustafsson, Mattias Krysander

Institutionen för systemteknik

Dagens föreläsning


- Programmerbara kretsar
- Kombinationskretsar i VHDL
with-select-when, when-else
- Sekvenskretsar i VHDL
process, if-then-else
- In-/ut-signaler, datatyper, mm
- Räknare i VHDL
- Exempel
Blockschema -> VHDL, kodstandard, simulering,
programmering, verifiering
- Lab 3

Programmerbara kretsar

- PLD = programmable logic device
- CPLD = complex PLD,
i princip flera PLD-er på ett chip
ex: 108 vippor + 540 produkttermer
- FPGA = field programmable gate array
 - 5 000 000 vippor
 - 2 000 000 Look-up-tables (LUT)
 - 500 Mb RAM
 - Digital Signal Processing (DSP)
 - Processor


CPLD - konstruktion

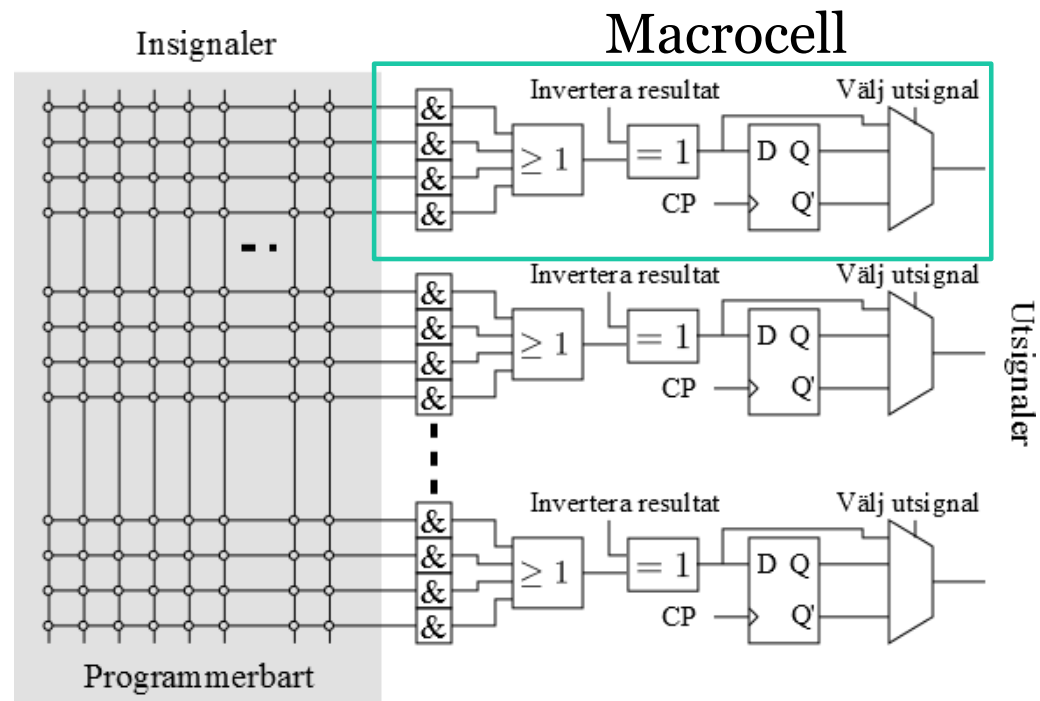- Grundblocket i en CPLD består oftast av ett AND-OR-nät
- AND-grindarnas ingångar är programmerbara
- Kallas Programmable Logic Array (PLA)




CPLD - konstruktion

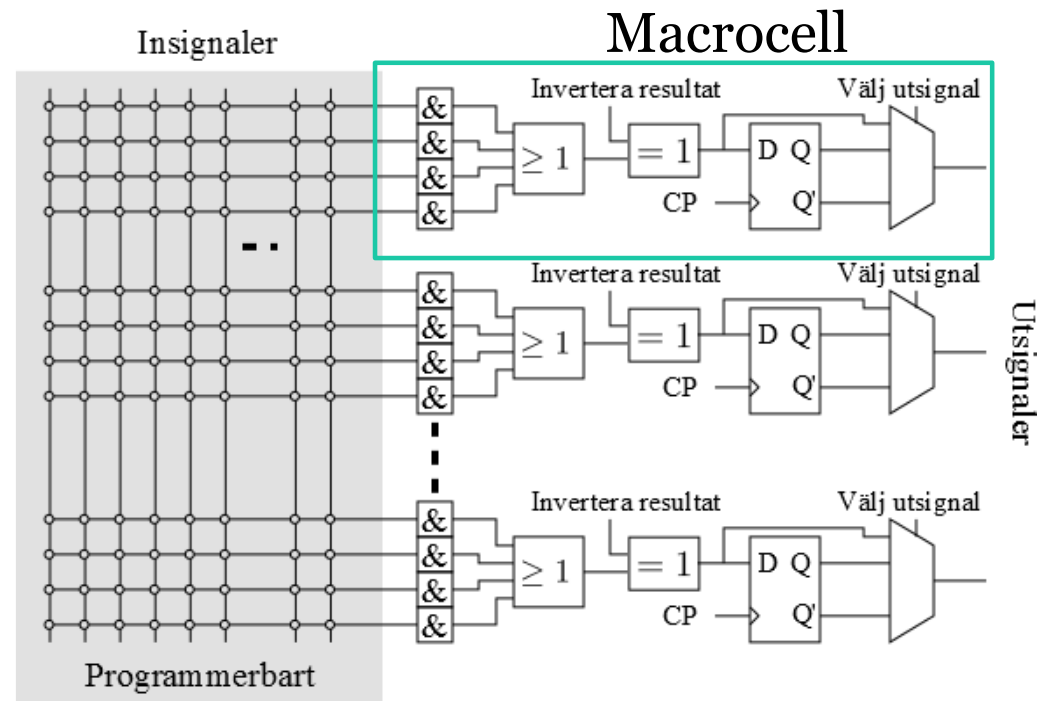- Alltså kan en CPLD skapa funktioner på summa-produkt-form
- Samt invertera dem om det behövs
- Och sätta en D-vippa på slutet vid behov



CPLD Xilinx 9572 - blockschema

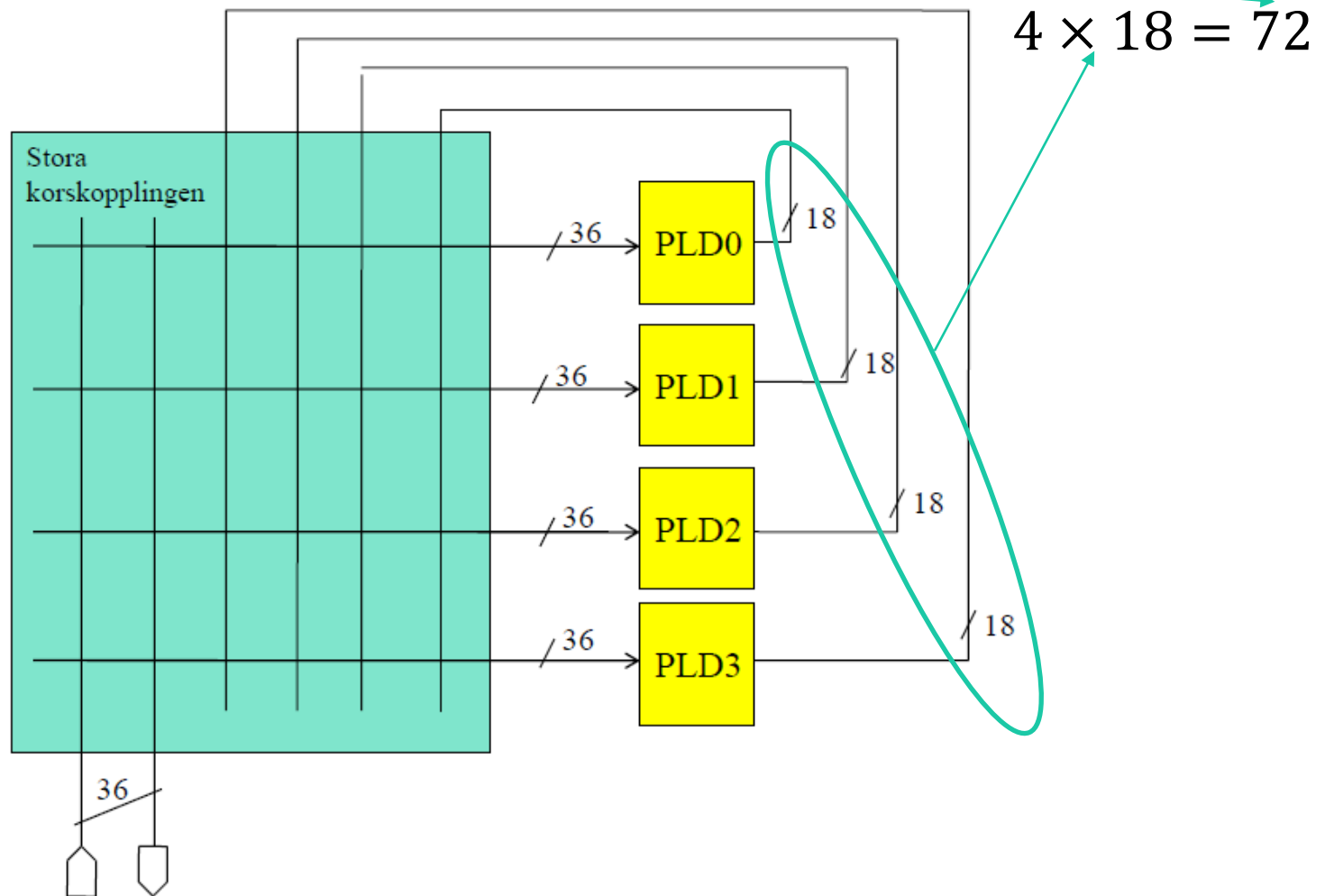


VHDL

Ett programspråk för att:

Syntetisera
(Xilinx)

Simulera
(ModelSim)

Hårdvara

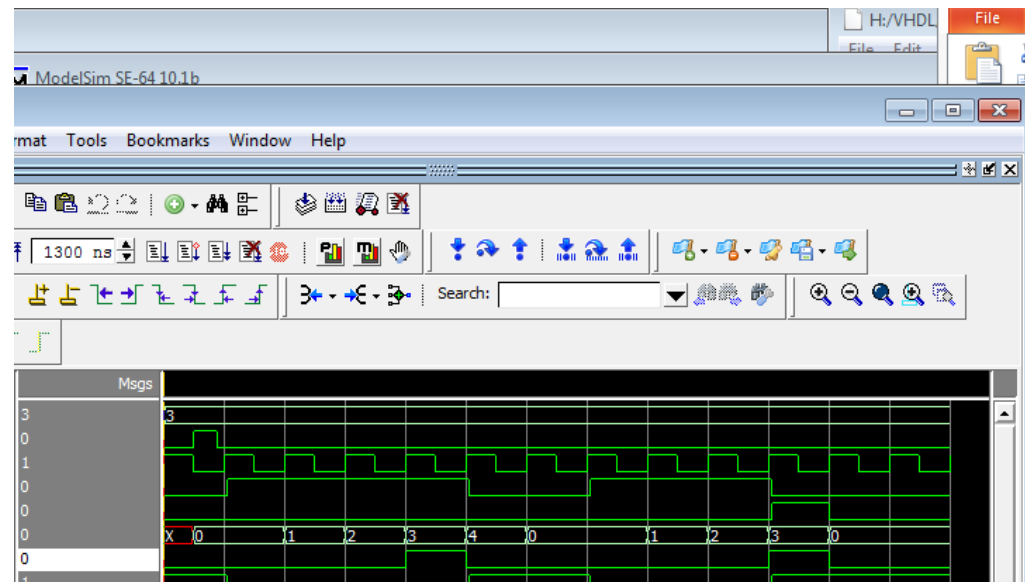


VHDL

- VHDL = VHSIC HDL
- VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits
- HDL = Hardware Description Language
- Hardware Description Language =
hårdvarubeskrivande språk
- Hårdvarubeskrivande språk = språk som beskriver
hårdvara
- Beskriver hårdvara
- Hårdvara (inte mjukvara)

VHDL

- VHDL är ett av två dominerande HDL
- Det andra är Verilog
- Verilog används mer i USA
- VHDL används mer i Europa
- VHDL utvecklades av USAs försvarsdepartement
- Lånar mycket syntax från ADA


Varför VHDL?

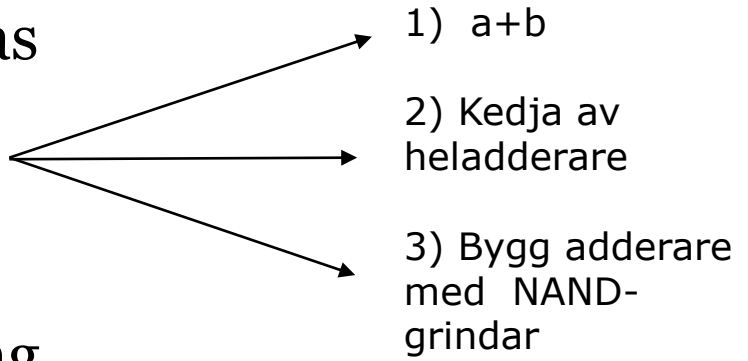- Hantera komplexitet
 - VHDL-koden kan simuleras
 - Beskrivning på flera olika abstraktionsnivåer
 - Ökad produktivitet
 - Snabbare än schemaritning
 - Återanvändbar kod
 - Modernt programmeringsspråk
 - Rikt, kraftfullt
 - Parallellt, starkt typat, overloading
 - Ej objektorienterat
- 
- 1) $a+b$
 - 2) Kedja av heladderare
 - 3) Bygg adderare med NAND-grindar

VHDL nackdelar?

- Svårt att lära sig?
 - Delmängd för syntes 1-2 dagar!
 - Avancerade simuleringar 1-2 månader
- Nytt sätt att tänka
 - Lätt att hamna i mjukvarutänkande!
 - FPGA-n, CPLD-n är inte en processor för VHDL
 - VHDL är parallellt, inte sekvensiellt
 - Tilldelning, variabler betyder inte samma sak som i andra programmeringsspråk (för det är inte ett prog.språk)
 - Gör så här:

Tänk hårdvara och
gör ett blockschema

 

Beskriv hårdvaran
med VHDL

Hur ser ett VHDL-program ut?

```
entity namn1 is
```

```
-- beskrivning av in- och utgångar
```

```
end entity namn1;
```

Gränssnitt mot omvärlden

```
architecture namn2 of namn1 is
```

```
-- beskrivning av interna signaler
```

```
begin
```


```
-- beskrivning av funktion
```

```
end architecture namn2;
```

Innehåll

VHDL är inte skiftlägeskänsligt (case sensitive), små eller stora bokstäver spelar ingen roll, ej heller mellanslag (förutom i namn och nyckelord då..)

VHDL för kombinatoriska kretsar

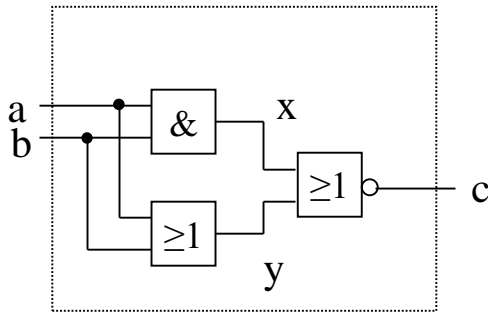

```
entity knet is
    port(a, b: in std_logic;
          c: out std_logic);
end entity knet;
```

```
architecture firsttry of knet is
    signal x, y : std_logic;
begin
    c <= not (x or y);
    x <= a and b;
    y <= a or b;
end architecture firsttry;
```

Parallellt exekverande satser.

Om a ändras så körs $x \leq a \text{ and } b$ och $y \leq a \text{ or } b$, vilket gör att $c \leq x \text{ nor } y$ körs.


Ordningen spelar ingen roll.

Datatyper

- VHDL innehåller nästan inga datatyper
- Det är mycket hårt typat, inga underförstådda typkonverteringar här inte...
- I princip är nästan alla typer som används definierade ovanpå VHDL, men det har så klart skapats standarder som används
- Följdaktligen kan ni i princip glömma det som står här, förutom komma ihåg att det är hårt typat när ni råkar ut för det

Datatyper

 - Samt att det innebär att om ni söker efter information på nätet så kan ni få information om gamla datatyper och liknande
- Så viktigt att veta vilka som är relevanta



Datatyper

- `std_logic` är datatypen som används för att representera bitar
- Kan anta följande värden: `01uxz-wlh`
 - 'U': Uninitialized
 - I simulering innan annat värde antagits
 - 'X': Forcing Unknown
 - I simulering när flera utgångar försöker driva signalen

Datatyper

- '0': Forcing 0
- '1': Forcing 1
- 'Z': High impedance
 - Tri-state
- '-': Don't care
 - Precis lika smidigt som när ni gör Karnuaghdiagram
- 'W': Weak Unknown, 'L': Weak 0, 'H': Weak 1
 - Inget vi behöver bry oss om i denna kursen

Datatyper

- `std_logic_vector` används för vektorer/arrayer av `std_logic`
- Storleken anges efter, t ex
 - `std_logic_vector(0 to 2)`
 - `std_logic_vector(5 downto 2)`
- För `std_logic` och `std_logic_vector` måste paketet `std_logic_1164` importeras från biblioteket `ieee`
 - `library ieee;`
 - `use ieee.standard_logic_1164.all;`

Vad betyder ett VHDL-program?

Syntetisering (Xilinx)

- `x <= a and b;`
betyder att en OCH-grind **kopplas in** mellan trådarna a, b och x

Endast en tilldelning på x tillåten.

Simulering (ModelSim)

- `x <= a and b;`
är en parallellt exekverande sats som körs om a eller b ändras

Än så länge är ordningen mellan satserna oviktig
”Programmera” aldrig i VHDL!
Tänk hårdvara => beskriv hårdvaran med VHDL

Två grundläggande typer av satser

- Sekventiella satser: **process**
- Parallella satser: allt annat
- Alla sekventiella satser är parallella gentemot varandra och alla parallella satser


VHDL för kombinatoriska kretsar

Kombinationskretsar implementeras med

- signaltilldelning med Booleska uttryck
 - `c <= a and b;`
- `with-select-when` är en mux (använt för minne i lab 2).
- `when-else` är en generaliserad mux.

En multiplexer

 
```
entity mux is
  port ( d: in std_logic_vector (0 to 3);
         s: in std_logic_vector (1 downto 0);
         y: out std_logic );
end entity mux;
```



Multiplexern, forts

VHDL har en sats som precis motsvarar en mux:
 
```
architecture behavior1 of mux is
begin
  with s select
    y <= d(0) when "00",
         d(1) when "01",
         d(2) when "10",
         d(3) when others;
end architecture behavior1;
```



Lägg märke till:

- det finns enn <= i satsen.
- enn rad är sann

with-select-when

- Är en parallell sats
- Kan ej användas i en sekventiell sats (**process**)

```
with (styrsignal) select
```

```
    (utsignal) <= (uttryck 1)    when (signalvärde 1),
```

```
        (uttryck 2)    when (signalvärde 2),
```

```
    ...
```


```
        (uttryck n-1) when (signalvärde n-1),
```

```
        (uttryck n)    when others;
```

OBS: samtliga värden på styrsignal måste täckas!

Multiplexern, forts
 
```
architecture behavior2 of mux is  
begin  
    y <= d(0) when s = "00" else  
        d(1) when s = "01" else  
        d(2) when s = "10" else  
        d(3);  
end architecture behavior2;
```



when-else

- Är en parallell sats, concurrent statement, (ej i **process**)

```

signal <= uttryck 1 when villkor 1 else
    uttryck 2 when villkor 2 else
    ...
    uttryck n-1 when villkor n-1 else
    uttryck n;
  
```

- Lagg märke till:
 - Det finns enn tilldelning (\leq) i satsen
 - Noll eller flera villkor är sanna $s = u_1v_1 + u_2v_1'v_2 + \dots + u_nv_1' \dots v_{n-2}'v_{n-1}'$
 - Första sanna villkoret bestämmer
- Både **with-select-when** och **when-else** kan uttrycka vilken Boolesk funktion som helst!

Exempel

$u = 1$ om $x = (x(2), x(1), x(0))$ innehåller 2 eller 3 ettor.


```
signal x: std_logic_vector (2 downto 0);
signal u: std_logic;
```

-- kan skrivas så här

```
with x select
  u <= '1' when "011", -- 3
      '1' when "101", -- 5
      '1' when "110", -- 6
      '1' when "111", -- 7
      '0' when others;
```

-- eller så här (korrekt operatorprecedens)
 
```
u <= x(0) and x(1) or x(0) and x(2) or x(1)
and x(2);
```



Vad har vi så långt?

- **entity** beskriver gränssnittet
- **architecture** beskriver innehållet
- Mellan **begin** och **end** har vi parallella satser.
 - Tilldelning med Booleska uttryck **c <= a and b;**
 - **with-select-when** är en mux
 - **when-else** är en generaliserad mux
 - Allt sker parallellt

VHDL för sekvenskretsar

- process-satsen
 - if-then-else Endast inuti process-sats!

(Fler nästa föreläsning)

process

process-satsen exekveras sekventiellt. Här exempel på D-vippa:

```

entity de is
  port (d, clk: in STD_LOGIC;
        q: out STD_LOGIC);
end de;

architecture d_vippa of de is
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end d_vippa;

```

Processen exekveras när
signaler i *känslighetslistan*
ändras, i detta fallet `clk`

`q` uppdateras på
positiv `clk`-flank

Det gamla värdet på `q` ligger kvar om ett nytt ej specas.


if-then-else

```
if (uttryck 1) then
  (sats 1)
elsif (uttryck 2) then
  (sats 2)
elsif (uttryck n-1) then
  (sats n-1)
else
  (sats n)
end if;
```

- Endast inuti **process**
- Motsvarar **when-else**
- Observera stavning på **elsif**

Exempel

 Bygg en sekvenskrets som ger utsignalen 1 i samma klockintervall som var tredje 1:a.





VHDL-beskrivning som liknar grafen.

Sekvenskretsar

Utsignal

Gör kombinatorik av detta

 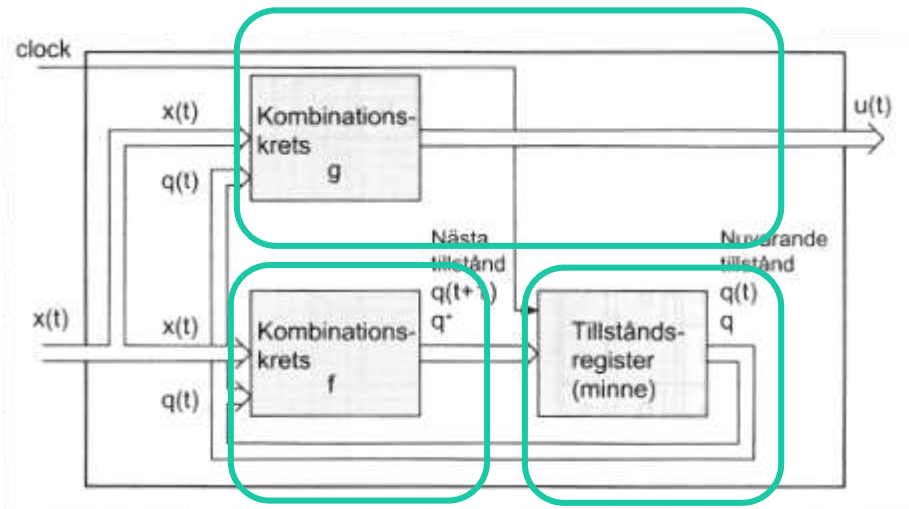

Tillståndsberäkning

Gör kombinatorik av detta.


Tillståndsupdatering

Gör en process (clk) av detta.

Sekvenskrets

```
entity skrets is
  port(x, clk: in std_logic;
        u: out std_logic);
end skrets;
```

 
```
architecture graf of skrets is
  signal q, qplus: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- q+ = f(q,x): tillståndsberäkning
  -- u = g(q,x): utsignal
  -- q = q+: tillståndsuppdatering
end graf;
```



Eller i annan ordning

Tillståndsuppdatering – sekventiell sats
 
```
-- q = q+: tillståndsuppdatering
process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    q <= qplus
  end if;
end process;
```




Tillståndsberäkning – parallell sats

```
-- q+ = f(q,x): tillståndsberäkning
qplus <= "00" when q = "00" and x = '0' else
        "01" when q = "00" and x = '1' else
        "01" when q = "01" and x = '0' else
        "11" when q = "01" and x = '1' else
        "11" when q = "11" and x = '0' else
        "00";
```


Alternativt
 
```
-- q+ = f(q,x): tillståndsberäkning
qx <= q & x;    -- Behöver definieras
with qx select
qplus <= "00" when "000",
        "01" when "001",
        "01" when "010",
        "11" when "011",
        "11" when "110",
        "00" when others;
```



Utsignal – parallell sats

- Parallell sats

 

```
u <= '1' when q="11" and x='1' else
    '0';
```

```
-- alternativt
```

```
u <= '1' when q(1) = '1' and
    q(0) = '1' and x = '1' else '0';
```

```
-- Förenklat
```

```
u <= q(1) and q(0) and x;
```

Komplett kod


```
entity skrets is
  port(x, clk: in std_logic;
        u: out std_logic);
end skrets;

architecture graf of skrets is
  signal q, qplus: std_logic_vector(1 downto 0);
  signal qx      : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  -- q+ = q: tillståndsuppdatering
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= qplus;
    end if;
  end process;
  -- q+ = f(q,x): tillståndsberäkning
  qx <= q & x; -- konkatenering
  with qx select
  qplus <= "00" when "000",
           "01" when "001",
           "01" when "010",
           "11" when "011",
           "11" when "110",
           "00" when others;
  -- u = g(q,x) : utsignal
  u <= q(1) and q(0) and x;
end graf;
```

VHDL beskriver hårdvara!


1. En VHDL-modul består av två delar
 - a) **entity**, som beskriver gränssnittet
 - b) **architecture**, som beskriver innehållet

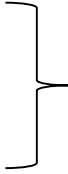2. För att göra kombinatorik används
 - a) Booleska satser: **`z <= x and y;`**
 - b) **with-select-when**-satser
 - c) **when-else**-satser



Parallella
satser

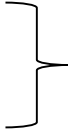3. För att göra sekvensnät används (en eller flera) **process (clk)** -
satser
 - a) enn **`if rising_edge (clk) ... end if;`**
 - b) Booleska satser: **`z <= x and y;`**
 - c) **if-then-else**-satser




VL får värdet när
processen avslutas

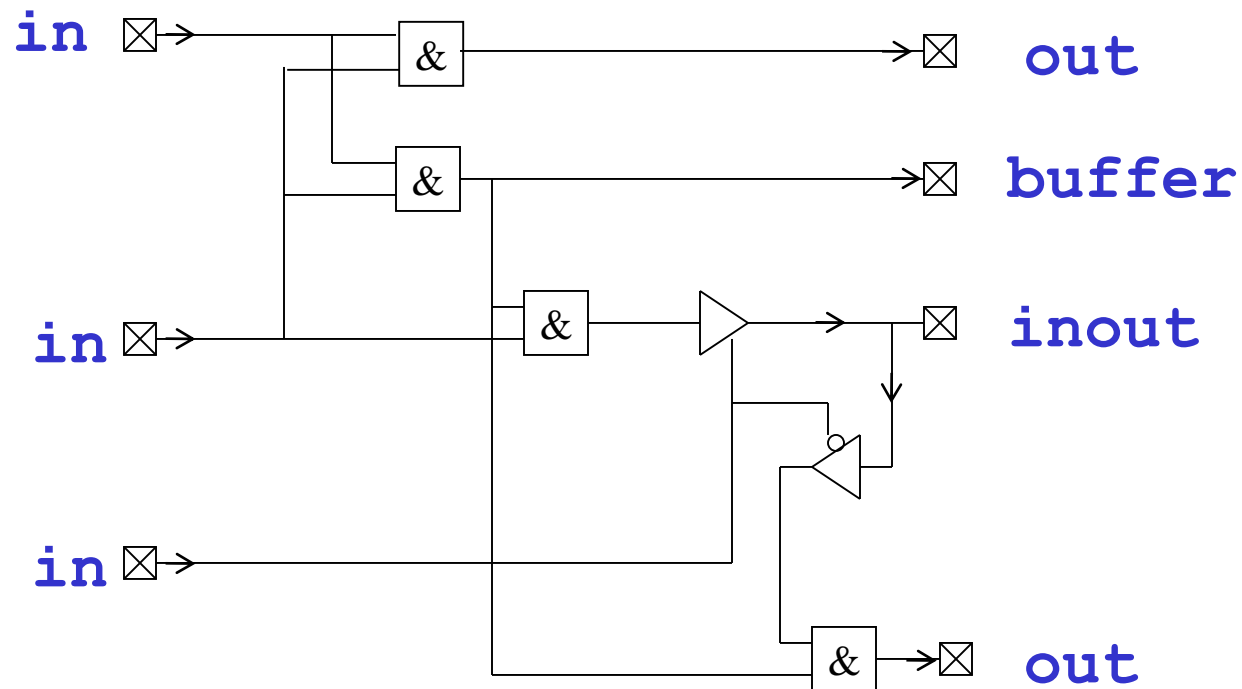4. Parallella och sekventiella satser exekveras parallellt gentemot
varandra

In/utsignaler

OBS, om en utsignal också används inuti nätet, så ska den deklareraras som **buffer**.



In/utsignaler

- Oftast bättre att undika buffer och ha en extra intern signal

- entity example is

```
port (a, b : in std_logic;
      c, d : out std_logic);
end entity example;
```

architecture basic of example is

```
signal cint : std_logic;
```

```
begin
```

```
    cint <= a and b;
```

```
    d <= cint xor a;
```

```
    c <= cint;
```

```
end architecture basic;
```

Numeric_std

```
use ieee.numeric_std.all -- lägger till paket
```

```
signal q: unsigned(3 downto 0); -- 4 bit ctr
```

```
...
```

```
q <= q + 1;
```

```
if q = 10 ...
```

```
  q <= "0011";
```

```
  q(0) <= '1';
```

Notera hur värdet av
heltal, bitvektor samt
bit anges

Dvs vi kan hantera q både som en boolesk vektor och som ett tal på intervallet $[0,15]$;

unsigned och signed är “std_logic_vector som går att räkna med”

4-bits dekadräknare med synkron clear

53


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter is
port(clk, clear: in std_logic;
      q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end counter;

architecture simple of counter is
  signal q_int, q_p: unsigned (3 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q_int <= q_p;
    end if;
  end process;

  q_p <= to_unsigned(0, 4) when clear = '1' or q_int = 9
        else q_int+1; -- to_unsigned(0, 4) = "0000"

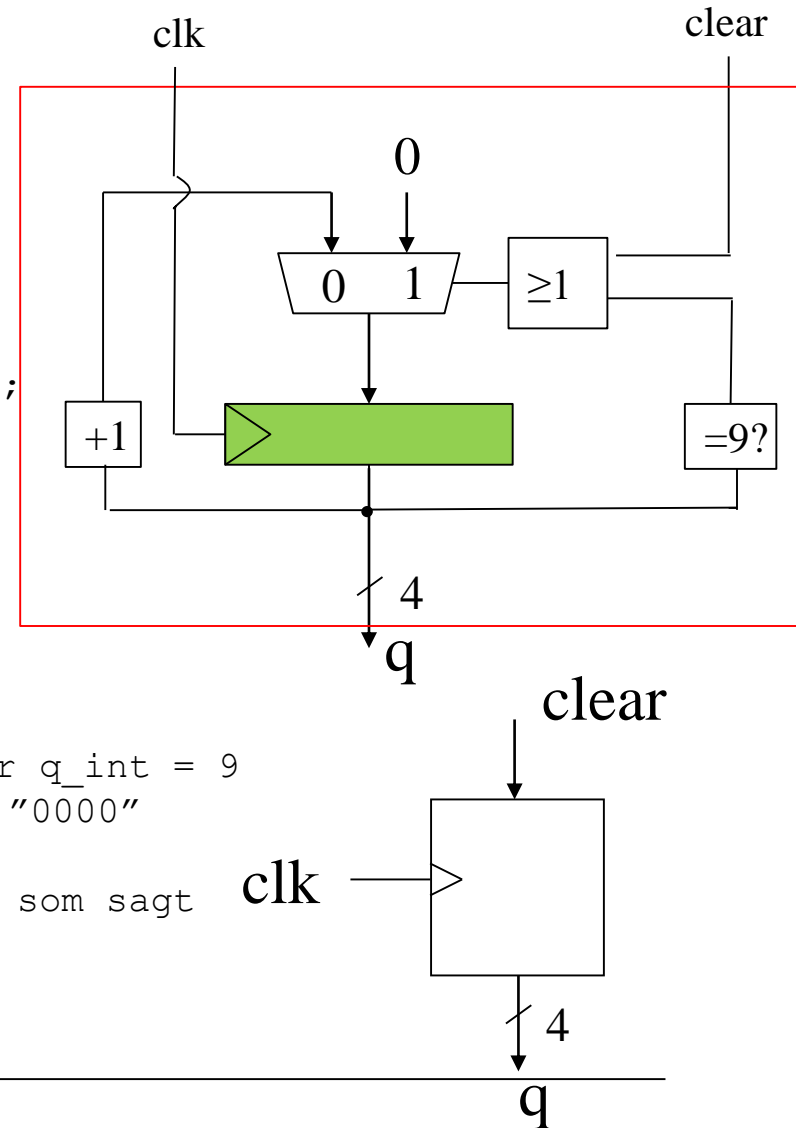  q <= std_logic_vector(q_int); -- Hårt typat som sagt
end simple;
```



Typkonvertering

Bitvektorer med ett specificerat antal bitar

V: `std_logic_vector(3 downto 0)`

`unsigned(V)`



`std_logic_vector(U)`

U: `unsigned(3 downto 0)`

`to_integer(U)`



`to_unsigned(I,4)`

Heltal

I: `integer`

Konkatenering

```
signal bus: std_logic_vector (1 downto 0);  
signal a, b: std_logic;  
bus <= a & b;
```

4-bitsadderare


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use NUMERIC_STD.ALL;

entity adder is
port (a, b: in UNSIGNED(3 downto 0);
       s: out UNSIGNED(4 downto 0));
end adder;

architecture simple of adder is
begin
  -- zero extension
  s <= ('0' & a) + ('0' & b);
  -- alternativt
  s <= resize(a, 5) + resize(b, 5);
end simple;

```

 

Asynkron reset

```

process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge (clk) then
    q <= x;
  end if;
end process;

```

Synkron reset

```

process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    else
      q <= x;
    end if;
  end if;
end process;

```

Känslighetslistan (ändringar på signaler exekverar processen):

- `clk` ska alltid vara med
- Ev. asynkrona insignaler till vippa/räknare/register
- Andra signaler ska ej vara med.

Logiskt blockschema => VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity pulsdetektor is
  port( clk, x : in  std_logic;
        reset : in  std_logic;
        L : in  unsigned(3 downto 0);
        u : out std_logic);
end pulsdetektor;

```

```

architecture Behavioral of
pulsdetektor is

```

```


  signal q : unsigned(3 downto 0);
  signal CLR, CE, k: std_logic;
begin
  -- hela vår konstruktion

```

```

end Behavioral;

```

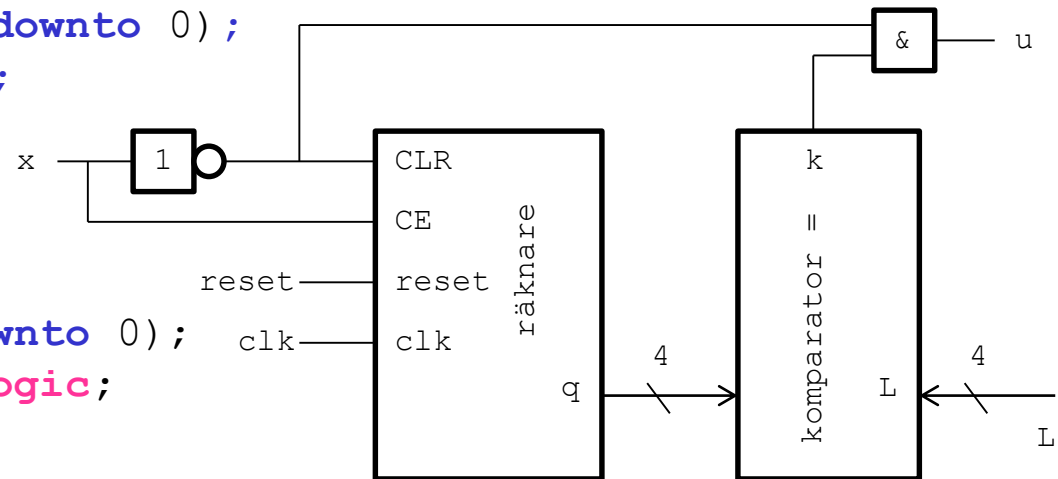

Räknaren

```
-- insignaler till räknare
```

```
CE <= x;
```

```
CLR <= not x;
```

```
-- räknare
```

```
ctr16: process (clk, reset)
```

```
begin
```

```
    if reset = '1' then          -- asynkron reset
```

```
        q <= "0000";
```

```
    elsif rising_edge (clk) then
```

```
        q <= qplus;
```


```
end if;
```

```
end process ctr16;
```

```
-- synkron clear, count enable
```

```
qplus <= "0000" when CLR = '1' else q + 1 when CE = '1' else q;
```

```
-- fyra bitar, så 15 + 1 = 0
```

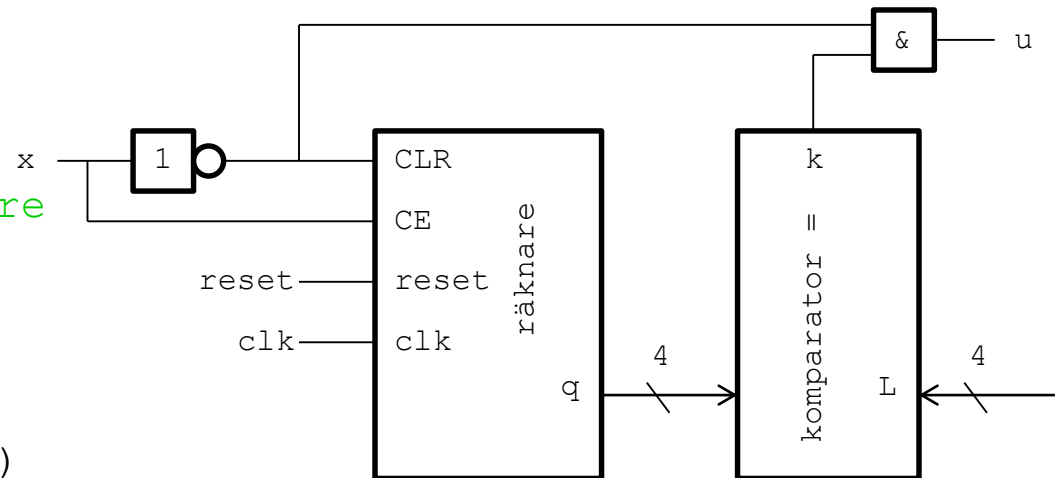


Komparator och utsignal

```
-- komparator
```

```
k <= '1' when L = q else '0';
```

```
-- utsignal
```

```
u <= CLR and k;
```

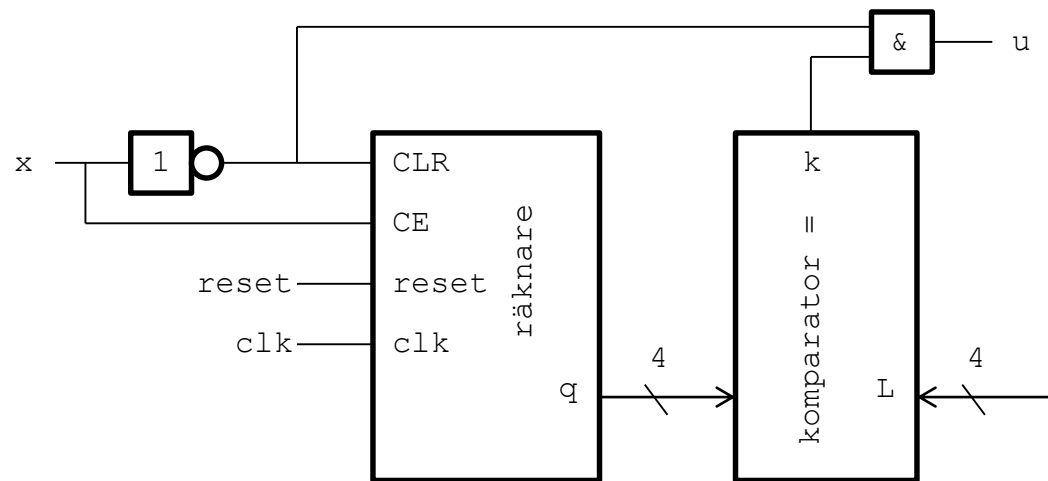

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity pulsdetektor is
    ...
end pulsdetektor;
```

```
architecture Behavioral of pulsdetektor
```

```
is
```

```
    ...
```

```
begin
```

```
    -- insignalер till räknare
```

```
    CE <= x;
```

```
    CLR <= not x;
```

```
    -- räknare
```

```
    ctr16: process (clk, reset)
```

```
        ...
```

```
    end process ctr16;
```

```
    qplus <= ...
```

```
    -- komparator
```

```
    k <= '1' when L = q else '0';
```


```
    -- utsignal
```

```
    u <= CLR and k;
```

```
end Behavioral;
```

Blockschema ->VHDL

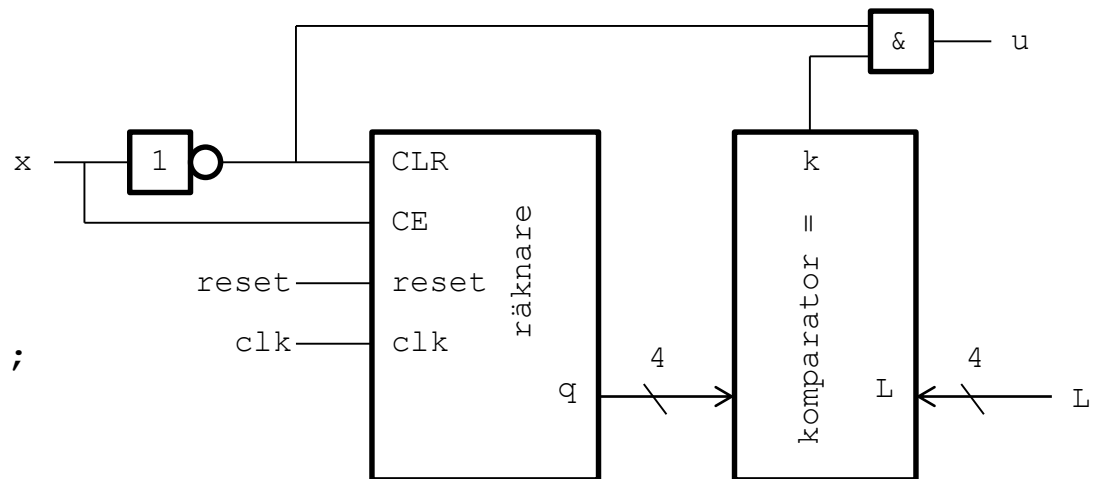- Varje block har motsvarande kod.
- Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.




Simulering i ModelSim

Utdrag ur fil för att definiera insignaler och köra en simulering.


```
# sim.do
...
# clk Periodtid 100 ns
force -freeze sim:/pulsdetektor/clk 1 0, 0 50 -r 100
# reset
force -freeze sim:/pulsdetektor/reset 0 0, 1 50, 0 90
# x
force -freeze sim:/pulsdetektor/x 0 0, 1 105, 0 505, 1 705, 0 1005
# L
force -freeze sim:/pulsdetektor/L 0011 0
run 1300
```

Starta simulering i transcriptfönstret

```
VSIM > do sim.do
```

 

ModelSim

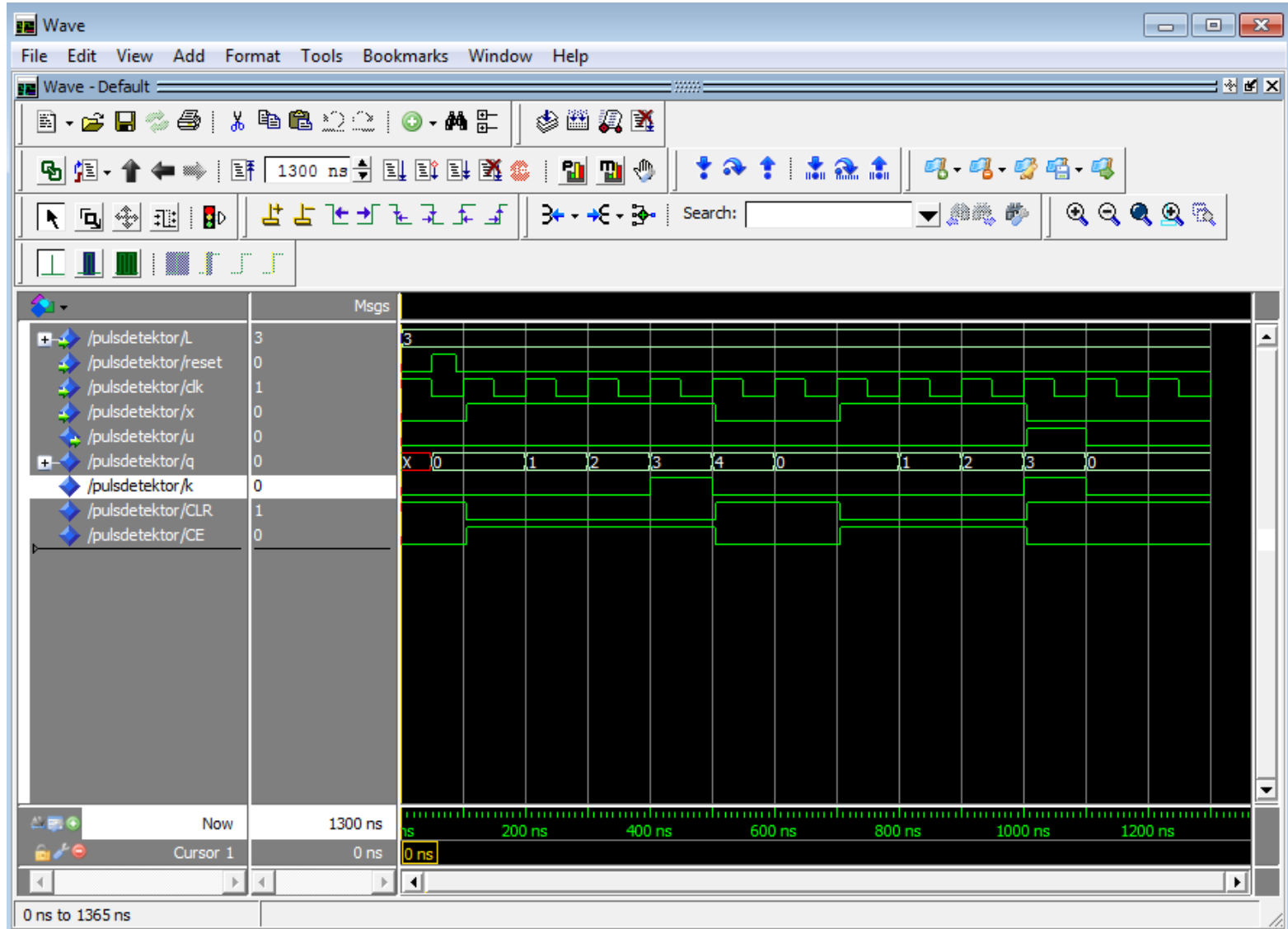

Slutsatser

- Rita logiska blockscheman först
 - Konstruktionsprocessen är identisk med tidigare
- Samma struktur på koden som på blockschemat
 - Alltså: små process-satser som precis motsvarar ett block
 - Leder till bra koll på mängden hårdvara

Macrocells Used	Pterms Used	Registers Used	Pins Used	Function Block Inputs Used
5/36 (14%)	16/180 (9%)	4/36 (12%)	8/34 (24%)	9/72 (13%)

Använda produkttermer


L3-Lo, x, u, clk, reset

Beräkning av 4 tillstånd + 1 utsignal

4 D-vippor i 4-bitsräknaren

L3-Lo, q3-q0, x

Får det plats?

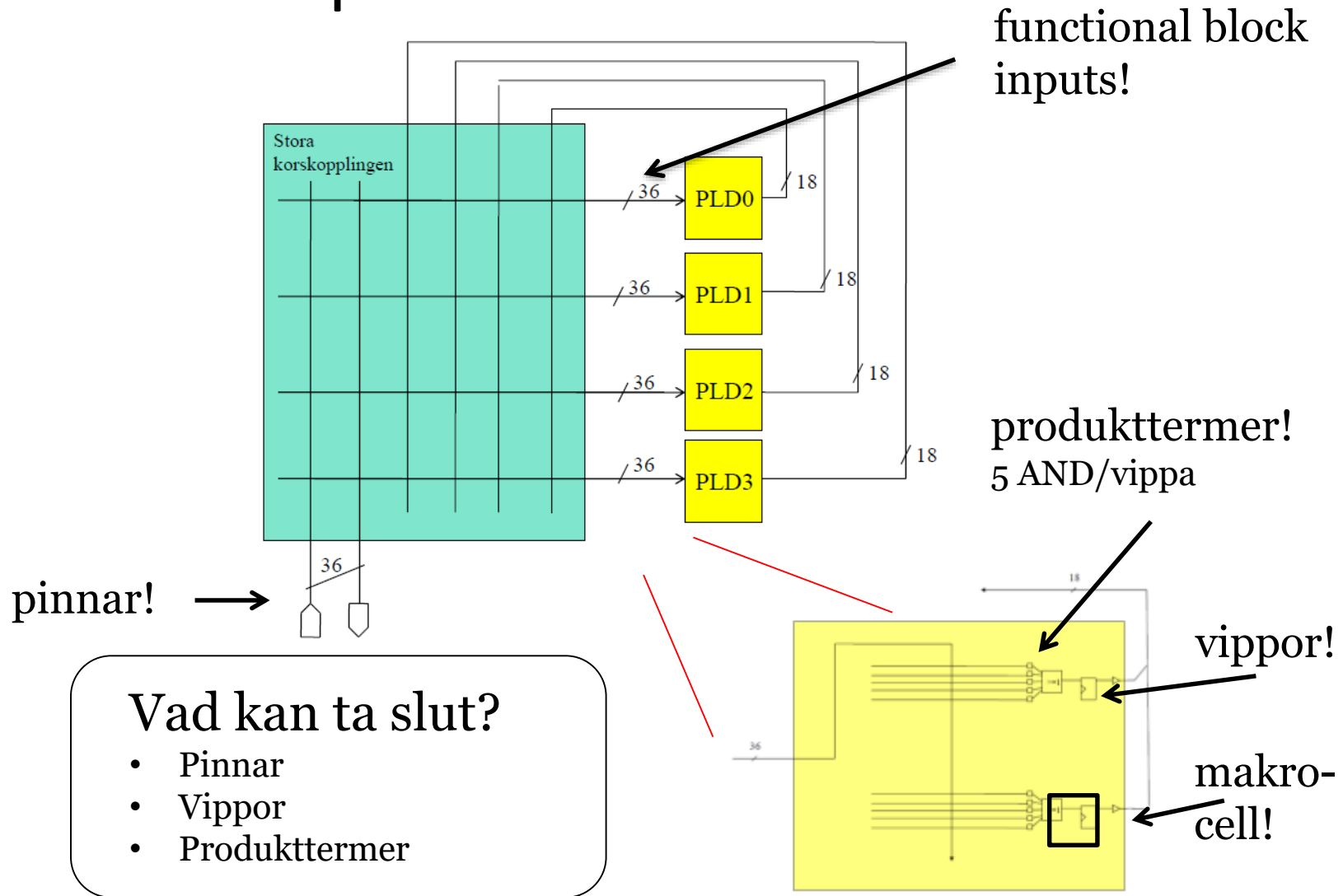

Inför Lab 3

- Obligatorisk lektion i Xilinx ISE (i morgon förmiddag)
- Fyra uppgifter: enkel prova-på-uppgift, kodlåset i VHDL, två olika räknarrelaterade uppgifter
 - Byt möjligen plats på 3.3 c) (kodlås med PROM) och 3.3 a) (kodlås med ekvationer)
- Förberedelseuppgifter:
 - Logiska blockscheman till uppgifterna
 - Förbered så mycket kod som går
- ModelSim finns installerat på datorerna i Freja (och i Grinden).

Examination

- Vid examination ska logiskt blockschema, VHDL-kod samt korrekt fungerande krets uppvisas.
- Logiskt blockschema
 - Block ska bestå av väldefinierad hårdvara:
 - räknare, register, enpulsare, synkroniseringsvippor, sekvenskretsar (med tillståndsdigram)
 - MUX, DMUX, adderare, komparatorer, kombinatoriska kretsar (minne, Booleska funktioner)
- VHDL-kod
 - Varje block ska motsvara ett kodavsnitt, t ex en process-sats och/eller parallella tilldelningar
 - Överensstämmande signalnamn i blockschema och kod.

Rekommendation

- Använd endast **std_logic** och **std_logic_vector**
 - `library ieee;`
`use ieee.std_logic_1164.all;`
- Vill ni räkna inkludera `NUMERIC_STD` –biblioteket
 - `library ieee; -- behövs en gång`
`use ieee.numeric_std.all;`
- Skriv logik och vippor separat
- Undvik **integer**. Går ej att indexera på bit-nivå.

Digitalteknik

Oscar Gustafsson, Mattias Krylander

www.liu.se