

1a) $DEADBEEF_{16} = 1101\ 1110\ 1010\ 1101\ 1011\ 1110\ 1110\ 1111_2$

$A = 10_{10} = 1010_2$

$B = 11_{10} = 1011_2$

$C = 12_{10} = 1100_2$

$D = 13_{10} = 1101_2$

$E = 14_{10} = 1110_2$

$F = 15_{10} = 1111_2$

$1101\ 1110\ 1010\ 1101\ 1011\ 1110\ 1110\ 1111_2 =$
 $= 3\ 3\ 6\ 5\ 3\ 3\ 3\ 7\ 3\ 5\ 7_8$


b) $abce' + ab'c + acd'f + abce =$

$= abc(\underbrace{e'+e}_{=1}) + ab'c + acd'f =$

$= abc + ab'c + acd'f =$


$= ac(\underbrace{b+b'+d'f}_{=1}) = ac$

2. Krets ska räkna $2, 3, \dots, 12$

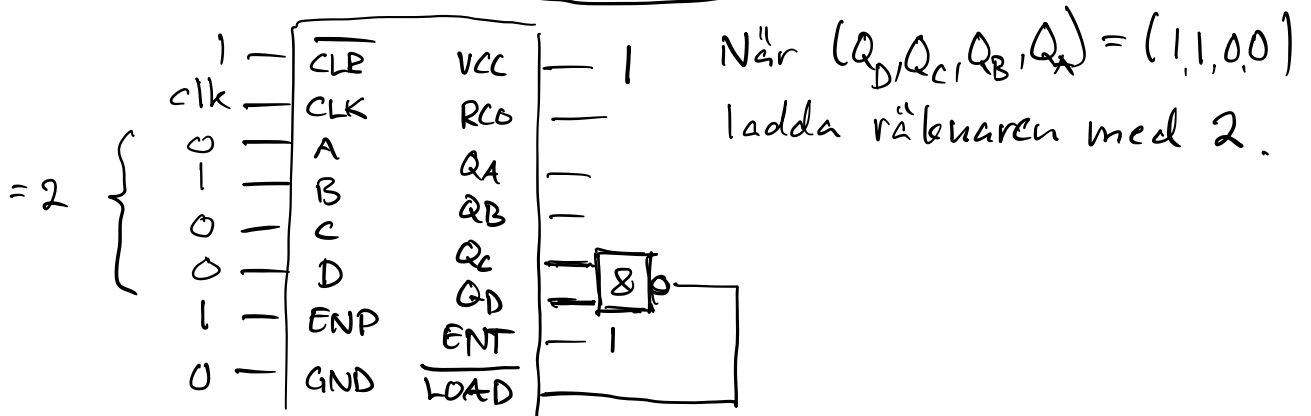

3.

K-diagram

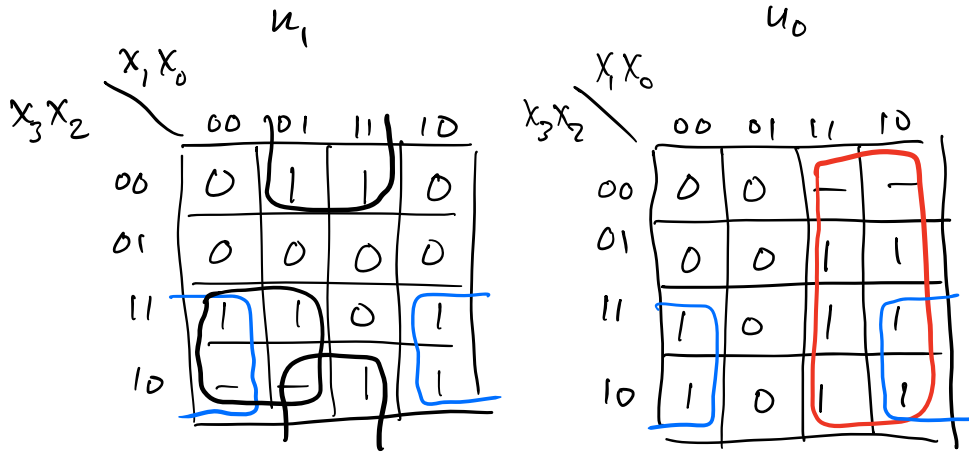

SP-form \Rightarrow
ring a lor



Uttryck

$$u_1 = x_3 x_1' + x_2' x_0 + \underline{x_3 x_0'}$$





$$u_0 = x_1 + \underline{x_3 x_0'}$$

Grinddelning

Krets

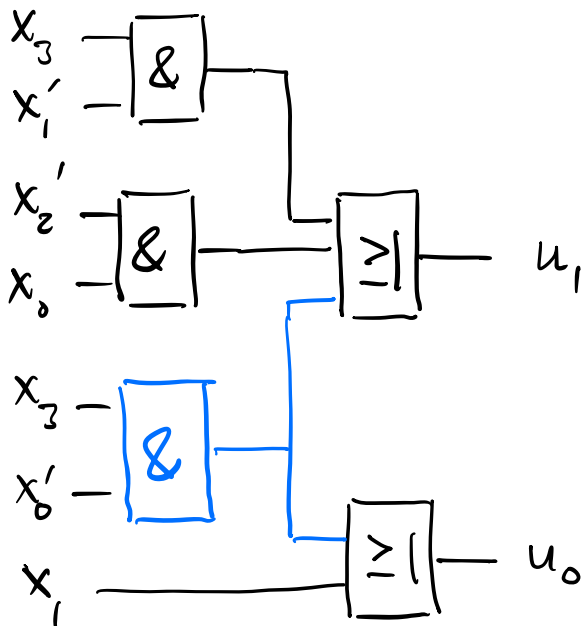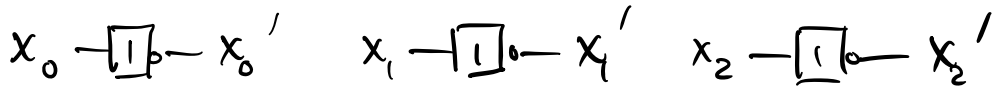


4.

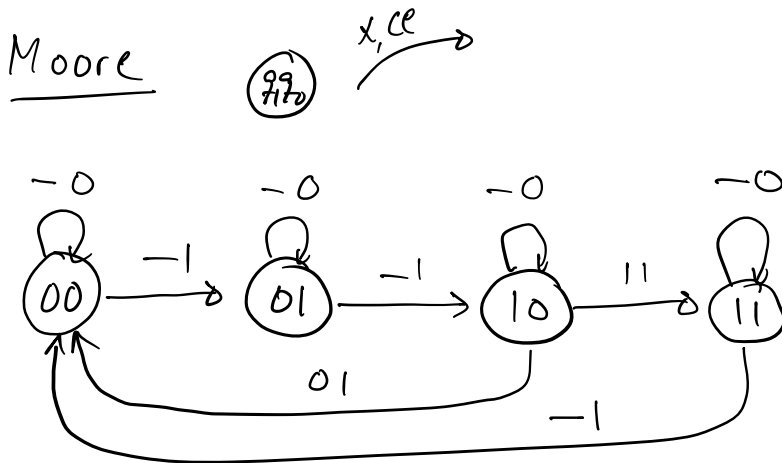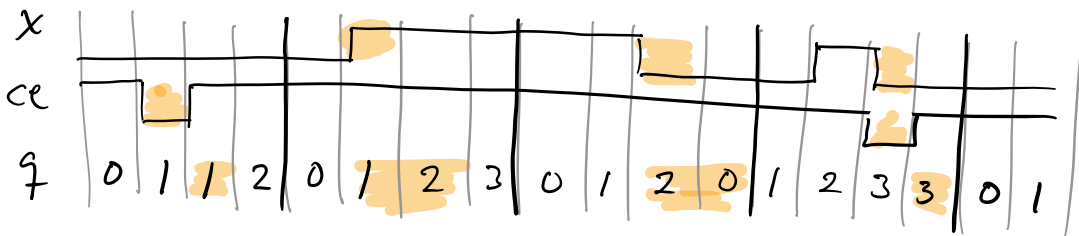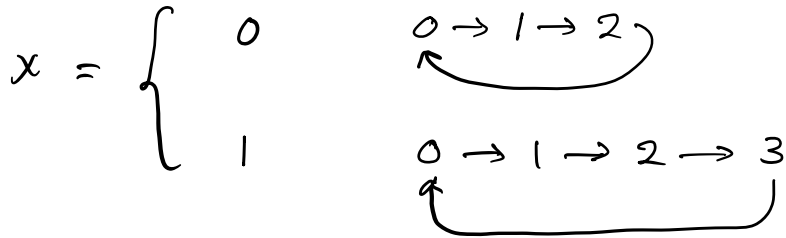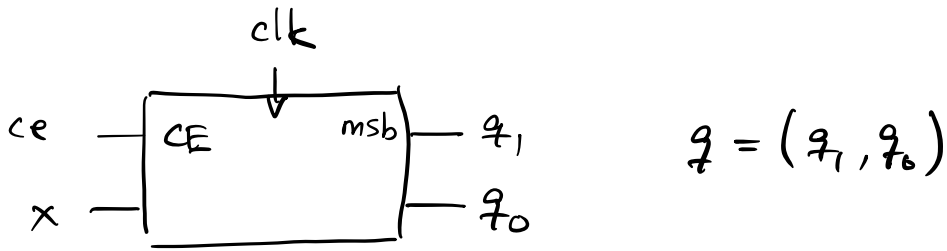

Tabell

$q_1 q_0$	x, ce	$q_1^+ q_0^+$			
$q_1 q_0$	x, ce	00	01	11	10
00	00	00	01	01	00
01	01	01	10	10	01
11	11	11	00	00	11
10	10	00	00	11	10

K-diagram

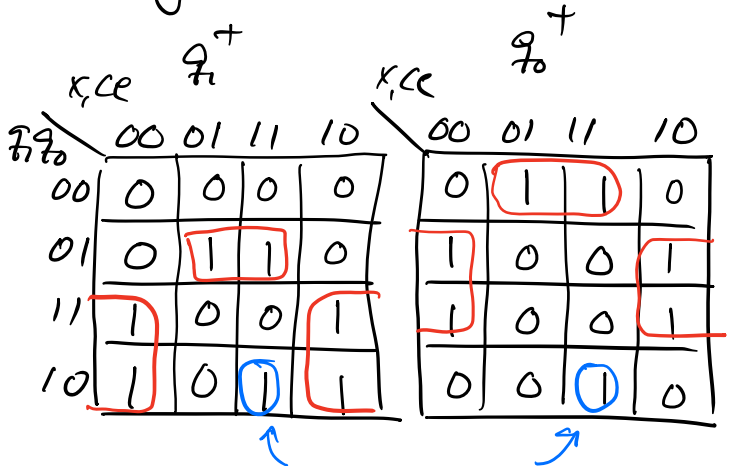

NAND \Rightarrow Ringe 1:or

Grinddelung

Uttryck



$$q_1^+ = (q_1 \cdot ce' + q_1' q_0 \cdot ce + q_1 q_0' x \cdot ce)'' \stackrel{\text{de Morgans}}{=} \downarrow$$

$$= ((q_1 \cdot ce')' \cdot (q_1' q_0 \cdot ce)' \cdot (q_1 q_0' x \cdot ce)')'$$

$$q_0^+ = (q_0 \cdot ce' + q_1' q_0' \cdot ce + q_1 q_0' x \cdot ce)'' \stackrel{\text{de Morgans}}{=} \swarrow$$

$$= ((q_0 \cdot ce')' \cdot (q_1' q_0' \cdot ce)' \cdot (q_1 q_0' x \cdot ce)')'$$

Krets

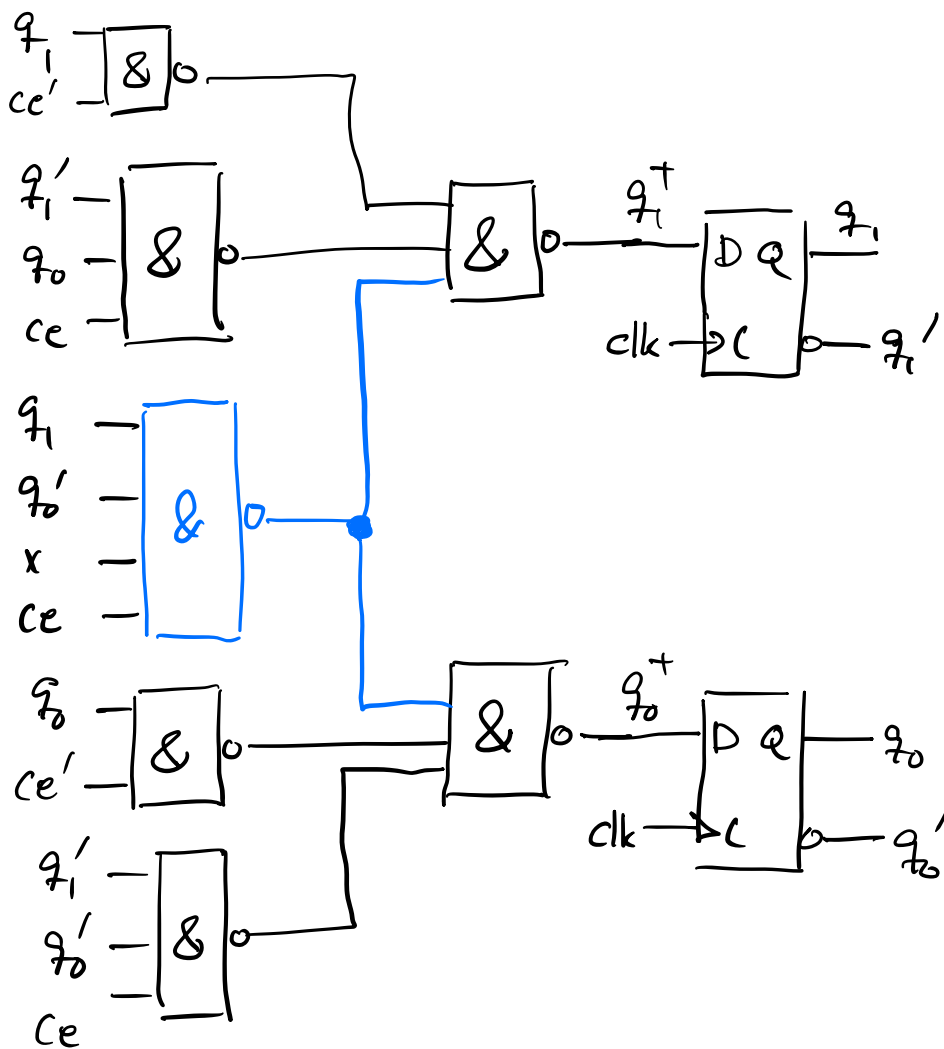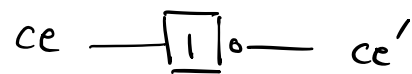

Cell 1: $g_1, g_0 = 00$

$g_1^+ = 0$

$g_0^+ = x_1$

$u_1 = 0$

Cell 2 $g_1, g_0 \in \{00, 01\}$

$g_1^+ = g_0 x_2'$

$g_0^+ = x_2$

$u_2 = 0$

Cell 3 $g_1, g_0 \in \{00, 01, 10\}$ Cell $k \in \{4, 5, \dots, n-1\}$

$g_1^+ = g_0 x_3' + \underline{g_1 x_3}$

$g_0^+ = x_3$

$u = \underline{g_1 x_3}$

$g_1^+ = g_0 x_k' + \underline{g_1 x_k}$


$g_0^+ = x_k$


$u = g_1 g_0 + \underline{g_1 x_k}$

Cell n


$u = g_1 g_0 + g_1 x_n$

Krets

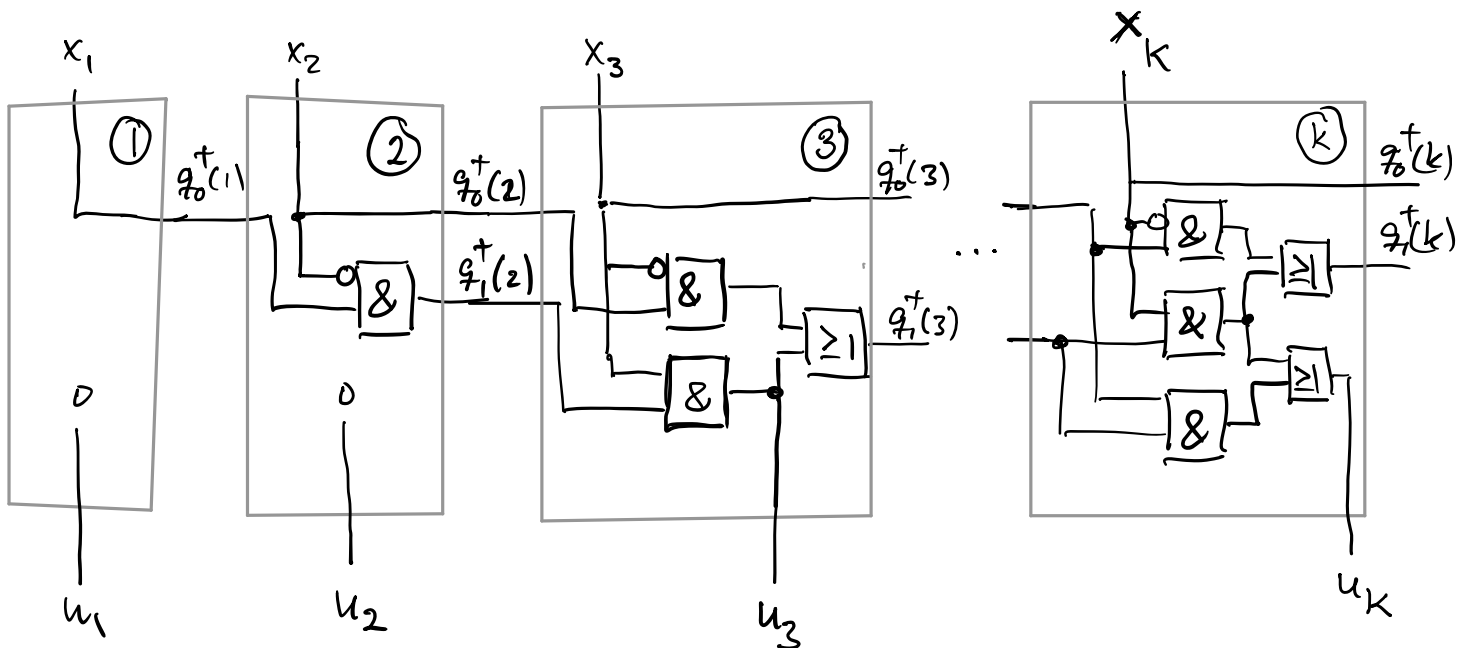

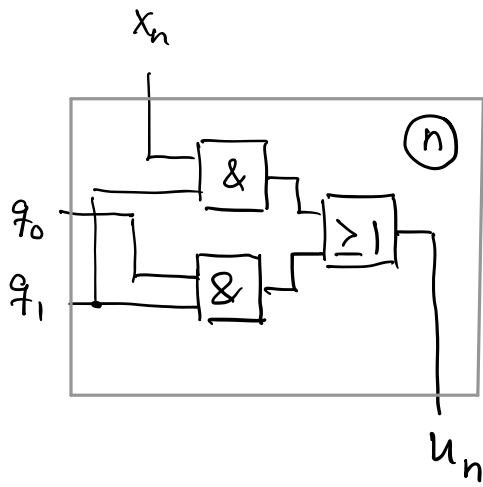


6.

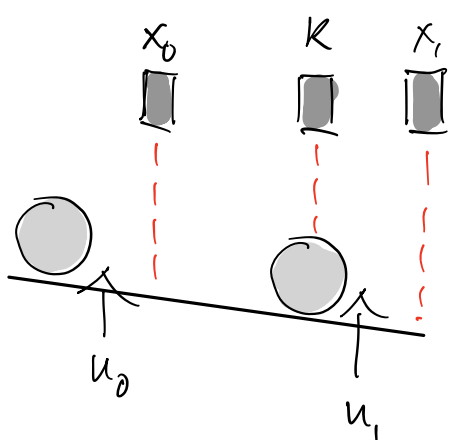

$$u_i = \begin{cases} 1 & \text{stängd} \\ 0 & \text{öppen} \end{cases}$$


$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{tallrik} \\ 0 & \text{tomt} \end{cases}$$
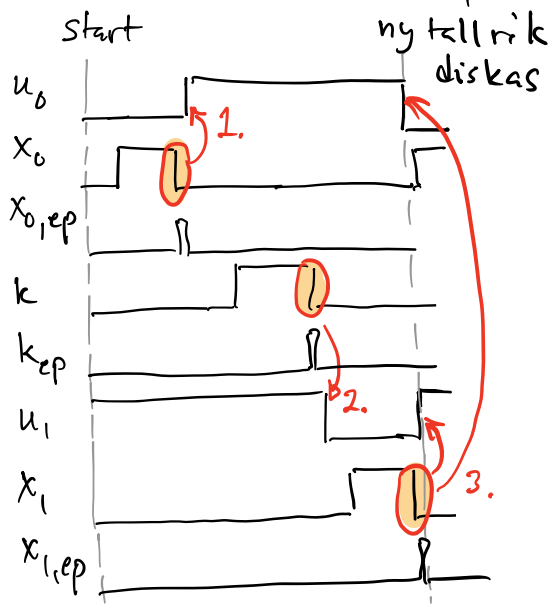
$$k = \begin{cases} 1 & \text{smutsig tallrik} \\ 0 & \text{tomt eller ren tallrik} \end{cases}$$





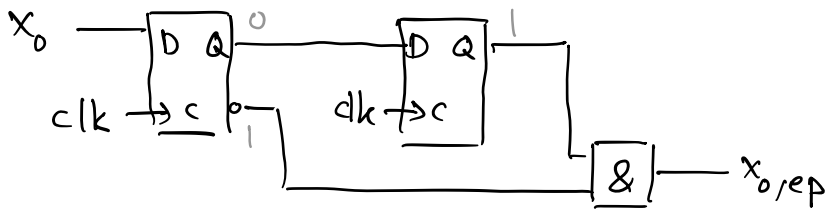
1. När x_0 går låg ska u_0 sättas till 1.
2. När k går låg ska u_1 sättas till 0.
3. När x_1 går låg ska u_0 sättas till 0 och u_1 sättas till 1.

Insignalerna x_0 , x_1 och k ska synkroniseras och enpulsas på övergång från 1 till 0.



Liknande krets för x_1 och k .

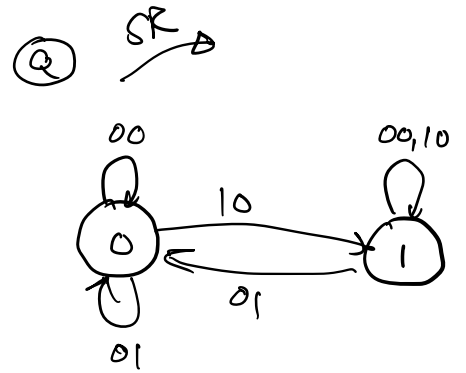
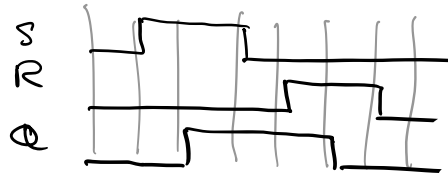
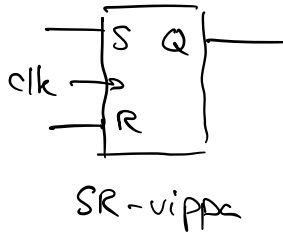
För utsignalerna behövs en krets som kan slås på med en signal (set, S) och slås av med en signal (reset, R).



$SR = 11 \Rightarrow$ don't care

Q	SR			
	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1

$$Q^+ = S + Q \cdot R'$$

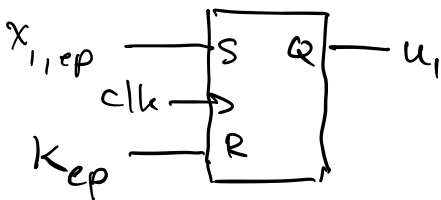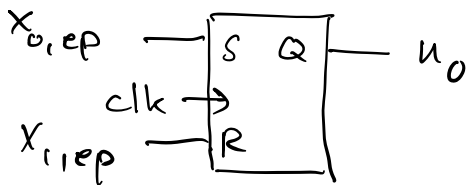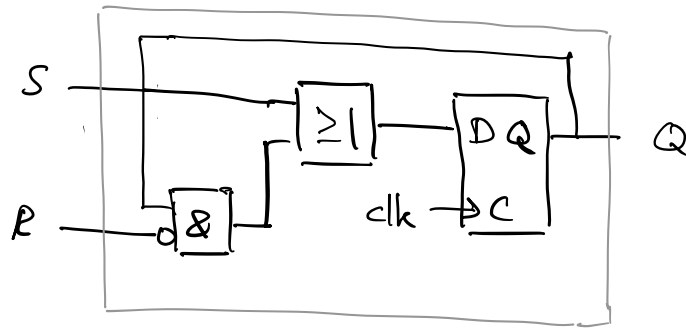

Initialtillstånd

Vid start är alla signaler 0 utom $u_1 = 1$. Alltså ska alla vipor nollställas utom u_1 's vippe som ska sättas till 1.

Fördröjningen från in- till ut-signal är 1-2 klockpulser vilket är enligt specifikation.