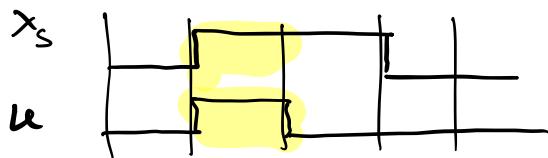



## Förf Sekvenskretsar

### Eupulsare

Insignalen är 1 i fler än ett klockintervall. Vi vill ha en puls med varaktighet 1 klockpuls.



### Tillståndsdiagram (Mealy)

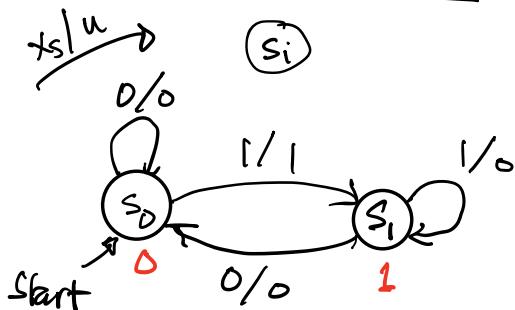

### Tabell


$q$	$x_s$	$q^+$	$u$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0

### Uttryck


$$q^+ = x_s$$

$$u = (q' x_s)'' = (q + x_s)'$$

### Krets

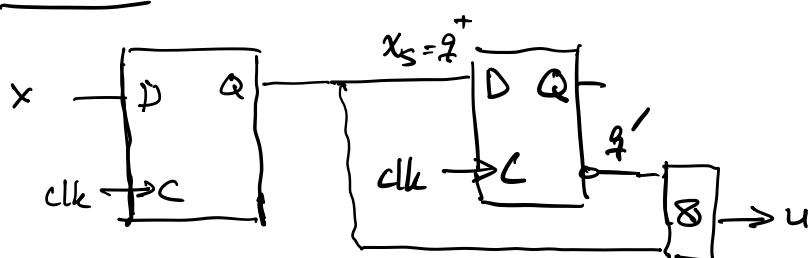

# Krets for lab hardware

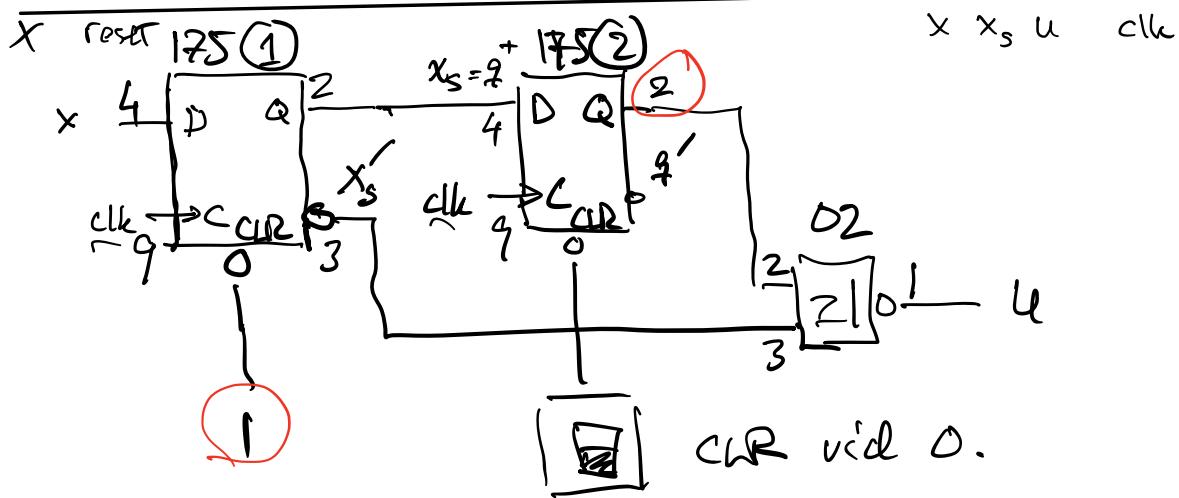

Ex: Lejonburen

Scenarior

Porten är tom

$$x = (x_1, x_2) = 00$$

Lejon i porten:

a)  $\Rightarrow$  ett lejon

b)  $\Rightarrow$  två lejona genom grinden

Fall

- lejon ut ur bur:

$$x = 00, 10, 11, 01, 00$$

$(x=11 \text{ psac})$

◦ Lejon in i bur

d)  $\Rightarrow$  varje insignal kombination

kommer uppfas


$\Rightarrow$  Vi kan vänta en klockpuls

med att tända lampan,

sås Moore-kretsen är okej -
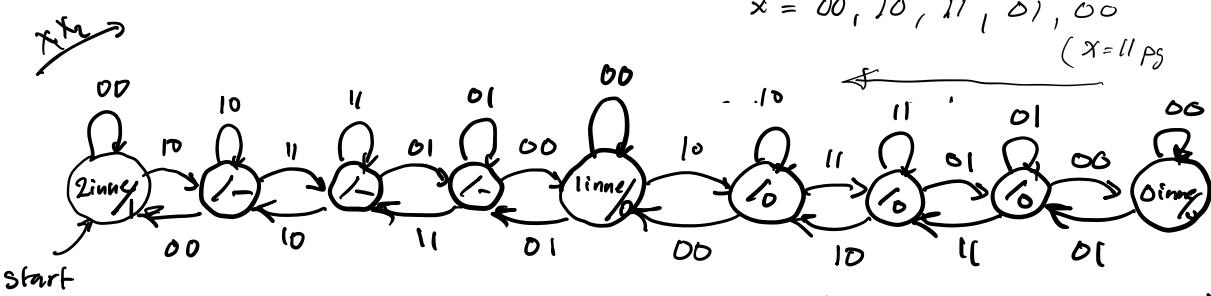
## Eukel lösning

Låt tillståndet "i inne" beteckna att i lejon är i buren.




- onödigt många tillstånd : 9st (4vippor + 2syntvippor)
- Det finns metoder för att minimera antalet tillstånd
- Härterur även att lejon backar i porten  
⇒ onödigt komplicerat tillståndsdiagram
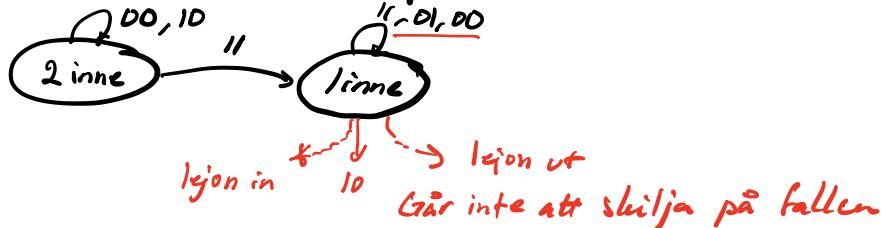
## Lösning med förtillstånd


1 tillstånd "2 inne" lyser lampan i övriga tillstånd är lampan släckt.



- Detectera utpassage med 10 fungerar inte.
- Prova att detectera utpassage med 11 istället



- Detectera utpassage med 01

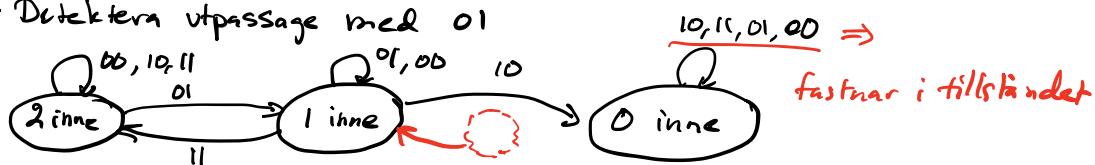


Tre lediga utsignal kombinationer:

- 11 påträffas först vid inpassage
- 10 ————— 11 utpassage

Vilka insignaler för  $\rightarrow$  är tänkbara

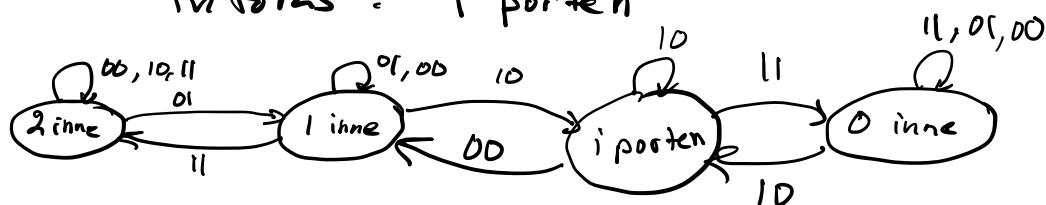- 01: funkar ej ty vi hamnar i "2inne"
- 11:  $\underline{\hspace{2cm}} \rightarrow 11 \underline{\hspace{2cm}}$
- 10: funkar ej ty vi hamnar i "0inne"
- 00: OK, men ett nytt tillstånd måste införas: "i porten"



4 tillstånd  $\Rightarrow$  2 vippor + 2 synkvippor