 


4. Pipelining

2

4. Pipelining

Det finns en pipelinad biltvätt i Linköping ...



- De tre momenten tar lika lång tid
- Alla bilar går igenom samma program

→ Väntetid 1/3
Genomströmning 3

OBS, vi får inte uppsnabbningen gratis.
En del utrustning måste finnas på flera ställen!


3

4. Pipelining

Alternativa arkitekturer eller riktiga datorer

- kritik av OR-datorn
 - - för många klockcykler, går att dock att snabba upp
 - + går att göra komplicerade instruktioner: sorterings, matrisinvertering, ...
- RISC = reduced instruction set computer
enkla, lika instruktioner => pipelining möjligt

4

 


5

OR-datorn är för långsam!

- LDA 12 (exempelvis)
 - Hämta : 3 CP
 - K2 1 CP
 - Absolut: 3 CP
 - EXE: 4 CP
- Summa: 11 CP

 Alltså 11 CPI (clocks per instructions)
Vi siktar på 1 CPI!



6

Vad kan göras på OR-original?

- Parallelism
 - Tryck ihop mikrokoden, dvs gör flera μop samtidigt
- Förhämtning:
 - hämta nästa instruktion under exekvering av pågående instruktion

adr->M->dr
dr->tr
tr->ar
status

Exe av LDA


pc++>adr
adr->M->dr
dr->ir

Hämta nästa
instruktion

mpc++
mpc++
mpc++
K2->mpc

7

Apropos klockfrekvensen

 

Leta rätt på längsta tidsfördröjningen mellan två register.
Kalla den T.
Då gäller
 $f < 1/T$

Brukars kallas kritisk väg


8

Steg 1

- + Omplacering av register
- + Ta bort onödiga register
- + Förbättrat SR
- Lång kritisk väg

Nya LDA 12

– Hämta	1 CP
– K2	1 CP
– Absolut	1 CP
– EXE	1 CP

 


9

- Skilda program- och dataminnen
- Bredare programminne, så att hela instruktionen kan hämtas på 1 CP


Steg 2

 - Nya LDA 12
 - Hämta 1 CP
 - K2 1 CP
 - Absolut
 - EXE 1 CP




10

Flera register!

 

Registerfil

 

Exempelvis:
ADD R3,R2,R1 ; R3 = R2+R1


11

RISC = reduced instruction set computer

- Vi avskaffar XR,SP och inför generella register
- Vi avskaffar flera a-moder per instruktion
 - ADD Rx,Ry,Rz inga andra adr-moder!
 - LD Rx,(Ry) enda sättet att läsa i minnet!
 - ST (Rx),Ry enda sättet att skriva i minnet!
- Vi avskaffar MPC och mikroprogrammering
 - Mikroprogrammen försvinner inte utan finns på annan form i maskinen

12



Steg 3

 

13

ATMEL AVR

  - Trevlig 8-bitars controller
- C-kompilator finns: avr-gcc
- Massor med kul I/O



14

Pipelinediagram

```


0: LD  R1,(R0) ; R1:=DM(R0)
1: ADD R3,R2,R1 ; R3:=R1+R2
2: JMP 0          ;
3: XXX

```

PC	0	1	2	3	0	1
IR		LD	ADD	JMP	NOP	LD
regs			LD	ADD	-	NOP

1 inst/CK
JMP ger en NOP i pipelinen

15

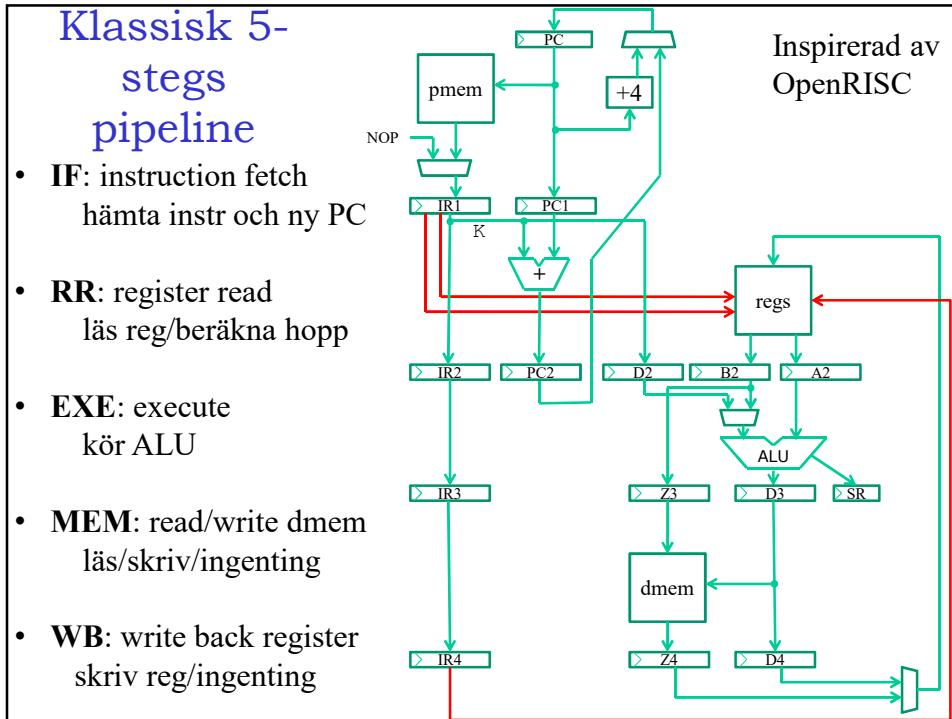


16


Några instruktioner, alla 32b

ADD Rd, Ra, Rb ; Rd=Ra+Rb	6 5 5 5	OP d a b -
ADDI Rd, Ra, K ; Rd=Ra+K	16	OP d a K
MOVHI Rd,K ; RdH=K, RdL=0	16	OP d - K
LD Rd, K(Ra) ; Rd=dmem(Ra+K)	16	OP d a K
ST K(Ra), Rb ; dmem(Ra+K)=Rb	11	OP K a b K
SFEQ Ra, Rb ; F = (A==B)?1:0		OP - a b -
JMP K ; PC = PC+K	26	OP K
BF K ; PC = F ? PC+K : PC+4		OP K


17

 


18

 


19

 


20

 

21

 

22

 

23

Problem

- 1. Hopp,** Oönskade instr kommer ibland in i pipelinen
 - >Instruktionen efter ett hopp exekveras alltid
 - >Ytterligare en instr. därefter ersätts med NOP
- 2. Databeroenden,** Reg läses i steg 2 o skrivs i steg 5
 - >**data forwarding**
- 3.** Pipelinen måste i vissa lägen stängas av, **stall**

24

Problem 1: Hopp

```

0:SFEQ ... ; sätter flaggan F
4:BF K    ; hoppar eventuellt till 20
8:XXX     ; instr. exekveras alltid
C:YYY
...
20:ZZZ
  
```


Vi bestämmer:

Instruktionen
XXX
exekveras alltid


Fördröjt hopp: XXX kan vara

- en nyttig instr flyttad hit av kompilatorn
- (software) NOP

25

 

26

 

27

Pipelinediagram

PC	IR1	IR2	IR3	IR4	
0					Instr efter hoppet exekveras alltid
4	SFEQ				
8	BF	SFEQ			
C	XXX	BF	SFEQ		
20	NOP	XXX	BF	SFEQ	Vid taget hopp måste en NOP muxas in

Diskussion: Hur ska de två muxarna i första steget styras?

if ((IR2.op==BF and F==1) or (IR2.op==J)) /* taget hopp */

 IR1 = NOP;

 PC = PC2;

else // annan instr, F=0

 IR1 = pmem;

 PC = PC+4;

29

Problem 2: Databeroende

0 : ADD R5 , R2 , R1


4 : ADD R8 , R5 , R5

8 : MUL R3 , R5 , R5

Farlig situation, som måste
åtgärdas direkt! Data Hazard

Problemet beror på att det tar flera klockcykler
innan registret R5 uppdateras!

30

 

31

Hur ska de gula muxarna styras?
Det finns två situationer:

```
if IR2.op == "instruktion som läser reg."
    if IR3.op == "instruktion som skriver reg."
        if IR2.a == IR3.d or IR2.b == IR3.d
            muxarna = ...;
```

```
if IR2.op == "instruktion som läser reg."
    if IR4.op == "instruktion som skriver reg."
        if IR2.a == IR4.d or IR2.b == IR4.d
            muxarna = ...;
```


33

Problem 3: Stall


0 : LD R3, K(R2) ; läs från minnet
 4 : ADD R4, R3, R3 ;

Problemet beror på att minnet sitter 1 klockcykel
efter ALU-n.


34

 

35

 

36

 

38

Slide 38

AN1 Anders Nilsson; 2020-01-28