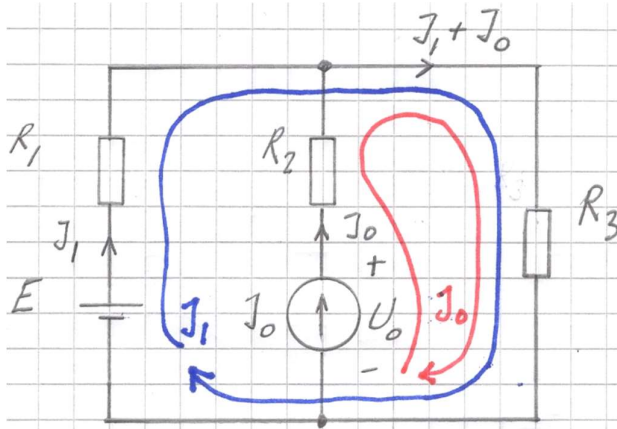


Lösningsförslag till tentamen TSFS13 Elektroteknik 2024-08-21

1.



$$+E - R_1 I_1 - R_3 (I_1 + I_0) = 0 \dots (1)$$

$$+U_0 - R_2 I_0 - R_3 (I_1 + I_0) = 0 \dots (2)$$

$$(1) \rightarrow I_1 = 0$$

$$\text{INS I (2)} \rightarrow \underline{U_0 = 20 \text{ V}}$$

2a)

OM KONDENSATORN ÄR
BORTKOPPLAD

$$I = \frac{U}{R + j\omega L}$$

$$I = \frac{230\sqrt{2} \cdot e^{j0^\circ}}{24 + j100\pi \cdot 0,10} = 5,8\sqrt{2} e^{-j53^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{i(t) = 5,8\sqrt{2} \sin(100\pi t - 53^\circ) \text{ A}}$$

$$P = R \cdot I^2 \rightarrow P = 24 \cdot 5,8^2 \approx \underline{0,81 \text{ kW}}$$

$$Q = Q_L = \omega L \cdot I^2 \rightarrow Q = 100\pi \cdot 0,10 \cdot 5,8^2 \approx \underline{1,1 \text{ kVAR}}$$

2b) Om kondensatorn är
inkopplad

$$Q = Q_L - Q_C \text{ där}$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{\omega C} = \omega C U^2$$


$$Q_C = 314 \cdot 150 \cdot 10^{-6} \cdot 230^2 = 2,5 \text{ kVAR}$$

$$Q = 1,1 - 2,5 = \underline{-1,4 \text{ kVAR}}$$

Strömmen genom R och L
påverkas inte då C kopplas in
dvs. P är densamma som förut.

$$\underline{P = 0,81 \text{ kW}}$$

SKENBARA EFFEKTEN

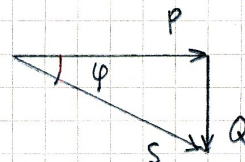

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow S \approx 1,6 \text{ kVA}$$

$$S = U \cdot I \Rightarrow 1,6 \cdot 10^3 = 230 \cdot I \rightarrow I = 7,0 \text{ A}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} \rightarrow \varphi \approx -60^\circ$$

$$\varphi = \arg U - \arg I \quad -60^\circ = 0^\circ - \arg I$$

$$\rightarrow \arg I = 60^\circ$$

$$\text{ALLTSÅ } \underline{i(t) \approx 7,0 \sqrt{2} \sin(100\pi t + 60^\circ) \text{ A}}$$

$$3a) \quad U_{ut} = U_Z - U_{BE} \Rightarrow \underline{U_{ut} = 5,5 \text{ V}}$$

$$U_{CE} = U_{in} - U_{ut} \Rightarrow \underline{U_{CE} = 6,5 \text{ V}}$$

3b) Spänningsfallet mellan plus- och minusingången på OP:n är noll.

$$\Rightarrow U_{R2} = U_Z$$

$$U_{R2} = U_{ut} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_p + R_2}$$

$$R_p = 0 \Rightarrow$$

$$3,3 = U_{ut} \cdot \frac{2400}{7500 + 0 + 2400} \Rightarrow U_{ut} \approx 14 \text{ V} \\ (13,6 \text{ V})$$


$$R_p = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow$$

$$3,3 = U_{ut} \cdot \frac{2400}{7500 + 10000 + 2400} \Rightarrow U_{ut} \approx 27 \text{ V} \\ (27,4 \text{ V})$$

$$\text{ALLTSÅ } \underline{14 \text{ V} \leq U_{ut} \leq 27 \text{ V}}$$

$$3c) \quad U_{ref} = U_{ut} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \underline{R_2 \approx 2,1 \text{ k}\Omega} \\ (2089,8 \Omega)$$


4a)

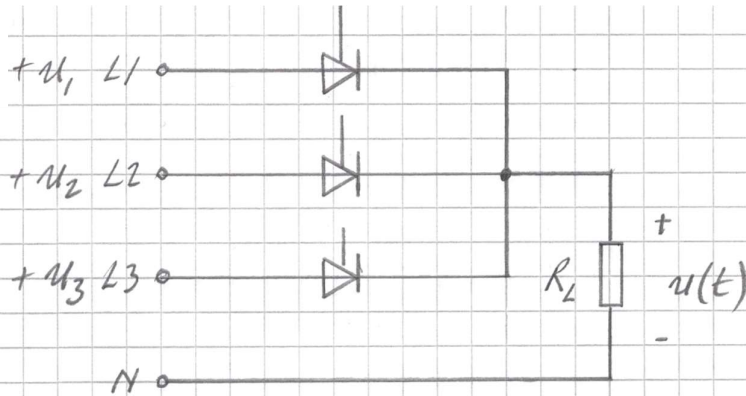

$$T = \frac{1}{f}$$


$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow T = 20 \text{ ms}$$

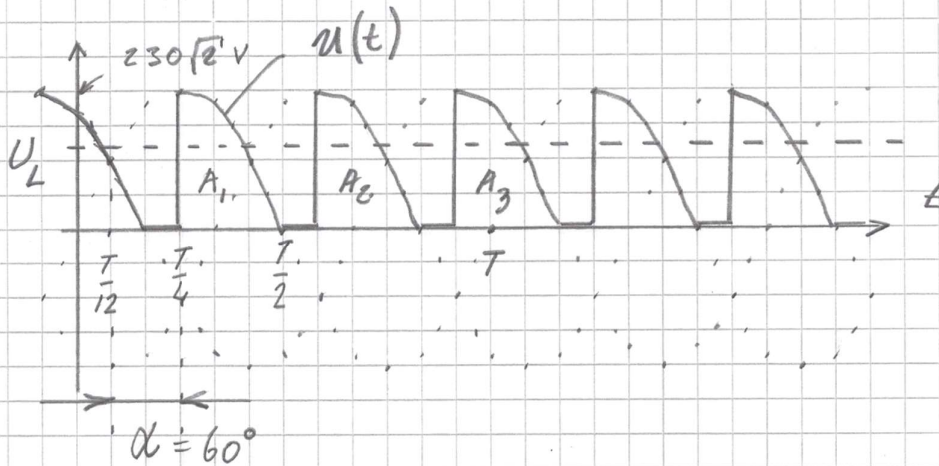


$$\begin{aligned}
 \underline{U_L} &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \left| A_1 = A_2 = A_3 \right| = \\
 &= \frac{3}{T} \int_{T/4}^{T/2} u(t) dt = \frac{3}{T} \int_{T/4}^{T/2} 230\sqrt{2} \sin(\omega t) dt = \\
 &= \left| T = \frac{2\pi}{\omega} \right| = \frac{3\omega}{2\pi} \cdot 230\sqrt{2} \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_{\frac{\pi}{2\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} = \\
 &= 155,3 \left[-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{2} \right] = \underline{155 \text{ V}} \quad (155,3)
 \end{aligned}$$

4b)

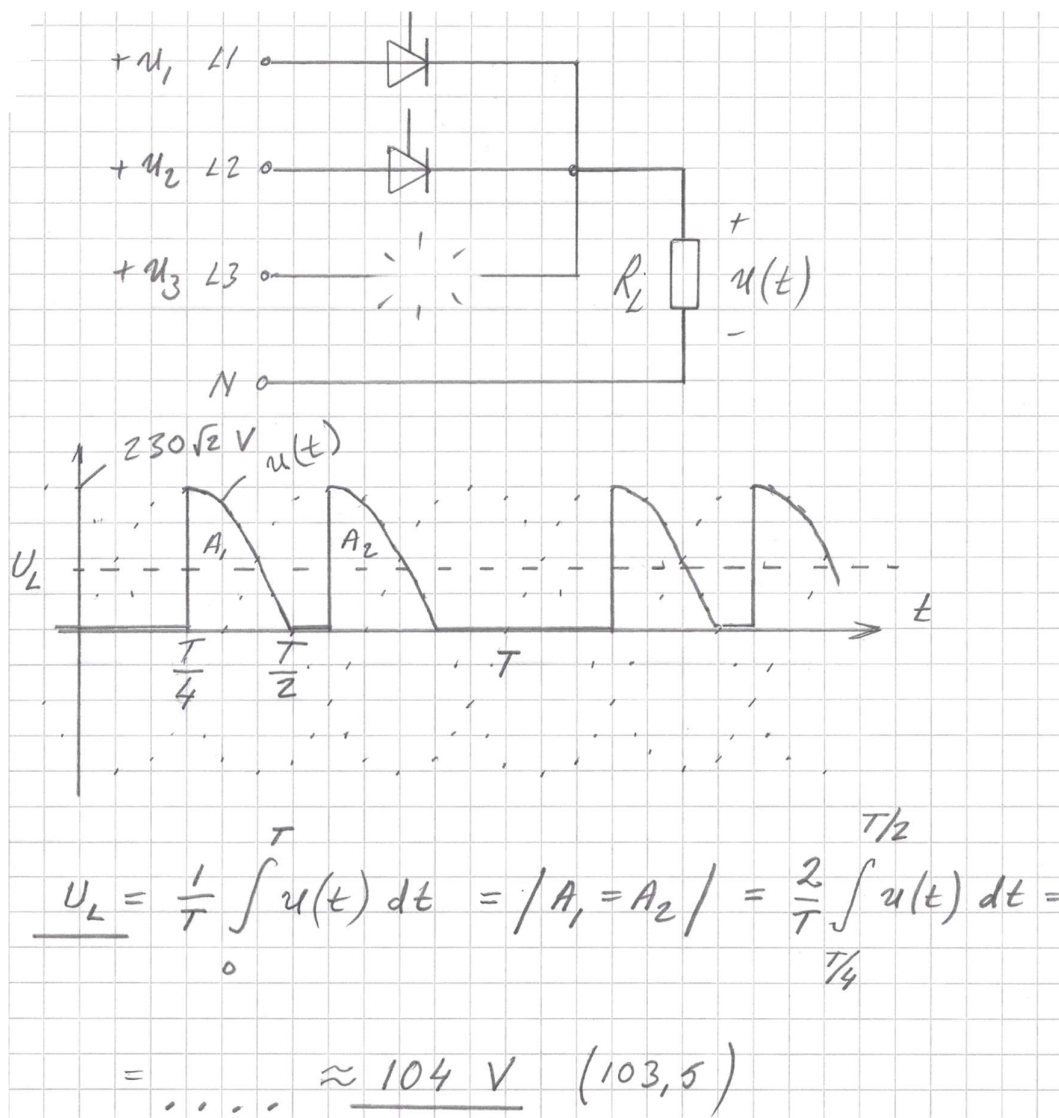

5.

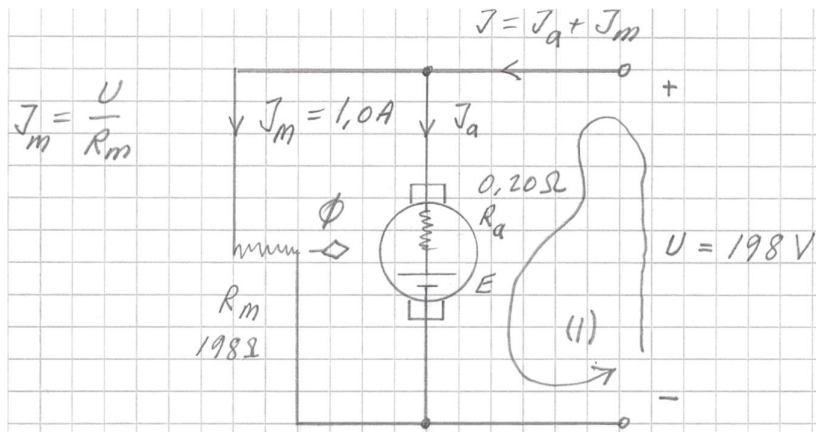

FALL I (TOMGÅNG)

$$I_{aI} = 4,0 A$$

$$n_I = 985 \text{ RPM}$$

$$\Phi_I = \Phi$$

FALL II (BELASTNING)

$$I_{aII} = 49 A$$

$$n_{II} = ?$$

$$\Phi_{II} = 0,97 \Phi$$

$$\eta = ?$$

$$M_a = ?$$

$$+U - R_a I_a - E = 0 \dots (1)$$

$$\text{FALL I} \Rightarrow +198 - 0,20 \cdot 4,0 - E_I = 0 \Rightarrow E_I = 197,2 V$$

$$\text{FALL II} \Rightarrow +198 - 0,20 \cdot 49 - E_{II} = 0 \Rightarrow E_{II} = 188,2 V$$

$$\frac{E_I}{E_{II}} = \frac{\cancel{K} \cdot \cancel{\Phi} n_I}{\cancel{K} \cdot 0,97 \cdot \cancel{\Phi} n_{II}} \Rightarrow \frac{197,2}{188,2} = \frac{985}{0,97 n_{II}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{n_{II} = 969 \text{ RPM}}}$$

$$\eta = \frac{P_{2a}}{P_1} = \frac{P_1 - P_F}{P_1} \dots (2)$$

P_1 = TILLFÖRD EFFEKT

P_{2a} = AVGIVEN EFFEKT PÅ UTGÅENDE MOTORAXEL

P_F = FÖRLUSTER

$$P_F = P_{FM} + P_{FB} + P_{FO} \dots (3)$$

P_{FM} = FÖRLUST I MAGNETISERINGSLEDNINGEN

P_{FB} = BELASTNINGSFÖRLUST I ANKARET

P_{FO} = FRIKTION OCH VENTILATION

$$P_1 = U J_{II} \Rightarrow P_1 = 198 \cdot 50 = 9900 \text{ W}$$

$$P_{FM} = R_m \cdot J_m^2 \Rightarrow P_{FM} = 198 \text{ W}$$

$$P_{FB} = R_a \cdot J_{aII}^2 \Rightarrow P_{FB} = 0,20 \cdot 49^2 = 480,2 \text{ W}$$

$$P_{FO} = E_I \cdot J_{aI} \Rightarrow P_{FO} = 197,2 \cdot 4,0 = 788,8 \text{ W}$$

$$(3) \Rightarrow P_F = 1467 \text{ W}$$

$$(2) \Rightarrow \underline{\underline{\eta = 0,85}} \quad (85\%)$$

$$P_{2a} = M_a \cdot \frac{2\pi n_{II}}{60} \dots (4)$$

$$P_{2a} = P_1 - P_F \Rightarrow P_{2a} = 8433 \text{ W}$$

$$(4) \Rightarrow 8433 = M_a \cdot \frac{2\pi \cdot 969}{60}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{M_a = 83 \text{ Nm}}}$$