02.

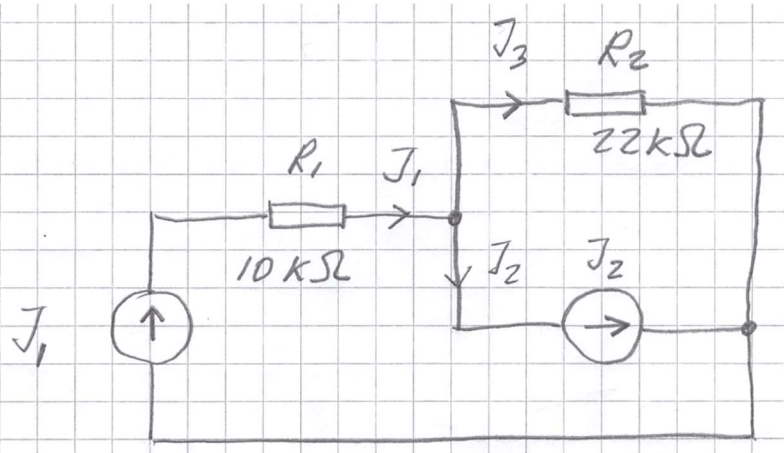

KIRCHHOFFS STROMLAG

$J_1 = J_2 + J_3 \Rightarrow J_3 = 5\,mA$

J_1: 10mA, J_2: 5mA